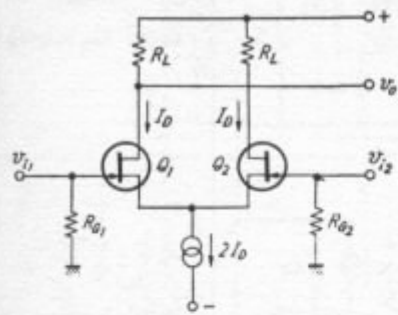
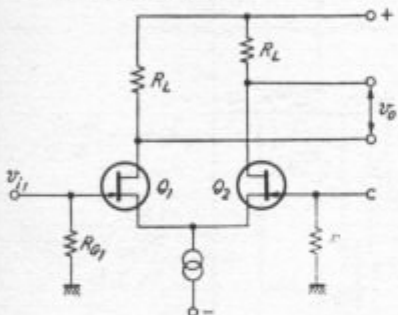
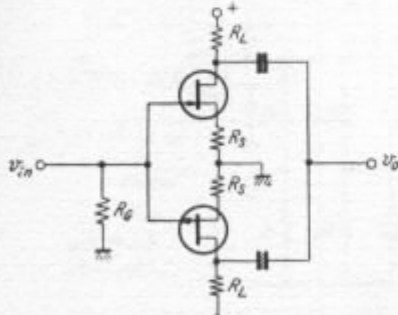
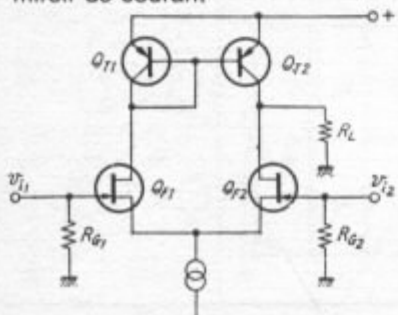
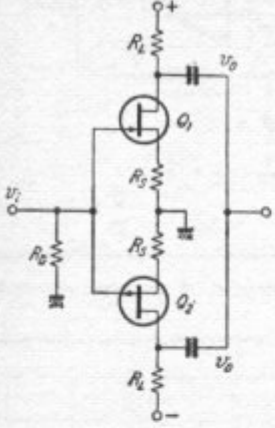
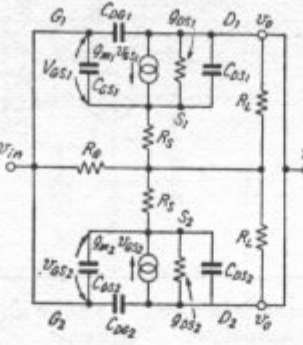
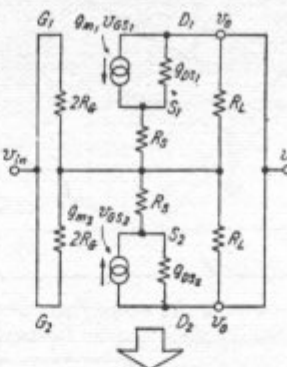
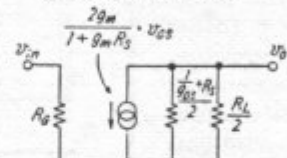
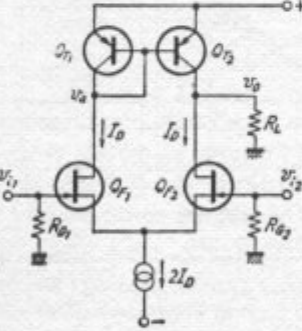
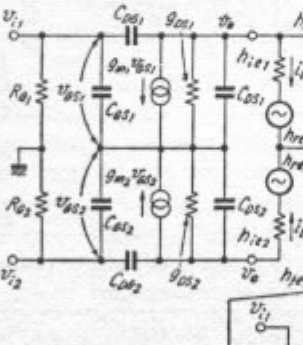
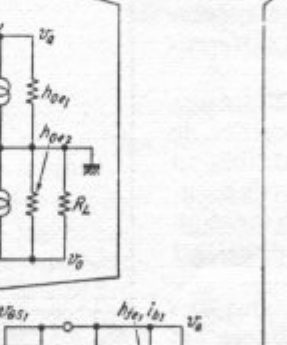
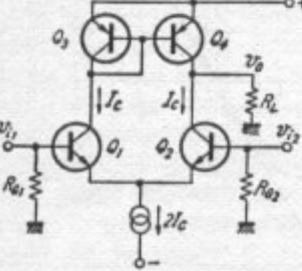
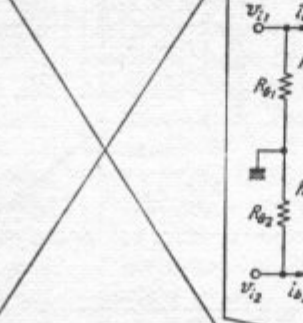
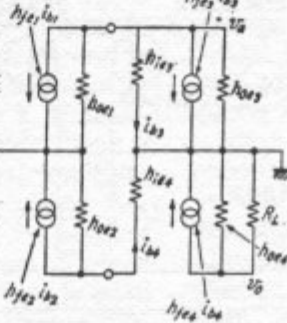


Circuit	Impédance d'entrée (en B.F.)	Impédance de sortie (en B.F.)
<p>FET différentiel (1)</p> 	$Z_{in1} = R_{G1}$ $Z_{in2} = R_{G2}$ <p>En H.F. :</p> $Z_{in1} = \frac{R_{G1}}{1 + \frac{1}{2} j\omega R_{G1} [C_{GS1} + C_{DG1} (1 - A_V)]}$ $Z_{in2} = \frac{R_{G2}}{1 + \frac{1}{2} j\omega R_{G2} [C_{GS2} + C_{DG2} (1 - A_V)]}$	$Z_o \approx R_L$ <p>Quand $\frac{1}{g_{os}} \gg R_L$</p>
<p>FET différentiel (2)</p> 	$Z_{in1} \approx R_{G1}$ $Z_{in2} \approx R_{G2}$ <p>En H.F. :</p> $Z_{in1} \approx \frac{R_{G1}}{1 + \frac{1}{2} j\omega R_{G1} [C_{GS1} + C_{DG1} (1 - A_V)]}$ $Z_{in2} \approx \frac{R_{G2}}{1 + \frac{1}{2} j\omega R_{G2} [C_{GS2} + C_{DG2} (1 - A_V)]}$	$Z_o \approx R_L$ <p>Quand $\frac{1}{g_{os}} \gg R_L$</p>
<p>FET complémentaire</p> 	$Z_{in} \approx R_G$ <p>En H.F. :</p> $Z_{in} \approx \frac{R_G}{1 + 2j\omega [C_{GS} + C_{DG} (1 - A_V)]}$ <p>Quand A_V : Gain en tension</p>	$Z_o \approx \frac{R_L}{2}$ <p>Quand $\frac{1}{g_{os}} + R_S \gg R_L$</p> <p>En H.F. :</p> $Z_o \approx \frac{1}{2} \left[\frac{R_L}{g_{o1} R_L + j\omega R_L (C_{DG} - C_{GS})} \right]$ <p>Quand $\frac{1}{g_{os}} \gg R_S$</p>
<p>Fet complémentaire avec miroir de courant</p> 	$Z_{in1} \approx R_{G1}$ $Z_{in2} \approx R_{G2}$ <p>En H.F. :</p> $Z_{in1} \approx \frac{R_{G1}}{1 + \frac{1}{2} j\omega R_{G1} [C_{GS1} + C_{DG1} (1 - A_V)]}$ $Z_{in2} \approx \frac{R_{G2}}{1 + \frac{1}{2} j\omega R_{G2} [C_{GS2} + C_{DG2} (1 - A_V)]}$ <p>Quand A_V : Gain en tension</p>	$Z_o \approx R_L$ <p>Quand $g_{os} + h_{oe} \ll \frac{1}{R_L}$</p>

Circuit	Equivalent	Equivalent (en B.F.)	Gain (en B.F.)
<p>(1) Source commune</p>			$A_v \approx -\frac{g_m R_L}{1 + g_m R_S}$ <p>quand $1/g_{DS} \gg R_L + R_S$</p>
<p>(2) Source follower</p>			$A_v \approx \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S}$ <p>quand $g_m \gg g_{DS}$</p>
<p>(3) Cascode</p>			$A_v \approx -\frac{g_{m1} R_L}{1 + g_{m1} R_S}$ <p>Avec Q 1 travaillant en B.F. $1/g_{DS2} \gg R_L + R_S$ $g_{m2} \gg g_{DS2}$</p>
<p>(4) Différentiel (1)</p>			$A_v \approx -\frac{g_m R_L}{2}$ $v_o \approx \frac{g_m R_L}{2} (v_{i1} - v_{i2})$ <p>quand $g_{m1} = g_{m2}$ $g_{DS1} = g_{DS2} = g_{DS}$ $1/g_{DS} \gg R_L$</p>
<p>(5) Différentiel (2)</p>			$A_v \approx -g_m R_L$ $v_o \approx g_m R_L (v_{i1} - v_{i2})$ <p>quand $g_{m1} = g_{m2} = g_m$ $g_{DS1} = g_{DS2} = g_{DS}$ $1/g_{DS} \gg R_L$</p>

Fig. 5 : Transistors à effet de champ. Circuit, circuit équivalent et calcul du gain en basse fréquence.

Circuit	Equivalent	Equivalent (en B.F.)	Gain (en B.F.)
<p>(6) Paire complémentaire</p> 		 <p>En considérant la paire comme étant parfaite.</p> 	$A_v \approx - \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_S}$ <p>à condition que :</p> $g_{m1} = g_{m2} = g_m$ $g_{DS1} = g_{DS2} = g_{DS}$ $1/g_{DS} + R_S \gg R_L$
<p>(7) Différentiel avec miroir de courant</p> 			<p>A condition que tous les transistors soient parfaitement appariés.</p> $g_{m1} = g_{m2} = g_m$ $h_{fe1} = h_{fe2} = h_{fe}$ $h_{ie1} = h_{ie2} = h_{ie}$ <p>soit :</p> $v_o \approx - \frac{1}{2} g_m \cdot \frac{h_{ie}}{h_{fe}} (v_{i1} - v_{i2})$ $v_o \approx \frac{1}{2} g_m \cdot \frac{h_{ie}}{h_{fe}} \cdot R_L (v_{i1} - v_{i2}) - \frac{1}{2} g_m R_L (v_{i2} - v_{i1})$ $= g_m R_L (v_{i2} - v_{i1})$ $\therefore A_v = \frac{v_o}{(v_{i1} - v_{i2})} \approx g_m R_L$ <p>à condition que :</p> $h_{oe1} = h_{oe2} \ll \frac{1}{R_L}$
<p>(8) Différentiel bipolaire avec miroir de courant</p> 			<p>A condition que tous les transistors soient parfaitement appariés.</p> $h_{fe1} = h_{fe2} = h_{fe}$ $h_{ie1} = h_{ie2} = h_{ie}$ <p>ce qui donne :</p> $A_v = \frac{v_o}{(v_{i1} - v_{i2})} \approx \frac{h_{fe} R_L}{h_{ie}}$