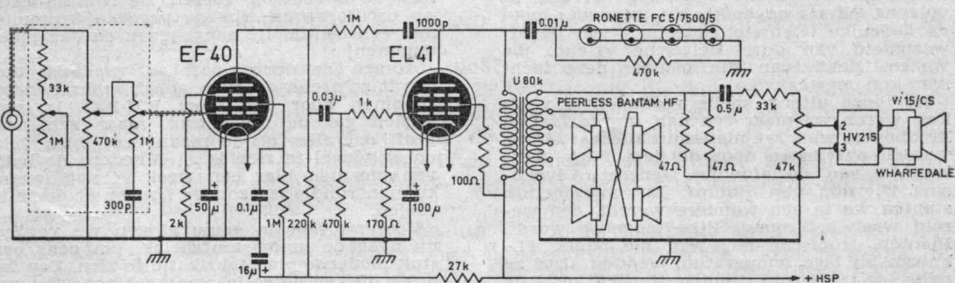


Eenvoudig WW VERSTERKERTJE




door AFTASTER



VOOR gebruik met een modern prima kristal pickup-element is er ten gerieve van de lezer met een technische knobbel een heel eenvoudig versterker-

(4 × serie parallel) en vier Ronette filtercel microfoons (voor de hoge tonen) type FC 5/7500/5 (parallel).

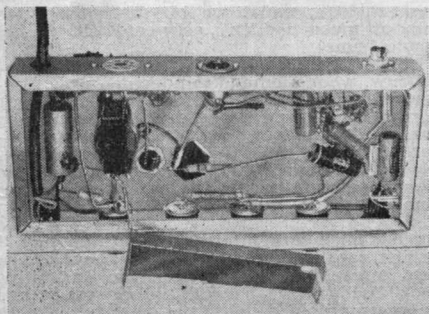Met de „Concert” begint men en schaft de rest langzamerhand aan. Zelfs als voorversterker voor een grotere eindtrap — bv. HV 215 — is het geschikt. In dat geval moet i.p.v. de Peerless speakers een weerstandje van ca. 3 Ohm op de secundaire van de U 80 K worden aangesloten.



tje ontwikkeld. Maak het eens na en... het antwoord hoor ik wel eens.

Gebruikte luidsprekers. Peerless Concert „Master” - Peerless Bantam H.F.

