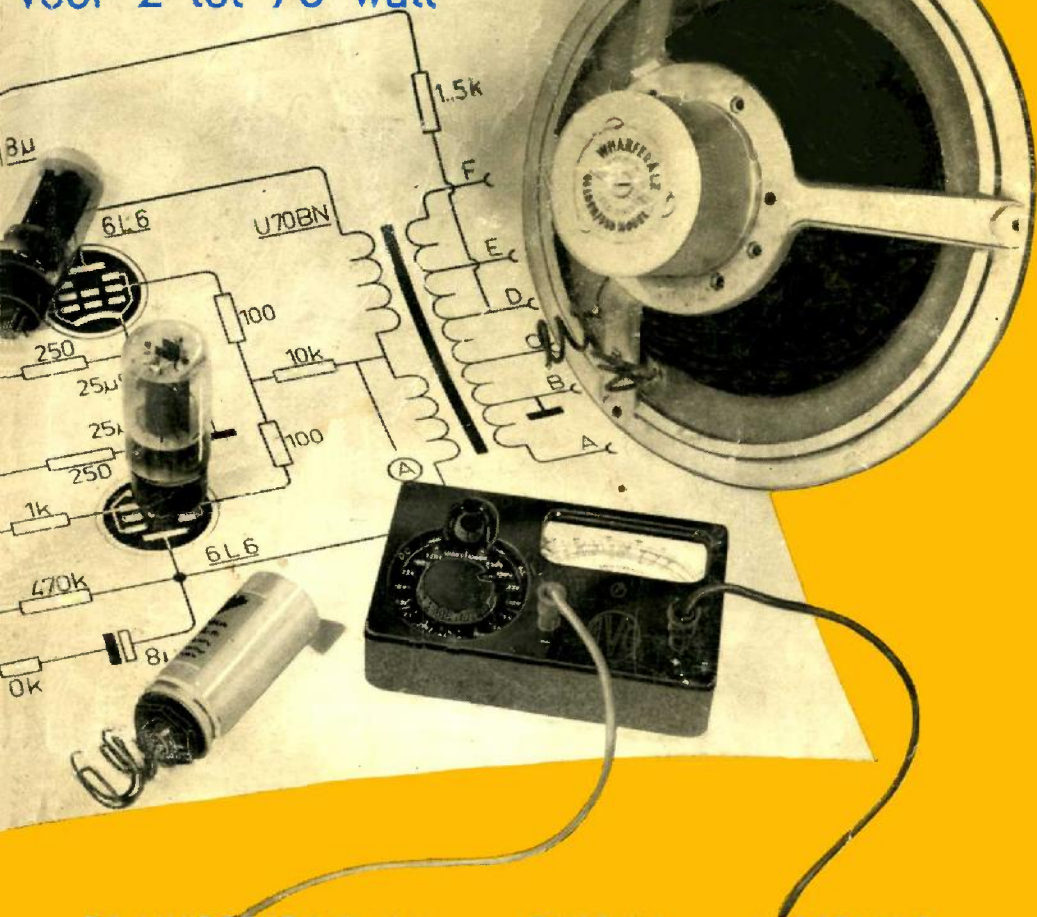


# het ontwerpen van **versterkers**

met schema's  
voor 2 tot 70 watt



DE MUIDERKRING N.V.

BUSSUM

NEDERLAND

# Fidelio

## 10 W balansversterker



Een voorbeeld van perfecte, technisch volmaakte Amroh weergave-apparatuur, welke volledig aan het ideaal van **Werkelijkheids Weergave** beantwoordt.

Vraag uw dealer een demonstratie of breng eens een bezoek aan onze geluidskamer, dan kunt U zich persoonlijk een oordeel vormen.



### Technische gegevens:

Max. uitgangsvermogen: 9,75 W; vervorming (IM) bij uitsturing: 30%;  
bromniveau t.o.v. 9,75 W: -60 dB; ruisniveau t.o.v. 9,75 W: -75 dB;  
ingangsgevoeligheid: recorder en radio 400 mV; grammofoon 85 mV;  
microfoon: 4 mV.

Klankregeling lage tonen 24 dB en hoge tonen 26 dB; tegenkoppeling: 17 dB.

Toegepaste buizen: 5Y3, 2 x EL84, ECC85 en ECC83.



ALS BOUWDOOS EXCL. KAST **f 121,50**

PRIJS VAN DE NIEUWE MODERNE KAST **f 28,—**

# MUIDEN 02942-341

# HET ONTWERPEN VAN VERSTERKERS

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ir. S. J. HELLINGS

# HET ONTWERPEN VAN **VERSTERKERS**

waarbij opgenomen  
BOUWSCHEMA'S  
VOOR VERSTERKERS VAN 2 TOT 70 WATT

samengesteld door  
de redactie van



---

3de herziene en uitgebreide druk  
met ruim 200 illustraties



**DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM**

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

## WOORD VOORAF

Het behoort tot de goede gewoonte dat een schrijver bij het ten doop houden van zijn geesteskind een soort voorrede houdt om eens haarfijn te verklaren waarom het toch zo wenselijk is dat zijn geschrift in brede kring verspreid wordt inplaats van rustig te blijven sluimeren in het cahier. In dit geval echter kan de schrijver zich beroepen op de wens van verscheidene van zijn lezers om de nogal verspreid voorkomende reeks artikelen in Radio Bulletin tot één geheel te verenigen, wat de leesbaarheid uiteraard ten zeerste bevordert, terwijl er tevens de gelegenheid was om een en ander aanzienlijk uit te breiden en op de laatste stand van de techniek te brengen.

Bij de opzet van dit werkje is er steeds naar gestreefd, de stof zo eenvoudig mogelijk te brengen, ten einde een zo groot mogelijke kring van liefhebbers te kunnen bestrijken, terwijl er anderzijds toch steeds zo diep mogelijk in deze materie is doorgedrongen, in het bijzonder in die gebieden, welke men slechts her en der in de literatuur verspreid vindt en meestal dan nog maar in zodanige vorm, dat deze slechts voor de wiskundig geschoolde lezer toegankelijk is. Onderwerpen, welke men gemakkelijk in alle mogelijke literatuur kan terugvinden, zoals faze-omkeerschakelingen, eindversterkers e.d. zijn dan ook tamelijk summier behandeld, terwijl meer aandacht is geschonken aan klankregelaars, filters, e.d. waarover zo weinig geschikte, beknopte literatuur bestaat.

Het doel van dit boek is het verdiepen van het inzicht van de amateur in de versterkertechniek met al de daarmee gepaard gaande facetten waardoor hij een stimulans krijgt om de voor hem nog onbekende paden te gaan betreden, welke voeren kunnen naar het allerhoogste genot, zowel van zijn liefhebberij als ook van de schitterende geluidsproductie, welke hij met dit werkje als hulpmiddel, zal kunnen bereiken. Want het is waarlijk niet overdreven om te zeggen, dat er op het gebied van de werkelijkheidsweergave in de laatste jaren een revolutie is ontketend, waarbij het voor het eerst mogelijk is geworden, behalve van de muziek, ook van de klank van het muziekinstrument „an sich” te genieten doordat het gehele toonscala met alle timbre's onvervormd kan worden weergegeven; de suggestie van de realiteit kan hierdoor zodanig worden opgevoerd, dat men zich te midden van de instrumenten zelf denkt. Hierbij dient men zich goed voor ogen te houden, dat iedere vervorming voor dit realiteitsbesef funest zou zijn. Aangezien een versterker uiteindelijk een schakel in de WW-keten is, zijn alle aspecten, welke tot vervorming in deze schakel aanleiding zouden kunnen geven, uitvoerig behandeld. Indien de amateur door het lezen van dit werkje zich gedrongen voelt om datgene, wat hier op papier staat, ook in zijn praktijk toe te passen, om zodoende zichzelf daarmee zowel in technisch als ook in muzikaal opzicht te verrijken, dan zal dit voor de auteur de prettigste erkenning zijn welke hij zich wensen kan.

Rest mij nog de redactie van Radio Bulletin ten zeerste te danken voor de vele goede raadgevingen en voor de keurige verzorging, waarmee dit kind de wijde wereld werd ingezonden.

Laren (N.H.), september 1958.

Ir. S. J. HELLINGS

## VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK

Het theoretisch gedeelte werd — afgezien van de gebruikte afkortingen — slechts op ondergeschikte punten gewijzigd.

Als passende afsluiting van dit gedeelte werd „Het ultimo op audiogebied” opgenomen; een versterker-ontwerp dat geheel steunt op de behandelde theorie. Teneinde het de lezer zo gemakkelijk mogelijk te maken volgt hier een opgave van de in het theoretische gedeelte gebruikte afkortingen voor spanningen en stromen.

Voor gelijkspanningen of willekeurig met de tijd veranderende spanningen gebruiken we de letter  $V$ ; voor het spanningsverschil tussen twee punten  $a$  en  $b$  gebruiken we de aanduiding  $V_{ab}$ .

Indien niets anders aangegeven nemen we de spanning steeds t.o.v. aarde; voor voedingsspanning gebruiken we de aanduiding  $V_b$ , voor anodespanning  $V_a$ , voor spanning tussen rooster en katode  $V_{gk}$  enz.

Voor de spanning „in rust” (d.w.z. zonder uitsturing) gebruiken we de aanduiding  $V_0$ , terwijl we voor spanningen die met de tijd veranderen (b.v. impuls- of zaagtandspanningen) de aanduiding  $V_t$  gebruiken. Voor sinusvormig veranderlijke wisselspanningen gebruiken we de aanduiding  $E$ ; zo betekent  $E_i$  de ingangsspanning,  $E_u$  de uitgangsspanning, enz.

Zonder verdere toevoeging bedoelen we steeds de maximale waarde; voor de effectieve waarde gebruiken we de aanduiding  $E_{eff}$ .

Voor gelijk- en wisselstromen gebruiken we steeds de aanduiding  $I$ , voor veranderlijke stromen de aanduiding  $I(t)$ .

Het praktische gedeelte werd aangevuld met enige nieuwere ontwerpen, terwijl een aantal verouderde schema's is vervallen.

Zo is dan „Het ontwerpen van versterkers” weer geheel up-to-date.

Laren (N.H.), juni 1961.

Ir. S. J. HELLINGS

## VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK

Ongetwijfeld is het voor de auteur een verheugend verschijnsel dat zo snel na het verschijnen van de tweede druk, een derde noodzakelijk bleek. Gezien het geringe tijdsverloop tussen deze beide drukken was het niet noodzakelijk ingrijpende wijzigingen aan te brengen; er kon volstaan worden met de tekst hier en daar wat bij te polijsten, waarbij dankbaar gebruik gemaakt werd van opmerkingen afkomstig uit de lezerskring.

Laren (N.H.) juni 1963.

Ir. S. J. HELLINGS

# HET ONTWERPEN VAN VERSTERKERS

## HOOFDSTUK I

### I. 1. ALGEMENE INLEIDING

Menig rechtgeaard amateur zou, bij het ontwerpen van een kwaliteits-versterker, willen weten of hij het gunstigste resultaat bereikt heeft met de hem beschikbare onderdelen; of er mogelijkwijze nog wat meer uit te halen is, hetzij een verbetering van de kwaliteit, hetzij een vergroting van het eindvermogen met behoud van de goede kwaliteit. Hoe vaak voelt hij niet de neiging om nog eens wat te veranderen en hoe graag zou hij niet willen weten, of hij nu werkelijk het beste resultaat heeft bereikt.

Hij zal dan allicht geneigd zijn om dit experimenterenderwijs te gaan doen; daaraan kleven twee grote bezwaren, die dit vrijwel onmogelijk maken.

Iedere amateur, die in deze materie heeft gewerkt, weet wel, dat de beoordeling van het resultaat op het gehoor ontoereikend is: deze maatstaf is geheel afhankelijk van de persoon en deze is nu eenmaal de ene maal wat meer vergevensgezind dan de andere maal. Verder is het beproeven van een versterkerinstallatie met een vermogen van 15 W en meer op „volle output” in een kleine ruimte volkomen onnuttig en geeft een geheel verkeerde indruk van de toonbalans. Niet een ieder beschikt over een voldoende grote zaal om de installatie eens te testen.

Anderzijds is voor meting van de eigenschappen van een versterker een dergelijke inventaris nodig (toongenerator, vierkants-golfgenerator, oscilloscoop, gelijkte verzwakkers, buisvoltmeter, wave analyser), dat vrijwel geen enkele amateur hierover beschikt. Een eenvoudige lineariteitsmeting met een toongenerator en een buisvoltmeter is vrij nutteloos; men zou, hierop afgaande, een volkomen onjuist beeld van de prestaties van de installatie krijgen.

Het grootste bezwaar is echter wel, dat er zoveel onderdelen zijn, die invloed hebben op de prestaties van de versterker, dat het experimenteren hiermede enorm tijdrovend is, terwijl we toch niet zeker zijn, dat inderdaad het gunstigste resultaat wordt bereikt.


De bedoeling van dit boek is niet de lezer op te schepen met een hoeveelheid droge theorie, maar om hem op eenvoudige wijze een inzicht te geven in de werking van de schakeling en in de keuze van de onderdelen; hij kan nu op een gemakkelijke manier de grootte van de diverse weerstanden en condensatoren bepalen. Voorts zal hij, aan de hand van dit werkje, zelf een ontwerp kunnen maken of een fabrieksontwerp kunnen beoordelen. We zullen hierbij vrijwel uitsluitend gebruik maken van buiskarakteristieken en vrijwel niet van berekeningen. De grafische methode is eenvoudiger, overzichtelijker en geeft direct een inzicht in de grenzen van hetgeen mogelijk is. Ook de vervorming kan op eenvoudige wijze worden bepaald.

### I. 2. ONTWERPEN VAN EEN VERSTERKER


Een versterker kunnen we verdelen in twee stukken, n.l. de voorversterker en de hoofdversterker. De eerste is in hoofdzaak bedoeld voor het versterken van de spanning, die geleverd wordt door het opnameorgaan (pickup, microfoon) tot een voldoende hoog niveau voor de sturing van de eindver-

sterker, terwijl hierin tevens meestal de klankregelorganen ondergebracht zijn. De hoofdversterker dient voor het leveren van de energie aan de luidspreker.

Bij de grafische methode maken we vrijwel steeds gebruik van de  $I_a$ - $V_a$  karakteristieken van de buis; deze karakteristieken vindt men in vrijwel alle buizenboeken of zijn bij de fabrikant verkrijgbaar. Trouwens, indien men beschikt over een goed universeel instrument zijn deze zeer goed zelf op te nemen. Hierbij moeten we er rekening mede houden, dat deze karakteristieken tot ca. 20 % kunnen afwijken van de gemiddelde waarden, die de fabrikant geeft.

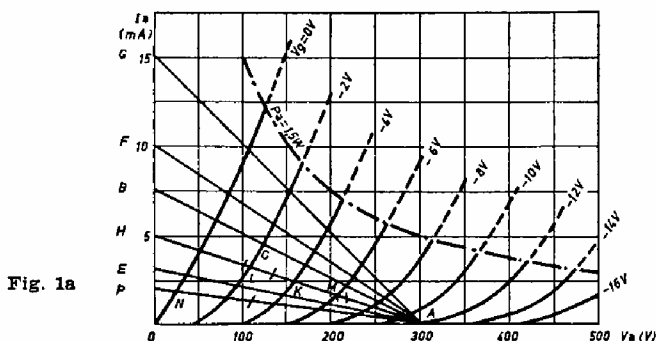

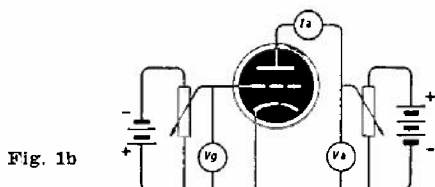In fig. 1a is een overzicht van deze karakteristieken voor één helft van de dubbeltriode ECC40 gegeven, terwijl in fig. 1b de methode voor het opnemen van deze grafieken is gegeven. De drie meters (nl. voor anodespanning, -stroom en roosterspanning) kunnen ook door één universeel instrument worden vervangen.



Deze grafieken geven aan, hoe of de anodespanning afhangt van de anodestroom, terwijl de roosterspanning constant wordt gehouden. Bij een anodespanning van 60 V is de anodestroom gelijk aan 5 mA, bij 120 V gelijk aan 11,5 mA, terwijl de roosterspanning constant op 0 V wordt gehouden. We zien hieruit al, dat de anodestroom niet lineair met de anodespanning toeneemt, m.a.w. er ontstaat vervorming, en wel de z.g. niet-lineaire vervorming, hetgeen wil zeggen, dat het verband tussen anodespanning en -stroom niet lineair (evenredig) is. Dit is wel de meest hinderlijke vervorming die we bij het ontwerpen zoveel mogelijk moeten reduceren. We zullen hierop later uitvoerig terugkomen.

Dezelfde grafiek kunnen we ook opnemen met een vaste negatieve roosterspanning van  $-2$  V, waarbij het voor de hand ligt, dat nu de anodestroom kleiner is bij eenzelfde anodespanning als in het vorige geval.

Bij een anodespanning van 60 V is de anodestroom 0,5 mA, bij 120 V is de anodestroom gelijk aan 4 mA. Bepalen we de anodestroom bij een groot aantal anodespanningen en verbinden we de punten met een vloeiende lijn, dan ontstaan de karakteristieken van fig. 1a. Hierbij is horizontaal de anodespanning, verticaal de anodestroom uitgezet. Dit kunnen we doen voor een groot aantal vaste waarden van de negatieve roosterspanning. Hierdoor ontstaat het „karakteristieken-veld” van fig. 1a. De streep-stip lijn in fig. 1a geeft de maximale anodedissipatie aan, d.w.z. het maximale vermogen, dat aan de buis mag worden toegevoerd. (Het produkt van anodespanning en anodestroom). Deze max. anodedissipatie bedraagt in dit geval 1,5 W; bij een anodespanning van 150 V mag de anodestroom dus niet groter zijn dan 10 mA, enz. We mogen de buis niet instellen in een gebied van de karakteristiek, dat boven de streeplijn ligt, daar de buis anders zou worden overbelast. Dit wil niet zeggen, dat we op een bepaald tijdstip, gedurende kortere tijd, niet in dit gebied mogen komen; in radarschakelingen bedraagt de momentele dissipatie soms wel het duizendvoudige van de toelaatbare; dit is alleen maar toelaatbaar, omdat deze grote dissipatie gedurende korte tijd optreedt, terwijl in de rest van de tijd de buis weer de gelegenheid heeft om „af te koelen”. Voor een continue stroomvoering mogen we echter niet in dit gebied komen.

Een andere grens is ook de toelaatbare katodestroom van de buis; overschrijding van deze stroom zou de katode kunnen beschadigen; ook mogen we de door de fabrikant opgegeven max. anodespanning niet overschrijden. Deze beide factoren spelen echter in de voorversterker vrijwel geen rol; alleen in sommige gevallen bij de eindtrappen.

Als versterkertrappen in de voorversterker beschouwen we uitsluitend de weerstandversterker, omdat deze aan zeer hoge kwaliteitseisen kan voldoen; bovendien leent de weerstandversterker zich juist zeer goed voor de grafische beschouwing; dit is n.l. het enige koppellement, waarvan we de responsie geheel juist kunnen voorspellen. Met enig ander koppellement is dit niet mogelijk. Dit is op zichzelf al een sterk argument voor de weerstandversterker.

In fig. 2 is een principeschakeling aangegeven van de weerstandversterker zoals deze bekend is. We beschouwen alles eerst voor een triode, doch in principe geldt dit voor pentoden net zo goed.

De  $I_a$ - $V_a$  karakteristieken uit fig. 1a gelden nu precies zo voor dit geval: alleen moeten we nu de anodespanning van de buis bepalen. Het spanningsverlies over de weerstand is gelijk aan  $I_a \cdot R_a$ , zodat er voor de anodespanning  $V_a$  overblijft:

$$V_a = V_b - I_a \cdot R_a \quad (1)$$

Hierin is  $V_b$  de voedingsspanning.

Uit het bovenstaande zien we, dat het spanningsverlies over de anodeweerstand ( $V_b - V_a$ ) evenredig is met de toename van de anodestroom  $I_a \cdot R_a$ ; in de grafiek van fig. 1a betekent dit, dat het verband tussen het spanningsverlies ( $V_b - V_a$ ) en de anodestroom  $I_a$  een rechte lijn is, waarvan de helling des te groter wordt, naarmate de anodeweerstand kleiner wordt.

Zoals we weten, zijn twee punten voldoende om een rechte lijn doorheen te trekken, zodat we deze punten moeten bepalen. Dit is erg eenvoudig. Uit de form. (1) zien we het verband tussen de anodespanning  $V_a$  en de anode-

stroom  $I_a$ , terwijl de voedingsspanning  $V_b$  constant wordt gedacht. Als enig veranderlijk element hebben we nog de neg. roosterspanning; door verandering van deze spanning veranderen zowel de anodestroom- als de spanning, maar het verband uit de formule (1) blijft steeds bestaan.

We nemen nu eens aan, dat de voedingsspanning gelijk is aan 300 V, en dat de anodeweerstand  $R_a$  gelijk is aan 40.000 ohm; voor een triode een vrij normale waarde. We zullen steeds rekenen met kilohm ( $= 1000$  ohm) en mA, waardoor we het spanningsverlies weer in volt krijgen. We beginnen nu met een zo grote neg. roosterspanning aan te leggen, dat de buis vrijwel „dicht” zit, m.a.w. er vloeit geen anodestroom meer. Uit de fig. 1a zien we, dat deze spanning minstens gelijk aan  $-12$  V moet zijn. Vullen we nu  $I_a = 0$  in de formule (1) in, dan houden we over:  $V_a = V_b$ , m.a.w. de anodespanning van de buis is ook gelijk aan 300 V geworden, wat we ook zonder meer in de schakeling kunnen zien. Hiermede hebben we al één punt van de lijn, waarop de anodespanning moet liggen, vastgelegd; in fig. 1a is dit met het punt A aangegeven. Teneinde nu het tweede punt van de lijn te vinden, denken we ons in, dat de buis zoveel stroom trekt, dat de anodespanning gelijk aan nul is geworden; natuurlijk kunnen we dit in de praktijk nooit bereiken. Nul volt anodespanning betekent in fig. 1a, dat we ons ergens op de lijn OB zullen bevinden. Vullen we  $V_a = 0$  in de form. (1) in, dan houden we voor de anodestroom  $I_a$  over:  $I_a = V_b / R_a$ , wat we ook direct in fig. 2 kunnen zien.

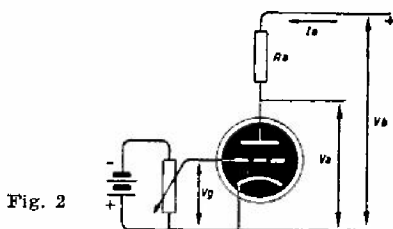


Fig. 2

In ons geval, waarbij  $V_b$  gelijk was aan 300 V en  $R_a$  gelijk aan 40 kilohm, vinden we voor  $I_a = 7,5$  mA. Dit is nu het tweede punt van de rechte lijn; we verbinden A met B en vinden een lijn, waarop nu steeds de anodespanning van de buis komt te liggen. Voor een anodespanning van 100 V vinden we b.v. een anodestroom van 5 mA, hetgeen klopt, omdat dan het spanningsverlies over de anodeweerstand juist gelijk is aan  $5 \times 40 = 200$  V, zodat de som van de anodespanning (100 V) en de spanning over de anodeweerstand (200 V) juist gelijk is aan de voedingsspanning (300 V).

Nu hebben we de invloed van de neg. roosterspanning nog niet beschouwd; in 't voorafgaande hebben we gezien, dat het verband tussen de anodespanning en de anodestroom door een van de lijnen uit fig. 1a wordt gegeven; immers, zo waren deze lijnen juist opgenomen. Bij een neg. roosterspanning van b.v.  $-2$  V moeten de anodespanning en -stroom elkaar steeds op deze lijn ontmoeten (bij een anodespanning van b.v. 150 V is de anodestroom gelijk aan 7,5 mA). Maar, omdat de anodespanning en -stroom elkaar ook op de rechte lijn AB moeten ontmoeten volgt hieruit, dat het snijpunt van de lijn  $V_g = -2$  V met de rechte lijn AB juist het punt is, waarop de anodespanning en -stroom zijn ingesteld (het punt C). Hierbij

lezen we af voor de anodespanning 120 V en voor de anodestroom 4,5 mA. Hierbij is de som van de anodespanning (120 V) en het spanningsverlies over de anodeweerstand ( $4,5 \times 40 = 180$  V) gelijk aan de voedingsspanning 300 V. En zo kunnen we dit doen voor alle waarden van de neg. rooster-spanning van 0 V af tot aan  $-12$  V toe. Met behulp van de eenvoudige schakeling van fig. 2 kunnen we dit zelf controleren. In fig. 1a hebben we nog een aantal van deze belastingslijnen (zoals deze lijnen heten) getekend en wel AG voor 20 kilohm, AF voor 30 kilohm, AB voor 40 kilohm en AE voor 100 kilohm. Hetzelfde kunnen we ook doen voor een andere voedings-spanning, b.v. 250 V. Een groot voordeel van deze methode is, dat hij volkomen „universeel” is; deze geldt ook voor het versterken van sinus-trillingen, vierkantsgolven, impulsen, zaagtanden enz., die meer en meer voorkomen en waarvoor de beruchte „vervangschema's” geheel ontoereikend en zelfs misleidend zijn. Bovendien vinden we ook steeds het gelijkspanningsniveau, dat bij direct gekoppelde versterkers (gelijkstroomversterkers, kangoeroe-fazedraaiers, TV aankoppeling met de KSB) van bijzonder belang is.

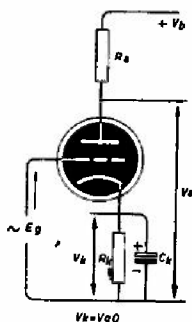


Fig. 3  
 $V_k = V_{g0}$

In fig. 3 is een praktische schakeling van een weerstandversterker getekend, waarbij  $E_g$  de max. waarde van de rooster-spanning is (hier als een sinusgolf gedacht), en  $E_a$  de max. waarde van de anodewisselspanning, die hiervan een gevolg is. We werken steeds met de max. waarden, omdat deze maatgevend zijn voor de uitsturing; effectieve waarden hebben hier geen zin. De katodeweerstand  $R_k$  bepaalt de negatieve voorspanning, terwijl we aannemen, dat de condensator  $C_k$  zo groot is, dat over  $R_k$  geen noemenswaardige wisselspanning ontstaat; er treedt geen tegenkoppeling op. Later zullen we zien, dat dit voor de zeer lage frequenties niet meer opgaat. We sluiten nu een sinusvormige wisselspanning aan op het rooster van de triode en we gaan de anodespanning bepalen; dat we hierbij uitgaan van een sinusvormige wisselspanning komt alleen door het feit, dat we iedere trilling kunnen ontbinden in een reeks van sinustrillingen van een steeds afnemende grootte; de eerste van deze reeks heeft eenzelfde frequentie als die van de grondtrilling, terwijl de frequentie van de hierop volgende sinustrillingen steeds 2, 3, 4, enz. maal zo groot is; dat zijn harmonischen. Al deze sinustrillingen tezamen noemen we het „spectrum” van de grondtrilling; versterkt nu de installatie al deze sinustrillingen onvervormd en met de juiste faze-verschuiving, dan kunnen we ook verzekerd zijn van een goede weergave van een compleet signaal, m.a.w. van een juiste weergave.

Later zullen we zien, dat ook nog andere verschijnselen een belangrijke rol spelen.

Wat eigenlijk sinustrillingen zijn, hebben we uit de artikelen „Wisselspanningen en -stromen” kunnen leren \*). In fig. 4a is een dergelijke trilling getekend; hierbij is de amplitude van het signaal klein gedacht. De eis is nu, dat deze trilling vrijwel zonder vervorming aan de anode van de buis verschijnt.

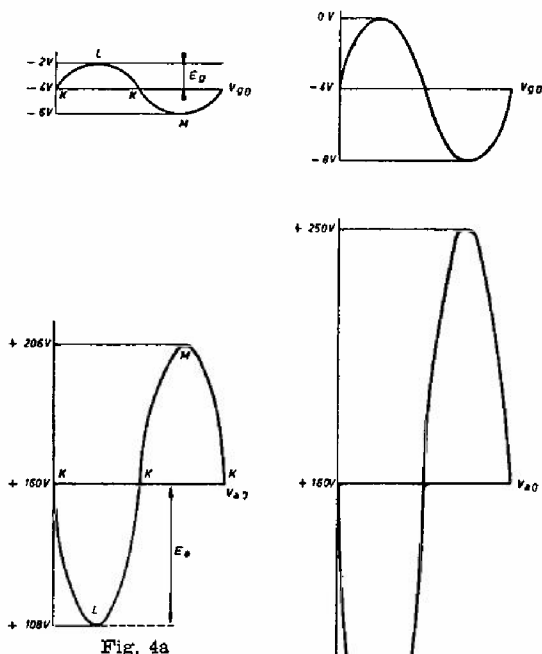


Fig. 4a

Fig. 4a. Een sinustrilling met amplitude van  $-2\text{ V}$  gesuperponeerd op de aangelegde roosterspanning van  $-4\text{ V}$ .

Fig. 4b. Idem, maar nu voor max. uitsturing met een amplitude van  $-4\text{ V}$ .

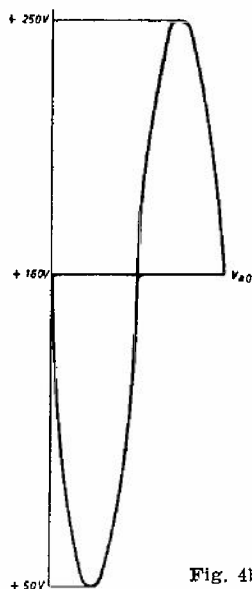


Fig. 4b

Resumerend moeten we de versterkertrap zo instellen:

- dat de vervorming zo klein mogelijk is;
- dat de buis niet „overstuurd” wordt door het roostersignaal;
- dat de uitgangsspanning voldoende groot is;
- dat de versterking voldoende groot is.

\*) Zie Radio Bulletin 1952, nr. 9 en 11.

Vervorming zal ontstaan, zodra de lijnen uit fig. 1a niet meer recht zijn, niet meer evenwijdig lopen en niet meer op onderling gelijke afstanden gelegen zijn. Ideaal zou het zijn, als al deze lijnen recht waren, aan elkaar evenwijdig en op gelijke afstanden van elkaar. Uit fig. 1a zien we, dat dit echter lang niet het geval is.

Het ligt voor de hand, dat we in een zo gunstig mogelijk gebied trachten te werken. Het sterk gekromde gebied van fig. 1a wijst er al direct op, dat we dit deel van de karakteristieken zoveel mogelijk moeten vermijden, zodat we de anodeweerstand niet te groot mogen kiezen. (Vergelijk eens de lijn AE voor 100 k $\Omega$  met die van AF voor 30 k $\Omega$ ). Maken we daarentegen de voedingsspanning hoger, dan kunnen we wel grote anodewestanden toepassen, zonder dat er een grote vervorming optreedt. Dit pleit er voor om de voedingsspanning minstens 300 V te kiezen i.p.v. de gebruikelijke 250 V.

Tegen grote anodewestanden bestaan nog meer bezwaren, n.l. de frequentiekaracteristiek dreigt in gevaar te komen. Vooruitlopend op hetgeen later wordt behandeld, zullen we zien, dat dergelijke hoge anodewestanden aanleiding kunnen geven tot een verzwakking van de hogere frequenties, wat uiteraard ongewenst is. Voorts geven dergelijke weerstanden gemakkelijk aanleiding tot een extra ruis, de z.g. contactruis, welke ontstaat door het onregelmatig geleiden bij stroomdoorgang van de samengeperste kooldeeltjes in de weerstanden. Vandaar ook, dat in gevoelige versterkers voor hoge kwaliteit vaak met draadgewikkelde of gemetalliseerde weerstanden in de voorversterker wordt gewerkt. We gaan, in dit verband, liever niet boven de 100 kilohm voor de anodeweerstand.

De neg. roosterspanning van de buis moet ongeveer in het midden van het lineaire deel van de  $I_a$ - $V_a$  karakteristieken worden ingesteld, terwijl deze minstens zo groot moet zijn, dat nimmer roosterstroom kan optreden. Zodra we n.l. in de buurt van  $V_g = -0,8$  V komen, zal de ruimte tussen rooster en katode geleidend worden; hierdoor wordt de ingangsweerstand van de buis in de orde van slechts 1000 ohm. Het is wel duidelijk, dat verdere uitsturing van de buis dan nagenoeg onmogelijk is, zodat zeer sterke vervorming optreedt. In plaats van een sinusvormige trilling aan de uitgang ontstaat een vierkantsgolf.

Een te kleine anodeweerstand (b.v. AG fig. 1a) heeft weer als bezwaar, dat de versterking klein is, terwijl ook de max. onvervormde anodespanning klein is; we zullen een compromis moeten treffen.

Op grond van het voorafgaande kiezen we een anodeweerstand van 60 kilohm (de lijn AH), terwijl we een neg. roosterspanning van  $-4$  V kiezen; ons instelpunt bevindt zich bij K. De anodespanning is 160 V, de anodestroom is 2,33 mA. We leggen nu een sinusspanning aan met een amplitude van 2 V; deze spanning is in fig. 4a uitgezet. Zodra de wisselspanning aan het rooster maximaal positief is geworden (punt L in fig. 4a) bedraagt de anodespanning 108 V; zodra deze maximaal negatief is geworden, wordt de anodespanning 206 V (punt M in fig. 4a). De variatie in de neg. richting van de anodespanning bedraagt 52 V, in de pos. richting echter 46 V, zodat deze helften niet gelijk zijn en er vervorming optreedt. Het gemiddelde van deze waarden is gelijk aan 49 V, terwijl de amplitude van de roosterspanning gelijk is aan 2 V; de versterking is nu ca. 25-voudig. We kunnen deze uitgangsspanning beschouwen als een zuivere sinustrilling met daarbij een trilling met de dubbele frequentie (2e harmonische) opgeteld.

Noemen we de rustspanning  $V_{ao}$ , de kleinste anodespanning  $V_{min}$  en de grootste  $V_{max}$ , dan wordt het percentage 2e harmonische:

$$d_2 = \frac{(V_{ao} - V_{min}) - (V_{max} - V_{ao})}{2 (V_{max} - V_{min})} \times 100 \%$$

Deze formule ligt erg voor de hand, als we bedenken, dat we door het optellen van de 2e harmonische met de 1e harmonische (dit is de grondtrilling) weer de oorspronkelijke trilling krijgen.

In ons geval wordt

$$d_2 = \frac{(52 - 46)}{2 (52 + 46)} \times 100 \% = 3 \%$$

In deze enkele versterkertrap ontstaat reeds een vervorming van 3 %, terwijl hierbij nog de vervorming van de volgende trappen komt. De totale vervorming is in het algemeen gelijk aan de wortel uit de som van de kwadraten van al deze vervormingen. In werkelijkheid wordt de situatie iets gunstiger, omdat de vervorming van de volgende trappen deze vervorming weer gedeeltelijk kan compenseren.

Rest ons nog het berekenen van de katodeweerstand: daar de anodestroom gelijk was aan 2,33 mA en de neg. voorspanning in rust gelijk aan  $-4$  V moet  $R_k$  gelijk worden aan  $4 : 2,33 = 1700$  ohm. Teneinde hiervoor gangbare weerstanden te gebruiken kunnen we b.v. 1800 ohm nemen, waarbij de instelling iets anders wordt; ditzelfde geldt ook, indien voor de anodeweerstand de waarden van 56 of 68 kilohm worden toegepast.

Staat de buis aan de ingang van de versterker, dan zullen bij gebruik van een microfoon of elektro-dynamische pickup, de spanningen aan de ingang veel kleiner zijn en dienovereenkomstig de vervormingen eveneens; globaal neemt de vervorming evenredig af met de verkleining van het ingangssignaal: het omgekeerde behoeft echter niet het geval te zijn. Boven een bepaalde uitsturing neemt de vervorming zeer snel toe. Aan de ingang van een dergelijke versterker zullen we de buis in het algemeen iets minder negatief instellen, b.v. op  $-3$  V en de belastingsweerstand wat hoger kiezen, b.v. 100 kilohm; hierdoor winnen we iets aan versterking, terwijl de vervorming nog zeer klein is. De max. bereikbare versterking van deze buis met een zeer hoge anodeweerstand bedraagt 33, zodat de winst, vergeleken met de 25-voudige versterking uit het rekenvoorbeeld, gering is.

Bij grotere uitsturing neemt de vervorming snel toe, in fig. 4 b hebben we de max. uitsturing getekend, n.l. een roosterspanning met een max. waarde van 4 V ( $2,8 V_{eff}$ ); daar de neg. roosterspanning eveneens 4 V bedraagt, varieert de roosterspanning t.o.v. aarde van 0 tot  $-8$  V. De anodespanning varieert tussen 50 en 250 V; daar de rustspanning 160 V bedraagt, is de neg. helft van de anodespanning gelijk aan 110 V, de pos. helft gelijk aan 90 V; het gemiddelde hiervan is 100 V, zodat de versterking wederom 25-voudig is. Tussen deze grenzen is de versterker lineair, m.a.w. de anodewisselspanning gaat evenredig op met de roosterwisselspanning; voor grotere uitsturingen dan 4 V gaat dit niet meer op. De vervorming is nu echter gelijk aan:

$$d_2 = \frac{110 - 90}{2 \cdot (110 + 90)} \times 100 \% = 5 \%$$

Zouden we een nog groter roostersignaal op deze wijze willen versterken, dan moeten we ook instellen bij een grotere neg. voorspanning; daar de roosterruimte van de buis nagenoeg gelijk is aan 10 V (bij —10 V zij we al in het zeer sterk gekromde gebied) zal de max. waarde van de roosterwisselspanning gelijk zijn aan 5 V max. of  $5 : 1,4 = 3,5 V_{\text{eff}}$ . De anodespanningsvariatie bedraagt hier  $2 \times 100 V_{\text{max}}$  of ca.  $0,7 \times 100 = 70 V_{\text{eff}}$ ; dit is de max. anodewisselspanning, die we met deze reeds vrij grote vervorming kunnen verkrijgen. Hiermede dient met het ontwerp van de versterker terdege rekening te worden gehouden. Een grotere uitgangsspanning is alleen te verkrijgen met een hogere voedingsspanning, vandaar dat men in sommige versterkers in de trappen voor de eindbuis, welke een relatief grote spanning moeten afgeven, met voedingsspanningen van 400 V werkt.

De katodecondensator  $C_k$  bezit een reactantie, gelijk aan  $\frac{1}{2\pi f C_k}$ ; deze

moet voor de laagste, nog te versterken frequentie, kleiner zijn dan de katodeweerstand  $R_k$ ; anders zou een hier niet gewenste tegenkoppeling voor de lagere frequenties ontstaan, wat een afname van de versterking hiervan tot gevolg heeft. Bij een frequentie van 20 Hz bezit een condensator van 100  $\mu F$  een reactantie van ca. 80 ohm, zodat hier ruimschoots aan deze voorwaarde is voldaan.

Door het gebruik van dubbel-trioden hebben pentoden veel aan populariteit ingeboet, daar de bereikbare versterking met één dubbeltriode veel groter is dan met een pentode; gebruiken we in een dubbeltriode anodeweerstanden van resp. 100 en 60 kilohm, dan bereiken we een versterking van ca.  $30 \times 25 = 750$ -voudig, bij één pentode echter tot ca. 290 maal.

Trioden bezitten de volgende voordelen boven pentoden:

a. De schakeling is eenvoudiger.

b. Eventuele bromspanningen zullen slechts voor een klein deel aan de volgende trap worden afgegeven, in zoverre deze spanningen van een niet voldoende ontkoppelde voeding afkomstig zijn. Een wisselspanning op de hoogspanning zal n.l. sterk verkleind op de anode van de buis verschijnen, omdat deze gedeeld wordt over de serieschakeling van de inwendige weerstand van de triode en de anodeweerstand. Bedraagt de  $R_i$  b.v. 20 kilohm en de anodeweerstand 100 kilohm, dan ontstaat aan de anode slechts  $\frac{1}{6}$  deel van de rimpel op de voedingsspanning. Dit maakt de triode zeer geschikt voor de eerste trappen in de versterker. Pentoden bezitten het voordeel van een grotere bereikbare anodewisselspanning bij een bepaalde voedingsspanning, vergeleken bij een triode; de pentode kan tot een zeer kleine anodespanning omlaag worden gestuurd. Het nadeel is echter de zeer zorgvuldige ontkoppeling van het schermrooster in de eerste trappen en de gevoeligheid voor spanningsvariaties op de voedingsleiding; dit maakt de buis ook veel gevoeliger voor „motorboating”, een soort hikken in een laagfrequent ritme van enkele Hz. Dit verschijnsel, ontstaan door terugwerking van de eindtrappen op de voortrappen, kan buitengewoon hinderlijk zijn en is soms alleen te vermijden door het toepassen van afzonderlijke voedingsapparaten.

Wel is het mogelijk, een gedeeltelijke ontkoppeling van het schermrooster toe te passen waarmede we kunnen bereiken, dat de schakeling nagenoeg ongevoelig wordt voor variaties op de voedingsspanning; dit is mogelijk,

omdat de variaties in de anodespanning, die een gevolg zijn van variaties in de schermroosterspanning juist tegengesteld zijn aan de variaties op de anode, die direct van de voeding af hierop doordringen. Dit systeem wordt echter weinig toegepast.

Bij het voorgaande hebben we nog geen rekening gehouden met de lekweerstand van de volgende trap; in wezen staat deze weerstand parallel aan de anodeweerstand, zodat de werkelijke anodebelasting voor wisselspanning gelijk is aan de parallelschakeling van de lekweerstand met de anodeweerstand in de schakeling. Zolang echter deze lekweerstand gelijk is aan minstens  $7 \times$  de anodeweerstand, is de invloed gering; is deze echter kleiner, dan moeten we daarmede terdege rekening houden.

In fig. 5 zijn de  $I_a$ - $V_a$  karakteristieken van een pentode (EF6) getekend; deze lopen vrijwel horizontaal. De reden hiervan is dat, in tegenstelling met een triode, de anodestroom vrijwel niet afneemt bij vermindering van de anodespanning; de anodestroom wordt nagenoeg alleen bepaald door de grootte van de stuur- en schermroosterspanning. Slechts bij zeer kleine anodespanningen gaat dit niet meer op.

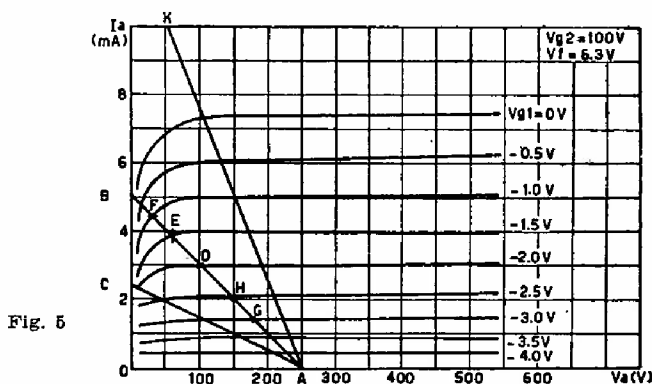


Fig. 5

De roosterruimte (d.w.z. de spanning die nodig is om de anodestroom nul te maken) is nu niet meer gelijk aan  $V_a : \mu$ , zoals bij een triode, maar

gelijk aan  $\frac{V_{g2}}{\mu_{g1-g2}}$ , waarbij  $V_{g2}$  gelijk is aan de schermroosterspanning, en  $\mu_{g1-g2}$

de  $\mu_{g1-g2}$ , de versterkingsfactor is van de triode, welke wordt gevormd door de katode, het schermrooster als anode en het stuurrooster. Deze  $\mu_{g1-g2}$  is hier gelijk aan ca. 25, zodat de roosterruimte bij een schermroosterspanning van 100 V slechts  $-4$  V bedraagt. De max. toelaatbare wisselspanning aan het rooster bedraagt dan  $2 V_{\max}$  of  $1,4 V_{\text{eff}}$ . Een grotere roosterruimte is bereikbaar door het verhogen van de schermroosterspanning, waarbij dan tevens ook de neg. roosterspanning moet worden vergroot.

In fig. 5 zijn drie belastinglijnen getekend, n.l. AB voor een anodeweerstand van 50 kilohm, AC voor 100 kilohm en AK voor 20 kilohm, terwijl de voedingsspanning gelijk is aan 250 V. We stellen de buis in op de halve roosterruimte, hier gelijk aan  $-2$  V. Op de lijn AB zal het instelpunt nu

liggen op het punt D, waarbij de anodespanning gelijk is aan 100 V, de anodestroom gelijk aan 3 mA.

Leggen we aan het rooster een wisselspanning aan met een max. waarde van 1 V ( $0,7 V_{\text{eff}}$ ), dan varieert de anodespanning tussen 25 en 185 V<sub>eff</sub> t.o.v. 100 V. De anode-wisselspanning is gemiddeld 80 V<sub>max</sub> of 61,5 V<sub>eff</sub>. De versterking is hier ca. 80-voudig (zie ook fig. 6).

De vervorming is bij een pentode moeilijker te berekenen dan bij een triode, daar deze hier in hoofdzaak uit 3e harmonischen bestaat. Daar de anode-wisselspanning hier aan beide zijden wordt afgeplat, in plaats van aan één zijde, zoals bij een triode, zal bij gelijke afplatting geen 2e harmonische maar wel een sterke 3e harmonische kunnen ontstaan.

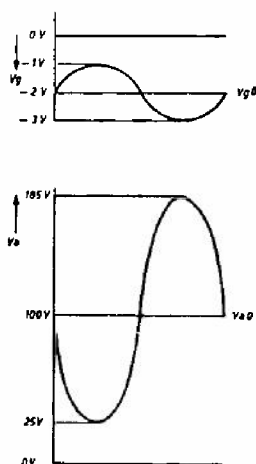


Fig. 6

Stuurrooster- en anodewisselspanningen, optredend bij instelling in punt D van fig. 5.

In fig. 6 zijn de rooster- en anodespanningen grafisch uitgezet; hierbij krijgen we weer de anodespanning door langs de belastingslijn AB punt voor punt de roosterspanning uit te zetten. Meestal echter zijn er maar een paar  $I_a$ - $V_a$  karakteristieken voor bepaalde waarden van de roosterspanning  $-V_g$  getekend: we vinden de hiermede overeenkomstige punten van de anodespanning, die we door een vloeiende lijn verbinden. Om nu de vervorming door 3e en eventueel 2e harmonischen te bepalen, kiezen we op de belastingslijn AB (in fig. 5) nog twee extra punten, nl. E en H, die, wat betreft de roosterspanning resp. halverwege tussen DF en DG gelegen zijn; bij E is dan de roosterspanning  $-1,5 V$ , bij H gelijk aan  $-2,5 V$ . De vervormde anodespanning beschouwen we nu als opgebouwd te zijn uit drie zuivere sinus-trillingen, n.l. de gewenste grondtrilling (1e harmonische), waarvan de frequentie gelijk is aan die van de anodespanning, de 2e harmonische en de 3e harmonische.

De anodespanning aan het punt F noemen we  $V_f$ , die aan E:  $V_e$ , enz. Voor de amplitude van de grondgolf vinden we:

$$V_1 = \frac{1}{3} (V_g + V_h - V_e - V_f)$$

Voor de amplitude van de 2e harmonische vinden we:

$$V_2 = \frac{1}{4} (V_g - 2 V_d + V_f)$$

Voor de amplitude van de 3e harmonische vinden we:

$$V_3 = 1/6 (V_g - 2 V_h + 2 V_e - V_f)$$

De vervorming is steeds gelijk aan de verhouding van de spanning van een der harmonischen tot de grondgolf  $V_1$ .

$$V_1 = 1/3 (185 + 146 - 55 - 25) = 83,6 \text{ V}$$

$$V_2 = 1/4 (185 - 2 \times 100 + 25) = 2,5 \text{ V}$$

$$V_3 = 1/6 (185 - 2 \times 146 + 2 \times 55 - 25) = -3,66 \text{ V}$$

Het vervormingspercentage door 2e harmonischen  $d_2$ :

$$d_2 = \frac{2,5}{83,6} \times 100 \% = 3 \%$$

Het vervormingspercentage door 3e harmonischen  $d_3$ :

$$d_3 = \frac{3,66}{83,6} \times 100 \% = 4,4 \%$$

We zien dat de totale vervorming vrij groot is bij deze uitsturing; hierbij moeten we echter bedenken, dat de buis een wisselspanning van ruim 80  $V_{\max}$  afgeeft, wat in de meeste schakelingen niet wordt vereist, terwijl bij afnemende uitsturing de vervorming snel afneemt. Zo wordt voor een uitgangsspanning van 7  $V_{\max}$  een vervorming kleiner dan 1 % opgegeven. De roosteruitsturing bedraagt 1  $V_{\max}$  of 0,7  $V_{\text{eff}}$ ; de voorafgaande trap mag geen grotere spanning leveren, op straffe van vervorming. Zodra we met de uitsturing onder de  $-1 \text{ V}$  komen, bevinden we ons in de „knik” van de karakteristieken; hierbij heeft een sterke mate van begrenzing van de anodespannings-uitsturing plaats; bij verdere toename van de roosterspanningen neemt de anodespanning vrijwel niet meer af, zodat een sterke vervorming optreedt; dit in tegenstelling bij een triode, waarbij we bijna tot  $V_g = 0$  kunnen uitsturen; daarbij begrenst het inzetten van de roosterstroom de uitsturing van de roosterspanning naar de positieve zijde.

Bij het toepassen van grotere anodeweerstand, zoals AC voor 100 kilohm, wordt de spanningsversterking groter (deze neemt toe van 83 tot 100-voudig), doch de roosterruimte neemt sterk af. Bij een instelling van  $V_g$  op  $-2,5 \text{ V}$  bedraagt de roosterruimte nog slechts 0,5  $V_{\max}$ , of 0,35  $V_{\text{eff}}$ . Hogere anodewestanden passen we, in verband met het afvallen van de frequentiekarakteristieken bij hoge frequenties, bij voorkeur niet toe; bij microfoonversterkers kan bovendien het microfonisch effect van een dergelijke buis zeer hinderlijk worden.

Speciaal bij stelle pentoden kunnen we met voordeel kleinere anode-weerstanden toepassen; hierbij houden we een goede versterking met een brede frequentieband over; de anode-uitsturing is meestal nog ruimschoots toereikend, terwijl er nagenoeg geen vervorming door 3e harmonischen optreedt. In fig. 5 is de belastinglijn met een anodeweerstand AK van 20 kilohm aangegeven; we zien, dat deze nu voorbij de „knik” is komen te liggen.

Stellen we de buis in bij  $-1,5 \text{ V}$ , dan bedraagt de ruststroom 4 mA; de anodespanning is dan  $250 - 4 \times 20 = 170 \text{ V}$ . Sturen we nu de buis met 'n roosterwisselspanning van 1  $V_{\max}$ , dan varieert de anodespanning „om-

laag" met  $(170 - 127) = 43 \text{ V}$ , „omhoog" met  $(210 - 170) = 40 \text{ V}$ ; gemiddeld met  $41,5 \text{ V}$ , zodat de versterking eveneens ca.  $41,5 \text{ V}$  bedraagt. De vervorming is nu gelijk aan:  $d_2 = 1,8 \%$ , terwijl er nagenoeg geen vervorming door hogere harmonischen meer optreedt. Met deze kleine anodeweerstand kan nog een anodespanning van ca.  $65 \text{ V}_{\text{max}}$  worden uitgestuurd. Bij het berekenen van de katodeweerstand moet men rekening houden met de som van de anode- en schermroosterstroom; werken we volgens de karakteristiek AB, dan is bij een neg. voorspanning van  $-2 \text{ V}$  de anodestroom gelijk aan  $3 \text{ mA}$ ; de totale katodestroom, bestaande uit de som van anode- en schermroosterstroom, bedraagt dan  $3,8 \text{ mA}$ , zodat de katodeweerstand gelijk wordt aan  $2000 : 3,8 = 530 \text{ ohm}$ .

### I. 3. DE UITSTURING VAN DE EINDTRAP

Indien we de buisgegevens van de eindtrap nazien, zullen we daarbij de roosterwisselspanning vinden, die nodig is voor de volle uitsturing van deze trap; gebruiken we in de eindtrap een enkele pentode (wat echter voor WW nauwelijks in aanmerking komt), dan is deze uitsturing geen probleem; bijna iedere schakeling kan deze kleine wisselspanning met een geringe mate van vervorming leveren.

Geheel anders wordt dit echter indien we in de eindtrap een triode toe-passen, waarvoor als regel een wisselspanning van  $20 \text{ V}_{\text{eff}}$  nodig is, of een balansschakeling van trioden of pentoden in AB-schakeling, waarvoor soms veel grotere spanningen noodzakelijk zijn.


De voorversterker wordt zodanig uitgevoerd, dat deze de nodige versterking levert voor de uitsturing van de eindtrappen, waarbij we ook rekening moeten houden met de toe te passen tegenkoppeling. Bedraagt de ingangsspanning b.v.  $1 \text{ mV}_{\text{eff}}$  en is voor de uitsturing van de eindtrap een spanning van  $40 \text{ V}$  noodzakelijk, dan zal, zonder tegenkoppeling, de versterking  $40.000 : 1 = 40.000$  moeten bedragen; passen we hierbij nog een 10-voudige tegenkoppeling toe, dan is de vereiste versterking gelijk aan 400.000-voudig, die natuurlijk weer door de tegenkoppeling tot 40.000 maal gereduceerd wordt.

De trap, voorafgaande aan de eindtrap, moet de uitsturing met een geringe mate van vervorming kunnen leveren; hierbij dienen we er vooral voor te zorgen, deze niet te klein te dimensioneren, omdat we anders bij enige oversturing zeer onaangename vervorming krijgen, waaraan de tegenkoppeling niets kan doen; integendeel, we zullen zien, dat de tegenkoppeling het haast nog erger maakt!

We nemen aan, dat de eindtrap geen roosterstroom trekt (wat bij WW-versterkers weinig voorkomt); zou dit wel het geval zijn, dan moet de gehele voortrap zodanig worden ontworpen, dat deze de vereiste stroom kan leveren.

In fig. 7 is een schema getekend van de bekende „kangoeroe" fazedraaier. De werking van de fazedraaier is aan de meesten wel bekend; wordt de rooster spanning  $V_{a1}$  van buis 2 hoger, dan zal de anodestroom van deze buis toenemen; hierdoor zal de anodespanning dalen, en de katodespanning stijgen; daar dezelfde stroomverandering zowel de katode- als de anodeweerstand doorloopt en deze weerstanden aan elkaar gelijk zijn zullen de spanningsveranderingen aan de anode en aan de katode nauwkeurig aan elkaar gelijk zijn en in tegenfase — m.a.w. we hebben te maken met een balansschakeling. De buis zelf levert geen versterking; de anode- en katode-

wisselspanningen zijn nagenoeg gelijk aan de ingangsspanning; daartegenover staat het voordeel, dat deze schakeling een tamelijk grote, onvervormde uitgangsspanning kan leveren, terwijl de balancering, ook bij het ouder worden van de buis, steeds gehandhaafd blijft. We zien, dat het rooster van buis 2 direct verbonden is aan de anode van buis 1; dit rooster wordt aanzienlijk positief t.o.v. aarde; de grote katodeweerstand  $R_k$  voorkomt echter, dat er roosterstroom gaat vloeien. Het grote voordeel van deze directe koppeling is wel, dat de koppelcondensator en de lekweerstand tussen de beide buizen kunnen vervallen; dit maakt, dat er bij de lage frequenties geen fase-draaiing ontstaat, waardoor er meer tegenkoppeling kan worden toegepast en minder gevaar voor „hikken” aanwezig is.

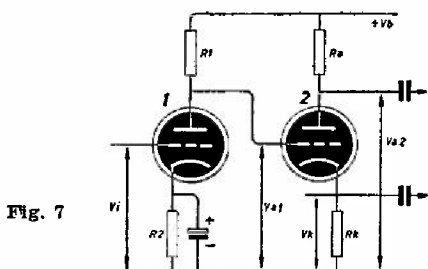

Het rooster bevindt zich op een spanning van ca. 70 V pos., zodat we dit gemakkelijk 70 V omlaag kunnen sturen, zonder dat er vervorming optreedt. De vervorming van deze schakeling is uitermate klein, omdat de zeer grote katodeweerstand een aanzienlijke tegenkoppeling levert. De spanning tussen rooster en katode van buis 2 speelt nog maar een heel kleine rol t.o.v. de spanning over de grote katodeweerstand  $R_k$ . De rustspanning van de anode van buis 1 speelt nu een belangrijke rol; zou deze spanning te hoog zijn, dan kan de anodespanning bij uitsturing zo groot worden, dat buis 2 toch in de roosterstroom loopt, wat uiteraard niet gewenst is.

Teneinde het punt, waarvoor bij buis 2 roosterstroom optreedt, te bepalen, nemen we eens aan, dat  $R_a = R_k = 75 \text{ k}\Omega$ , zodat de totale belastingsweerstand gelijk is aan  $150 \text{ k}\Omega$ ; in fig. 1a stelt dit de belastingslijn AP voor. Op de lijn voor  $V_g = 0$  komen we terecht bij een anodestroom van 1,8 mA, zodat met een katodeweerstand van  $75 \text{ k}\Omega$  de hiermee overeen komende rooster spanning gelijk wordt aan  $1,8 \times 75 = 135 \text{ V}$ . Ook bij de grootste uitsturing mogen we deze spanning niet bereiken, en liefst nog niet hoger dan 130 V; om nu het gunstigste resultaat te bereiken, dient de anodespanning  $V_{a1}$  ongeveer midden tussen de 130 en de 0 V te worden ingesteld; dan kunnen we naar beide zijden het verste uitsturen. We zullen trachten, voor buis 1 een anodespanning van 65 V te bereiken. Dit maakt, dat we de anodeweerstand  $R_1$  van buis 1 groot moeten kiezen, omdat we anders de katodeweerstand  $R_1$  van deze trap zo klein zouden moeten kiezen, dat reeds bij een kleine ingangsspanning er roosterstroom in deze buis gaat vloeien. We kiezen daarom een anodeweerstand van  $150 \text{ k}\Omega$  (de lijn AP in fig. 1a); bij een anodespanning van 65 V behoort een neg. voorspanning van  $-1,5 \text{ V}$  (terwijl de anodestroom gelijk is aan

1,57 mA); de katodeweerstand wordt gelijk aan  $1\text{ k}\Omega$ . We kunnen nu deze buis ten hoogste met een wisselspanning van  $1,5 V_{\text{max}}$  (ca.  $1 V_{\text{eff}}$ ) uitsuren; hierbij varieert de anodespanning  $V_{a1}$  tussen  $20\text{ V}$  min. en  $106\text{ V}$  max.; de gemiddelde wisselspanning bedraagt  $43 V_{\text{max}}$  of  $30 V_{\text{eff}}$ ; dit is wel het uiterste, wat we met deze voedingsspanning kunnen bereiken.

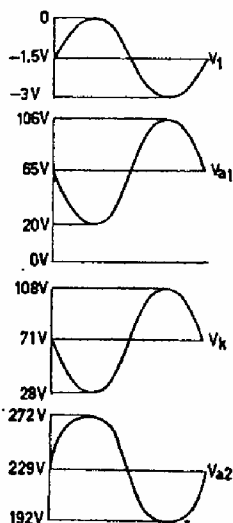


Fig. 8

Daar de katodespanning  $V_k$  van buis 2 ongeveer gelijk is aan de anodespanning van de voorafgaande buis, zijn de katode- en anodespanningen gemakkelijk te berekenen. Bij een spanning  $V_{a1}$  van b.v.  $65\text{ V}$  behoort een katodespanning van  $65\text{ V}$ , vermeerderd met de neg. roosterspanning, die bij een totale belastingsweerstand van  $2 \times 75 = 150\text{ k}\Omega$  een zodanige stroom door buis 2 stuurt, dat de katodespanning  $V_k$  juist gelijk wordt aan  $65\text{ V} +$  deze roosterspanning; deze bedraagt hier  $6\text{ V}$ ; in totaal dus  $6 + 65 = 71\text{ V}$ ; de anodespanning wordt nu gelijk aan  $300 - 71 = 229\text{ V}$ . De anodestroom van buis 2 is nu gelijk aan  $71 : R_k = 0,95\text{ mA}$ . Het verschil tussen de katode- en ingangsspanning  $V_{a1}$  is gelijk aan de neg. roosterspanning, die nodig

is om juist de goede stroom door de buis te sturen; is de aangelegde spanning  $V_{a1}$  b.v. gelijk aan  $0\text{ V}$ , dan vinden we voor de spanning over  $R_k$  ongeveer  $+10\text{ V}$ , de afknijpspanning van de buis. Sturen we echter het rooster van buis 2 steeds meer positief, dan zal de katodespanning steeds meer de roosterspanning naderen, om bij het inzetpunt van de roosterstroom gelijk te worden; in dit geval is dit  $135\text{ V}$ . Bij een roosterspanningsvariatie  $V_{a1}$  van  $0$  tot  $135\text{ V}$  hoort een katodespanningsvariatie  $V_k$  en ook een anodespanningsvariatie  $V_{a2}$  van  $10$  tot  $135\text{ V}$ , of wel  $125\text{ V}$ ; de spanningsvariaties over de katode- en anode-weerstand zijn steeds iets kleiner dan die aan het rooster van de buis en wel ca.  $8\%$  kleiner; in de praktijk kunnen we het verschil wel verwaarlozen.

In uitgevoerde schakelingen komen nog tal van variaties voor, die we echter alle op deze wijze kunnen onderzoeken.

#### I. 4. DE EINDTRAP

Bij het beschouwen van de eindtrap komen geheel andere factoren naar voren dan bij de voorversterkers; deze trap immers is bestemd voor het leveren van de energie aan de luidspreker met een zo gering mogelijke mate van vervorming, terwijl de voortrappen bestemd waren voor het leveren van de nodige stuurspanning aan de eindtrap.

De volledige analyse van eindtrappen is een vrij gecompliceerde materie, vooral bij trappen, waarbij het werkpunt tijdens het signaal verschuift (AB-instelling); bij een zuivere A- of B-instelling kunnen we op principieel dezelfde methode als in het voorafgaande de vervorming bij een bepaalde uitsturing bepalen. Dit zou allemaal heel nuttig zijn als hierbij

de belasting inderdaad zuiver ohms was, wat echter bij een gewone luidspreker absoluut niet het geval is; de ingangsimpedantie heeft een vrij grillig verloop; in de lage frequentiezijde bevinden zich bij de resonantie-frequenties een of meer vrij scherpe pieken, terwijl de impedantie naar de hoge frequenties steeds toeneemt en ook steeds meer een inductief karakter gaat krijgen, waardoor de aanpassing met de eindtrap steeds slechter wordt; met tegenkoppeling echter is de hierdoor ontstane vervorming weer een heel stuk te reduceren, zij het dat de uitgangsenergie aanzienlijk kleiner blijft.

Al met al maakt dit, dat men zich, wat betreft de instelling van de eindtrap, het beste houden kan aan de door de fabrikant verstrekte gegevens; te meer, omdat bij een onjuiste instelling de kans vrij groot is, dat de dissipatie van de buis overschreden wordt, waardoor deze een ontijdig einde zou kunnen vinden. Zonder zeer goede meetapparatuur zou men toch de resultaten van verschillende instellingen niet met elkaar kunnen vergelijken.

Bij het bespreken van verschillende typen komen we al direct in de controverse triode-pentode terecht, een onderwerp, waar al heel wat over te doen geweest is en waar nog geen definitieve oplossing voor is gevonden. Men kan gerust zeggen, dat het een zaak van persoonlijke smaak is geworden en dat het twisten daarover weinig nut heeft. We kunnen het zo uitdrukken dat daar, waar de nadruk gelegd wordt op de uiterste vervormingsvrijheid, de triode op zijn plaats is; waar men echter wat meer energie verlangt, de pentode (tetrode) de beste buis is. Juist de toepassing van de tegenkoppeling heeft het mogelijk gemaakt, in het laatstgenoemde geval ook een zeer lage vervorming te bereiken.

Als belangrijk voordeel van de triode-eindtrap kunnen we stellen de zeer geringe vervorming (in de orde van 1,5 % bij volle uitsturing zonder tegenkoppeling) en de zeer lage inwendige weerstand (in de orde van 600 ohm), waardoor een aanzienlijke demping op de luidspreker uitgeoefend wordt. Hiertegenover staat echter een reeks aanzienlijke nadelen, die we dus als voordelen van de pentode — resp. tetrode — zouden mogen aanmerken, n.l. de vereiste ingangsspanningen bij een triode zijn veel groter, het rendement is maar de helft en de ingangscapaciteit is veel groter, terwijl ook de weergave van de hogere frequenties, als gevolg van het toenemen van de luidspreker-impedantie, bij een triode achterstaat vergeleken bij een pentode. De weergave van de bassen is bij de triode als gevolg van de betere demping op de resonantie-frequenties als regel gaver dan bij een pentode. De grotere ingangsspanning bij een triode maakt een veel grotere uitsturing van de voorafgaande trappen noodzakelijk, vandaar, dat dan achter de „kangoeroe” fazedraaier nog een balansversterker voor de eindtrap wordt geplaatst. Indien we deze voorversterker niet zeer zorgvuldig dimensioneren, kan de vervorming hierin groter worden dan de winst, die we door toepassen van trioden kunnen bereiken. Voor een EL41 b.v. is een ingangsspanning van  $3,8 V_{\text{eff}}$  voldoende, voor een gelijkwaardige triode als de AD1 echter is  $30 V_{\text{eff}}$  noodzakelijk; een enorm verschil dus. Bij Amerikaanse trioden als 2A3 of 45 is zelfs 45 V noodzakelijk, een uitsturing, die we vrijwel alleen door het toepassen van hoge voedingsspanningen kunnen verkrijgen.

De ingangscapaciteit maakt dat de weergave van de hogere frequenties, welke bij een triode toch al achterstaat vergeleken bij een pentode, in het gedrang dreigt te raken. Bij een ingangscapaciteit van b.v. 200 pF (deze

grote capaciteit ontstaat als gevolg van het Miller-effect) zal bij een frequentie van 10 kHz de ingangsimpedantie nog maar 80.000 ohm bedragen; zouden we nu voor de voeding een versterkertrap gebruiken, waarvan de parallel-weerstand van uit- en inwendige weerstand ook gelijk is aan deze waarde, dan is hier de versterking al 3 dB gedaald. Voor de uitsturing zullen we dus bij voorkeur een triode gebruiken met een niet te hoge inwendige weerstand (b.v. in de orde van 10 kilohm), terwijl ook de uitgangsweerstand niet te hoog gekozen wordt (in de orde van 50 kilohm). Ook zouden we een steile pentode met een uitgangsweerstand van ca. 20.000 ohm kunnen gebruiken, doch deze wordt zelden toegepast in de triodeversterker, al was het alleen maar vanwege het reclame-argument „all triode amplifier”.

Het slechte rendement van trioden is evenzeer een aanzienlijk nadeel; tegenstanders van de triode-eindtrappen bestempelen deze als „huiskamer-kachtjes”. Inderdaad is het wel zo, dat er van de slok energie die er ingaat, maar bitter weinig (hoogstens  $\frac{1}{4}$ ) uitkomt, maar aan de andere kant interesseert dit voorstanders van werkelijkheidsweergave erg weinig; de uitgangsenergie van 16 W uit de Williamson versterker is ruimschoots toereikend voor huiskamergebruik en niet te grote zalen. Aan de andere kant is aan te voeren, dat een wat grotere marge gewenst is met het oog op de steeds groter wordende dynamiek van de opnamemiddelen. Bij een enigszins groot orkest wordt gemakkelijk een dynamiek van 60 dB bereikt, d.w.z. een factor miljoen in vermogen. Stelt men het minst hoorbare geluid op 0,1 mW (en dit is een klein beetje), dan wordt in de luidste passage een vermogen van 100 W bereikt; in werkelijkheid kan dit nog wel wat hoger liggen. Het is wel duidelijk, dat de orkestweergave in de huiskamer vrijwel steeds in een paskwil moet ontaarden; men kan nu eenmaal geen dergelijk vermogen in de kamer loslaten.

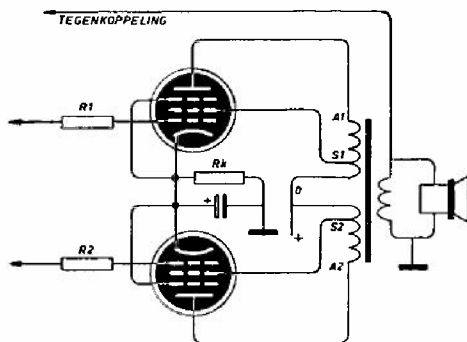


Fig. 9

Zoals reeds gezegd, kunnen we door toepassing van tegenkoppeling veel van de voordelen van beiden combineren, hoewel de triode nog aan de spits blijft voor de liefhebbers. Ondertussen zijn de vervormingen van beide reeds zo laag geworden — b.v. pentoden als de EL34 kunnen reeds 17 watt leveren bij 4 % totale vervorming in balans AB bij de normale voedingspanning van 250 V, terwijl EL34 als trioden geschakeld een gelijkwaardige prestatie leveren (16,3 W bij 3 % vervorming), maar met 400 V voedingspanning en bij groter anodestroomverbruik — dat men zich wel eens afvraagt of het gevecht nog werkelijk nut heeft; de vervormingen,

die in opnemer en weergever ontstaan zijn immers vele orden groter dan die in de versterker.

Ondertussen is er een compromis komen opduiken, dat grote beloften inhoudt; hierbij worden de voordelen van beiden gecombineerd. Vergelijkten we eens de  $I_a$ - $V_a$  karakteristieken van een triode met die van een pentode (fig. 1a en 5), dan zien we, dat de kromming van beide juist tegengesteld is gericht; de geniale gedachte is nu geweest, dat, als een pentode (tetrode) nu als een soort tussenvorm zou kunnen functioneren, vrijwel rechte karakteristieken zouden kunnen worden verkregen. Helemaal lukken kan dit nooit, maar toch zijn de resultaten zeer gunstig te noemen.

Fig. 9 geeft de schakeling, die vrijwel overeenkomt met de conventionele schakeling; het enige verschilpunt is, dat de schermroosters niet aan de hoogspanning liggen, maar aan een aftakking van de uitgangstransformator. Zou het aftakpunt S liggen aan het voedingspunt 0, dan hebben we te maken met de pentode-schakeling; zou dit aftakpunt liggen aan het anode-aftakpunt, dan was het een triode-schakeling. Experimenteel is nu het aftakpunt S bepaald, waar de vervorming zo gering mogelijk is. Dit aftakpunt ligt betrekkelijk dicht bij 't voedingspunt 0, zodat de schakeling zich grotendeels als pentode gedraagt, wat betreft het uitgangsvermogen en de uitsturing; de vervorming is echter aanzienlijk kleiner, speciaal voor de kleinere uitsturing. Een ander aanzienlijk voordeel is ook nog, dat, hoewel de schakeling in AB werkt, de anodestroom onafhankelijk is van de mate van uitsturing; hierdoor kan het voedingsapparaat zeer eenvoudig worden gehouden. Bij toepassing van  $2 \times 807$  of KT66 in de eindtrap met een anodespanning van 450 V, wordt een uitgangsvermogen bereikt van 30 W; bij een uitgangsvermogen van 20 W bedraagt de intermodulatie-vervorming minder dan 1 %. De schakeling van fig. 9 kan ook beschouwd worden als schermrooster tegenkoppeling, daar een toenemende roosterspanning overeenkomt met een afnemende schermroosterspanning; hierdoor neemt de vervorming af. Tevens wordt de schermroosterdissipatie verlaagd, daar bij de grootste anodestroom de laagste schermroosterspanning optreedt en omgekeerd.

## 1. 5. TE GEBRUIKEN BUIZEN IN DE VOORVERSTERKER

Hierbij dienen we onderscheid te maken tussen de versterkerbuizen, die gebruikt worden aan de ingang van een gevoelige versterker (foto-cel, microfoon e.d.) en de buizen, die aan het eind van de versterker worden gebruikt.

Bij de eerste categorie moeten we vóór alles voor een voldoende laag brom-niveau zorgen; hierbij spelen zowel de constructie van de buis als de schakeling een rol.

Bij de buisconstructie dient er voor gezorgd te worden, dat het magnetisch strooiveld, dat van de met wisselstroom gevoede gloeidraad afkomstig is, zo gering mogelijk is; dit wordt door een speciale manier van spiraliseren bereikt. Verder dient de roosterleiding op voldoende afstand van de wisselstroomleiding te zijn aangebracht, terwijl ook de capaciteit van het rooster t.o.v. de gloeidraad gering dient te zijn. Een van de voorkomende oorzaken van brom is emissie van de gloeidraad naar de katode — hierdoor ontstaat een wisselspanning op de katode. Om dit te voorkomen moet de katode bij voorkeur geaard worden, ook in verband met de lek, die tussen gloeidraad en katode kan optreden. (De isolatieweerstand in warme toestand ligt in

de orde van 10 megohm). De negatieve voorspanning wordt dan via een spanningsdeler toegevoerd; het spreekt wel van zelf, dat deze spanning zeer goed bromvrij moet zijn. De gloeidraad emissie kan effectief bestreden worden door het leggen van een pos, spanning van ca. 25 V aan de gloeidraad.

Enkele pentoden mogen met een zeer hoge roosterweerstand worden gebruikt, b.v. met 10 megohm. Van de katode zullen elektronen op het rooster terecht komen, waardoor dit een negatieve lading verkrijgt, die op zijn beurt weer door de lekweerstand naar aarde vloeit; deze negatieve spanning bedraagt ca. — 1 V. We kunnen de buis nu zonder meer gebruiken voor het versterken van zeer kleine spanningen, die b.v. van een fotocel of microfoon afkomstig zijn. Erg aanbevelenswaardig is dit systeem in het algemeen niet, daar de ingangsimpedantie aanzienlijk lager is dan 10 megohm, terwijl de negatieve voorspanning tijdens bedrijf en bij verschillende buizen onderling vrij sterk kan fluctueren. Voorts kan de brom nog verminderd worden door tussen de gloeidraadleiding een potmeter van ca. 50 ohm aan te brengen en het aftakpunt te aarden. We kunnen deze zodanig instellen, dat een minimum in de brom wordt gevonden.

Een veel betere methode is echter de gehele voorversterker met gelijkstroom te voeden, wat in moderne versterkers steeds meer toegepast wordt. De voorversterker wordt in een afzonderlijke metalen doos ondergebracht, waarin uitsluitend gelijkstroomleidingen worden gevoerd. Hiervoor is vrijwel geen extra vermogen nodig; de gloeidraden worden aan de aardzijde van het voedingsnet verbonden en wel alle in serie; de gloeistroom wordt dus ontleend aan de hoogspanningsvoeding van de installatie. Bijzonder geschikt hiervoor zijn de dubbeltriodes met een gesplitste gloeidraad (ECC83, 12AU7, 12AT7 e.d.), die bij serie-schakeling van de beide helften 150 mA gloeistroom nodig hebben bij een spanningsverlies van 12,6 V. Is de voedingsstroom groter, dan kan een shunt aangebracht worden over de buizen. Dit is ook gewenst om te voorkomen, dat bij het defect raken (of verwijderen) van een der buizen de anderen een te hoge katode-gloeidraadspanning zouden krijgen. Bij een nog grotere voedingsstroom (b.v. 300 mA) kunnen de beide gloeidraadhelften parallel worden geschakeld.

Bij de buizen, die „verderop” in de versterker geplaatst zijn, krijgen we meer met de uitsturing te maken. Hierbij wensen we een flinke uitsturing bij een redelijke versterking; dat wil zeggen, dat de inwendige weerstand klein moet zijn en de versterkingsfactor redelijk groot. Bekijken we de triodekarakteristiek van fig. 1a, dan zal de helling van de  $I_a$ - $V_a$  karakteristiek overeenkomen met de inwendige weerstand van de buis; hoe kleiner de inwendige weerstand van de buis is, hoe steller (meer omhoog) deze lijnen gaan staan, m.a.w. het deel links van de lijn  $V_g = 0$ , waar we niet mogen komen, wordt steeds kleiner, waardoor de uitsturing in de richting van de kleine anodespanningen steeds groter wordt; het onbenutte deel van de karakteristieken wordt steeds minder. Daar de versterkingsfactor  $\mu$  gelijk is aan het produkt van de inwendige weerstand  $R_i$  en de steilheid  $S$  is het duidelijk, dat alleen aan deze eis te voldoen is door  $S$  groot te maken.

Als regel zal men vinden, dat bij vergroting van de  $\mu$  ook de inwendige weerstand toeneemt; dit is als volgt te verklaren. Om een buis met een hoge  $\mu$  te maken, moet het stuurrooster dichtmazig gewikkeld zijn; aan de andere kant wil dit zeggen, dat het elektrische veld, dat van de pos. anode afkomstig is, de katode a.h.w. niet bereiken kan, omdat dit min of meer afgeschermd wordt door het dichtgewikkelde rooster (vergelijk hiermede

de werking van 't schermrooster in een pentode); de anodespanning heeft maar een geringe invloed op de katodestroom, de inwendige weerstand is hoog. Om nu toch een behoorlijk lage  $R_i$  te kunnen verkrijgen is het nodig, het werkzaam katode-oppervlak te vergroten. We kunnen dit ook als volgt zien: Stel, dat we een buis hebben met een cilindrische opbouw van de elektroden en we zouden het systeem in gedachten eens doormidden knippen, dan blijft de versterkingsfactor ongewijzigd; de anodestroom bij een bepaalde roosterspanning is echter tot de helft gereduceerd, zodat ook de steilheid de helft geworden is; hierdoor moet de inwendige weerstand dus  $2 \times$  zo groot worden.

Dit verschil is vooral frappant, als we batterijbuizen met een klein katode-oppervlak vergelijken met indirect verhitte buizen met een groot oppervlak; zo is de inwendige weerstand van de batterijtriode DAC21 100 kilohm; die van één helft van de ECC40 (met een overeenkomstige  $\mu$ ) gelijk aan 11 kilohm. Om bij een grote waarde van  $R_i$  een redelijke versterking te bereiken moeten hoge anodewestanden worden toegepast, waardoor weer een ernstige beperking van de weergave van de hogere frequenties optreedt.

## I. 6. GRENZEN VAN DE FREQUENTIE-KARAKTERISTIEK

Onder de frequentie-karakteristiek verstaan we de uitgaande spanning (of het uitgaande vermogen), bij verschillende frequenties en constante ingangsspanning aan de versterker.

In het ideale geval zouden we een onbepaalde karakteristiek wensen, n.l. waarbij alle frequenties gelijkmatig worden versterkt; we hebben reeds gezien, dat er verschillende oorzaken zijn, waardoor dit niet mogelijk is. Gelukkig is een bandbreedte van 20...15000 Hz voor nagenoeg alle toepassingen in 't audiogebied toereikend. Bij de grenzen van de frequentie-karakteristiek is de versterking tot  $\frac{1}{2} \sqrt{2}$  ( $0,7 \times$ ) gedaald, het vermogen tot de helft.

In fig. 10 is het algemeen versterkerschema getekend; hierbij is  $C_u$  de uitgangscapaciteit van buis 1,  $C_2$  de bedradingscapaciteit en  $C_i$  de ingangscapaciteit van buis 2; in wezen staan al deze capaciteiten parallel, zodat we ze mogen optellen.

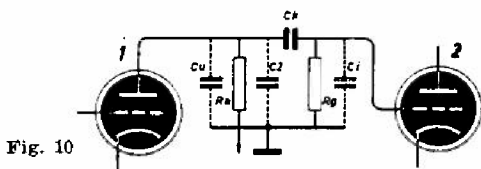


Fig. 10

Aan de lage frequentiezijde zijn deze capaciteiten niet van belang; hierbij spelen alleen de koppelcondensator en de lekweerstand een rol, hetgeen in fig. 10a is getekend.

In dit gebied is de schijnbare weerstand (de reactantie) van de condensator groot, zodat er met de lekweerstand  $R_g$  een spanningsdeler ontstaat, waardoor de versterking voor de lagere frequenties afneemt volgens de grafiek. Zodra de reactantie van de condensator gelijk is geworden aan die van de weerstand  $R_g$ , is de versterking gedaald tot 0,7 deel van de nominale waarde; we hebben daar de grens van de frequentie-karakteristiek bereikt;

bij nog lagere frequenties wordt de reactantie van de condensator nog groter, waardoor de spanning snel afneemt.



De reactantie van de condensator  $C_k$  is gelijk aan  $1 : \omega C$ , waarbij  $\omega$  de cirkelfrequentie  $2 \cdot \pi \cdot f$  voorstelt en  $f$  de frequentie ( $\pi = 3,14$ ); wordt deze gelijk aan  $R_g$ , dan kunnen we stellen:

$$1 : \omega C = R_g \text{ of } \omega = 1 : R_g \cdot C$$

Het produkt  $R_g \cdot C$  noemen we de tijdconstante van de schakeling; drukken we  $R_g$  uit in megohm en  $C$  in  $\mu F$ , dan vinden we voor de tijdconstante de waarde in seconden. Bij een  $R_g$  van 1 megohm en een  $C$  van  $0,05 \mu F$  behoort dus een tijdconstante van  $1 \times 0,05 = 0,05$  sec.; de hiermede overeenkomende waarde van  $\omega$  is  $1 : 0,05 = 20$ . Bij deze waarde van  $\omega$  is dus de versterking tot  $\frac{1}{2} \sqrt{2}$  gedaald. De hiermede overeenkomende waarde van de frequentie is gelijk aan:

$$fc_1 = \frac{\omega}{2 \times 3,14} = \frac{10}{3,14} = 3,2 \text{ Hz}$$

Fig. 10a

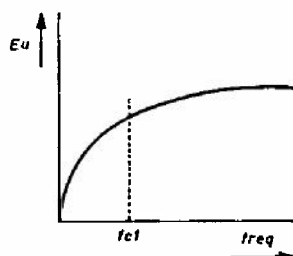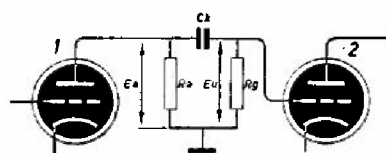

We zien, dat we zelfs met deze betrekkelijk kleine waarde van de koppelcondensator al zeer lage frequenties kunnen doorlaten; hierbij moeten we echter rekening houden met het volgende effect. Een versterker bevat vrijwel steeds meer trappen; daalt bij één trap de versterking tot het 0,7 deel, dan zal bij twee gelijke trappen de versterking tot het  $(0,7 \times 0,7)$  deel gedaald zijn, bij drie gelijke trappen tot  $(0,7)^3$  enz. Bij vier gelijke trappen houden we nog slechts  $\frac{1}{4}$  van de versterking en daarmee  $\frac{1}{16}$  deel van de energie over. Het is hiermede wel duidelijk, dat we de grensfrequentie per trap lager moeten kiezen dan die van de gehele versterker. (Onder de onderste grensfrequentie verstaan we die frequentie, waarbij de versterking tot 0,7 deel gedaald is aan de lage kant, onder de bovenste grensfrequentie verstaan we hetzelfde, nu echter aan de hoge frequentiezijde.) We kunnen ook zeggen, dat de versterking per trap is afgenomen met 3 dB, dus van twee trappen met 6 dB, van drie met 9 dB enz. Kiezen we nu de RC-tijd zodanig dat deze niet gelijk is aan  $1 : \omega$ , maar groter, en wel gelijk aan  $2 : \omega$ , dan is de versterking maar met 1 dB afgenomen, wat ook bij meer trappen toelaatbaar is. Bij een onderste grensfrequentie van 20 Hz wordt  $\omega$  gelijk aan  $2 \times 3,14 \times 20 = 125$ ; de tijdconstante moet dan tenminste gelijk zijn aan  $2 : 125 = 0,016$  sec. Bij een waarde van  $R_g$  van 1 megohm is een koppelcondensator van 16.000 pF toereikend; zouden we  $R_g$  daarentegen 0,5 megohm maken, dan zou  $C$  tenminste 32.000 pF moeten zijn, enz. Met het oog op de fazedraaiing, die in tegenkoppelschakelingen echter

hinderlijk is (zie hfdst. II) kiezen we de tijdconstante groter, ongeveer gelijk aan 0,05 sec.

Bij de hogere frequenties speelt de koppelcondensator geen rol meer, dan zijn juist de parasitaire capaciteiten van belang. In fig. 10b en 10c is dit nog apart aangegeven. Alle capaciteiten en weerstanden komen nu parallel te staan.

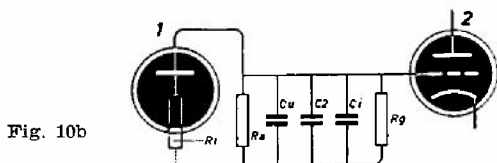


Fig. 10b

Om de werking van de schakeling bij deze frequenties na te kunnen gaan, tekenen we het vervangingschema van fig. 10c; hierbij is buis 1 voorgesteld als een stroombron, die een stroom van de grootte  $I_a = S \cdot E_g$  in de schakeling stuurt;  $S$  is de steilheid en  $E_g$  de roosterspanning. Als we bedenken, dat de steilheid aangeeft de verandering van de anodestroom bij een bepaalde roosterspanningsverandering, kunnen we ons dit wel voorstellen. Deze stroom vloeit in de parallelschakeling van de inwendige weerstand van de buis, de anodeweerstand en de roosterlekweerstand, en ook in de drie capaciteiten; we kunnen dit alles tezamen nemen in fig. 10c. Naarmate de frequentie toeneemt, zal er steeds meer stroom in de condensator  $C_t$  vloeien; hierdoor neemt de uitgangsspanning en daarmee de versterking af.

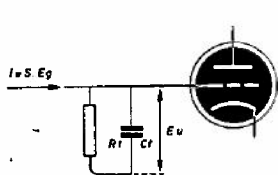


Fig. 10c



In 't middengebied is de versterking gelijk aan  $S \cdot R_t$ ; om eens een voorbeeld te noemen, denken we ons in, dat  $R_t$  gelijk is aan 10 kilohm en  $R_g$  gelijk aan 1 megohm; deze laatste kunnen we gerust verwaarlozen.

De vervangingsweerstand van  $R_a$  en  $R_g$  is gelijk aan  $\frac{40 \times 10}{40 + 10} = 8$  kilohm.

Bedraagt  $S$  b.v.  $3 \text{ mA/V}$ , dan is de versterking gelijk aan  $8 \times 3 = 24$ -voudig. We kunnen nu weer op geheel dezelfde wijze te werk gaan als in het vorige geval; ook hier kunnen we spreken van de tijdconstante  $R_t \cdot C_t$ , alleen is deze waarde veel kleiner dan in het voorafgaande geval. Is  $C_t$  b.v. gelijk aan 100 pF (wat al vrij hoog is) en  $R_t$  weer gelijk aan 8 kilohm dan is de tijdconstante  $8 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-6} = 0,8 \text{ sec}$ . Hiermede komt overeen een  $\omega$  van  $1 : 0,8 \times 10^{-3} = 1,25 \times 10^{-6}$  en een grensfrequentie van

$$\frac{\omega}{2 \times 3,14} = 200 \text{ kHz.}$$

Hierbij zij nog opgemerkt, dat, hoe kleiner de  $R_i$  van de buis is, hoe groter de stroom zal zijn, die hier doorheen vloeit en hoe kleiner de invloed van de capaciteit  $C_i$  wordt, m.a.w. hoe beter de weergave van de hoge frequenties wordt. Bij een pentode ligt de zaak ongunstiger, omdat daarbij vrijwel de gehele stroom door de uitwendige weerstand en de capaciteit vloeit. Stel, dat de uitwendige weerstand daar gelijk is aan 160 kilohm, dan zal de grensfrequentie nu nog maar op 10.000 Hz komen te liggen; in werkelijkheid is de situatie gunstiger, omdat bij pentoden de in- en uitgangscapaciteiten kleiner zijn, zodat de waarde van  $C_i$  in de buurt van 25 tot 50 pF komt te liggen en de grensfrequentie overeenkomstig hoger. Aangezien we meer trappen toepassen, moeten we de grensfrequentie van een trap weer hoger leggen dan die van het geheel; kiezen we de grensfrequentie tweemaal zo hoog, dan is de verzwakking in iedere trap gelijk aan 1 dB, wat in de meeste gevallen wel toelaatbaar is. Bij een hoogste grensfrequentie van 15000 Hz moeten we per trap dus minstens 30000 Hz toepassen; aan deze voorwaarde is als regel gemakkelijk te voldoen, vooral omdat in de moderne buizen de capaciteiten sterk gereduceerd zijn. Bij de ECC40 is de uitgangscapaciteit gelijk aan 2,8 pF en de capaciteit van het rooster t.o.v. de anode 2,7 pF. Bij de berekening van de ingangscapaciteit  $C_i$  moeten we weer rekening houden met het Miller-effect; bedraagt de versterking b.v. 24-voudig, dan wordt de ingangscapaciteit gelijk aan  $2,8 + (24 + 1) \times 2,7 = 70$  pF. Hierbij komt nog de bedradingscapaciteit, zodat het totaal ca. 100 pF bedraagt.

Bij een pentode ligt de zaak anders; nemen we b.v. de EF40, dan is de rooster capaciteit gelijk aan 3,8 pF, de uitgangscapaciteit gelijk aan 5 pF en de anode-rooster capaciteit 0,04 pF of kleiner.

Versterkt de schakeling b.v. 100 maal, dan is de totale capaciteit gelijk aan  $3,8 + 5 + 100 \times 0,04 = \text{ca. } 13$  pF, een aanzienlijk verschil met de triode dus. De totale capaciteit komt nu op ca.  $20 + 13 = 33$  pF. Met een anodeweerstand van 160 kilohm, die met deze versterking overeenkomt, ligt de grensfrequentie op 30 kHz.

# TEGENKOPPELING

## HOOFDSTUK II

### II. 1. DE TOEPASSING VAN TEGENKOPPELING

Er zal wel haast geen amateur zijn, die de tegenkoppeling niet in een of andere vorm heeft toegepast; in wezen is de tegenkoppeling zo belangrijk, dat eerst deze de ontwikkeling van versterkers voor WW mogelijk heeft gemaakt tot de perfecte instrumenten van de huidige tijd. Men kan gerust zeggen, dat deze perfectie de stoot heeft gegeven tot de snelle verbetering van luidsprekers en pickups, daar een perfecte versterker ook de fouten in de meest volmaakte vorm demonstreert, zonder iets te verdoezelen. Ook de ontwikkeling van de grammofoonplatenindustrie heeft hiervan een enorme stimulans ondervonden.

Indien men met de principes van de tegenkoppeling kennis maakt, is het haast niet te geloven, dat een dergelijk eenvoudige zaak, die zo belangrijk is, lange jaren heeft kunnen sluimeren, terwijl de rest van de apparatuur al een vrij hoge graad van volmaaktheid had bereikt; des te merkwaardiger, omdat het broertje, de terugkoppeling, bijna zo oud is als de radio zelf. Zoals in zoveel van dergelijke gevallen, werkt de studie van het ene uitermate stimulerend op het andere; eerst toen men de principes van de tegenkoppeling volledig onder de knie had, werd ook de terugkoppeling nog eens grondig onder de loep genomen, met zeer verrassende resultaten; door een combinatie van beide verschijnselen is men er b.v. in geslaagd een bandfilter te construeren, dat met één enkele potentiometer een bandbreedte bezit, die regelbaar is tussen 200 Hz en 10 kHz, met volkomen constante versterking in het middengebied. Door de toepassing van tegenkoppeling in a.f.-versterkers is er nu een stille revolutie ontketend in r.f.-versterkers.

Met de toepassing van de tegenkoppeling kunnen we de volgende doeleinden nastreven:

- a. Het verkrijgen van een spanning, resp. stroom, die, wat de vorm betreft, nauwkeurig overeenkomt met de ingaande spanning; de uitgangsspanning wordt alleen meestal „vergroot” t.o.v. de ingangsspanning. Deze vergroting wordt nu onafhankelijk van de eigenschappen van de versterker.
- b. Het verkrijgen van een grote mate van „damping” op het uitgangsorgaan, hier meestal een luidspreker. Door deze damping wordt dit orgaan a.h.w. de slaaf van de uitgangsspanning resp. stroom; eigen resonanties worden sterk gedempt.
- c. Het verkrijgen van bijzondere spannings- resp. stroomvormen, zoals zaagtanden, e.d. die voor televisie en radar-toepassingen van uitermate veel belang zijn. Enkele toepassingen hiervan zullen we dan ook de revue laten passeren.

Bij tegenkoppeling (en terugkoppeling) gebruiken we in het algemeen een deel van het uitgangssignaal, dat naar de ingang wordt teruggevoerd; het verschil tussen de ingangsspanning ( $E_i$ ) en de teruggevoerde spanning ( $E_k$ ) komt aan de ingang van de versterker te staan ( $E_g$ ). Dit begrip verschil moet men hier niet al te letterlijk opvatten; bij een fazedraaiing van  $180^\circ$  gaat een verschil over in een som, en omgekeerd. We zouden het

kunnen uitdrukken, dat b.v.  $3-2$  gelijk is aan  $3 + (-2)$ . We spreken van tegenkoppeling, indien de teruggevoerde spanning zodanig gericht is dat de ingangsspanning wordt verkleind; van terugkoppeling, indien de ingangsspanning wordt vergroot.

Wat betreft de teruggevoerde spanning kunnen we twee systemen onderscheiden, n.l.:

- Systemen, waarbij de teruggevoerde spanning wordt afgetrokken van de ingangsspanning. Om hiermede tegenkoppeling te krijgen, zal het dus nodig zijn, dat de teruggevoerde spanning in dezelfde fase is als de ingangsspanning ( $3-2$ ).
- Systemen, waarbij de teruggevoerde spanning wordt opgeteld bij de ingangsspanning. Om hiermede tegenkoppeling te verkrijgen, moet het teruggevoerde signaal van de uitgang dus in tegenfase zijn met de ingangsspanning ( $3 + (-2)$ ). Is de fase van het teruggevoerde signaal net andersom, dan spreekt men in beide gevallen van terugkoppeling; in wezen zijn dit dus dezelfde verschijnselen.

De systemen a en b zijn, wat betreft de werking, geheel gelijk; het zal van het overige deel van de schakeling afhangen, welke van de beide we de voorkeur zullen geven. Systeem a is in principe in fig. 11 getekend.

## II. 2. SYSTEMEN WAARBIJ DE TEGENKOPPELING DOOR AFTREKKEN PLAATS VINDT

We nemen aan, dat de versterking gelijk is aan  $A_0 \equiv E_u : E_g$ ; aan de uitgang bevinden zich twee weerstanden  $R_1$  en  $R_2$ , waarbij de spanning over  $R_2$  naar de ingang van de versterker wordt teruggevoerd.

De uitgangsspanning  $E_u$  is gelijk aan  $A_0 \times E_g$ ; de roosterspanning  $E_g$  is gelijk aan het verschil tussen de ingangsspanning  $E_i$  en de teruggevoerde spanning  $E_k$ .

De teruggevoerde spanning  $E_k$  is gelijk aan  $\frac{R_2}{R_1 + R_2} \times E_u$ ; we stellen dit

gelijk aan  $b \cdot E_u$ , waarbij  $b$  de terugkoppelfactor voorstelt. In het algemeen is deze waarde van  $b$  kleiner dan 1.

Resumerend krijgen we:

$$E_u \equiv A_0 \cdot E_g; E_g \equiv E_i - E_k; E_k \equiv b \cdot E_u.$$

Hieruit volgt, dat:

$$E_u \equiv A_0 \cdot (E_i - E_k) \equiv A_0 \cdot E_i - A_0 \cdot b \cdot E_u$$

Zodoende komen we tot de zeer belangrijke formule:

$$E_u = \frac{A_0 \cdot E_i}{1 + b \cdot A_0}$$

Zonder de tegenkoppeling zou de uitgangsspanning  $E_u$  gelijk zijn aan

$A_0 \cdot E_i$ , zodat nu de versterking verminderd is met  $\frac{1}{1 + b \cdot A_0}$ , wat dus

een nadeel zou zijn. Maar, als we ons eens indenken, dat  $b \cdot A_0$  veel groter

zou zijn dan 1, wat ook meestal het geval is, dan mogen we de 1 in de noemer wel verwaarlozen, zodat nu:  $E_u = E_i : b$  wordt.

En dit is een uiterst belangrijk resultaat; de versterking wordt nu alleen nog maar bepaald door de factor  $b$  en niet meer door de eigenschappen van de versterker zelf. Dit geldt alleen maar in het gebied, waarin de factor  $b \cdot A_0$  groter is dan 1.

Om eens een voorbeeld te geven, veronderstellen we in fig. 11 de waarde van  $R_1$  9  $\times$  zo groot als  $R_2$ , b.v. 900 en 100 ohm; over  $R_2$  ontstaat nu 0,1 deel van de uitgangsspanning, zodat de factor  $b$  gelijk is aan 0,1. Verder denken we ons in, dat  $A_0$  gelijk is aan 1000 (de versterking zonder tegenkoppeling), de factor  $b \cdot A_0$  wordt nu gelijk aan  $0,1 \times 1000 = 100$ ; deze waarde is veel groter dan 1. Daar de versterking, die oorspronkelijk gelijk was aan 1000, tot 10 wordt teruggebracht, zeggen we ook wel dat de tegenkoppelfactor  $(1 + b \cdot A_0)$  gelijk aan 100 is, of wel een honderdvoudige tegenkoppeling (wat zeer veel is).

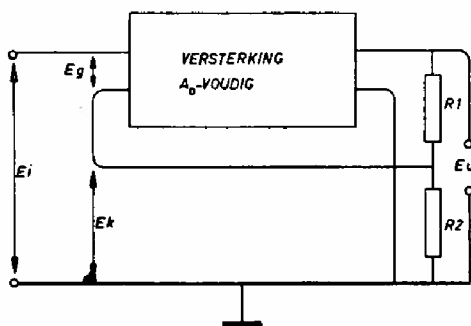


Fig. 11

$$\text{De versterking } A = \frac{E_u}{E_i} = \frac{1}{b} = 10\text{-voudig.}$$

Rekenen we het precies uit, dan wordt de versterking  $A$  gelijk aan:

$$A_1 = \frac{E_u}{E_i} = \frac{1000}{1 + 0,1 \times 1000} = 9,9\text{-voudig}$$

Zou nu de versterking  $A_0$  in een bepaald frequentiegebied dalen tot 500-voudig, dan wordt de versterking met tegenkoppeling gelijk aan:


$$A_2 = \frac{E_u}{E_i} = \frac{500}{1 + 0,1 \times 500} = 9,8\text{-voudig}$$

Ondanks het feit, dat de versterking  $A_0$  gedaald is tot de helft, is de totale versterking slechts met 0,1 of 1 % veranderd. Ditzelfde geldt ook, indien door achteruitgaan van de buizen de versterking tot de helft is gedaald. Een dergelijk systeem is uitermate geschikt als meetversterker, voor een buisvoltmeter.

Uit fig. 11 zien we, dat de versterking  $1 : b$  uitsluitend wordt bepaald door de verhouding van de weerstanden  $R_1$  en  $R_2$ ; de eigenschappen van de versterker spelen vrijwel geen rol meer. We verkrijgen de volgende belangrijke voordelen:

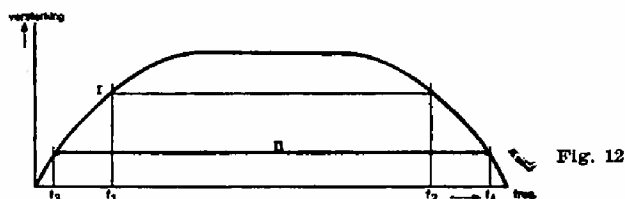- a. De versterking wordt nagenoeg alleen bepaald door de terugkoppelverhouding, die zeer constant kan zijn; veroudering speelt vrijwel geen rol.
- b. De bandbreedte van de versterker wordt aanzienlijk groter; dit is in fig. 12 schematisch weergegeven.

Hierin stelt I de frequentiekaracteristiek van de niet-tegengekoppelde versterker voor, d.w.z. de uitgangsspanning (of stroom) bij verschillende waarden van de frequentie  $f$ . Zoals te verwachten was, zal deze versterking afnemen bij de zeer lage en bij de zeer hoge frequenties. Noemen we  $f_2$  die frequentie, waarbij de versterking aan de hoge kant gedaald is tot  $\frac{1}{2} \sqrt{2}$  (3 dB) van die in 't rechte deel van de karakteristiek, en  $f_1$  de frequentie, waarbij de versterking gedaald is tot  $\frac{1}{2} \sqrt{2}$  aan de lage kant, dan wordt de bandbreedte gelijk aan  $f_2 - f_1$ ; voor WW-eisen we ca. 20 tot 15000 Hz; de bandbreedte is dus nagenoeg gelijk aan 15 kHz.



Gaan we nu de frequentiekaracteristiek uitzetten van de tegengekoppelde versterker, dan krijgen we de lijn II; de versterking is nu maar 1/100 deel van die van de niet-tegengekoppelde versterker, maar de frequentiekaracteristiek is nu vrijwel vlak geworden, terwijl de bandbreedte veel groter is geworden; deze loopt nu van  $f_4$  tot  $f_3$ ; zowel aan de lage kant als aan de hoge kant is de bandbreedte aanzienlijk uitgebreid.

Bij een enkele trap kunnen we zeggen, dat de bandbreedte net zoveel is toegenomen, als de tegenkoppelfactor bedraagt; in dit geval zou dus de bandbreedte 100 maal zo groot geworden zijn. Voor een versterker met een groter aantal trappen wordt dit niet bereikt; toch blijft de winst aanzienlijk.

c. De vervorming door harmonischen (de z.g. niet-lineaire vervorming) wordt vrijwel evenredig met de terugkoppelfactor verminderd. Dit is wel een zeer gunstige eigenschap voor een WW-versterker, waarbij het gewenst is, dat de uitgangsspanning een getrouw beeld is van de ingangsspanning.

Zoals we uit het voorafgaande gezien hebben, ontstaat de niet-lineaire vervorming door de kromming van de buiskarakteristieken; voorts wordt deze vervorming nog geproduceerd in de uitgangstransformator als gevolg van de aanwezigheid van de ijzerkern.

Deze niet-lineaire vervorming wil zeggen, dat de vorm van de uitgangsspanning niet overeenkomt met de ingangsspanning. Bij een sinusvormige ingangsspanning wil dit meestal zeggen, dat er een zekere mate van „afplattung” van het uitgangssignaal optreedt, waardoor harmonischen van de grondfrequentie ontstaan. Op zichzelf genomen zijn deze harmonischen niet zo schadelijk, omdat ieder muziekinstrument deze min of meer produceert; hoogstens zou 't timbre veranderen. Treden er echter meer tonen

gelijktijdig op, dan ontstaan er óók som- en verschil-frequenties die niet harmonisch gelegen zijn t.o.v. de aangelegde frequentie, waardoor een zeer hinderlijke vervorming ontstaat (de z.g. intermodulatie). Tegenkoppeling is hiertegen het belangrijkste wapen. Om dit in te zien, berekenen we eerst de spanningen in fig. 11.

Stel, dat we een ingangsspanning  $E$  hadden van 1 V, dan zou de uitgangsspanning gelijk worden aan 9,9 V; hiervan gaat weer 0,1 deel naar de ingang van de versterker terug, zodat  $E_k$  gelijk wordt aan 0,99 V; aan de ingang van de versterker staat nu  $E_g = 1 - 0,99 = 0,01$  V; dit klopt natuurlijk met het feit, dat we de versterking  $A_0$  gelijk aan 1000 hadden gekozen. (De kleine verwaarlozing doet hier niet ter zake). In fig. 13a is dit getekend; hierbij zijn zowel de ingangsspanning als de uitgangsspanning zuiver sinusvormig gedacht: de verschilspanning  $E_g$  is ook sinusvormig. Het verschil  $A-B$  is gelijk aan  $C$ .

Geheel anders wordt de situatie, indien er wél vervorming in de versterking optreedt; dit is in fig. 13b afgebeeld.

Hierbij hebben we eens aangenomen, dat de versterking in de positieve richting kleiner is dan die in de negatieve richting; de teruggevoerde spanning  $E_k$  (B) is nu klein, vergeleken bij de ingangsspanning  $E_i$  (A). De verschilspanning  $E_g$  zal nu ook veel groter geworden zijn; de versterker krijgt nu in de positieve halve periode een extra grote ingangsspanning, waardoor het tekort aan versterking weer wordt gecompenseerd; aan de versterker wordt nu opzettelijk een vervormde spanning gelegd, om de vervorming zelf weer tegen te werken. In de andere halve periode is de ingangsspanning  $E_g$  weer normaal.

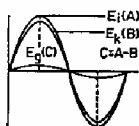


Fig. 13a

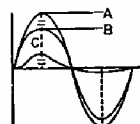


Fig. 13b

Stel eens, dat er 10 % vervorming was in de niet-tegengekoppelde versterker; we zouden dan bij benadering kunnen zeggen, dat de versterking in dat gebied van de sinusvormige spanning tot 0,9 deel = 900-voudig gedaald is. Dit 0,1 deel, dat de versterking verminderd is, wordt echter weer tegengekoppeld en wel 100-voudig, zodat de vervorming uiteindelijk slechts  $10/100 = 0,1$  % zal bedragen. In werkelijkheid wordt een dergelijke vermindering lang niet bereikt, zodat bij het ontwerpen van een versterker wel degelijk gelet moet worden op een zo klein mogelijke vervorming; later zullen we zien wat hiervan de oorzaken zijn.

d) De uitgangsimpedantie van de versterker wordt sterk verlaagd waardoor een hoge mate van demping op het uitgangsorgaan (luidspreker) optreedt. Dit kunnen we aan de hand van fig. 11 als volgt inzien: Stel eens, dat we de uitgangsspanning  $E_u$  zouden willen verhogen door aan de uitgang van de versterker een spanning te leggen; hierbij houden we de spanning aan de ingang van de versterker  $E_i$  constant.

De spanning over  $R_2$  zal nu eveneens toenemen; daar de spanning  $E_i$  constant is, zal deze spanning in tegenfase ten volle op de ingang van de versterker  $E_g$  verschijnen. Omdat de in- en uitgangsspanning met elkaar in fase zijn, zal een spanning aan de uitgang van de versterker verschijnen,

die tegengesteld gericht is aan de inwendige spanning; we kunnen zeggen, dat de uitgangsspanning  $E_u$  nagenoeg constant blijft, onafhankelijk van een uitwendig optredende spanning. Het is dus net, alsof de inwendige weerstand van de spanningbron zeer klein is geworden.

Anderzijds blijft de spanning aan de uitgang constant, vrijwel onafhankelijk van de belasting; binnen zekere grenzen althans. We veronderstellen steeds, dat de versterker een onbepaalde hoeveelheid energie kan afleveren, wat in de praktijk nu eenmaal niet het geval is; maken we bij een constante spanning de uitgangsweerstand steeds kleiner, dan zou de te leveren energie steeds groter moeten worden; het is wel duidelijk dat dit niet onbepaald kan gaan.

We denken ons in, dat het vermogen van de versterker aan de uitgang geleverd wordt over een inwendige weerstand  $R_i$ ; het is wel duidelijk, dat dit min of meer een denkbeeldige weerstand is. We kunnen deze meten, door een constante wisselspanning via een bekende weerstand aan de uitgangsklemmen te verbinden; meten we nu de spanning over de weerstand, dan is hiermede de stroom door de weerstand en de uitgang bekend. Meten we nu ook de uitgangsspanning, dan vinden we door delen van deze spanning door de stroom de uitgangsweerstand. Brengen we weer tegenkoppeling aan, dan zal deze weerstand verlaagd worden tot:

$$R = \frac{R_i}{1 + b \cdot A_0}$$

De inwendige weerstand wordt nu slechts 1/100 deel van die zonder tegenkoppeling; dit brengt ook met zich mede, dat de spanningsdaling bij een grotere belasting maar zeer gering zal zijn; het spanningsverschil tussen nul- en vollast van een dergelijke versterker zal zeer klein zijn, wat een zeer prettige eigenschap is als de belasting sterk varieert. Echter dient er steeds voor gezorgd te worden, dat de uitgangsbelasting aangepast is aan de eindtrap, omdat anders het geleverde vermogen sterk achteruit gaat en de vervorming snel toeneemt; weliswaar is de laatste veel minder hinderlijk door de toegepaste tegenkoppeling.

Bij een pentode-eindtrap, waarbij de  $R_i$  hoog is, wordt de inwendige weerstand teruggebracht tot  $R = 1 : b \cdot S_t$  waarin  $S_t$  de totale steilheid van de versterker voorstelt, dus de stroomverandering aan de uitgang, afhankelijk van de spanningsverandering aan de ingang. Daar deze een zeer hoge waarde kan bezitten (b.v. 1 A/0,1 V ingangsspanning) zal de inwendige weerstand tot een kleine waarde worden teruggebracht. De pentode-trap krijgt hiermede triode-eigenschappen, met als voordeel het hogere rendement van de pentode zonder de nadelen als b.v. een grotere vervorming.

Deze lage uitgangsweerstand nu zal een sterk dempende werking op de luidspreker uitoefenen.

Een luidspreker is een trillend systeem, dat een zekere massa bezit (nl. die van de conus + spreekspoel), een zekere wrijving (nl. de „nuttige” wrijving als gevolg van de trillingsoverdracht aan de lucht en de „onnuttige” als gevolg van de inklemming van de conus) en een zekere stijfheid of veerkracht (als gevolg van de inklemming van de conus en de centering). Dit systeem gaat bewegen onder invloed van de krachten, die het magnetische veld op de stroom in de spreekspoel uitoefent; maar in de bewegende spreekspoel zullen nu weer op zijn beurt door het magnetische

veld spanningen worden opgewekt, die tegengesteld gericht zijn aan de spanning, die opgedrukt is.

Nu bezit een conus een aantal eigen-frequenties, de z.g. resonanties, die we gemakkelijk kunnen constateren bij het tikken tegen de luidspreker-conus. Leggen we nu een wisselspanning aan met de resonantiefrequentie, dan trilt de conus veel heviger dan normaal; de weergave is vervormd, vooral als er tegelijkertijd een andere trilling aangelegd wordt. Door het aanbrengen van een extra damping wordt dit verschijnsel sterk tegengegaan; een dergelijke damping maakt de luidspreker echter weinig gevoelig. De damping door de lucht neemt bij de lage frequenties sterk af; veel gunstiger zijn de speciale akoestische luidsprekerkasten, waarbij de akoestische koppeling bij de resonantie-frequentie veel groter gemaakt wordt, waardoor de damping toeneemt.

Is de luidspreker aangesloten op een bron van lage inwendige weerstand, dan zal er nu een grote mate van „elektrische” damping worden uitgeoefend. Door de sterke beweging van de conus zal er een vrij hoge „tegenspanning” worden opgewekt; blijft nu de aangelegde spanning constant, dan neemt de stroom sterk af, waardoor de resonantie beperkt blijft. Gebruiken we daarentegen een eindtrap met hoge inwendige weerstand, dan zal de aangelegde spanning ook toenemen; de stroom neemt nu niet af, waardoor de resonantie veel meer wordt geprononceerd.

Leggen we een plotselinge spanningsverandering aan de luidspreker (een z.g. stapspanning, b.v. afkomstig van een paukenslag), dan zal de conus plotseling uitzwaaien; door de massa zwaait hij over de uiteindelijke waarde heen, waardoor deze eerst na enige trillingen op de uiteindelijke waarde komt; op deze wijze is geen juiste weergave te verkrijgen. Zodra nu echter de luidspreker over de juiste waarde heen zwaait, zal de tegenspanning groter worden dan de aangelegde; bezit de versterker een lage uitgangsweerstand, dan is de luidspreker een generator geworden, die stroom levert aan de versterker; hierdoor wordt een zodanige damping op de luidspreker uitgeoefend, dat de conus nauwkeurig de vorm van de aangelegde spanning volgt. Deze „elektrische” damping is heel plezierig, omdat hierbij geen energie verloren gaat; integendeel, deze wordt weer teruggeleverd.

De stijfheid van de inklemming bepaalt de ligging van de resonantiefrequentie, tezamen met de massa van de conus. Maken we de inklemming stijver, dan komt de resonantiefrequentie hoger te liggen, wat niet gewenst is, omdat we hier boven de resonantiefrequentie moeten werken. Bovendien geeft een stijve inklemming een veel kleinere gevoeligheid, vooral in het lage gebied, omdat de verplaatsing van de conus bij een bepaalde kracht kleiner is naarmate de stijfheid van het systeem toeneemt. Een stijve inklemming kenmerkt zich steeds door een „blikken” toon. Dit klemt des te meer, omdat bij de lage frequenties de conus in zijn geheel moet uitzwaaien, dus ook aan de klemrand, terwijl bij de hoge frequenties nagenoeg alleen het middendeel van de conus trilt; een dergelijke inklemming vertoont een voorkeur voor de hoge frequenties. Voorts moet de massa zo klein mogelijk zijn, omdat een grote massa een te traag systeem geeft, waardoor de weergave van de hoge frequenties in het gedrang komt, wat we vaak kunnen constateren door vergelijking van een kleine met een grote luidspreker. Als een soort noodmaatregel gaan sommige fabrikanten de conus van grote luidsprekers vast klemmen, om de

hoge frequenties weer op te halen; dit is echter volkomen het paard achter de wagen spannen.

Daar de uitgangsspanning hier nagenoeg constant blijft, noemt men dit systeem spanningstegenkoppeling; deze vorm komt verreweg het meeste voor (zie fig. 11). Hierbij staat de belasting parallel met de tegenkoppelweerstand  $R_1$  en  $R_2$ .

In de schakeling volgens fig. 14 echter blijft de stroom door de belasting constant, onafhankelijk van de verandering van de belasting.

Hierbij staat de belasting in serie met de tegenkoppelweerstand  $R$ ; deze weerstand zal in het algemeen veel kleiner zijn dan die van de belasting  $R_a$ . Hierbij is de spanning  $E_u$  weer gelijk aan  $A_0 \cdot E_g$ .

De stroom  $I_a$  is gelijk aan:

$$I_a = \frac{E_u}{R_a} = \frac{A_0 \cdot E_g}{R_a}$$

Zonder tegenkoppeling wordt  $I_a$  de helft, als  $R_a$   $2 \times$  zo groot wordt. Met tegenkoppeling wordt de situatie echter geheel anders.

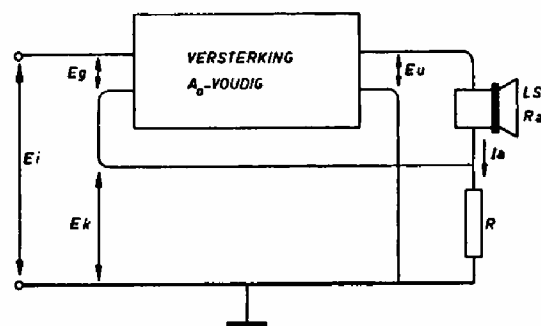


Fig. 14

Uit fig. 14 zien we weer, dat:

$$E_g = E_i - E_k. \text{ Verder is } E_k = I_a \cdot R$$

$$I_a = \frac{E_u}{R_a} = \frac{A_0 \cdot E_g}{R_a} = \frac{A_0 \cdot E_i - I_a \cdot R \cdot A_0}{R_a}$$

Hieruit volgt, dat

$$I_a = \frac{A_0 \cdot E_i}{R_a + A_0 \cdot R}$$

Indien we  $A_0$  groot maken, dan kan gemakkelijk  $A_0 \cdot R$  veel groter worden dan  $R_a$ ; we houden dan over, dat:  $I_a = E_i : R$ .

We zien, dat hiermede de stroom onafhankelijk geworden is van de uitwendige weerstand  $R_a$ ; hoe of deze ook verandert, binnen zekere grenzen althans, steeds blijft de stroom gelijk. Wordt  $R_a$  te groot, dan zal het vermogen, dat aan  $R_a$  wordt toegevoerd, steeds groter moeten worden, wat niet onbeperkt mogelijk is.

Bekijken we met het bovenstaande resultaat de schakeling van fig. 14 nog eens, dan zien we, dat de spanning over  $R$  (n.l.  $E_k$ ) gelijk geworden

is aan de ingangsspanning  $E_i$ ; hierdoor wordt de stroom door  $R_a$  eenvoudigweg gelijk aan  $E_i : R$ . Is  $E_i$  b.v. 1 V en  $R$  10 ohm, dan bedraagt de stroom door  $R_a$   $1 : 10 \text{ A} = 100 \text{ mA}$ . Deze stroom moet uiteindelijk door de versterker kunnen worden geleverd.

Indien  $E_k$  gelijk werd aan  $E_i$ , zou de spanning  $E_g$  gelijk aan nul worden, wat uiteraard niet mogelijk is; hoe groter echter de versterking  $A_0$  is, hoe kleiner de spanning  $E_g$  behoeft te zijn en des te meer zullen  $E_i$  en  $E_k$  elkaar naderen. Dit zien we ook direct uit fig. 13a.

Met een kleine variatie kunnen we met deze schakeling een zaagtand-generator bouwen met een zeer goede lineariteit. Deze is in fig. 15 weer gegeven.

We leggen nu een gelijkspanning aan de ingang i.p.v. een wisselspanning; stel, dat deze spanning 1 V bedraagt; over de weerstand  $R$  ontstaat nu ook een stapspanning, daar de vorm van deze spanning nagenoeg gelijk moet zijn. Stel, dat  $R$  gelijk is aan 100 ohm, dan zal door  $R$  een stroom van  $1 : 100 \text{ A} = 10 \text{ mA}$  vloeien. Deze constante stroom zal echter ook door de condensator  $C$  vloeien; hierdoor zal de uitgangsspanning evenredig met de tijd moeten toenemen; met een constante stroom door een condensator zal immers de lading, en hiermede de spanning, evenredig met de tijd toenemen, zodat hiermede een ideale zaagtand wordt verkregen. De spanning over de condensator  $V_c = I_a \cdot t : C$ .

Hierin moet  $I$  in amp.,  $C$  in farad en  $t$  in sec. worden uitgedrukt; meestal wordt  $t$  in micro (miljoenste) sec. aangegeven, zodat  $C$  in  $\mu\text{F}$  moet worden uitgedrukt. Nemen we  $C$  gelijk aan 10.000 pF, dan wordt:  $V_c = t$ ; in  $10 \mu\text{sec.}$  is de spanning tot 10 V toegenomen, in  $100 \mu\text{sec.}$  tot 100 V enz. In het algemeen zijn de systemen met stroomtegenkoppeling volgens fig. 15 niet geschikt voor aansluiting op een luidspreker; de inwendige weerstand van de versterker wordt n.l. door deze schakeling zeer hoog, wat samenhangt met de constante stroom. Hierdoor worden de resonanties niet gedempt, integendeel, daar de stroom constant blijft, worden deze juist opzettelijk geprononceerd, wat uiteraard ongewenst is.

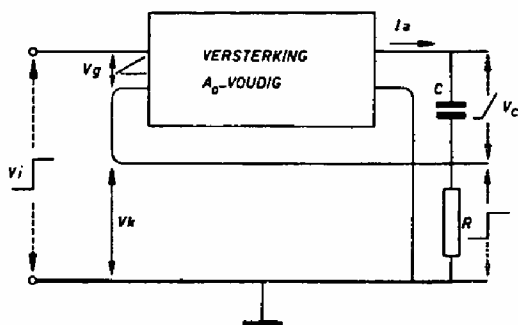


Fig. 15

Wel wordt stroom-, „mee” koppeling toegepast, in combinatie met spannings-, „tegen” koppeling; regelen we in fig. 14 de waarde van  $R$ , dan kan op deze manier een variabele demping op de luidspreker aangebracht worden. Een bekend voorbeeld van deze stroom-tegenkoppeling is het weglaten van de ontkoppelcondensator bij een pentode-eindtrap; hierdoor wordt de inwendige weerstand nog eens vergroot met een factor

$(1 + S \cdot R_k)$  waarin  $S$  de steilheid van de buis en  $R_k$  de katodeweerstand voorstelt.

De toch al zeer hoge inwendige weerstand wordt hierdoor nogmaals vergroot, wat uit een oogpunt van kwaliteitsweergave ongewenst is. Veel beter is het in zulk een geval spanningstegenkoppeling toe te passen. Een bijkomend voordeel zowel van de schakeling volgens fig. 11 als die volgens fig. 14 is, dat de ingangsweerstand zeer hoog is, zonder dat de lekweerstand aan de ingang abnormaal hoog hoeft te zijn.

Indien we in fig. 11 een weerstand met een waarde  $R$  parallel aan de ingang van de versterker aanbrengen, dus parallel aan  $E_g$ , dan zal de weerstand over  $E_g$ , die hiervan het gevolg is, gelijk worden aan  $(1 + A_0 \cdot b) \cdot R$ ; dit is van veel belang voor fotocel-versterkers, elektrometer-triodes, buisvoltmeters, condensator-microfoons enz.

Zouden we een lekweerstand van 1 megohm toepassen, dan zou in het geval van fig. 11 deze weerstand zich aan de ingang als een weerstand van 100 megohm voelbaar maken, wat zeer hoog is.

We hebben gezien, dat hier het uitgangssignaal  $E_u$  in fase moet zijn met het ingangssignaal  $E_g$ ; koppelen we terug vanaf de anode van de eindversterker, dan moet zich in de versterker een even aantal trappen (2, 4, 6) bevinden om deze fase te verkrijgen, daar iedere buis de fase immers over  $180^\circ$  draait. Koppelen we daarentegen terug van de uitgangstransformator af, wat meestal het geval is, dan zijn we geheel vrij in het aantal trappen; we kunnen daar de fase  $180^\circ$  draaien door eenvoudig de verbindingen van de luidsprekertransformator om te wisselen.

## II. 3. SYSTEMEN WAARBIJ DE TEGENKOPPELING DOOR OPTELLEN PLAATS VINDT

De tot nu toe toegepaste schakeling had het bezwaar, dat de ingang van de versterker „zwevend” t.o.v. aarde moet zijn wat in sommige gevallen hinderlijk is; we zullen zien, hoe we dit min of meer kunnen omzeilen. Daar in vele gevallen de tegenkoppeling door optellen plaats vindt zullen we dit nu bespreken.

In fig. 16 is dit in principe getekend.

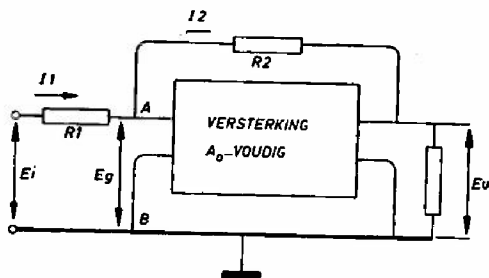


Fig. 16

De roosterspanning wordt toegevoerd over de weerstand  $R_1$ , terwijl van de uitgang van de versterker af een weerstand  $R_2$  met de ingang van de versterker verbonden is; de uitgangsspanning  $E_u$  moet nu in tegenfase zijn met de ingangsspanning  $E_g$ .

Nemen we nu weer het ideale geval aan, n.l. waarbij de ingangsspanning van de versterker  $E_g$  nagenoeg gelijk aan nul is; dit is het geval, indien de versterking zeer groot is.

Leggen we nu een spanning  $E_i$  aan (wat voor soort spanning dit is, is volkomen willekeurig) en nemen we aan, dat  $E_g$  steeds gelijk aan nul zou zijn, dan vloeit er door de weerstand  $R_1$  een stroom van:  $I_1 = E_i : R_1$ .

Aan de uitgang verschijnt de spanning  $E_u$ ; door de weerstand  $R_2$  zal nu een stroom vloeien van:  $I_2 = E_u : R_2$ .

Maar, indien we fig. 16 bezien, dan blijkt, dat er in wezen maar één stroom is, omdat we aannemen, dat er geen roosterstroom in de versterker optreedt; hieruit volgt dus dat  $I_1 = I_2$ .

$$E_i : R_1 = E_u : R_2 \quad (E_g \text{ is nul gesteld}).$$

$$\text{De uitgangsspanning } E_u = \frac{R_2}{R_1} \cdot E_i$$

Dit is wel een zeer verheugend resultaat; de versterking wordt uitsluitend bepaald door de verhouding van de weerstanden  $R_2$  en  $R_1$ , maar niet meer door de eigenschappen van de versterker. Kiezen we b.v.  $R_2$  10 × zo groot als  $R_1$ , dan blijft de versterking steeds 10-voudig.

Om het systeem wat nader te bekijken, kunnen we weer dezelfde methode toepassen, als we in fig. 11 hebben gedaan. We krijgen dan, dat:

$$E_u = \frac{A_0 \cdot E_i}{1 + b \cdot (A_0 + 1)}$$

Dit is vrijwel eenzelfde uitdrukking als we in het voorafgaande geval vonden; alleen staat hier  $(A_0 + 1)$  i.p.v.  $A_0$ .

De factor  $b$  is gelijk aan:  $R_1 : R_2$ .

In tegenstelling met het voorafgaande geval, waar  $b$  hoogstens gelijk kan zijn aan 1, kan  $b$  hier ook groter dan 1 worden; de schakeling kan ook als verzwakker i.p.v. als versterker gebruikt worden.

Indien  $b \cdot A_0$  veel groter dan 1 is en  $A_0$  ook veel groter dan 1, dan vinden we voor de verhouding  $E_u : E_i = 1 : b$ .

Deze schakeling komt, wat de werking betreft, geheel overeen met het voorafgaande geval; in fig. 16 hebben we weer spanningstegenkoppeling toegepast, waardoor de inwendige weerstand laag en de uitgangsspanning vrijwel constant is. Verbinden we  $R_2$  volgens fig. 14 aan de bovenzijde van  $R$ , dan ontstaat hier weer stroomtegenkoppeling.

De impedantie tussen de ingangsklemmen A en B is hier laag en wel gelijk aan:

$$\frac{R_1}{b(1 + A_0)}$$

De ingangsimpedantie aan de klemmen  $E_i$  is dus nagenoeg gelijk aan de weerstand  $R_1$ .

Deze schakeling is bij uitstek geschikt als mengschakeling, daar de ingangsimpedantie tussen A en B zeer laag is. De schakeling wordt dan volgens fig. 17. Hier is de schakeling getekend met drie ingangen; het aantal kan echter vrijwel onbegrensd uitgebreid worden.

Sluiten we de ingangsspanning b.v. aan tussen 1 en aarde, dan zal slechts een klein deel van deze spanning aan de ingang komen, b.v. 1/100 deel.

Bevindt zich tussen het punt 2 en aarde ook een spanningsbron, dan zal de kleine spanning aan de ingang (tussen A en B) bovendien nog gedeeld worden over de grote weerstand  $R_1$  met de inwendige weerstand van de bron, die de spanning levert. De versterking is weer bij benadering gelijk aan  $R_2 : R_1$ .

Van de spanning, die tussen 1 en aarde wordt aangelegd, komt zodoende slechts een zeer klein deel weer bij 2 en 3 terecht. We kunnen dit eenvoudig berekenen.

Stel, dat A gelijk is aan 500-voudig, dat  $R_2$  gelijk is aan 5 megohm en  $R_1$  gelijk is aan 1 megohm; dit zijn waarden, die in de praktijk wel voorkomen. Indien we tussen 1 en aarde 1 V aanleggen, dan zal er aan de uitgang 5 V verschijnen; daar de versterking gelijk was aan 500-voudig, is deingangsspanning van de versterker (tussen A en B) gelijk aan  $5 : 500 = 0,01$  V.

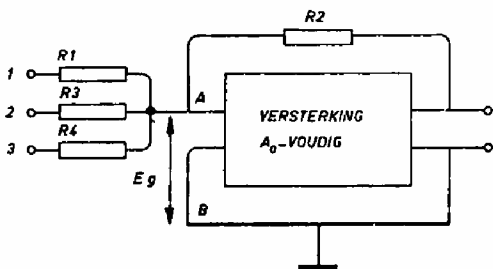


Fig. 17

Indien we nu de spanningen tussen de klemmen 1, 2 en 3 en aarde aanleggen via een potentiometer van 50.000 ohm, dan zal bij geheel opgedraaide potmeter van de spanning tussen A en B ca.  $50/1000 = 0,05$  deel weer bij 2 en 3 terugkomen; van de 1 V spanning tussen 1 en aarde komt dus slechts  $0,01 \times 0,05 = 0,0005$  of  $5 \times 10^{-4}$  deel ( $-67$  dB) tussen 2 en aarde, resp. 3 en aarde terecht. Dit is wel heel gering en veel beter, dan we met vele andere soorten mengschakelingen kunnen bereiken. Dit betekent ook, dat we de punten 2 en 3 gerust tegen aarde kunnen kortsluiten, zonder dat de versterking van het kanaal 1 hierdoor ook maar iets verandert.

In de schakeling van fig. 17 behoeft, in tegenstelling met die in fig. 11, de ingang van de versterker niet „zwevend” te zijn, wat voor vele toepassingen een voordeel betekent.

De uitgangsspanning van de mengschakeling van fig. 17 kan, door de grote mate van tegenkoppeling, aanzienlijk groot zijn, zonder dat er vervorming optreedt; de schakeling werkt over een zeer groot gebied lineair. Door de hoge serieweerstanden zal het echter geen aanbeveling verdienen, deze mengschakeling direct aan de ingang van een gevoelige versterker aan te brengen, met het oog op de ruis; beter is het dan, eerst enige versterking toe te passen. Dit zal toch wel noodzakelijk zijn, als we twee geheel verschillende spanningen moeten mengen, b.v. afkomstig van een pickup en een microfoon. Overigens kunnen we dergelijke niveauverschillen in de schakeling van fig. 17 heel gemakkelijk opvangen door de weerstanden  $R_1$ ,  $R_3$  en  $R_4$  ongelijk te kiezen; is de spanning op het kanaal 1 drie maal groter dan die op het kanaal 2, dan maken we de

versterking van het kanaal 2 drie maal zo groot door  $R_3^{1/3}$  deel te kiezen van die in kanaal 1.

Het van de eindtrap teruggevoerde signaal moet in tegenfase zijn met het ingangssignaal; koppelen we direct van de eindtrap terug, dan moeten we zodoende een oneven aantal trappen benutten (1, 3, 5), daar iedere trap weer een fazedraaiing van  $180^\circ$  geeft; takken we echter af van de uitgangstransformator, dan zijn we geheel vrij in de keuze van het aantal trappen, daar we door omwisseling van de verbindingen steeds een fazedraaiing van  $180^\circ$  kunnen verkrijgen.

Dikwijls wordt de tegenkoppeling frequentie-afhankelijk gemaakt; we zullen dit later meer in detail bespreken.

## II. 4. SCHAKELINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN TEGENKOPPELING

Hierbij zullen we weer de volgende groepen bespreken:

- a) De schakelingen, waarbij de tegenkoppeling door aftrekken plaats vindt.
- b) De schakelingen, waaruit de tegenkoppeling door optellen plaats vindt.

a) Hierbij verwijzen we naar de schakeling volgens fig. 11. De moeilijkheid is steeds de zwevende ingang; daar de ingang meestal door een rooster en katode wordt gevormd en het rooster met de signaalspanning wordt verbonden, zal 't wel duidelijk zijn, dat de tegenkoppelspanning aan de katode moet worden aangebracht. Het bezwaar is nu, dat de anodestroom van de eerste versterkerbuis ook door deze terugkoppelweerstand moet vloeien, waardoor een ongewenste tegenkoppeling ontstaat.

Bij de toepassing van een ingangstransformator kunnen we de schakeling volgens fig. 18 toepassen.

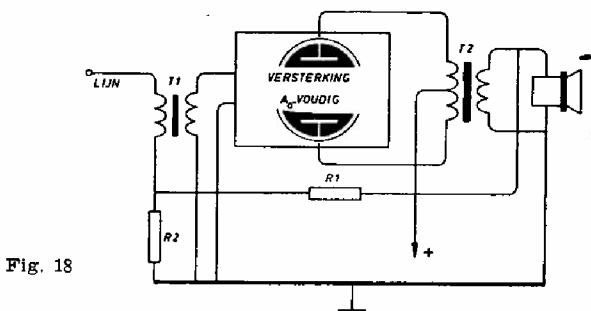


Fig. 18

Menigeen zal nu opmerken, dat deze transformator beter overboord gezet zou kunnen worden (hoe minder hoe liever), doch zo ligt de zaak hier niet helemaal. In de eerste plaats is een dergelijke transformator vaak aanwezig, b.v. bij een lijnversterker, die van een 600 ohm lijn weer op hoog niveau overgaat. In de tweede plaats wordt hier deze transformator in het tegenkoppelcircuit opgenomen, waardoor de vervorming voor een groot deel wordt genivelleerd.

Het plezierige is nu, dat we de ingang van de versterker normaal kunnen houden (d.w.z. de katode voor de a.f.-spanning aan aarde kunnen leg-

gen) terwijl de andere zijde van de transformatorprimaire „zweeft”. De tegenkoppelfactor  $b$  is weer gelijk aan  $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$  en, daar in de meeste

praktische toepassingen  $R_2$  veel kleiner is dan  $R_1$ , wordt  $b$  bij benadering gelijk aan  $R_2 : R_1$ .

Hierbij zij nog opgemerkt, dat de transformator  $T_1$  steeds aan de secundaire zijde moet worden afgesloten met een weerstand, waarvan de waarde overeen moet komen met die van de inwendige weerstand van de lijn, vermenigvuldigd met de transformatieverhouding in het kwadraat; ook hier moeten we aanpassen. Doen we dit niet, dan worden meestal de hogere frequenties sterk bevoordeeld, terwijl de lagere frequenties snel afvallen; sluiten we de transformator juist af, dan is de versterking veel gelijkmatiger en de bandbreedte groter.

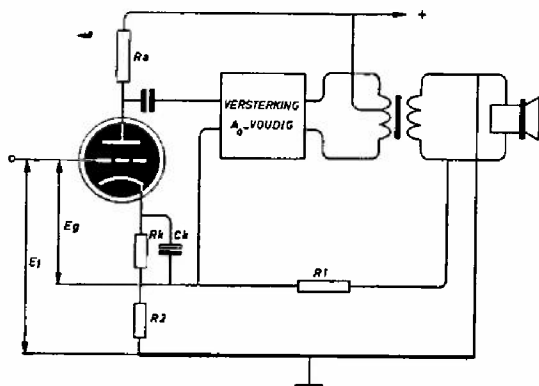


Fig. 19

In fig. 19 is een veel gebruikte methode aangegeven voor het terugvoeren van de spanning.

Het deel  $R_2$  van de katodeweerstand is nu niet ontkoppeld; de wisselspanning, die we tussen de katode en aarde invoeren, komt nu in tegenfase tussen het rooster en aarde; de spanning tussen rooster en katode, die maatgevend is voor de versterker, bestaat zodoende uit het verschil van de ingangsspanning  $E_i$  en de katodespanning  $E_k$ ; hierdoor komt de schakeling met die van fig. 11 overeen.

De berekening hiervan wordt wat ingewikkelder dan in het voorafgaande geval, en wel om twee redenen:

- De versterkerbuis ondervindt nu ook tegenkoppeling over  $R_2$ , waardoor de versterking lager wordt.
- De spanning, die we vanaf  $R_1$  terugvoeren, is nu niet meer gelijk aan

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

maar minder, omdat over  $R_2$  schijnbaar 'n weerstand komt

te staan, zodat deze weerstand kleiner wordt. Dit verschijnsel ontstaat, omdat we nu ook de anodestroom van de buis moeten variëren, waarvoor een bepaalde energie nodig is; dit uit zich in een verlaging van  $R_2$ ,

zodat de tegenkoppeling schijnbaar kleiner wordt. We kunnen nog opmerken, dat de twee effecten elkaar tegenwerken, omdat ten gevolge van a de versterking afneemt en ten gevolge van b de versterking juist groter wordt.

De volledige uitwerking hiervan is vrij ingewikkeld; wel kunnen we zeggen, dat, indien voldaan wordt aan de voorwaarde, dat, indien  $R_2$  veel kleiner is dan  $(R_i + R_a) : \mu$ , waarin  $\mu$  de versterkingsfactor van de eerste buis voorstelt, de invloed vrij klein blijft en we de schakeling van fig. 19 wel identiek kunnen behandelen als die van fig. 18.

Stel, dat de versterking van  $E_g$  tot aan de uitgangstransformator gelijk is aan 200-voudig en we een 10-voudige tegenkoppeling wensen, dan moet de factor  $b \cdot A_0$  weer gelijk aan 9 worden. Daar we voor eenzelfde uitsturing nu een 2000-voudige versterking moeten hebben, wordt  $b$  weer gelijk aan  $9 : 2000$ ; zodoende wordt de verhouding tussen  $R_1$  en  $R_2$  gelijk aan  $2000 : 9$ . Kiezen we nu de waarde  $R_2$  gelijk aan 18 ohm, dan vinden we voor de waarde van  $R_1$  4000 ohm. Dikwijls worden  $R_k$  en  $C_k$  wegge laten, zodat de gehele weerstand  $R_2$  dient als tegenkoppelingsweerstand en tevens voor de negatieve voorspanning voor de buis. De waarde van  $R_2$  wordt nu bepaald aan de hand van de vereiste negatieve voorspanning (zie hfdst. I); uitgaande van de vereiste tegenkoppelverhouding wordt de waarde van  $R_1$  bepaald. Hierbij zij nog opgemerkt, dat hierbij de waarde  $R_2$  wel in de buurt van  $(R_i + R_a) : \mu$  kan komen, zodat deze eenvoudige beschouwing alleen maar een oriëntatie geeft; een nadere beschouwing

leert, dat we ook in dit geval als tegenkoppelfactor  $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$  mogen aan-

houden, indien we, voor wat de versterking van de buis betreft, de tegenkoppeling door  $R_2$  en  $R_1$  parallel in aanmerking nemen.

b) Bij systemen volgens fig. 16, waarbij de tegenkoppeling door optellen plaats vindt, zal de praktische uitvoering in het algemeen weinig moeilijkheden opleveren; in de meeste gevallen kunnen we dit schema aanhouden.

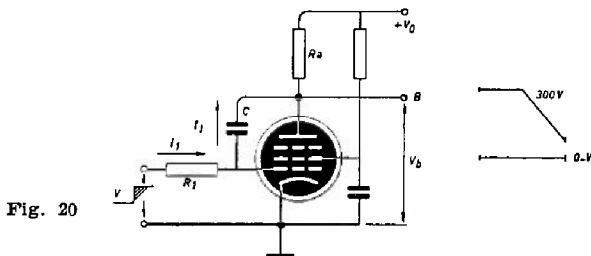


Fig. 20

Alleen bij tegenkoppeling vanaf de anode van de eindtrap wordt een scheidingscondensator in serie met  $R_2$  aangebracht om de gelijkspanning naar de ingang te blokkeren. In sommige gevallen wordt  $R_2$  aan een aftakking op de uitgangsspanning aangesloten, daar anders de waarde van  $R_2$  onpraktisch groot zou worden. Zoals we weten, wordt de versterking bij benadering bepaald door  $R_2 : R_1$ ; zou de vereiste versterking b.v. 500-voudig zijn, dan zou ook  $R_2$  gelijk worden aan  $500 \times R_1$ . De ingangsimpedantie van de schakeling is nagenoeg gelijk aan  $R_1$ , zodat we deze bij voorkeur niet lager kiezen dan ca. 100 kilohm, zodat  $R_2$  50 megohm zou worden.

Brengen we daarentegen  $R_2$  op een spanningsdeler aan de uitgang aan met een 10-voudige verzwakking, dan kan  $R_2$  gelijk aan 5 megohm worden. Een aardige toepassing van de tegenkoppeling is nog de bekende Miller-schakeling volgens fig. 20.

We kunnen deze schakeling geheel beschouwen als de tegenhanger van die in fig. 15. Daar een grote versterking gewenst is, gebruiken we hier vrijwel steeds een pentode.

Aan het rooster van de buis wordt via de weerstand  $R_1$  een zo grote negatieve spanning aangelegd, dat de buis dicht is; de anodespanning is dus hoog, vrijwel gelijk aan de voedingsspanning.

Leggen we nu plotseling een positieve spanning  $V$  aan, dan zal de buis opengaan; de anodespanning daalt en door de condensator  $C$  wordt deze daling overgebracht naar het rooster, zodoende kan de roosterspanning slechts langzaam toenemen. Door de weerstand  $R_1$  vloeit nu een stroom, die vrijwel gelijk is aan  $V : R_1$ , aangezien de roosterspanning van de buis slechts zeer weinig verandert. De stroom  $I_1$  echter kan nu alleen maar in de condensator  $C$  vloeien, daar de roosterspanning van de buis negatief is; er vloeit weer een constante stroom door de condensator, zodat aan het punt  $B$  weer een lineaire zaagtand ontstaat.

De spanning aan het punt  $B$  wordt nu gelijk aan:

$$V_B = V_0 - \frac{I_1 \cdot t}{C}$$

$$\text{Daar } I_1 = V : R_1 \text{ is } V_B = V_0 - \frac{V \cdot t}{R_1 \cdot C}$$

Hierbij wordt  $t$  meestal in microsec.,  $V_B$  in volt,  $R$  in ohm en  $C$  in  $\mu F$  uitgedrukt. Natuurlijk kan deze daling niet onbeperkt voortgaan; bij een voedingsspanning van 300 V kan tot 100 V omlaag worden gestuurd met een zeer goede lineariteit, zodat de amplitude van de zaagtand 200 V bedraagt.

## II. 5. TEGENKOPPELING DOOR EEN NIET ONTKOPPELDE KATODEWEERSTAND

Teneinde de vervorming in de voorversterker te verminderen en de bandbreedte te vergroten, verdient het soms aanbeveling, de katodeweerstand in het geheel niet te ontkoppelen; dit vooral, indien men tot zeer lage frequenties wenst te versterken. Dit systeem moet echter niet in de eerste trappen van een gevoelige versterker worden toegepast, omdat daar het gevaar van het ontstaan van katodebrom groot is; in deze trappen doet men het beste, de katode direct te aarden, en de negatieve roosterspanning afzonderlijk via de lekweerstand toe te voeren.

Voorts doet men er verstandig aan deze tegenkoppeling weg te laten indien de desbetreffende trap reeds over de gehele versterker wordt tegengekoppeld, omdat, voor het bereiken van een effectief werkende tegenkoppeling de versterking juist groot moet zijn; is dit niet het geval, dan heeft het niet ontkoppelen beslist voordeel.

In fig. 21 is een dergelijke schakeling getekend.

We nemen aan, dat de katodeweerstand  $R_k$  klein is t.o.v. de anodeweer-

stand  $R_a$ , zodat laatstgenoemde nagenoeg de belasting van de buis vormt; is hier niet aan voldaan, dan moeten we voor de totale belastingsweerstand  $R_a + R_k$  nemen. We gaan weer uit van de instelling waarbij  $R_a$  60 k $\Omega$  en  $R_k$  1700  $\Omega$  is. (A—H in fig. 22).

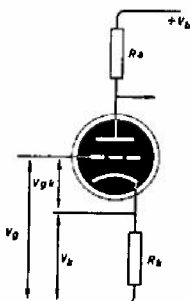


Fig. 21

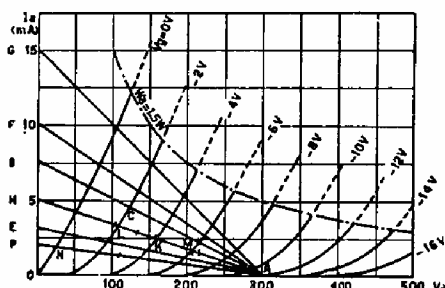


Fig. 22

In de  $I_a$ - $V_a$  karakteristieken van fig. 22 wordt de spanning  $-V_{gk}$  tussen rooster en katode uitgezet, terwijl we in fig. 21 de roosterspanning  $V_g$  aanleggen tussen rooster en aarde.

De spanning tussen rooster en katode  $V_{gk}$  is kleiner dan de aangelegde spanning  $V_i$ ; het verschil is juist gelijk aan het spanningsverlies over de katodeweerstand  $R_k$ , dat weer gelijk is aan  $I_a \cdot R_k$ . Zo komen we tot de vergelijking:

$$V_{gk} = V_i - I_a \cdot R_k$$

Zouden we ons nu eens het geval indenken, dat de buis een zeer hoge versterking had, zodat de spanning  $V_{gk}$  maar zeer klein hoefde te zijn. We kunnen daarom  $V_{gk}$  eens gelijk aan nul stellen en houden dan over:

$$I_a \cdot R_k = V_i \text{ of } I_a = V_i : R_k$$

We kunnen dit ook direct aan de hand van de schakeling uit fig. 21 controleren. De spanningsval aan de anode wordt weer gelijk aan  $I_a \cdot R_a$  of:

$$V_a = V_i \cdot \frac{R_a}{R_k}$$

En dit is een uitermate verheugend resultaat: de versterking wordt alleen nog maar bepaald door de verhouding tussen anode- en katodeweerstand; de vervorming is nul geworden; de bandbreedte is zeer groot en de eigenschappen van de buis spelen geen rol meer; dit is het principe van de tegenkoppeling. Het is alleen maar nodig, dat de versterking groot is, evenals de katodeweerstand  $R_k$ . Bij een triode moet dan  $g \cdot R_k$  veel groter zijn dan de som van  $R_i$ ,  $R_a$  en  $R_k$ , terwijl bij een pentode  $S \cdot R_k$  veel groter dan 1 moet zijn. Is  $S$  b.v. 2 mA/V, dan moet  $R_k$  minstens 5000  $\Omega$  zijn om hieraan te voldoen. In werkelijkheid is de versterking steeds kleiner dan  $R_a : R_k$ .

Natuurlijk is dit een ideale toestand, die we slechts bij benadering kunnen bereiken; deze toestand zou alleen mogelijk zijn, indien in 't gehele frequentiegebied de versterking oneindig groot zou zijn, wat uiteraard niet mogelijk is. We kunnen deze toestand slechts min of meer benaderen door

een grote versterking en een grote tegenkoppeling toe te passen. Dit terrein ligt echter nog bezaaid met voetangels en klemmen, die we later zullen ontmoeten.

In de schakeling van fig. 21 kunnen we nu gemakkelijk de grens van de positieve roosteruitsturing bepalen, waarbij de spanning  $V_{gk}$  gelijk aan nul wordt; de belastingslijn snijdt de lijn  $V_g = 0$ . Hierbij vinden we een anodespanning van 50 V en een anodestroom van 4,16 mA; de spanning over de katodeweerstand is nu  $1,7 \times 4,16 = 7,05$  V. We kunnen dus een positieve spanning van 7,05 V aanleggen, waarbij dan eerst roosterstroom gaat lopen. Aan de andere zijde kunnen we de roosterspanning verlagen tot  $-8,8$  V, voordat de anodestroom vrijwel nul wordt. De uitsturing is nu ruim 7 V, tegenover 4 V zonder tegenkoppeling; hierdoor is de buis moeilijker over te belasten. Een nadeel is echter, dat de voorafgaande trap een grotere stuurspanning moet leveren, waardoor deze een grotere vervorming zou kunnen krijgen, wat dit voordeel weer enigszins te niet zou doen. Daar we nu met een roosterspanning van 7 V eenzelfde uitsturing krijgen als eerst met 4 V, is de versterking bijna tot de helft gedaald.

Stel, dat we nu weer een wisselspanning met een max. waarde van 4 V aan het rooster van de buis leggen, dan zouden we nu graag de anodespanningsvariëaties willen weten.

Zoals we uit fig. 21 zien, zal de som van de spanning over de katodeweerstand ( $V_k$ ) en de spanning tussen rooster en katode ( $V_{gk}$ ) gelijk zijn aan de spanning tussen rooster en aarde ( $V_i$ ), de aangelegde spanning dus; de spanning tussen rooster en katode is van belang voor het bepalen van de anodestroom en daarmee de anodespanning. Daar de ingangsspanning hier 4 V bedraagt, moet:

$$-V_{gk} + I_a \cdot R_k = 4 \text{ V zijn,}$$

terwijl we het verband tussen  $V_{gk}$  en  $I_a$  weer uit de grafieken van fig. 22 halen. Daar de anodeweerstand gelijk is aan  $60 \text{ k}\Omega$ , moet het instelpunt op de lijn AH liggen.

Proberen we nu eens  $V_{gk}$  als  $-2$  V (punt L), dan hoort hierbij een anodestroom van 3,2 mA, zodat de spanning  $V_k$  gelijk wordt aan:

$$V_k = 3,2 \times 1,7 \text{ V} = 5,44 \text{ V}$$

Voor de ingangsspanning blijft nu  $5,44 - 2 = 3,44$  over, hetgeen te weinig is; we moeten de stroom wat groter nemen; hierdoor wordt  $V_k$  groter en  $V_g$  kleiner, zodat het effect „dubbel op” gaat. Nemen we voor  $I_a$  3,4 mA, dan wordt  $V_k$  gelijk aan  $1,7 \times 3,4 = 5,8$  V; deze anodestroom wordt veroorzaakt door een spanning  $V_{gk}$  van  $-1,8$  V. (Om dit punt te kunnen vinden verdelen we het stuk tussen de  $V_{gk} = 0$  V in 10 kleine stukjes, waarbij tussen ieder stukje de roosterspanning met 0,2 V verandert — een soort „fijnverdeling” dus.) De ingangsspanning is gelijk aan de som van beide spanningen, in dit geval gelijk aan  $+5,84 - 1,8$  V, hetgeen klopt met de aangelegde spanning van 4 V. Het is hier een zaak van even uitproberen, doch als men dit een paar maal heeft gedaan, gaat het erg snel. De anodespanning is gelijk aan  $300 - 3,4 \times 60 = 96$  V.

Aan de andere kant krijgen we precies hetzelfde, alleen is de ingangsspanning nu gelijk aan  $-4$  V, daar de ingangsspanning immers een wisselspanning is met een amplitude van 4 V.

We krijgen nu dat:

$$-V_{gk} + I_a \cdot R_k = -4 \text{ V}$$

Proberen we een anodestroom van 1,4 mA, dan wordt de spanning over de katodeweerstand gelijk aan  $1,4 \times 1,7 = 2,38$  V; de spanning tussen rooster en katode wordt nu gelijk aan  $-4$  plus  $-2,38$  is gelijk aan  $-6,38$  V; dit komt weer overeen met het snijpunt van de lijn  $V_{ek} = -6,38$  V met de belastingslijn AH uit fig. 22 (punt M).

De anodespanning wordt nu gelijk aan  $300 - 1,3 \times 60 = 222$  V. Daar de rustspanning (punt K) gelijk was aan 160 V, wordt de negatieve helft van de anodewisselspanning gelijk aan  $160 - 96 = 64$  V; terwijl de positieve helft van deze spanning gelijk is aan  $222 - 160 = 62$  V; we zien, dat ondanks de grote uitsturing van ca. 60 V, de vervorming toch zeer gering is; in de karakteristieken van fig. 22 komt dit tot uiting, omdat het instelpunt, dat het meest in het kromme deel van de karakteristieken ligt (links van M) relatief naar rechts wordt „gedrukt”, waardoor de kromming van de karakteristiek min of meer wordt opgeheven. De versterking is gelijk aan de anodewisselspanning (ca. 64 V), gedeeld door de ingangsspanning (4 V), zodat deze 16-voudig is; zonder tegenkoppeling was deze gelijk aan 25-voudig. De vervorming wordt vrijwel in eenzelfde mate verkleind als de versterking; vooral bij grote uitsturing is tegenkoppeling belangrijk — bij het naderen van de grens van uitsturing neemt echter de vervorming snel toe, bij volle uitsturing is hij gelijk aan de vervorming, die optreedt zonder tegenkoppeling.

## II. 6. BEZWAREN VERBONDEN AAN DE TOEPASSING VAN TEGENKOPPELING

Indien we de hiervoor gegeven gedachtengang consequent zouden toepassen dan zouden we niet beperkt zijn in de mate van tegenkoppeling, die we zouden kunnen toepassen; hiermede zouden we dus een versterker kunnen bouwen, die in alle opzichten ideaal was; helaas, zoals steeds, indien we iets willen maken wat ideaal is, schuilt er een addertje onder het gras en wel een heel gevaarlijk. We hebben n.l. al gezien, dat tegen- en terugkoppeling elkaars broertje en zusje zijn en het is deze familierelatie, die ons hier dwars zit.

Bij een tegengekoppelde versterker wordt, zoals we gezien hebben, de versterking bepaald door:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{A_0}{1 + b \cdot A_0}$$

waarin  $b$  de terugkoppelfactor voorstelt; we zien dat, zolang  $b$  maar positief is, de versterking afneemt bij tegenkoppeling, wat uiteraard de bedoeling is; de versterker is zeer stabiel.

Geheel anders wordt het echter, als er in de versterker fazedraaiing optreedt, dan ontstaat meekoppeling i.p.v. tegenkoppeling. De versterking wordt dan:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{A_0}{1 - b \cdot A_0}$$

Nu ontstaat de nareigheid: door de toepassing van de tegenkoppeling is de versterking toegenomen, omdat de noemer van de breuk kleiner dan 1 geworden is. Zo lang  $b \cdot A_0$  maar kleiner dan 1 is, behoeft dit nog geen moeilijkheden te geven, maar zodra  $b \cdot A_0$  gelijk aan 1 wordt, zal

de noemer van de breuk nul worden en daarmee de versterking oneindig groot; in fig. 11 wil dit zeggen, dat de teruggevoerde spanning  $E_k$  even groot geworden is en hetzelfde teken bezit als de  $E_g$ , die nodig is om de  $E_u$  en daarmee de  $E_k$  weer te leveren; hiermede is het spelletje rond; we hebben nu geen spanning aan de ingang  $E_i$  meer nodig om deze toestand te onderhouden, de versterker oscilleert! En dit gebeurt dan ook zodra  $A_0 \cdot b = 1$  wordt bij een faze-draaiing van  $180^\circ$ .

Dit oscilleren is voor een versterker uiteraard zeer ongewenst; trouwens, voordat het eigenlijke oscilleren optreedt zal de weergave al zeer vervormd zijn.

Neemt de mate van tegenkoppeling toe, dan wordt ook de waarde van  $b \cdot A_0$  groter en des te eerder treedt het gevaar van genereren op; zonder bijzondere maatregelen is 10-voudig wel het maximum, wat we kunnen toepassen.

De ongewenste faze-draaiing treedt voornamelijk op bij de hoge en lage frequenties; om het genereren te voorkomen moet  $b \cdot A_0$  kleiner dan 1 zijn bij de frequenties, waarbij  $180^\circ$  faze-draaiing optreedt; gelukkig is hierbij de versterking  $A_0$  al aanzienlijk gedaald; als  $b \cdot A_0$  gelijk was aan 9, dan moet de versterking  $A_0$  minstens tot  $1/9$  deel zijn gedaald om de waarde van  $b \cdot A_0$  kleiner dan 1 te houden. Hierbij is  $A_0$  de versterking in het middengebied en  $A_0'$  de kleinere versterking aan de grenzen van de frequentieband (zie ook fig. 12). Deze faze-draaiing bij de lage frequenties ontstaat:

a) Door de koppelcondensatoren tussen de verschillende trappen in combinatie met de lekweerstand van de volgende trap. Bij steeds lagere frequentie gaat de spanning van de volgende trap voorijlen t.o.v. de voorafgaande trap, terwijl tevens de spanningsversterking afneemt. Hierbij verandert de faze van 0 tot  $90^\circ$  voorijlend; bij  $90^\circ$  echter is de spanningsoverdracht nul geworden, bij  $45^\circ$  is de versterking tot 0,7 deel gedaald. Bij meer dan twee trappen bestaat gevaar voor genereren en wel in die frequentie, waarbij juist een fazedraaiing van  $180^\circ$  optreedt. Gebruiken we vier koppelingen (dus meestal vijf trappen), dan zal de totale fazedraaiing van  $180^\circ$  optreden, indien deze per trap  $45^\circ$  bedraagt (vier maal  $45^\circ = 180^\circ$ ); hierbij is de versterking gedaald tot  $0,7^4 = 0,5^2 = 0,25$  deel van de oorspronkelijke waarde. Zodra nu  $b \cdot A_0'$  groter wordt dan 1, zal er oscilleren optreden; daar  $A_0'$  hier gedaald is tot 0,25 deel van de oorspronkelijke waarde zal bij een waarde van  $b \cdot A_0$  groter dan 4 ( $4 \times 0,25 = 1$ ) reeds genereren optreden; we kunnen hier hoogstens een 4-voudige tegenkoppeling toepassen.

b) Door de onvolmaakte katode-ontkoppeling. Bij de lage frequenties is de reactantie van de katodecondensator  $1/\omega C$  niet klein meer t.o.v. de katodeweerstand  $R_k$ ; hierdoor ontstaat weer een voorijling van de anodespanning t.o.v. de roosterspanning.

c) De uitgangstransformator. Bij zeer lage frequenties is de reactantie (de zelfinductie van de windingen) van de uitgangstransformator niet meer hoog t.o.v. de aanpassingsweerstand, deze reactantie staat (getransformeerd) parallel aan de uitgang. Hierdoor ontstaat een voorijling van de uitgangsspanning t.o.v. de roosterspanning van de eindbuizen van hoogstens  $90^\circ$ ; dit werkt ongunstig wat betreft de voorijling als gevolg

van de koppelleden onder a, daar de faze nu meer voorijlt. Belangrijker is echter, dat de spanningsoverdracht van de transformator sterk gedaald is; hierdoor wordt b. A'o bij de lage frequenties, waarbij de 180° faze-draaiing optreedt, kleiner (door de daling van A'o).

Hoe beter de transformator in het algemeen, hoe minder deze faze-draaiing zal bedragen en hoe lager de frequentie wordt, waarbij deze nog een redelijke versterking levert. Om nu het gevaar van genereren te beperken, zijn we gedwongen de koppelcondensator, resp. de lekweerstanden groter te kiezen, om de fazedraaiing naar een lagere frequentie te leggen.

Hierbij zij nog opgemerkt dat van de terugkoppeling een nuttig gebruik gemaakt wordt en wel in de RC-generator.

De faze-draaiing bij hogere frequenties ontstaat:

a) Door de aanwezigheid van de capaciteit, die parallel aan de anodeweerstand van de versterkertrappen staat; deze capaciteit wordt gevormd door de in- en uitgangscapaciteit van de buizen en de bedradingscapaciteit (zie hfdst. I, 10b en 10c).

Samen met de anodeweerstand ontstaat weer een fazeverschuiving; de uitgangsspanning ijlt na t.o.v. de ingangsspanning; deze faze-draaiing kan weer max. 90° per trap bedragen, waarbij de versterking echter nul is; bij een faze-draaiing van 45° is de spanning gezakt tot 0,7 deel van die in het middengebied. Hierbij ontstaan in principe weer precies dezelfde moeilijkheden als bij lage frequenties. Gelukkig ligt deze frequentie meestal zo hoog, dat hiertegen vrij gemakkelijk maatregelen kunnen worden genomen.

b) De uitgangstransformator is hier een veel ernstiger probleem; terwijl bij de lage frequenties de primaire zelfinductie parallel over de belasting staat, komt hier de z.g. spreidingszelfinductie in serie met de belasting. Deze spreidingszelfinductie ontstaat, omdat de verschillende wikkelingen van de transformator niet zeer vast gekoppeld zijn; m.a.w. de koppelfactor is altijd iets kleiner dan 1; hoe groter het verschil, hoe groter ook deze spreidingszelfinductie wordt. Deze spreidingszelfinductie komt in serie te staan met de steeds aanwezige capaciteiten, zodat resonantie kan optreden.

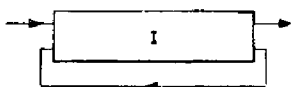


Fig. 23a

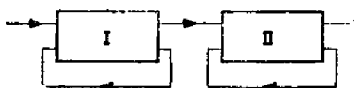


Fig. 23b

Hierdoor kan de transformator voor frequenties, die op en boven deze resonantie liggen, faze draaiing van meer dan 90°, tot 180°, vertonen, terwijl de spanningsoverdracht juist groter is dan normaal. Het zal wel duidelijk zijn, dat dit voor de tegenkoppeling een zeer gevaarlijke toestand oplevert, die zeer gemakkelijk in terugkoppeling kan omslaan. Het streven van de constructeur zal er dan ook steeds op gericht zijn, deze spreidingszelfinductie zo klein mogelijk te houden; daardoor immers komt de frequentie, waarbij terugkoppeling door resonantie op kan treden, steeds hoger te liggen; daarbij is de versterking zo laag geworden, dat onvoldoende signaal wordt teruggeleverd om nog genereren in stand te kunnen houden. Uit het bovenstaande blijkt, dat de moeilijkheden bij het toepassen van een aanmerkelijke tegenkoppeling sterk toenemen; immers er is steeds

minder faze-draaiing per trap nodig, om de gevaarlijke  $180^\circ$  te halen. In fig. 23a is de denkbeeldig ideale toestand getekend, waarbij de tegenkoppeling over de hele versterker plaats vindt; hierbij zijn de vormen van in- en uitgangsspanning nauwkeurig gelijk. In verband met de moeilijkheden met de toepassing hiervan zullen we veel liever het systeem van fig. 23b toepassen, waarbij de tegenkoppeling over twee delen van de versterker plaats vindt; het aantal trappen per lus is zodoende veel kleiner geworden. Deze splitsing is ook zeer logisch, omdat meestal de voorversterker apart van de hoofdversterker wordt uitgevoerd, omdat daarin klankregelorganen zijn opgenomen; door de kleine afmetingen kan deze voorversterker overal worden opgesteld. Het enige nadeel is nu, dat de trap I een hogere uitsluring zal moeten leveren, daar de versterking van de trap II minder is geworden door de tegenkoppeling.

Daar deze uitsluring meestal niet meer dan ca. 1 à 10 V behoeft te bedragen, zal dit geen moeilijkheden behoeven op te leveren. In dit verband zij nog opgemerkt, dat het niet logisch is, om tegenkoppeling toe te passen over dát deel van de schakeling, waarin de klankregeling plaats vindt, omdat immers de tegenkoppeling de neiging heeft, de frequentiekromme weer „recht” te trekken, waarmede een groot deel van het effect van de klankregeling weer teniet wordt gedaan; tegen deze regel wordt nogal eens gezondigd. Wel wordt dikwijls de tegenkoppeling opzettelijk frequentieafhankelijk gemaakt, om hiermede klankregeling te bereiken; we zullen dit in hoofdstuk IV uitvoeriger behandelen.

Zeer dikwijls worden bijzondere maatregelen getroffen om het mogelijk te maken, dat we toch een grote mate van tegenkoppeling kunnen toepassen zonder dat genereren op kan treden. Zoals we gezien hebben, zal bij de lage frequenties de uitgangsspanning voorijlen t.o.v. de ingangsspanning; nu kunnen we door het toepassen van bijzondere netwerken deze lage frequenties weer „terugdraaien”, waardoor de totale fazeverschuiving kleiner wordt en meer tegenkoppeling kan worden toegepast. Ditzelfde wordt ook vaak toegepast aan de h.f. zijde.

## II. 7. VERGROTING VAN DE VERVORMING BIJ TOEPASSING VAN TEGENKOPPELING

Onder bepaalde omstandigheden kan de toepassing van tegenkoppeling tot een zeer onaangename vervorming aanleiding geven en wel speciaal bij oversturing van de versterker.

In hoofdstuk I hebben we het ontstaan van de vervorming besproken; uit fig. 4b van dat deel kunnen we opmaken, dat in de positieve helft van de anode-wisselspanning een aanzienlijke „afplattung” optreedt door de kromming van de buiskarakteristieken (zie fig. 1a) in de buurt van het afknijppunt van de buis. Passen we nu tegenkoppeling toe, dan zal de uitgaande spanning op dat moment te laag zijn; hierdoor komt een extra-spanning aan de ingang van de versterker, die tracht om dit weer goed te maken (zie ook de lijn C in fig. 13b). Het gevolg hiervan is weer, dat de buis nog verder in dit kromme deel gestuurd wordt en wel tot deze geheel „dicht” is en niets meer leveren kan; in plaats van de vrij vloeiend verloopende top van fig. 4b wordt deze top volkomen „plat” gelegd, waardoor er bijna een vierkantsgolf uitkomt, hetgeen een zeer onaangename vervorming geeft; dit effect ontstaat dus door de begrenzing in de versterker zelf, waarmede we nog geen rekening hebben gehouden.

Ook indien de buis tot in de roosterstroom wordt gestuurd (dus waarbij de rooster-katodespanning positief wordt), kunnen zeer onaangename verschijnselen ontstaan. In de positieve toppen van het roostersignaal gaat er n.l. roosterstroom vloeien, waardoor de koppelcondensator een negatieve lading aan de roosterzijde verkrijgt, die bijna even groot is als dat deel van de positieve toppen, dat boven de  $V_g = 0$  uitkomt; hierdoor verkrijgt de buis een extra negatieve voorspanning. Het werkpunt van de buis verschuift nu naar een meer negatieve roosterspanning, waardoor de volgende negatieve helft van de wisselspanning nog maar voor een deel versterkt wordt; bij het overige deel van de periode zit de buis al dicht; we krijgen hier een werking als bij een roosterdetector.

Ook dit verschijnsel geeft een aanzienlijke vervorming; men noemt dit wel blokkeren. Wordt de amplitude kleiner, dan zal het enige tijd duren, alvorens de negatieve lading via de lekweerstand voldoende weggevoerd is om weer normaal bedrijf mogelijk te maken. Zowel met het oog op de fazedraaiing bij tegenkoppeling als met het oog op dit blokkeren zou men de koppelcondensator willen vermijden en dus gelijkstroomkoppeling toepassen; helaas geeft dit aanleiding tot aanzienlijke complicaties. Het is daarom de verstandigste oplossing, om voldoende „ruime” buistypen te kiezen, zodat dit soort verschijnselen tijdens normaal bedrijf van de versterker niet kan optreden.

# KLANKREGELING EN CORRECTIEFILTERS

## HOOFDSTUK III

### III. 1. KLANKREGELING

Er zullen bij het ontwerpen van versterkers weinig gebieden zijn, waar zoveel geëxperimenteerd is als bij die van de klankregeling, en geen wonder, want de resultaten kunnen met een minimum aantal onderdelen zeer goed zijn.

Onder klankregeling in de meest algemene zin verstaan we het regelen van de sterkteverhouding van de lage en hoge frequenties t.o.v. de middenfrequenties; deze verhouding kan door allerlei oorzaken verstoord zijn.

Allereerst kan de toonbalans bij de opname alreeds onjuist zijn; bij een radio-uitzending worden de hogere frequenties verzwakt in verband met de beperkte bandbreedte van de uitzending, bij een grammofoonopname worden de lagere frequenties verzwakt om te voorkomen, dat het spoor van een groef in de nabijgelegen groeven terecht zou komen als gevolg van de te grote uitwijking. Ook bij de weergave zijn er veel omstandigheden, die een correctie van de toonbalans noodzakelijk maken; bij de weergave van spraak is het in verband met de verstaanbaarheid gewenst, de hogere frequenties wat „op te halen” en de lagere te verzwakken; ook de ruimte, waarin de weergave plaats vindt, speelt een grote rol. In de meeste ruimten zullen in het algemeen de hogere frequenties meer geabsorbeerd worden dan de lagere, zodat ophalen hier gewenst is. Teneinde het ruisniveau bij grammofoonopnamen, bandopnamen, e.d. te beperken, is het gewenst de hogere frequenties bij de opname naar voren te halen, zodat we deze bij de weergave weer moeten verzwakken, waardoor tevens een groot deel van de hinderlijke ruis verdwijnt.

Ook het niveau, waarop de weergave plaats vindt, speelt een belangrijke rol; bij een te zachte reproductie klinken zowel de hogere frequenties als de lagere te zwak, zodat het geluid „vlak” aandoet; correctie is ook hier gewenst.

De luidspreker speelt een grote rol; bezit deze een voorkeur voor de bassen, dan zal het vaak gewenst zijn, deze wat te verzwakken, en omgekeerd.

Bij het gebruik van grote uitgangsvermogens moeten bij vele soorten luidsprekers de lage frequenties worden verzwakt, omdat anders de amplitude van de conus bij deze frequenties dermate groot zou worden, dat deze tegen de magneet aanloopt, met kraken als gevolg en mogelijke vernieling; dit is het geval bij vele goede soorten, waarbij een „losse” ophanging aangebracht is; deze verzwakking is hierbij niet als een nadeel op te vatten, daar dit voor de toonbalans toch gewenst is. Bij luidsprekers met een zeer vaste conus is men gedwongen, in de bassen extra energie toe te voeren, wat ongewenst is, daar juist in dit gebied allereerst vervorming bij grote vermogens op zal treden.


We zullen ons bij de bespreking beperken tot filters, uit condensatoren en weerstanden samengesteld, daar zelfinducties voor de amateur helaas meestal tot het onbereikbare gebied behoren.

Hiermede leggen we ons een aanzienlijke beperking op, daar juist met spoelen en condensatoren filters samen te stellen zijn, die een veel scherpere afsnijding kunnen leveren dan met condensatoren en weerstanden

het geval is; misschien dat we nog eens de dag beleven, dat een volledige serie spoelen voor klankcorrectie in de handel wordt gebracht. We volgen hierbij een beschouwingswijze, die in het begin misschien wat omslachtig lijken zal, maar in wezen de berekeningen enorm vereenvoudigt en ook een veel beter inzicht verschaft.
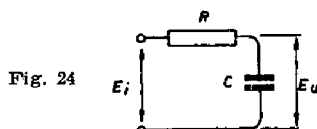
### III. 2. CORRECTIEFILTERS

Bij de filters onderscheiden we twee grondtypen, n.l. het integrator type van fig. 24 en het differentiator type van fig. 26. Deze vrij algemeen gebruikte namen zijn feitelijk overgenomen uit de impulstechniek (televisie, radar).



Beschouwen we eerst het filter van fig. 24 dan is hiervan de uitgangsspanning bij een constante ingangsspanning vrij gemakkelijk te berekenen; deze verhouding zullen we aangeven met A, de versterking of verzwakking, al naar gelang de aard van de schakeling. Deze verhouding is in fig. 24:

$$A = \frac{1}{1 + j\omega \cdot R \cdot C}$$

waarin  $\omega$  de cirkelfrequentie  $2\pi f$  voorstelt. De waarde van  $\pi$  nemen we hier 3,14; bij een frequentie van 100 Hz behoort dus een  $\omega$ -waarde van  $2 \times 3,14 \times 100 = 628$ . We zullen voortaan steeds met  $\omega$  werken. De verhouding A kunnen we ook schrijven in absolute waarde:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}}$$

Hierin stelt het produkt  $R \cdot C$  de z.g. tijdconstante voor; deze zullen we met T voorstellen. (Niet te verwarren met de periode T!)

Hier moeten we R in ohm en C in farad uitdrukken; we vinden dan T in sec.

In de meeste gevallen wordt R in megohm uitgedrukt waarbij C dan in  $\mu F$  uitgedrukt moet worden. Indien R gelijk is aan 1 M $\Omega$  en C gelijk is aan 0,01  $\mu F$ , wordt T gelijk aan 0,01 sec.

Voor het produkt  $\omega \cdot R \cdot C$  schrijven we kortheidshalve  $\omega \cdot T$  of a; hierbij wordt de uitdrukking voor de versterking gelijk aan:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}} \quad \text{of} \quad A = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2}}$$

Met deze laatste uitdrukking zullen we nu verder gaan.

Is de waarde van a veel kleiner dan 1, dan is  $a^2$  nog veel kleiner, zodat in de eerste uitdrukking A gelijk aan 1 wordt; wordt daarentegen a groter dan 1, dan wordt  $a^2$  nog veel groter dan 1, zodat we in de uit-

drukking voor A de 1 gerust kunnen weglaten. Is a b.v. gelijk aan 8, dan is  $a^2 = 64$ , dus veel groter dan 1. We houden dan over:  $A = 1 : a$ . We onderscheiden dus twee gebieden, n.l. waarbij a kleiner is dan 1, en de versterking gelijk aan 1; en a groter dan 1, waarbij de versterking gelijk is aan  $1 : a$ . Nu was a gelijk aan  $\omega \cdot T$  of  $\omega \cdot R \cdot C$ ; voor a kleiner dan 1 wordt  $\omega T$  kleiner dan 1 of  $\omega$  kleiner dan  $1 : T$  of  $1 : R \cdot C$ . Dit geldt dus in het gebied van de lage frequenties; was T b.v. gelijk aan 0,01, dan geldt dit in het gebied, waar  $\omega$  kleiner is dan 100 of f kleiner is dan 16 Hz.

In het hoge gebied moet  $\omega$  groter zijn dan  $1 : T$ ; in dit geval dus groter dan 100; hierbij neemt de versterking evenredig af met de toenemende waarde van  $\omega$ ; wordt  $\omega 2 \times$  zo groot, dan wordt de uitgangsspanning ook  $2 \times$  zo klein. Hiermede hebben we dus een frequentie-afhankelijk element in de versterking gebracht.

In tabel I zijn de waarden van  $A = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$  voor waarden van a tussen

0,1 en 20 uitgerekend in kolom 2; deze waarden zijn universeel en kunnen in tal van gevallen dienst doen.

Zoals we uit kolom 2 zien is voor waarden van a die liggen tussen zeer klein en 0,6, de waarde van A ongeveer gelijk aan 1 en boven de 2 vrijwel gelijk aan  $1 : a$ .

In fig. 25 zijn met de lijn 1 precies de waarden van A aangegeven, zoals die in kolom 2 aangegeven zijn; hierbij zijn zowel de a als de A op logaritmische schaal uitgezet; dit heeft het zeer grote voordeel, dat we nu de frequentiekromme heel eenvoudig kunnen benaderen door twee rechte lijnen, n.l. de lijn 2 in het lage frequentiegebied, waarbij A gelijk 1 wordt en de lijn 3 in het hoge frequentiegebied, waarbij  $A = 1 : a$  wordt. Op deze wijze hebben we de vloeiende lijn 1, vervangen door de twee rechte lijnen 2 en 3, die natuurlijk veel gemakkelijker te tekenen zijn dan de

TABEL I

| a   | $\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$ | $\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}$ (dB) | $\frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$ | $\frac{a}{\sqrt{1+a^2}}$ (dB) | $\frac{1}{a}$ (in dB) | a (in dB) |
|-----|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 0,1 | 0,99                     | 0                             | 0,1                      | -20                           |                       | -20       |
| 0,2 | 0,98                     | -0,2                          | 0,196                    | -14,5                         |                       | -14       |
| 0,4 | 0,93                     | -0,62                         | 0,372                    | -8,6                          |                       | -8        |
| 0,6 | 0,857                    | -1,34                         | 0,516                    | -5,76                         |                       | -4,4      |
| 0,8 | 0,78                     | -2,16                         | 0,624                    | -4,1                          |                       | -1,92     |
| 1   | 0,707                    | -3,01                         | 0,707                    | -3,07                         | 0                     | 0         |
| 2   | 0,447                    | -7                            | 0,894                    | -1                            | -6,1                  |           |
| 4   | 0,242                    | -12,54                        | 0,986                    | -0,21                         | -12                   |           |
| 6   | 0,164                    | -15,70                        | 0,984                    | -0,14                         | -15,6                 |           |
| 8   | 0,125                    | -18                           | 1                        | 0                             | -18                   |           |
| 10  | 1/10                     | -20                           | 1                        | 0                             | -20                   |           |
| 20  | 1/20                     | -26                           | 1                        | 0                             | -26                   |           |
| (1) | (2)                      | (3)                           | (4)                      | (5)                           | (6)                   | (7)       |

vloeiende lijn 1; we zien, dat de benadering heel behoorlijk is; alleen in het punt, waar  $a$  gelijk aan 1 is, ontstaat de grootste afwijking n.l. 3 dB. Dat het eerste stuk (2), waarbij  $A = 1$ , inderdaad een rechte lijn wordt, kunnen we gemakkelijk inzien; immers, de waarde van  $A$  is steeds dezelfde, onafhankelijk de waarde van  $a$ .

Om nu te bewijzen, dat het tweede stuk, waar  $A$  gelijk aan  $1 : a$  genomen wordt, ook een rechte lijn wordt, is kennis van logaritmen vereist.

Het begrip decibel zal de meesten wel bekend zijn; dit is 20 maal de logaritme uit de verhouding van twee spanningen. Is de ene spanning b.v.  $4 \times$  zo groot als de andere, dan is de verhouding in dB gelijk aan  $20 \log 4 = 20 \times 0,6 = 12$  dB; is de spanning daarentegen 4 maal zo klein dan wordt de verhouding negatief en wel gelijk aan  $-12$  dB. Het prettige van het gebruik van de dB is, dat we verschillende versterkingen en verzwakkingen bij elkaar op mogen tellen; als de ene trap 3 dB verzwakt en de andere 7 dB versterkt, is de totale versterking gelijk aan  $7 - 3 = 4$  dB. De versterking 1 is gelijk aan 0 dB, vandaar dat de lijn (2) samenvalt met de lijn van 0 dB. In het gebied, waar  $a$  groter was dan 1, werd  $A$  gelijk aan  $1 : a$ .

Nemen we hiervan de logaritme, dan krijgen we, dat:

$$\log A = -\log a$$

Dit stelt nu de lijn 3 voor in fig. 25; hier is  $\log A$  langs de verticale as en  $\log a$  langs de horizontale as uitgezet. We behoeven hier echter niet de logaritme uit te zetten, maar kunnen direct de waarden van  $A$  en  $a$  uitzetten, daar het papier in beide richtingen logaritmisch is ingedeeld; het resultaat is geheel gelijk.

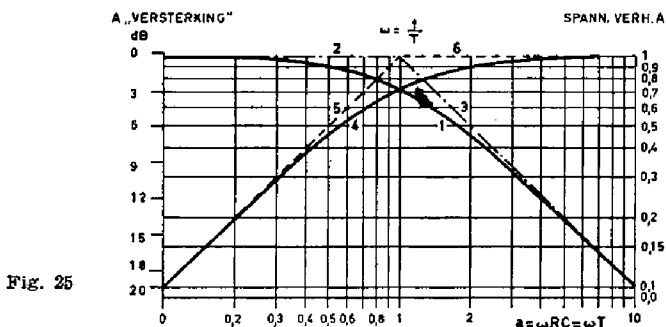


Fig. 25

Wordt nu  $\log A$  in de bovenste vergelijking b.v. twee maal zo groot, dan zal ook  $\log a$  twee maal zo groot worden, alleen in negatieve richting; daar de schaal voor  $a$  gelijk gekozen wordt aan de schaal voor  $A$ , wordt dit een rechte lijn onder  $45^\circ$  naar beneden.

Ter vergelijking zijn nog in tabel I in kolom 3 de waarden van  $A$  in dB precies berekend (de lijn 1 in fig. 25), terwijl in kolom 6 de benadering gemaakt is door voor  $A$  de waarde  $1/a$  te nemen; voor een waarde van  $a$  groter dan 2 zien we dat de benadering zeer goed is; de lijn 3 nadert nu de lijn 1 steeds meer.

Wordt de waarde van  $a$  b.v. gelijk aan 2, dan is  $\log a$  gelijk aan 0,3 en de waarde van  $A$ , in dB uitgedrukt, wordt gelijk aan  $-20 \times 0,3 = -6$  dB; wordt  $a$  gelijk aan 8, dan wordt  $A$  gelijk aan  $-18$  dB enz.; wordt  $a$  twee maal zo groot, dan zal  $A$  steeds afnemen met  $-6$  dB; een waarde van  $a$

(en daarmee ook van  $\omega$ ), die tweemaal zo groot wordt, noemen we een octaaf. Bij ieder octaaf van  $a$  zal de kromme 3 afnemen met 6 dB; we zeggen, dat de lijn 3 met een helling van 6 dB/octaaf omlaag loopt. We zullen deze uitdrukking dikwijls tegenkomen, daar vele RC-filters met deze waarde omhoog of omlaag gaan.

Dat de versterking inderdaad op deze wijze afneemt, kunnen we gemakkelijk uit kolom 6 van tabel I zien; indien we de waarde van  $a$  steeds verdubbelen (b.v. van 1 af, waarvoor we de reeks 1, 2, 4, 8, 16 enz. nemen) vinden we, dat  $A$ , in dB uitgedrukt, steeds afneemt met -6 dB voor iedere maal, dat we de waarde van  $a$  verdubbelen.

In fig. 25 zien we, dat de lijn 3 begint bij  $A = 0$  dB ( $a = 1$ ), waarna de waarde van  $A$  bij  $a = 2$  gelijk wordt aan -6 dB (hierbij is  $A$  gelijk aan  $\frac{1}{2}$ ) of bij  $a = 4$  gelijk wordt aan -12 dB (of  $\frac{1}{4}$ ) enz.

Het is nu zeer eenvoudig, om de lijn 3 te tekenen; we beginnen bij het punt waar  $a$  gelijk is aan 1 terwijl we als tweede punt de lijn trekken b.v. door het punt  $a$  gelijk aan 4, waarbij dus  $A$  gelijk wordt aan  $\frac{1}{4}$  of 0,25; hiermede hebben we de hele lijn vastgelegd. Bij het punt  $A = 0,5$  hoort de waarde -6 dB, bij  $A$  gelijk aan 0,25 behoort de waarde -12 dB en zo kunnen we heel gemakkelijk de logaritmische schaal voor  $A$  tekenen door deze steeds in stukjes van 3 dB te verdelen. We zetten dus de verhouding van  $A$  uit (b.v. 0,5, 0,25 enz.) en kunnen nu direct op de dB-schaal de verhouding in dB aflezen; hiervoor hebben we geen aparte tabel meer nodig.

De twee rechte lijnen (2) en (3) snijden elkaar in het punt, waarbij  $a$  gelijk is aan 1; en, daar de waarde van  $a$  gelijk was aan  $\omega \cdot R \cdot C$ , hoort hierbij een waarde van  $\omega$ , die gelijk is aan  $1 : RC$ .

Hierbij moeten we er steeds rekening mede houden, dat  $\omega$  gelijk is aan 6,28 maal de frequentie  $f$  ( $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ ).

Deze waarde van  $\omega$  wordt ook wel het knik- of kantelpunt van de kromme genoemd.

Willen we nu het gedrag van het filter uit fig. 24 nagaan, dan is de werkwijze als volgt: We zetten de waarde van  $a$  uit op de log. schaal en de waarde van  $A$  in dB op de lineaire schaal of direct op de log. schaal; vervolgens trekken we een rechte lijn bij  $A = 0$  dB tot aan  $a = 1$  en daarna weer een rechte lijn onder een helling van 6 dB/octaaf omlaag; bij  $a = 2$  behoort dus een waarde van  $A = -6$  dB, bij  $a = 4$  de waarde -12 dB enz.; u ziet, dat de procedure al zeer eenvoudig is.

Een dergelijk filter kunnen we gebruiken als ruisfilter voor een grammofoonversterker; door de kleine helling echter is het effect niet enorm. Indien we het kantelpunt bij 4000 Hz zouden kiezen, waarbij de versterking dus tot -3 dB is gedaald, dan zal bij 8000 Hz ( $a = 2$ ) de versterking tot -7 dB gedaald zijn; het verschil van 4 dB is nog maar zeer pover en nauwelijks hoorbaar. Wensen we in dit gebied een grotere verzwakking, dan zijn we wel gedwongen om een lagere kantelfrequentie te nemen, waardoor ook een deel van de hogere frequenties verloren gaat. Dit is een euvel, waaraan vele van deze RC-filters mank gaan.

De tegenhanger van dit filter is voorgesteld in fig. 26.

$$\text{Hierbij is de versterking } A = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$\text{of, in absolute waarde: } A = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

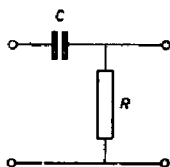


Fig. 26

Vervangen we  $\omega RC$  weer door  $a$ :

$$A = \frac{a}{\sqrt{1 + a^2}}$$

De waarde van  $A$  bij verschillende waarden van  $a$  kunnen we weer berekenen; in tabel I is dit gedaan, door de waarden in kolom 2 met  $a$  te vermenigvuldigen; deze zijn in kolom 4 vermeld.

In de bovenstaande uitdrukking kunnen we  $a$  kleiner dan 1 stellen; we houden dan over:

$$A = a$$

Voor waarden van  $a$ , groter dan 1, kunnen we de 1 weer verwaarlozen t.o.v.  $a^2$ ; we houden dan over:

$$A = 1$$

In het eerste gebied is de versterking kleiner dan 1 en neemt met het oplopen van de frequentie evenredig toe; in het tweede gebied blijft de versterking constant en is gelijk aan 1.

In kolom 4 zijn de waarden van  $A$  berekend, in kolom 5 weer de waarden van  $A$  in dB; deze zijn in fig. 25 langs de lijn 4 uitgezet. Op geheel dezelfde wijze kunnen we weer een benadering maken met de twee rechte lijnen 5 en 6, waarbij de lijn met 6 dB/octaaf stijgt en de lijn 6 op de 0 dB as loopt; deze lijnen treffen elkaar weer bij het punt

$$a = 1, \text{ of } \omega = 1 : T = 1 : R \cdot C.$$

In kolom 7 zijn weer de benaderde waarden van  $A$  in dB voor kleine waarden van  $a$  uitgezet; voor  $a$  kleiner dan 0,8 komen deze waarden vrijwel overeen. De situatie van fig. 26 komt in iedere versterker voor en wel als koppellement tussen de trappen; hierbij is  $C$  de koppelcondensator en  $R$  de lekweerstand.

Stel  $R$  gelijk aan  $1 M\Omega$  en  $C$  gelijk aan  $0,01 \mu F$ , dan ligt het kantelpunt bij  $\omega = 1 : T = 100$ ; voor kleinere waarden van  $\omega$  neemt de versterking af met 6 dB/octaaf; met  $\omega = 100$  komt  $f = 16 \text{ Hz}$  overeen.

De krommen van fig. 25 zijn geheel universeel; deze kunnen voor alle waarden van  $R$  en  $C$  gebruikt worden; hierbij is het produkt  $RC$  maatgevend. Ten einde de voorafgaande schakeling niet te zwaar te belasten, kiest men de waarde van  $R$  in de regel niet kleiner dan  $100 k\Omega$  en meestal ongeveer  $1 M\Omega$ ; hieruit volgt dan de waarde van  $C$ .

In fig. 27 is een aanvulling van het filter van fig. 24 getekend.

Voor de hoge frequenties is de reactantie van  $C$  zeer klein, de versterking


$$\text{wordt dan bepaald door } A = \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Bij de lage frequenties is daarentegen de reactantie van  $C$  zeer groot, zodat daarbij de versterking gelijk wordt aan 1.

In het algemeen wordt de versterking bepaald door:

$$A = \frac{\sqrt{1 + (\omega T_2)^2}}{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}$$

Hierbij is  $T_2$  gelijk aan  $R_2 C$  en  $T_1$  gelijk aan  $(R_1 + R_2)C$ . Is  $\omega$  groot, dan wordt dit gelijk aan  $T_2 : T_1$ , is  $\omega$  klein, dan wordt  $A$  gelijk aan 1. Hier is dus  $T_1$  groter dan  $T_2$ . Gaan we nu het bovenstaande weer op dezelfde wijze beschouwen, dan zien we hier, dat we te maken krijgen met twee kantelpunten, n.l. één waarbij  $\omega_1 = 1 : T_1$  en één waarbij  $\omega_2 = 1 : T_2$ . Beginnen we bij een kleine waarde van  $\omega$ , dan zijn zowel  $\omega T_1$  als  $\omega T_2$  kleiner dan 1; hierbij is  $A$  gelijk aan 1 (0 dB).

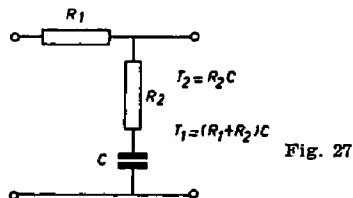

Laten we  $\omega$  toenemen, dan zal allereerst  $\omega T_1$  tot 1 naderen, omdat  $T_1$  de grootste van de twee tijdconstanten is; voorbij het eerste kantelpunt kunnen we de versterking schrijven als:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}$$

Hierbij is dus verondersteld, dat in dit gebied  $\omega T_2$  nog klein is t.o.v. 1. Van het kantelpunt  $\omega = 1 : T_1$  af kunnen we weer een lijn met een helling van 6 dB octaaf omlaag trekken; dit komt geheel overeen met de gedaante van het lijnstuk 3 in fig. 25.

Naarmate  $\omega$  echter toeneemt, zal ook  $\omega T_2$  steeds groter worden; is  $\omega$  zo groot geworden, dat  $\omega T_2$  nu gelijk aan 1 is geworden, dan zijn wij bij het tweede kantelpunt aangekomen (zie fig. 28 lijn 1-2-3).

Zodra nu  $\omega T$  beide groot t.o.v. 1 zijn, mogen we in de algemene uitdrukking voor  $A$  de 1 weg laten. We houden dan over:  $A = T_2 : T_1$ .

Nu blijft de versterking met de toenemende frequentie constant.

Uit het bovenstaande volgt, dat de bereikbare demping  $T_2/T_1$  gelijk is aan de verhouding van de beide kantelfrequenties  $\omega_1 : \omega_2$ ; als men een 10-voudige demping wenst (20 dB), dan liggen ook de kantelfrequenties een factor 10 uit elkaar;  $\omega_2 = 10 \omega_1$ . Deze toestand kunnen we bereiken, door  $R_1$  9 × zo groot te maken als  $R_2$ .

Dit filter kan zowel aan de l.f. zijde toegepast worden voor het ophalen van de lage frequenties als aan de h.f. zijde voor dempen van de hoge frequenties.

In de eerste toepassing is het filter uitsluitend geschikt als een vast ingesteld filter, omdat bij een variatie van de elementen de versterking in het middengebied toe of afneemt, wat bij klankregeling uiteraard niet gewenst is. De eerste toepassing treft men het meeste aan bij grammofoonversterkers, waarbij een magnetische of dynamische pickup wordt toegepast; aangezien de lagere frequenties hier met 6 dB/octaaf verzwakt

zijn, is dit een ideaal filter om dit weer te corrigeren. Het tweede kantelpunt  $\omega_2$  leggen we nu bij die frequentie, waarbij correctie van de grammofoonplaat moet beginnen; dit punt ligt, afhankelijk van het fabrikaat, tussen 200 en 400 Hz, bij LP zelfs al bij 1000 Hz. Hieruit volgt de waarde van  $T_2$  en dus van  $R_2C$ .

Wensen wij nu over een gebied van 1 : 5 te corrigeren (dit betekent bij een kantelfrequentie van 200 Hz tot 40 Hz), dan moet  $\omega_1$  gelijk worden aan  $1/5\omega_2$  en daarmee  $T_1 = 5T_2$ . Hieruit volgt dus, dat  $R_1$  gelijk moet worden aan  $4R_2$ , zodat  $(R_1 + R_2)$  gelijk wordt aan  $5R_2$ .

De versterking in het middenregister is hiermede gedaald tot  $1/5$  deel van de oorspronkelijke versterking of wel  $-14$  dB; deze versterking moet dus extra in de versterker worden aangebracht. Dikwijls wordt ook de tegenkoppeling opzettelijk zodanig frequentie-afhankelijk gemaakt dat hiermede de juiste compensatie wordt bereikt.

Ten einde dit filter voor de hogere frequenties regelbaar te maken, kunnen we de weerstanden  $R_1$  en  $R_2$  als een potentiometer uitvoeren, waarbij de uitgaande klem aan het aftakpunt van de potentiometer komt te liggen.

De waarde van  $T_2$  is nu variabel, terwijl  $T_1$  niet verandert, daar  $(R_1 + R_2)$  constant blijft, terwijl  $R_2$  wel verandert.

Als de potmeteraftakking meer naar de onderzijde wordt geschoven, zal  $R_2$  kleiner worden en daarmee  $T_2$ ; de onderste kantelfrequentie schuift naar een hogere waarde; we krijgen b.v. het verloop van de lijn 1-2-3 in fig. 28. Naarmate de potmeteraftakking hoger geplaatst wordt, zal  $T_2$  toenemen, en daarmee de kantelfrequentie  $\omega_2$  afnemen; we krijgen dan het verloop 1-2-4 of 1-2-5.

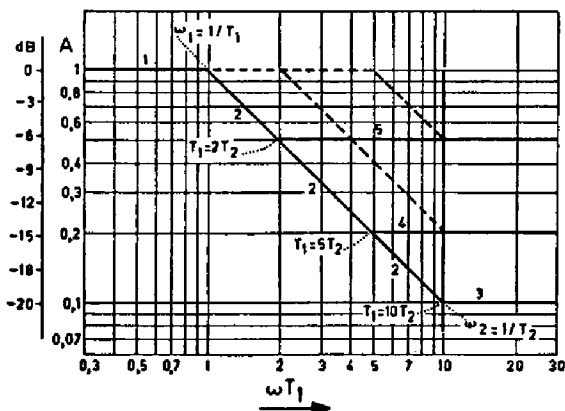


Fig. 28

Een andere methode is om  $R_1$  te variëren; hierbij blijft de bovenste kantelfrequentie constant, omdat nu  $R_2$  constant blijft; er ontstaan de gestippelde lijnen uit fig. 28.

Een nog al eens toegepaste methode is het variabel maken van  $R_2$ ;  $R_1$  wordt gevormd door de parallelschakeling van de inwendige weerstand van de buis met de anodeweerstand.

Maken we  $R_2$  groter, dan verschuiven beide kantelfrequenties; beide worden kleiner, omdat zowel  $T_1$  als  $T_2$  toenemen, zij het dat  $T_2$  meer toe-

neemt dan  $T_1$ ; de beide waarden komen dicht bij elkaar te liggen. Dit wil ook zeggen, dat bij vergroting van  $R_2$  de eerste kantelfrequentie  $\omega_1$  lager komt te liggen, maar dat de 6 dB/oct. damping maar over een klein gebied loopt, daar het verschil tussen  $\omega_1$  en  $\omega_2$  maar klein is. Maken we daarentegen  $R_2$  kleiner, dan schuiven de beide kantelfrequenties op en wel  $\omega_2$  meer dan  $\omega_1$ ; de damping begint nu later, maar loopt veel verder door, aangezien  $\omega_2$  veel meer opschuift. Het zal wel duidelijk zijn, dat dit een manier van klankregeling is, die geen aanbeveling verdient.

Zoals fig. 26 de tegenhanger is van fig. 24, zo is ook de schakeling van fig. 29 de tegenhanger van die in fig. 27; het karakter van de schakeling komt weer het meeste met die van fig. 26 overeen. Bij de lage frequenties zal de reactantie van de condensator C groot zijn; de versterking wordt dan vrijwel bepaald door:

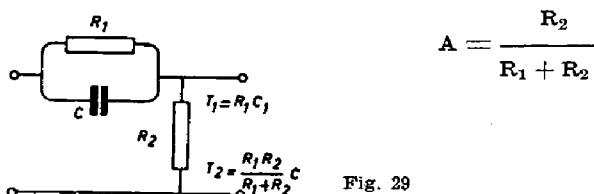


Fig. 29

Bij de hoge frequenties is de reactantie van de condensator C klein; de spanningsversterking A wordt dan gelijk aan 1.

Bij een willekeurige frequentie wordt de versterking gelijk aan:

$$A = \frac{T_2 \sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}{T_1 \sqrt{1 + (\omega T_2)^2}}$$

Deze uitdrukking kunnen we weer geheel op dezelfde manier behandelen

als de voorafgaande. Hier is  $T_1 = R_1 C$  en  $T_2 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} C$ , het produkt

van de parallelschakeling van  $R_1$  en  $R_2$  met C.

$T_1$  is steeds groter dan  $T_2$ ; de waarde van A verloopt als in fig. 30 is aangegeven.

Tot  $\omega_1 = 1 : T_1$  loopt de lijn voor A horizontaal; dan tot aan  $\omega_2 = 1 : T_2$  stijgt deze met een helling van 6 dB/octaaf en voorbij  $\omega_2$  verloopt de lijn weer horizontaal.

We zien, dat hierbij de hogere frequenties worden bevoordeeld; deze schakeling is geschikt voor het aanbrengen van bas-verzwakking of voor versterking van de hogere frequenties; echter beter voor het eerste doel dan voor het tweede; in dat geval blijft namelijk de versterking van het midden-register niet constant.

In fig. 30 zijn twee gevallen, n.l. één waarbij  $T_1$  gelijk is aan  $10 T_2$ , en één, waarbij  $T_1$  gelijk is aan  $5 T_2$  (getrokken lijnen); ook hier zien we, dat eenzelfde verhouding tussen de beide kantelfrequenties blijft bestaan. De eigenschappen van dit filter kunnen we weer regelen door of de weerstanden  $R_1$  en  $R_2$  als een potentiometer uit te voeren, of  $R_2$  gedeeltelijk als een variabele weerstand uit te voeren.

Maken we  $R_2$  variabel, dan zal alleen  $T_2$  van waarde veranderen, terwijl  $T_1$  constant blijft; hiermede blijft ook de eerste kantelfrequentie  $\omega_1$  constant en is  $\omega_2$  variabel. Er ontstaan dan de gestippelde lijnen uit fig. 30.

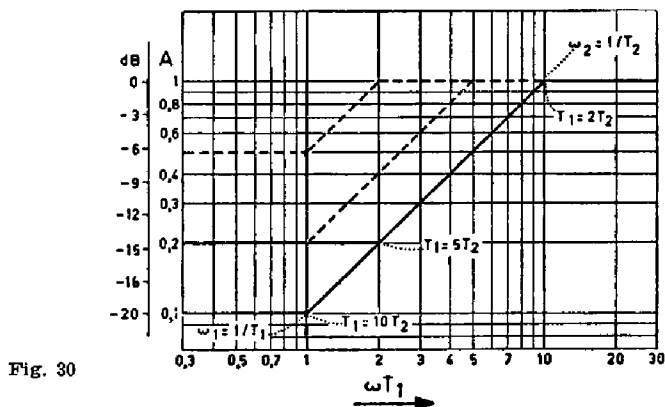


Fig. 30

Uit deze schakelingen zijn nu tal van varianten ontwikkeld, waarvan we er enkele zullen behandelen. Een goed klankregelsysteem moet aan de eisen voldoen, dat de hoge en lage frequenties onafhankelijk van elkaar versterkt of verzwakt kunnen worden, terwijl de versterking van het middenregister constant moet blijven. Aan deze voorwaarden is niet altijd even gemakkelijk te voldoen. Verder dienen we ons goed te realiseren, dat we met RC-schakelingen nagenoeg geen „opdrijving”, maar alleen verzwakking kunnen bereiken; als we dus in een bepaald gebied 20 dB versterking willen hebben, moeten we er genoeg mee nemen, dat het niveau van het andere gebied over 20 dB daalt zodat we, om eenzelfde versterking te bereiken, het gehele niveau weer met 20 dB moeten ophalen.

### III. 3. REGELING VAN DE HOGE FREQUENTIES

Om een regeling voor de hoge frequenties te verkrijgen kunnen we de schakeling van fig. 31 toepassen.

Met deze schakeling kunnen we een regelbare verzwakking voor de hoge frequenties bewerkstelligen. Hierbij stelt  $R_1$  de waarde voor van de vaste serieweerstand en  $R$  de waarde van de regelpotentiometer. Deze schakeling is een variatie op de „basisschakeling” van fig. 27.

In fig. 31 is  $X$  het deel van de potentiometer, dat zich tussen het aftakpunt en aarde bevindt; als  $X$  gelijk is aan  $\frac{1}{2}$ , dan bevindt het aftakpunt zich dus juist in het midden; is  $X$  gelijk aan  $\frac{1}{4}$ , dan bevindt zich een weerstand van  $\frac{1}{4}R$  tussen het aftakpunt en aarde, terwijl het deel  $(1-X)R$  — hier dus  $\frac{3}{4}R$  — tussen het aftakpunt en de bovenzijde aanwezig is. Op deze wijze is het mogelijk na te gaan, hoe de frequentiekromme zich gedraagt bij verdraaiing van de potmeter.

Stel, dat het aftakpunt zich in een willekeurige stand bevindt; in het middenregister is de reactantie van de condensator groot, zodat de span-

ningsoverdracht alleen wordt bepaald door de waarden van  $R_1$  en  $R$ ; de versterking is hier gelijk aan:

$$p = \frac{R}{R + R_1}$$

We zien, dat de versterking niet afhankelijk is van de stand van de potmeter  $R$ .

Bij de hogere frequenties vormt de condensator vrijwel een kortsluiting; van de potmeter blijft het stuk  $(1-X)R$  over. De versterking wordt nu bepaald door:

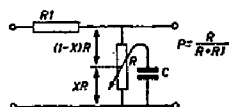


Fig. 31

$$A = \frac{R(1-X)}{R_1 + R(1-X)}$$

Om eens een voorbeeld hiervan te geven stellen we, dat zowel  $R$  als  $R_1$  gelijk zijn aan  $1\text{ M}\Omega$ , terwijl de potmeter halverwege ingedraaid is; hierbij is  $X$  gelijk aan  $\frac{1}{2}$ . De versterking voor het middenregister wordt dan:

$$p = \frac{1}{1+1} = 0,5 \text{ voudig.}$$

De versterking voor de hoge registers wordt gelijk aan:

$$A = \frac{1(1-\frac{1}{2})}{1+1(1-\frac{1}{2})} = \frac{1}{3} \text{ voudig.}$$

Maken we  $X$  groter, dan neemt deze waarde snel af; wordt  $X$  gelijk aan  $0,9$ , dan wordt de versterking gelijk aan ca.  $0,1$ .

De berekening van dit filter is vrij ingewikkeld; voor de meer wiskundige geesten geven wij hierbij de vergelijking van de spanningsoverdracht  $A$  bij een willekeurige frequentie:

$$A = p \frac{1 + j\omega T(1-X)}{1 + j\omega T(1-pX)}$$

Hierin is  $p$  de versterking in het middenregister ( $R : (R + R_1)$ ) en  $T$  de tijdconstante  $RC$ .

Dit ziet er in eerste instantie erg ingewikkeld uit, maar het valt bij nadere beschouwing erg mee. We kunnen deze formule wat eenvoudiger schrijven: hier is  $A : p$  de versterking bij een willekeurige frequentie, vergeleken bij die bij de lage frequenties; we zouden dit ook de „relatieve” versterking kunnen noemen.

$$\frac{A}{p} = \frac{\sqrt{1 + (\omega T_2)^2}}{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2}}$$

De vorm van de kromme, die de versterking voorstelt bij de hoge registers, komt nu geheel overeen met die van fig. 28.

De tijdconstante  $T_2 = TX(1-X)$ .

De tijdconstante  $T_1 = TX(1-pX)$ .

Draaien we nu aan de potmeter  $R$ , dan zullen de beide tijdconstanten veranderen; dat betekent in fig. 28, dat deze punten opschuiven, afhankelijk van de waarde van  $X$ . De tijdconstante  $T_1$  is bovendien nog afhankelijk van de waarde van  $p$ , welke waarde steeds kleiner dan 1 is. Nemen we een bepaalde waarde van  $p$ , dan kunnen we door  $X$  te laten veranderen van 0 tot 1, steeds de frequentiekromme terugvinden. Nemen we  $p$  gelijk aan  $\frac{1}{2}$ , waarbij dan  $R_1$  gelijk wordt aan  $R$ , dan kunnen we de waarden van  $T_1$  en  $T_2$  vinden door  $X$  gelijk aan 0,1; 0,2; 0,3 enz. te nemen, tot aan 1 toe. Voor  $X = 0,4$  wordt  $T_2$  gelijk aan  $T \times 0,4$  ( $1 - 0,4$ ) =  $0,24T$  en  $T_1$  gelijk aan  $T \times 0,4 \cdot (1 - 0,5 \times 0,4) = 0,32T$ . De waarde van  $T_1$  is steeds groter dan die van  $T_2$ , omdat  $p$  steeds kleiner is dan 1; komen we vanaf de lage frequenties, dan ontmoeten we het

eerste knikpunt, waarbij  $\omega = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{0,32T}$  en vervolgens het tweede

knikpunt, waarbij  $\omega = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{0,24T}$ . We behoeven nu slechts de fre-

quentiekaracteristiek met behulp van drie rechte lijnen te construeren, zoals dat in fig. 28 is gedaan; ofschoon deze methode ingewikkeld lijkt, is de toepassing erg eenvoudig.

In werkelijkheid lopen de frequentiekrommen natuurlijk niet met dergelijke knikpunten, maar vloeiend, zoals dat in fig. 25 is aangegeven. In fig. 32 zijn de waarden van  $T_2/T$  en  $T_1/T$  nog even apart uitgezet; hieruit kunnen we direct het verloop van de tijdconstanten bij verschillende waarden van  $X$  zien; we zien, dat  $T_2$  steeds eenzelfde gedaante heeft, onafhankelijk van de waarde van  $p$ , en dat deze tijdconstante zo groot mogelijk wordt voor  $X = 0,5$ , m.a.w. bij half ingedraaide potmeter.

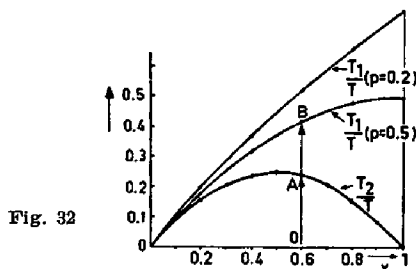


Fig. 32

De waarde van  $T_1$  daarentegen neemt voor  $p = \frac{1}{2}$  steeds toe, en bereikt een maximum bij  $X = 1$ , m.a.w. bij geheel ingedraaide potmeter. Maken we  $p$  groter dan  $\frac{1}{2}$ , dan zal de kromme voor  $T_1 : T$  weer gaan „zakken”, m.a.w. bij grotere waarden van  $X$  neemt deze tijdconstante ook weer af; bereikt  $p$  de maximum waarde van 1 (hetgeen echter niet mogelijk is), dan zullen de krommen voor  $T_2/T$  samenvallen met  $T_1 \times T$ , m.a.w. de waarde van  $T_1$  is steeds gelijk aan die van  $T_2$ , zodat de beide knikpunten in fig. 28 samenvallen; er is dus geen regeling meer. Dit klopt ook, omdat  $p = 1$  overeenkomt met de waarde van  $R_1$  gelijk nul in fig. 31.

Bij waarden van  $p$ , die kleiner zijn dan  $\frac{1}{2}$ , zal  $T_1$  steeds toenemen bij toenemende waarden van  $X$ ; hoe kleiner de waarde van  $p$ , hoe meer de lijn  $T_1/T$  op een rechte lijn zal gaan gelijken.

Uit fig. 32 kunnen we gemakkelijk het bedrag van de tijdconstanten bij verschillende waarden van  $X$  bepalen. Bij  $X = 0$  zijn beide tijdconstanten nul; laten we  $X$  toenemen, dan nemen beiden toe en wel  $T_1$  sneller dan  $T_2$ , m.a.w. de afsnijding begint eerder, maar eindigt ook snel; wordt  $X$  groter dan  $\frac{1}{2}$ , dan begint de afsnijding steeds eerder, maar daar  $T_2$  nu weer afneemt, eindigt deze steeds verder; het hellende deel loopt steeds verder omlaag. Bij  $X = 1$  begint de afsnijding al vroeg, en loopt nu onbeperkt door, daar  $T_2$  gelijk aan nul is geworden.

Uit fig. 32 kunnen we ook direct de verzwakking van het hoge register vergeleken bij die van het middenregister, bepalen: We delen n.l. de afstanden van de beide krommen tot de horizontale as; bij  $X = 0,6$  is de verzwakking gelijk aan  $OA : OB$ , in dit geval gelijk aan  $0,24 : 0,42 = 0,57$ . We zien, dat bij waarden van  $p$ , die kleiner zijn dan  $\frac{1}{2}$ , een grotere verzwakking wordt bereikt, terwijl bij waarden van  $p$ , die groter zijn dan  $\frac{1}{2}$ , de verzwakking bij dezelfde waarde van  $X$  kleiner wordt. Op deze wijze kan de gewenste regeling worden bereikt.

In fig. 33 en 34 is de waarde van de relatieve versterking  $A : p$  voor verschillende waarden van de potmeterstand uitgezet; de waarden van de knikpunten kunnen we weer bepalen aan de hand van fig. 32. Voor verschillende waarden van  $p$  krijgen we nu verschillende soorten grafieken. Ten einde een inzicht in de werking van de schakelingen te krijgen wordt het de lezer dringend aangeraden, deze krommen zelf te construeren.

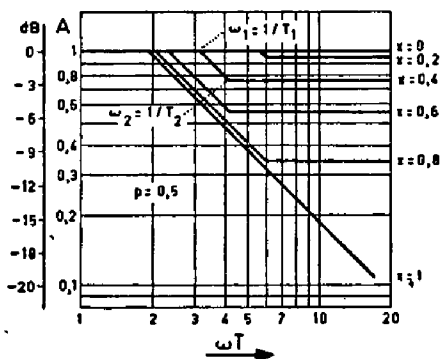


Fig. 33

Vergelijken we de beide karakteristieken voor  $p = \frac{1}{2}$  ( $R_1 = R$ ) met de krommen voor  $p = 0,2$  ( $R_1 = 4R$ ), dan zien we, dat de laatste krommen veel prettiger verlopen dan de eersten omdat daarbij voor kleine waarden van  $X$  vrijwel geen regeling meer optreedt, terwijl de regeling van  $X = 0,8$  tot  $X = 1$  ook niet erg gunstig is, omdat de afsnijfrequentie  $\omega_1$  vrijwel niet meer verandert. Met  $p = 0,2$  komt een verzwakking in het middenregister van  $\frac{1}{5}$  overeen, zodat we deze door extra versterking weer moeten compenseren.

We zien uit fig. 33 en 34 dat de verzwakking van de hogere frequenties vrijwel logaritmisch met de waarde van  $X$  verandert; in het begin moeten we een vrij sterke verandering van  $X$  hebben, later juist een kleinere. We

kunnen dit bereiken door een logaritmische potmeter omgekeerd aan te sluiten, of een omgekeerd-log. type te gebruiken.

Bij de berekening van  $R_1$  moeten we er rekening mee houden, dat een deel van deze weerstand zich in de voorafgaande trap bevindt. Deze weerstand is gelijk aan de parallelschakeling van de uitwendige met de inwendige weerstand van de buis; we dienen nu de serieweerstand  $R_1$  zodanig te bemeten, dat deze met inbegrip van de parallelschakeling de juiste waard bezit.

Bij het ontwerpen van de schakeling bepalen we eerst het kantelpunt  $\omega_1$  voor de waarde van  $X = 1$ , dus waarbij de potmeter geheel is ingedraaid; de schakeling komt dan vrijwel overeen met die van fig. 24. Bij een frequentie van b.v. 3000 Hz behoort een  $\omega_1$  van  $6,28 \times 3000 = 18.800$ . De tijdconstante  $T_1 = 1$ :  $\omega_1 = (1 - p) T$  voor  $X = 1$ . Voor  $p = 0,2$  wordt  $T$  gelijk aan  $1,25T_1$ ; hiermede is het product  $RC = T$  vastgelegd (zie fig. 31).

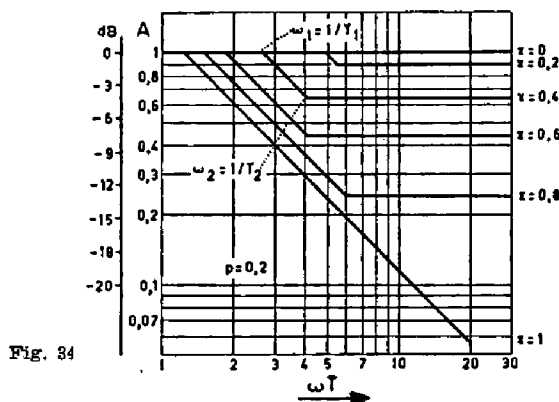


Fig. 34

Voorts wordt voor  $p = 0,2$  de waarde van  $R_1$  gelijk aan  $4R$ ; bij een waarde van  $R$  van b.v.  $100 \text{ k}\Omega$  wordt  $R_1$  gelijk aan  $400 \text{ k}\Omega$ .

Het product  $RC$  hadden we reeds bepaald; dit is gelijk aan  $1,25 T_1$ , en daar  $T_1 = 1$ :  $\omega_1 = 1 : 18.800$  wordt  $T$  gelijk aan  $1,25 : 18.800$ . We weten, dat  $R$  in  $\text{M}\Omega$  en  $C$  in  $\mu\text{F}$  dient te worden uitgedrukt; in dit geval is  $R$  gelijk aan  $0,1 \text{ M}\Omega$ . We vinden voor  $C$ :

$$C = \frac{1,25}{0,1 \times 18.800} \mu\text{F} = 665 \text{ pF}.$$

Hierbij dienen we rekening te houden met de bedradingscapaciteit enz., zodat in werkelijkheid deze waarde ca.  $20 \text{ pF}$  kleiner dient te worden genomen.

De weerstand van  $R_1$  was bepaald op  $0,4 \text{ M}\Omega$ ; in werkelijkheid dient deze waarde iets kleiner te worden gekozen, omdat in serie met deze weerstand reeds de parallelschakeling van de inwendige weerstand met de belastingsweerstand van de buis staat. Zo lang er geen pentode in de voorafgaande trap wordt toegepast zal het verschil klein zijn; stel, dat de inwendige weerstand van de buis gelijk is aan  $40 \text{ k}\Omega$  en de belastingsweerstand gelijk is aan  $60 \text{ k}\Omega$  dan zal de parallelschakeling gelijk zijn aan  $24 \text{ k}\Omega$ ; dit speelt t.o.v. de serieweerstand van  $400 \text{ k}\Omega$  echter nagenoeg geen rol.

De „vaste” verzwakking van de schakeling volgens fig. 31 bedraagt  $p$ , welke hier gelijk is aan 0,2; we houden in het middengebied maar  $\frac{1}{8}$  deel van de spanning over, die we zonder dit filter zouden hebben; dit verlies aan versterking moeten we in de versterker compenseren.

Voor een „prettige” klankregeling is het gewenst, dat we bij een zelfde hoekverdraaiing van de potentiometer steeds eenzelfde mate van demping toevoegen; heeft de potmeter een totale draaiingshoek van b.v.  $300^\circ$  en is de maximale demping 30 dB dan moet voor iedere  $10^\circ$  hoekverdraaiing de demping met 3 dB toenemen.

Uit de fig. 33 zien we, dat dit voor een lineaire potentiometer, waarbij  $X$  evenredig met de draaiingshoek toeneemt, allerm minst het geval is; voor kleine waarden van  $X$  is de demping zeer gering, om dan snel toe te nemen. In het begin zal de weerstand veel sneller toe moeten nemen dan aan het eind; we zullen zien, hoe we een dergelijke potentiometer, die speciaal „aangepast” is, gemakkelijk zelf kunnen vervaardigen.

De verzwakking van de hoge frequenties, vergeleken met die van de middenfrequenties wordt gelijk aan:

$$\frac{A}{p} = \frac{1 - X}{1 - p \cdot X}$$

Nemen we  $p$  weer gelijk aan 0,2 dan wordt b.v. voor  $X = 0,2$ :

$$\frac{A}{p} = \frac{1 - 0,2}{1 - 0,04} = 0,833$$

Op deze wijze kunnen we gemakkelijk de demping voor de hogere frequenties voor verschillende waarden van  $p$  en  $X$  nagaan. Omgekeerd kunnen we op deze wijze ook de vereiste waarde van  $X$  vinden, om een gelijkmatige demping (in dB) te verkrijgen.

### III. 4. REGELING VAN DE LAGE FREQUENTIES

Een schakeling voor het verkrijgen van basopdriving toont ons fig. 35. Deze schakeling is een variant op de schakeling van fig. 27 zoals we gemakkelijk herkennen.

Bij de lage frequenties is de reactantie van de condensator groot; deze kunnen we wel wegdenken. De versterking bij lage frequenties wordt dan gelijk aan:

$$A_1 = \frac{R + R_2}{R_1 + (R + R_2)}$$

Deze versterking is variabel, omdat we  $R$  kunnen variëren.

Bij de hoge frequenties vormt de condensator vrijwel een kortsluiting, zodat we dan kunnen schrijven:

$$A_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Deze waarde is niet afhankelijk van  $R$ , m.a.w. de versterking in het midden en hoge gebied zal steeds constant blijven, wat uiteraard een eis voor de regeling is.

Bij het ontwerpen van dit soort schakeling dienen we er terdege rekening mede te houden, dat de opdriving nooit groter kan worden dan de verzwakking in het andere gebied; wenssen we b.v. 15 dB opdriving, dan moeten we ook genoeg nemen met een verzwakking van 15 dB in het midden- en hoge gebied.

Ten einde de berekening wat overzichtelijker te maken, voeren we de volgende symbolen in:

$$R : R_2 = q \text{ en } R_1 : R_2 = p$$

De waarde van  $p$  is steeds constant, terwijl de waarde van  $q$  varieert met de waarde van  $R$ .

Naar analogie met fig. 27 vinden we voor de versterking:

$$A = \frac{1 + q}{1 + q + p} \times \frac{1 + j\omega T_2}{1 + j\omega T_1}$$

Ook hier hebben we te maken met twee kantelpunten, n.l.  $\omega_1 = 1 : T_1$  en  $\omega_2 = 1 : T_2$ . De waarde van

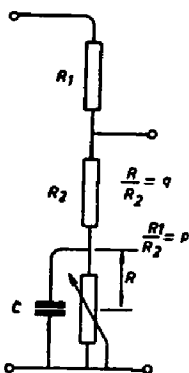


Fig. 35

$$T_1 = \frac{q}{1 + \frac{q}{p + 1}}$$

$$\text{en } T_2 = \frac{q}{1 + q}$$

De waarde van  $T$  is gelijk aan  $R_2 C$ .

Bij de hoge frequenties wordt de versterking:

$$A_2 = \frac{1}{1 + p}$$

Bij lage frequenties wordt de versterking:

$$A_1 = \frac{1}{1 + \frac{p}{q + 1}}$$

In fig. 36 en 37 zijn twee gevallen uitgezet, n.l. waarbij  $p$  resp. gelijk is aan 2 en 9.

In het eerste geval nemen we de max. waarde van  $R$  gelijk aan  $10R_2$  ( $q$  varieert dus tussen 10 en 0), terwijl  $p$  gelijk is aan 2.

De verzwakking in het middengebied is gelijk aan:

$$A_2 = \frac{1}{1 + 2} = 1/3 \text{ ofwel gelijk aan } -9,5 \text{ dB}$$

De verzwakking van de lage frequenties wordt gelijk aan:

$$A_1 = (1 + q) : (3 + q)$$

De waarde van de verzwakking kunnen we nu voor verschillende waarden van  $q$  berekenen. Voor  $q = 5$  wordt dit b.v.:  $A_1 = 6/8 = 0,75$ ; voor  $q = 2$  wordt  $A_1$  gelijk aan 0,6 enz.

Deze waarden zijn in fig. 36 uitgezet. Voor  $q$  gelijk aan nul houden we over, dat  $A_1$  weer gelijk wordt aan  $1/3$ , zodat de karakteristiek dan geheel recht loopt.

Voor een bepaalde waarde van  $\omega$  loopt de karakteristiek nu horizontaal, totdat we de eerste tijdconstante ontmoeten, in dit geval  $T_1$ ; de bijbehorende frequentie  $\omega_1 = 1 : T_1$ . Deze is de kleinste van de beide kantelfrequenties.

Voor  $q = 2$  wordt  $T_1$  gelijk aan:

$$T_1 = \frac{2}{1 + 2/3} T = 6/5 T. \quad (p = 2)$$

De hierbij behorende waarde van  $\omega_1 = \frac{1}{T_1} = \frac{5}{6T}$  of  $\omega_1 T = \frac{5}{6} = 0,833$ .

Hiervandaan zal de karakteristiek dalen met een helling van 6 dB/octaaf, totdat we weer bij de tijdconstante  $T_2$  aanlanden, waarna de versterking niet meer verandert. Daar de versterking in dat gebied steeds constant is, n.l.  $1/3$ , behoeven we de waarde van  $T_2$  niet uit te rekenen; deze valt in fig. 36 samen met de lijn voor  $q = 0$ .

Op deze wijze kunnen we met een paar heel eenvoudige berekeningen de hele frequentiekarakteristiek bepalen.

Uit fig. 36 zien we, dat bij een gelijkmatige verandering van  $q$  de op-drijving in het begin veel sneller toeneemt dan aan het einde; de waarde van  $q$ , om een gelijkmatige regeling te verkrijgen, dient dus in het begin slechts langzaam toe te nemen, zodat hiervoor een logaritmische potentiometer zeer geschikt is.

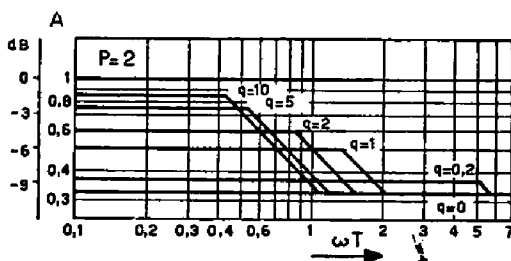



Fig. 36

Om een voldoende effectieve op-drijving te krijgen, is het nodig dat de versterking bij de lage frequenties voor de grootste waarde van  $q$  bijna gelijk aan 1 wordt; zou dat niet het geval zijn, dan zouden we maar onnodige versterking verliezen in het middenregister.

Om de waarde van  $A_1$  bijna gelijk aan 1 te krijgen, moet  $q + 1$  liefst veel groter worden dan  $p$ ; in dit geval is  $q$  gelijk aan  $5 \times p$  gekozen. De keuze van  $p$  bepaalt dus de mate van basop-drijving; hoe groter  $p$  wordt, hoe groter ook de op-drijving. Tevens moeten we ook de waarde

van  $q$  voldoende groot kiezen om deze opdriving te kunnen bereiken. De totale opdriving in fig. 36 is niet erg groot, nl. gelijk aan ca. 8 dB; om een grotere waarde mogelijk te maken, kiezen we  $p$  gelijk aan 9; in fig. 37 is dit geval uitgezet.

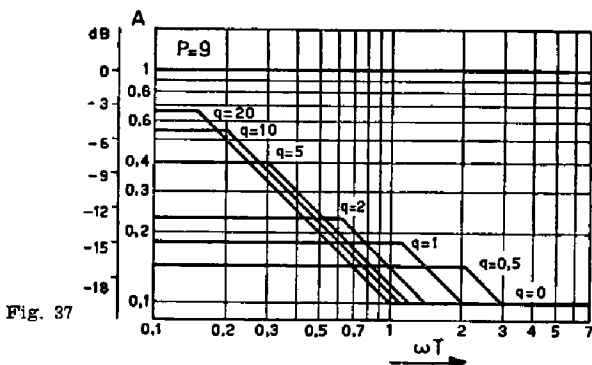De versterking van de hoge frequenties wordt:  $A_2 = 1/10$ ; de max. opdriving is 10-voudig of wel gelijk aan 20 dB. De max. waarde van  $R$  is hierbij gelijk aan  $20 R_2$  gekozen.



De versterking van de lage frequenties wordt gelijk aan:

$$A_1 = (1 + q) : (10 + q);$$

we kunnen hier weer verschillende waarden van  $q$  invoeren.

Voor  $q = 2$  wordt  $A_1$  gelijk aan  $3/12 = 0,25$ .

Vervolgens berekenen we de kantelfrequentie  $\omega_1 = 1 : T_1$ , terwijl

$$T_1 = \frac{q}{1 + 0,1q} T \text{ is. Voor } q = 2 \text{ wordt } \omega_1 T \text{ gelijk aan } 0,6; \text{ deze}$$

waarde is op de horizontale as in fig. 37 uitgezet. Van hier af gaat de karakteristiek weer met een helling van 6 dB/octaaf omlaag, totdat we weer de lijn  $q = 0$  bereikt hebben.

Indien we de schakeling volgens deze gegevens wensen uit te voeren, schatten we eerst een waarde voor  $R_2$ ; stel, dat we deze 10 k $\Omega$  nemen. De waarde van  $R$  wordt dan gelijk aan  $qR_2$  of wel 200 k $\Omega$ . De waarde van  $R_1$  wordt dan gelijk aan  $pR_2$  of wel gelijk aan 90 k $\Omega$ ; hierbij dienen we er weer rekening mede te houden, dat in deze weerstand de parallel-schakeling van de in- en uitwendige weerstand van de voorafgaande versterkerbuis moet worden verdisconteerd. Stel, dat we de regeling van 200 Hz tot aan 20 Hz wensen uit te strekken; bij een frequentie van 200 Hz wordt  $\omega$  gelijk aan  $2 \times \pi \times 200 = 1254$ ; de hierbij behorende tijdconstante  $T$  wordt dan gelijk aan  $1 : 1254$ , terwijl deze weer gelijk is aan  $CR_2$ . De waarde van  $C$  vinden we dan uit:

$$C = \frac{1}{0,01 \times 1254} \mu F = 0,08 \mu F = 80.000 \text{ pF}$$

Een schakeling, die zeer geschikt is voor basverzwakking (en die, door een andere keuze van enige waarden, ook zeer geschikt is voor basopdriving) toont fig. 38.

Voor de hoge frequenties vormt de condensator C nagenoeg een doorverbinding; de versterking in het midden- en hoge register zal derhalve niet afhankelijk zijn van de stand van de potmeter R.

Bij de lage frequenties echter is de reactantie van de condensator zo groot, dat we deze in gedachten weg kunnen laten; nu is de versterking wel afhankelijk geworden van de stand van de potentiometer R.

Het deel van de potmeter, dat „open” staat, noemen we weer  $XR$  zodat het overige deel van de potmeter gelijk wordt aan  $(1-X)R$ ; de waarde van  $X$  kan dus liggen tussen 0 (de potmeter geheel dicht) en 1 (de potmeter geheel open).

Verder kiezen we nog enige symbolen, n.l.  $R_1 : R_2 = p$  en  $R : R_2$  weer gelijk aan  $q$ .

De versterking in 't gebied van de hoge frequenties wordt nu gelijk aan:

$$A_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{1 + p}$$

Kiezen we  $p$  niet te groot, dan treedt er nagenoeg geen verzwakking op in dit gebied. Voor de lage frequenties kunnen we schrijven:

$$A_1 = \frac{X \cdot q + 1}{1 + p + q}$$

Voor  $X$  gelijk aan nul wordt de versterking:

$$A_1 = \frac{1}{1 + p + q}$$

Voor  $X$  gelijk aan 1 wordt de versterking:

$$A_1 = \frac{1 + q}{1 + q + p} = \frac{1}{1 + \frac{p}{1 + q}}$$

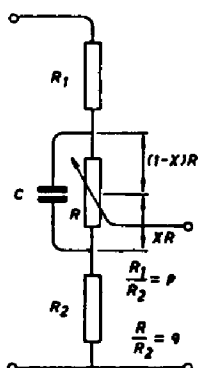


Fig. 38

Vergelijken we deze waarde met die van  $A_2$  dan zien we, dat nu de versterking van de lage frequenties groter is geworden dan die van de hoge, omdat de noemer van de breuk kleiner is geworden.

De waarde van  $X$ , waarbij de versterking van de lage frequenties gelijk wordt aan die van de hoge, is gelijk aan:

$$X = \frac{1}{1 + p}$$

Voor grotere waarden van  $X$  treedt opslinging in plaats van verzwakking op.

De algemene uitdrukking voor de versterking wordt nu gelijk aan:

$$A = \frac{1 + Xq}{1 + p + q} \times \frac{1 + j\omega T_1}{1 + j\omega T_2}$$

We hebben hier weer een systeem met 2 tijdconstanten. De waarde van

$$T_1 = T \cdot \left( \frac{1}{1 + Xq} \right).$$

$$\text{De waarde van } T_2 = T \cdot \left( \frac{1}{1 + \frac{q}{p+1}} \right).$$

Hierbij is de tijdconstante  $T_1$  dus variabel, afhankelijk van de waarde  $X$ , terwijl de tijdconstante  $T_2$  steeds dezelfde is ( $T = R \cdot C$ ).

Zolang de waarde van  $X$  nu maar kleiner is dan  $1 : (1 + p)$ , zal de noemer van de uitdrukking voor  $T_1$  kleiner zijn dan die van  $T_2$ , zodat de waarde van  $T_1$  groter is dan die van  $T_2$ ; de kantelfrequentie  $\omega_1 = 1 : T_1$  wordt eerst bereikt; de andere kantelfrequentie  $\omega_2$  is steeds constant. In de algemene uitdrukking van de versterking wil dit zeggen, dat bij groter wordende  $\omega$  eerst  $\omega T_1$  groot wordt t.o.v. 1, zodat de versterking oploopt met 6 dB/octaaf; hierna zal ook  $\omega T_2$  groot worden t.o.v. 1, zodat de kromme daarna horizontaal blijft lopen.

De waarde van  $q$  bepaalt nu in hoofdzaak de verzwakking; bij  $q = 10$  behoort een waarde van ca.  $1 : 11$  indien  $X$  gelijk aan nul wordt. De waarde van  $p$  kiezen we klein t.o.v. 1, om de versterking in het midden-register niet te verkleinen; hiervoor kunnen we b.v. de waarde 0,1 nemen.

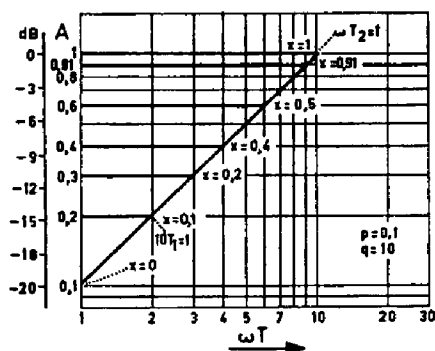


Fig. 39

In fig. 39 zijn de karakteristieken voor een waarde van  $q$  gelijk aan 10 en  $p$  gelijk aan 0,1 uitgezet; dit gaat al zeer eenvoudig, omdat we vanaf het punt  $X = 0$  ( $\omega T = 1$ ) een lijn met een helling van 6 dB/octaaf omhoog kunnen laten lopen tot aan  $\omega T_2$ ; de andere waarden van  $X$  sluiten op deze lijn aan; we kunnen hierbij volstaan met of de versterking te berekenen, of de waarden van het eerste kantelpunt  $\omega_1 = 1 : T_1$  te bepalen.

Tot  $X = 0,91$  vinden we verzwakking, daarboven tot  $X = 1$  vinden we versterking van de lage frequenties.

De waarde van  $T$  is weer gelijk aan  $R \cdot C$ . De berekening van de schakeling gaat weer geheel gelijk aan het voorafgaande geval; kiezen we  $R_2$ , dan wordt  $R_1 = p \cdot R_2 = 0,1 R_2$  en  $R = q \cdot R_2 = 10 \cdot R_2$ .

Voorts bepalen we de waarde van  $\omega_2$ , waarvan af we de regeling willen doen plaats vinden; de waarde van  $T_2$  wordt weer gelijk aan  $1 : \omega_2$ , zodat we de waarde van  $T$  weer uit die van  $T_2$  kunnen bepalen. In ons geval

$$\text{was } T \text{ gelijk aan } T_2 \left( 1 + \frac{q}{p+1} \right) = 10 T_2.$$

Aangezien ook  $R$  bekend is, kunnen we weer de waarde van  $C$  terugvinden.

We dienen er met dit soort schakelingen steeds rekening mede te houden, dat we de voorafgaande trappen niet te zwaar belasten, op straffe van het ontstaan van vervorming.

De waarde van  $R_1$  kiezen we daarom bij voorkeur niet lager dan ca.  $20 \text{ k}\Omega$ ;  $R_2$  wordt dan  $200 \text{ k}\Omega$  en de potmeter  $R$  gelijk aan  $2 \text{ M}\Omega$ .

De schakeling van fig. 40 is geheel gelijk aan die van fig. 38, slechts is hierbij de waarde van  $p$  groter gekozen.

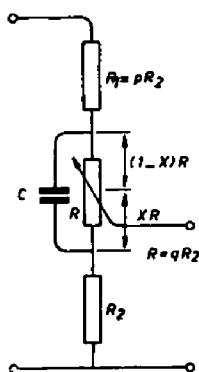


Fig. 40

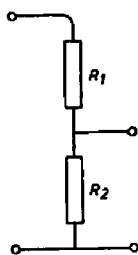


Fig. 41

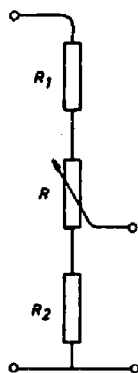


Fig. 42

Voor het hoge frequentiegebied kunnen we de schakeling van fig. 40 vervangen door die van fig. 41; de versterking is gelijk aan:

$$A_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Voor het lage frequentiegebied krijgen we het vervangschema van fig. 42; staat de potmeter omhoog, dan wordt de versterking:

$$A_1 = \frac{R + R_2}{R + R_2 + R_1} = 1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R}$$

Vergelijken we deze waarden, dan zien we, dat de versterking voor de lage frequenties nu groter is dan voor de hoge, omdat de noemer van de breuk in het tweede geval groter is dan die in het eerste, zodat het bedrag, dat van 1 wordt afgetrokken kleiner wordt; m.a.w. er vindt opslingering plaats; dit zal des te meer zijn, naarmate  $R$  groter is t.o.v.  $R_1$  en  $R_2$ . Staat de potmeter geheel omlaag, dan wordt de versterking voor de lage frequenties:

$$A_1 = \frac{R_2}{R + R_1 + R_2}$$

Vergelijken we dit met de versterking voor de hoge frequenties dan zien we, dat de versterking kleiner is, omdat de noemer van de breuk groter geworden is; m.a.w. er treedt verzwakking op.

Gebruiken we weer dezelfde symbolen als in het voorafgaande geval bij fig. 38, dan krijgen we weer de uitdrukking voor de versterking bij de hoge en lage frequenties als in het voorafgaande gevonden is. We verkrijgen ook weer gelijke uitdrukkingen voor de tijdconstanten met als bijzonderheid, dat, terwijl in het voorafgaande geval de waarde van  $T_1$  vrijwel steeds groter was dan die van de vaste tijdconstante  $T_2$ , dit nu niet meer het geval is; de beide tijdconstanten gaan „krijgertje wisselen”; zodra dit gebeurt, zal de verzwakking in opslingering overgaan. Voor kleine waarden van  $X$  zal de tijdconstante  $T_1$  het grootste zijn; de waarde van  $\omega$ , waarbij  $\omega T_1$  gelijk aan 1 wordt (het eerste kantelpunt) wordt bepaald door de veranderlijke tijdconstante  $T_1$ .

Voor grote waarden van  $X$  echter zal  $T_2$  de grootste tijdconstante worden; de eerste kantelfrequentie  $\omega_1$  wordt nu gelijk aan  $1 : T_2$ ; het kantelpunt komt nu op een vaste waarde te liggen (zie ook fig. 43).

Bekijken we nog eens de algemene uitdrukking voor de versterking bij verschillende frequenties, dan zien we dat in het eerste geval (bij de kleine waarden van  $X$ ) de waarde  $\omega \cdot T_1$  groot wordt t.o.v. 1: dit wil zeggen, dat met toenemende waarde van  $\omega$  de teller van de breuk en daarmee dus de waarde, toeneemt met 6 dB/octaaf, totdat de waarde van  $\omega T_2$  groter dan 1 wordt. In het tweede geval echter zullen we eerst de waarde van  $\omega$ , waarvoor  $\omega T_2$  gelijk wordt aan 1, bereiken; nu neemt de noemer van de breuk toe met 6 dB/octaaf, waardoor het geheel juist afneemt met 6 dB/octaaf.

We moeten nu de waarden van  $p$  en  $q$  kiezen. Wensen we b.v. een 10-voudige opdrijving, resp. verzwakking, dan moeten we de waarde van  $p$  minstens gelijk aan 9 kiezen, omdat de verzwakking voor de hogere frequenties gelijk is aan  $1 : (1 + p)$ , terwijl, zoals we gezien hebben, de opslingering van de lage frequenties nooit groter kan zijn dan de verzwakking van de hoge frequenties; in werkelijkheid moeten we  $p$  groter kiezen dan 9, omdat we met de opslingering nooit geheel de oorspronkelijke waarde kunnen behalen. Wat betreft de keuze van  $q$ , we moeten deze veel groter dan  $p$  kiezen, omdat we anders niet voldoende basversterking, resp. verzwakking kunnen bereiken. Voor  $X = 1$  wensen we n.l., dat we vrijwel de oorspronkelijke waarde van  $A$  (1) bereiken, omdat we anders nodeloos aan versterking zouden opofferen; aangezien de versterking bij  $X = 1$  voor de lage frequenties gelijk was aan  $(1 + q) : (1 + q + p)$  is het wel duidelijk dat, om de noemer van de breuk zoveel mogelijk gelijk aan de teller te krijgen, het nodig is om  $q$  veel groter te maken dan  $p$ .

Ook voor het verkrijgen van een voldoende grote verzwakking is het nodig, dat  $q$  veel groter is dan  $p$ .

Wensen we een gelijke mate van opslinging en verzwakking, dan moeten we  $q$  zodanig bepalen, dat  $q = p^2 - 1$ ; bij een waarde van  $p = 5$  behoort een waarde van  $q = 24$ . Maken we  $q$  kleiner dan 24, dan zal de opslinging groter zijn dan de verzwakking, maken we  $q$  groter dan deze waarde, dan zal het omgekeerde het geval zijn.

Om eens een voorbeeld te geven, nemen we  $p = 4$ , en  $q = 10$ ; hierbij is dus niet voldaan aan de bovenstaande voorwaarde en de opslinging is groter dan de verzwakking.

De vaste verzwakking wordt nu  $1/5$  of wel  $-14$  dB.

De versterking voor de lage frequenties wordt nu:

$$A_1 = \frac{1 + X \cdot 10}{1 + 4 + 10}$$

Voor  $X = 1$  wordt dit gelijk aan 0,735; de opslinging t.o.v. de vaste verzwakking bedraagt nu  $0,735 : 0,2 = 3,68$  voudig.

Voor  $X = 0$  wordt dit gelijk aan 0,066; de verzwakking t.o.v. de vaste verzwakking bedraagt nu  $0,066 : 0,2 = 1/3$  voudig; we zien, dat inderdaad de opslinging groter is dan de verzwakking.

$$\text{De tijdconstante } T_1 = T \frac{1}{1 + X \cdot 10} \quad (T = R \cdot C)$$

$$\text{De tijdconstante } T_2 = T \frac{1}{1 + 2}$$

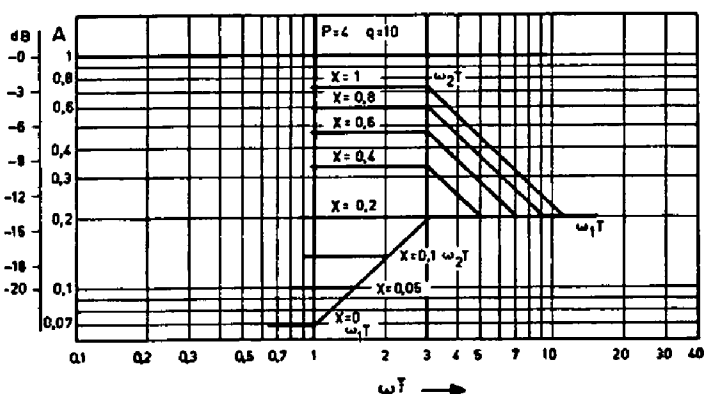


Fig. 48

We zien dat de beide tijdconstanten gelijk worden, indien  $10 \cdot X = 2$  of wel, indien  $X = 0,2$ . Twee samenvallende tijdconstanten wil echter zeggen, dat er geen knik in de frequentiekarakteristiek aanwezig is; m.a.w. deze loopt recht door. In het algemeen kunnen we zeggen, dat voor de waarde van  $X$ , welke gelijk is aan  $1 : (p + 1)$ , de frequentiekarakteristiek rechthoekig loopt.

De waarde van het eerste kantelpunt wordt bereikt als  $\omega_1 T_1 = 1$ , of

$\omega_1 \left( \frac{1}{1 + X \cdot 10} \right) T = 1$  of  $\omega_1 T = (1 + X \cdot 10)$ ; zetten we in de gra-

fiek de waarde van  $\omega T$  uit, dan wordt  $\omega_1 \cdot T = (1 + X \cdot 10)$ .

Wordt  $X$  echter groter dan 0,2 dan krijgen we met het andere kantelpunt te doen, waarvoor  $\omega_2 = 1 : T_2 = 3 : T$ .

Zetten we nu weer de waarde van  $\omega T$  uit, dan wordt deze voor het eerste kantelpunt gelijk aan  $\omega_2 T = 3$ , een constante waarde. Dit stelt voor het bovenste deel van de grafiek fig. 43; we behoeven dus niets anders te doen dan vanaf de lijn  $\omega_2 T = 3$  een lijn met een helling van 6 dB/octaaf omlaag te trekken, totdat we de vaste verzwakking snijden. Het snijpunt geeft dan de ligging van de andere tijdconstante aan; hier dus  $\omega_1 T$ .

Voor verschillende waarden van  $X$  krijgen we de volgende

TABEL II

|                                       | x    | Verzwakking | $\omega_1 T$ | $\omega_2 T$ |
|---------------------------------------|------|-------------|--------------|--------------|
| Frequentie<br>karakteristiek<br>recht | 0    | 0,066       | 1            | 3            |
|                                       | 0,05 | 0,1         | 1,5          | 3            |
|                                       | 0,1  | 0,133       | 2            | 3            |
|                                       | 0,2  | 0,2         | 3            | 3            |
|                                       | 0,4  | 0,33        | 5            | 3            |
|                                       | 0,6  | 0,466       | 7            | 3            |
|                                       | 0,8  | 0,6         | 9            | 3            |
|                                       | 1    | 0,735       | 11           | 3            |

Deze waarden zijn in fig. 43 uitgezet; we zien, dat de krommen niet symmetrisch zijn, de opslingering verloopt anders dan de verzwakking. De vaste verzwakking in fig. 43 bedraagt -14 dB, de max. opslingering aan de l.f.-zijde ca. 11 dB, de max. verzwakking aan de l.f.-zijde bedraagt ca. 10 dB.

Indien we de schakeling van fig. 40 volgens deze gegevens zouden willen bouwen, dan kiezen we b.v.  $R_2$  gelijk aan 50 k $\Omega$ . Hieruit volgt, dat  $R_1$  gelijk wordt aan  $4 \times 50 = 200$  k $\Omega$  en  $R$  gelijk aan  $10 \times 50 = 500$  k $\Omega$ .

Dit zijn zeer bruikbare waarden, ofschoon  $R_1$  hier aan de hoge kant is, omdat er verzwakking van de hoge frequenties kan ontstaan door aanwezigheid van bedradings- en buiscapaciteiten, zodat we daarmee de schakeling van fig. 24 krijgen. We zouden  $R_2$  ook kleiner kunnen nemen, b.v. 20 k $\Omega$ . De capaciteit van  $C$  bepalen we weer aan de hand van fig. 43. We zien, dat de verzwakking begint bij de waarde van  $\omega \cdot T$  gelijk aan 3, omdat immers  $T$  gelijk is aan  $3 \cdot T_2$  en in dit punt  $\omega \cdot T_2$  gelijk is aan 1. Wensen we deze verzwakking te doen beginnen bij 150 Hz, dan wordt  $\omega$  gelijk aan  $2 \times \pi \times 150 = 6,28 \times 150 = 942$ .  $T$  wordt nu gelijk aan  $3 : 942$ . Deze waarde is weer gelijk aan het produkt  $R \cdot C$ . Voor  $C$  vinden we:  $C = 3 : (0,5 \times 942) \mu F = 0,0064 \mu F = 6400$  pF.

Wensen we een grotere mate van opslingering, dan zullen we  $p$  groter moeten kiezen;  $q$  kiezen we ongeveer zo, dat deze gelijk wordt aan  $p^2 - 1$ .

### III. 5. OMVANGRIJKE KLANKREGELSYSTEMEN

Aan de tot nu toe behandelde klankregelsystemen kleefden enige gebreken en wel in hoofdzaak het gebrek aan symmetrie voor versterking en verzwakking. Dit bezwaar zal steeds aanwezig zijn, indien we in het toegepaste netwerk maar één „maas" hebben, waarin R en C voorkomen. Alleen door toepassing van twee „mazen" kunnen we een nagenoeg symmetrisch systeem verkrijgen. Helaas is de analyse van dergelijke systemen veel gecompliceerder, waardoor we de eenvoudige rekenwijze, zoals deze in het voorafgaande is toegepast, niet zonder meer kunnen gebruiken.

In fig. 44 is een dergelijke schakeling getekend, die een vrijwel symmetrische basopdrijving resp. verzwakking teweeg brengt. Deze schakeling komt in grote trekken overeen met die van fig. 40, het enige verschil is, dat nu de condensator C verdeeld is in twee delen, n.l. het deel C en het deel C : p.

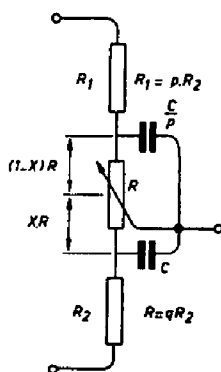


Fig. 44

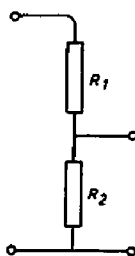


Fig. 45

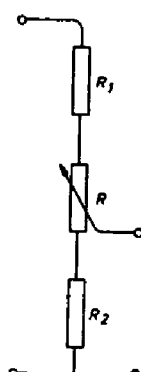


Fig. 46

Daar dit type schakeling zeer veel gebruikt wordt, zullen we er wat nader op ingaan. Allereerst bekijken we de vaste verzwakking voor de hogere frequenties; hierbij kunnen we weer de capaciteiten als een doorverbinding denken; de stand van de potentiometer R speelt geen rol meer. We kunnen het vervangschema van fig. 45 gebruiken. Voor de vaste verzwakking A vinden we weer:

$$A = \frac{1}{1 + p}$$

Deze waarde is tevens maatgevend voor de maximaal te verkrijgen basopdrijving; voor  $p = 9$  is de grootste mate van opdrijving gelijk aan  $(9 + 1) = 10$ -voudig.

Aan de andere kant kunnen we ook een zeer lage frequentie beschouwen, waarbij we de capaciteiten wel weg kunnen denken, omdat de schijnbare weerstand dan zeer hoog geworden is. Op deze wijze verkrijgen we het vervangschema van fig. 46.

De versterking voor deze lage frequenties wordt gelijk aan:

$$A = \frac{1 + X \cdot q}{1 + p + q}$$

Hierbij is  $X$  weer het deel van de weerstand  $R$ , dat zich tussen de loper en het onderste punt van de weerstand bevindt.

Voor  $X = 0$  hebben we weer de grootste verzwakking; hier wordt:

$$A_1 = \frac{1}{1 + p + q}$$

We werken nu meestal t.o.v. de vaste verzwakking  $A_2$  van de hogere frequenties; dit is het niveau, waar we van uit gaan. We noemen dit weer de relatieve versterking  $A_r$ . Daar de verzwakking gelijk was aan  $1 : (p + 1)$ , moeten we nu de waarden voor  $A_1$  met  $(p + 1)$  vermenigvuldigen.

$$A_{r1} = \frac{1 + p}{1 + p + q}$$

Daar de noemer van deze breuk steeds groter is dan de teller is het duidelijk, dat er verzwakking zal optreden.

Staat de potmeter  $R$  geheel aan de bovenzijde, dan wordt  $X$  gelijk aan 1, zodat nu de versterking wordt:

$$A_2 = \frac{1 + q}{1 + p + q}$$

Om nu de relatieve versterking te vinden, vermenigvuldigen we dit met  $(p + 1)$ :

$$A_{r2} = \frac{1 + p + q + pq}{1 + p + q}$$

Aangezien nu de noemer kleiner is geworden dan de teller, zal er nu versterking optreden t.o.v. het hoge register.

Het begin van de frequentiekrommen is dus geheel gelijk aan dat in fig. 39, terwijl precies dezelfde overwegingen gelden voor de keuze van  $p$  en  $q$ .

De stand van de potmeter waarbij de kromme „rechtuit” gaat, wordt weer bepaald door:

$$X = \frac{1}{1 + p}$$

Wensen we weer een symmetrische verzwakking, resp. versterking, dan moet weer worden voldaan aan de voorwaarden dat:

$$q = p^2 - 1$$

En met dit eenvoudig overzicht zijn alle weerstandswaarden vastgelegd; rest nog slechts om de waarde van  $C$  vast te leggen.

De tijdconstante  $T$  wordt gelijk aan  $R_2 \cdot C$ ; indien we er voor zorgen, dat bij het beginpunt  $\omega$  van het versterken, resp. verzwakken,  $\omega T$  gelijk wordt aan 1, dan is hiermede ook de waarde van  $C$  bepaald. We zullen dit met een voorbeeld toelichten.

Stel, dat we een ca. 10-voudige opslingering, resp. verzwakking wensen (20 dB) dan kiezen we  $p$  gelijk aan 9.

Uit de symmetrie-overweging wordt  $q = 81 - 1 = 80$ . Kiezen we  $R_2$  gelijk aan  $12 \text{ k}\Omega$ , dan wordt  $R$  gelijk aan  $80 \times 12 = \text{ca. } 1 \text{ M}\Omega$  en  $R_1$  gelijk aan  $9 \times 12 = \text{ca. } 100 \text{ k}\Omega$ .

De verzwakking  $A_{r1}$  wordt nu  $10 : 90 = 0,11$ -voudig.

$$90 + 720$$

De versterking  $A_{r2}$  wordt  $\frac{90}{90 + 720} = 9$ -voudig.

$$90$$

Wensen we de krommen te doen beginnen bij een frequentie van  $400 \text{ Hz}$ , dan moet  $\omega$  gelijk zijn aan  $6,28 \times 400 = 2512$ ; de waarde van  $T$  wordt gelijk aan  $1 : \omega = 1 : 2512$ , daar volgens fig. 47 de invloed van de regeling bij  $\omega T = 1$  begint.

Aangezien  $T$  gelijk was aan  $R_2 C$  wordt  $C$ :

$$C = \frac{10^6}{12.000 \times 2512} \mu F = 33.300 \text{ pF} \text{ en } \frac{C}{p} = \frac{33.300}{9} = 3700 \text{ pF}$$

Het gewenste verloop van de potentiometer (de verandering van de weerstand afhankelijk van de draaiingshoek) kunnen we weer nagaan gelijk we dat in fig. 43 gedaan hebben. Dit verloop moet bij voorkeur zodanig zijn, dat we er met eenzelfde draaiingshoek steeds evenveel dB aftrekken of bijdoen.

Het grote verschil met het verloop van deze krommen en die uit fig. 43 is echter, dat zij nagenoeg symmetrisch t.o.v. de  $0 \text{ dB}$ -as zijn komen te liggen.

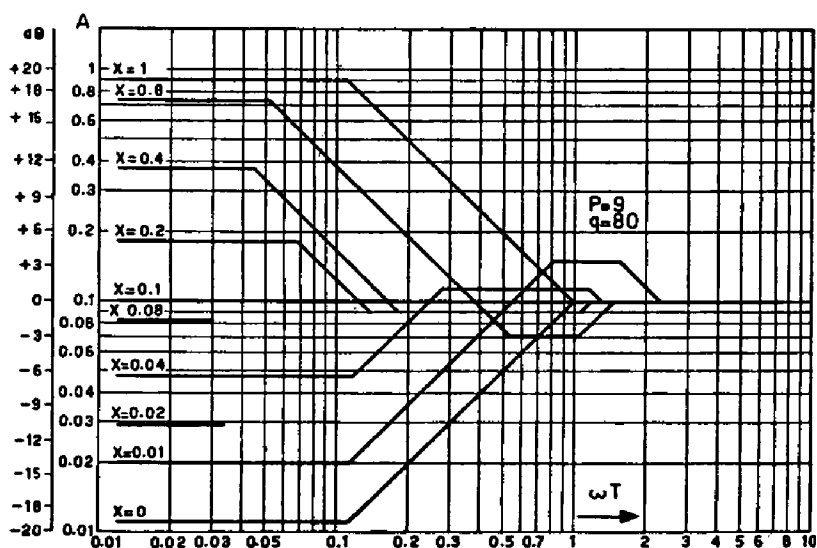


Fig. 47

Teneinde dit wat nader te kunnen beschouwen, bekijken we eerst een breuk van de gedaante:

$$A_r = \frac{(1 + j\omega T_1) (1 + j\omega T_4)}{(1 + j\omega T_3) (1 + j\omega T_2)}$$

We denken ons in, dat hier  $T_1$  de grootste is, daarna  $T_2$  enz.

Voor zeer lage frequenties gaat  $A_r$  weer rechtuit; wordt  $\omega$  groter, dan komt eerst de term  $j\omega T_1$  aan de beurt, daar deze groot wordt t.o.v. 1. De lijn gaat nu met 6 dB/octaaf omhoog omdat deze term in de teller staat. Vervolgens komt de term  $j\omega T_2$  aan de beurt; doch, daar deze in de noemer staat, zal het effect zijn, dat dit elkaar compenseert, zodat de kromme recht loopt. Vervolgens komt  $j\omega T_3$  aan de beurt, waardoor de kromme gaat dalen, totdat weer  $j\omega T_4$  groot wordt t.o.v. 1 en de kromme weer rechtuit gaat. Dit is in fig. 47 getekend.

Iets dergelijks gebeurt ook hier; helaas wordt de algemene uitdrukking voor  $A_r$  zo ingewikkeld, dat we deze waarden van  $T_1$ , enz. niet op een eenvoudige wijze in die van  $T$  kunnen uitdrukken.

Maar aan de andere kant mogen we niet verwachten dat alles per se eenvoudig moet zijn; de natuur stoort zich nu eenmaal niet aan onze gedachten, maar volgt haar eigen wetten. Willen we een wat diepergaand inzicht in deze schakelingen, dan moeten we ons hierdoor niet laten afschrikken. In moderne klankregelsystemen bevinden zich tal van geraffineerde schakelingen die we echter vrijwel steeds tot deze grondelementen kunnen terugvoeren.

We gebruiken nu de variabele tijdconstanten:

$$\frac{T_1}{T} = q \cdot X = 80 \cdot X \text{ en } \frac{T_2}{T} = \frac{q}{p} \cdot (1 - X) = 9 (1 - X) \text{ (met een}$$

kleine benadering).

Deze kunnen we voor de verschillende waarden van  $X$  (afhankelijk van de potmeterstand) bepalen.

Voor de liefhebbers geven we hierbij de algemene uitdrukking voor de relatieve versterking:

$$A_r = \frac{1 + \frac{T_1}{T} + j\omega T \left( \frac{T_1}{T} + \frac{T_2}{T} + \frac{T_1 T_2}{T_2} + j\omega T \frac{T_1 T_2}{T_2} \right)}{\frac{1 + p + q}{1 + p} + j\omega T \left( \frac{T_1}{T} + \frac{T_2}{T} + \frac{T_1 T_2}{T_2} + j\omega T \frac{T_1 T_2}{T_2} \right)}$$

Hierin gaan we nu de verschillende waarden van  $T_1$  en  $T_2$  invullen, die we bij de verschillende waarden van  $X$  gevonden hebben. Voor  $X = 0$  houden we een eenvoudige uitdrukking over:

$$A_r = \frac{1}{9} \times \frac{1 + j\omega T \cdot 9}{1 + j\omega T}$$

Voor kleine waarden van de frequentie  $\omega$  is de verzwakking 1:9; zodra nu echter  $\omega T$  in de buurt van 0,11 komt, zal  $9 \cdot \omega T$  groot worden t.o.v. 1, zodat nu de lijn stijgt met 6 dB/octaaf, en wel, totdat in de noemer  $\omega T$  in de buurt van 1 komt; dan heffen teller en noemer elkaar juist op, zodat de lijn verder recht loopt. We kunnen dit in fig. 47 gemakkelijk controleren.

Het leuke van deze methode is steeds, dat we de gevonden formules niet behoeven uit te rekenen (wat een onbehoorlijke hoeveelheid werk met zich medebrengt), maar dat we eenvoudigweg aan de hand van de formule, dus zonder deze uit te rekenen, de resultaten uit de grafiek kunnen bepalen.

Voor  $X = 1$  houden we over:

$$A_r = \frac{9(1 + j\omega T)}{1 + 9 \cdot \omega T}$$

Voor kleine waarden van  $\omega$  is de versterking steeds constant en wel gelijk aan 9; zodra  $\omega T$  in de buurt komt van  $1:9$ , wordt in de noemer  $9 \cdot \omega T$  groot t.o.v. 1, zodat de kromme daalt met 6 dB/octaaf; komt nu echter  $\omega T$  in de buurt van 11, dan zal in de teller  $\omega T$  groot worden t.o.v. 1, zodat de kromme nu weer recht loopt.

Om nu de berekening van de tussenliggende waarden wat te verduidelijken, zullen we een voorbeeld geven.

Nemen we b.v.  $X = 0,04$ ; dan wordt de algemene uitdrukking voor de versterking:

$$A_r = \frac{4,2 + j\omega T (39,4 + 27,65 j\omega T)}{9 + j\omega T (39,4 + 27,65 j\omega T)}$$

Deze uitdrukking kunnen we weer als volgt schrijven:

$$A_r = \frac{4,2(1 + 0,762 j\omega T)(1 + 3,65 j\omega T)}{9(1 + 0,876 j\omega T)(1 + 3,51 j\omega T)}$$

En hiermede zijn we weer op bekend terrein; we zien weer het optreden van de vier tijdconstanten, waardoor de vier kantelpunten in de grafiek van fig. 47 ontstaan. Het eerste deel van de breuk, n.l.  $4,2:9$  stelt voor de verzwakking van het eerste deel en wel in het gebied van de lage frequenties.

Deze verzwakking was gelijk aan:

$$A_r = \frac{(1 + Xq)(1 + p)}{1 + p + q}$$

Vullen we hierin de waarden van  $p$  en  $q$  in:

$$A_r = \frac{1}{9} (1 + 80 \cdot X)$$

Hieruit kunnen we gemakkelijk de versterking, resp. de verzwakking berekenen.

In fig. 48 is de tegenhanger van het filter volgens fig. 44 getekend, n.l. een schakeling welke de mogelijkheid biedt de hoge frequenties naar wens te versterken of te verzwakken.

Voor de lage frequenties zal de schijnbare weerstand van de condensatoren  $C$  en  $C:p$  zeer groot zijn, zodat we deze verbindingen met de potentiometer wel open kunnen denken; we houden dan het eenvoudige vervangschema van fig. 49 over.

De vaste verzwakking bedraagt nu  $1:1 + p$ .

En hiermede is al direct het belangrijkste van de regeling vastgelegd; wenssen we b.v. een 10-voudige opslinging, resp. verzwakking, dan nemen we  $p$  gelijk aan 9. Het merkwaardige met dit filter is wel, dat hierbij ook de bovengrens precies wordt bereikt, zulks in tegenstelling met de andere typen, waarbij de opslinging altijd iets kleiner bleef dan de vaste verzwakking. Voor de hoge frequenties krijgen we het vervangschema van fig. 50; hierbij hebben we de condensatoren gewoon als een doorverbinding gedacht. We noemen  $X$  weer het deel van de potentiometer dat zich tussen de looper en het onderste contact bevindt; het overige deel is  $(1 - X)$ .

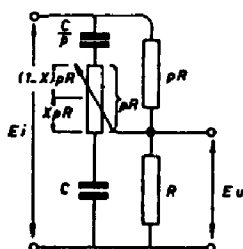


Fig. 48

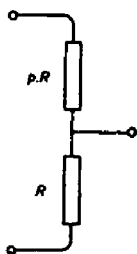


Fig. 49

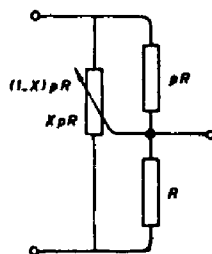


Fig. 50

De verzwakking van de hoge frequenties, vergeleken bij de vaste verzwakking, wordt nu gelijk aan:

$$A_r = \frac{X(2 - X)}{X(1 - X) + \frac{1}{p + 1}}$$

Voor  $X = \frac{1}{p + 1}$  wordt de waarde van  $A_r$  weer gelijk aan 1; bij deze

waarde gaat de frequentie karakteristiek rechtuit.

Uitgaande van  $p$  gelijk aan 9, zijn in fig. 51 de frequentie karakteristieken voor verschillende waarden van  $X$  getekend.

Hieruit kunnen we o.a. zien, dat bij  $X = 0,1$  de karakteristiek rechtuit gaat; we moeten de potentiometer zodanig bemeten, dat deze waarde ongeveer op de helft van de totale draaiing komt te liggen.

We zien, dat de vorm van de krommen weer vrijwel overeen komt met die in het vorige geval; alleen bij de kromme voor  $X = 0$  is er iets bijzonders aan de hand; deze lijn buigt niet meer om, maar loopt steeds door. Dit kunnen we aan de hand van de algemene formule gemakkelijk nagaan.

Voor de liefhebbers geven we de algemene uitdrukking:

$$A_r = \frac{[1 + X p j \omega T] [1 + (2 - X) j \omega T]}{1 + j \omega T \left\{ (X p - X + 2) + j \omega T p \right\} X(1 - X) + \frac{1}{1 + p} \left\{ \right\}}$$

Dit ziet er allemaal erg gecompliceerd uit, maar het wordt veel eenvoudiger, indien we hier de waarden van  $p$  en  $X$  invullen.  
Voor  $X = 0$  houden we de uitdrukking over:

$$A_r = \frac{1 + 2 \cdot j\omega T}{(1 + 1,316 j\omega T)(1 + 0,684 j\omega T)}$$

In deze uitdrukking ontbreekt een term in de teller; het zal dus voor de hand liggen, dat de noemer, waarin twee termen met  $j\omega T$  voorkomen, het steeds zal „winnen”, zodat de kromme uiteindelijk steeds verder omlaag loopt.

Wordt  $\omega T$  groter, dan zal eerst de teller groot worden, zodat de kromme aanvankelijk stijgt met 6 dB/oct.; dit gaat zo door, totdat  $\omega T$  gelijk wordt aan 1 : 1,316, waarbij de eerste term in de noemer gaat meespelen, zodat de kromme horizontaal loopt. Wordt  $\omega T$  nu steeds groter en zal deze in de buurt komen van 1 : 0,684, dan zal de lijn steeds verder dalen met een steilheid van 6 dB/octaaf.

Het ontwerp van dit filter is al bijzonder eenvoudig: de tijdconstante  $T$  is gelijk aan  $R \cdot C$ . Uit fig. 51 zien we, dat de regeling vrijwel begint bij  $\omega T = 1$  of  $\omega = 1 : T$ . Wensen we te regelen van 1000 Hz af, dan hoort hierbij een  $\omega$  van 6280 of  $T$  gelijk aan 1 : 6280. Nemen we  $R$  gelijk aan 110 k $\Omega$ , dan wordt de potentiometer  $9 \times 110 = 1 \text{ M}\Omega$ . Hieruit volgt direct de waarde van  $C$ .

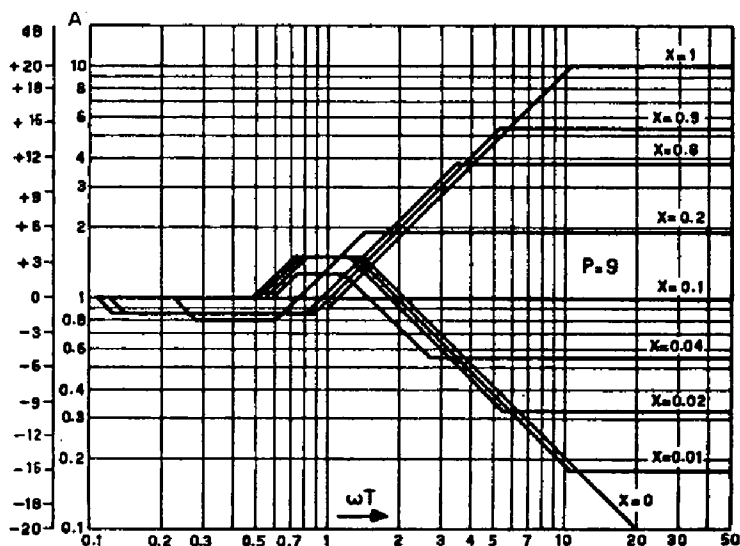


Fig. 51

In fig. 51 kunnen we gewoon op de plaats, waar  $\omega T = 1$ , de waarde van 1000 Hz plaatsen; zodoende hebben we direct het gedrag bij frequenties tussen 100 en 10.000 Hz. Overigens zijn we geheel vrij in de keuze van de beginfrequentie; kiezen we deze b.v. 1500 Hz, dan vermenigvuldigen we de schaal van  $\omega T$  met 1500, enz.

De opslingingering loopt door tot 10 maal de beginfrequentie; dit hangt ook weer samen met de 10-voudige opslingingering, die we hier gesteld hebben.

Om de vorm van de lijnen in fig. 51 nader toe te lichten, nemen we b.v.  $X = 0,2$ . De relatieve versterking wordt nu gelijk aan:

$$A_r = \frac{(1 + 0,9 j\omega T) (1 + 1,8 j\omega T)}{(1 + 2,75 j\omega T) (1 + 0,85 j\omega T)}$$

Beginnen we bij kleine waarden van  $\omega T$ , dan zal, zodra  $\omega T$  in de buurt komt van 1 : 2,75, de eerste term in de noemer groot worden t.o.v. 1; bij deze waarde van  $\omega T$  begint de kromme te dalen met 6 dB/octaaf; dit gaat door, totdat  $\omega T$  gelijk is aan 1 : 1,8, waarbij de tweede term in de teller weer groot wordt t.o.v. 1; deze beide heffen elkaar op, zodat de lijn nu recht loopt. Dit gaat zo door totdat  $\omega T$  gelijk geworden is aan 1 : 0,9; deze term staat in de teller, zodat de lijn nu weer stijgt met 6 dB/octaaf. Wordt tenslotte  $\omega T$  zo groot, dat 0,85  $\cdot \omega T$  in de buurt van 1 komt, dan komt er weer een term in de noemer bij, zodat de lijn weer horizontaal loopt.

U ziet dat de zaak in wezen zeer eenvoudig is.

### III. 6. PLAATSING VAN DE KLANKREGELSYSTEMEN IN DE VOORVERSTERKER

De in dit boek getekende klankregelsystemen worden vrijwel steeds in een weerstandsversterker opgenomen, en wel achter de scheidingscondensator in het roostercircuit van de volgende buis. De topaansluiting van de regelaar komt dan via de scheidingscondensator aan de anode van de voorafgaande buis, terwijl deze buis via de anodeweerstand met de voedingsbron is verbonden. Het aftakpunt van het filter komt dan aan het rooster van de volgende buis, terwijl de onderzijde normaal is geaard. Er is steeds een geleidende verbinding tussen het aftakpunt en aarde, zodat een afzonderlijke lekweerstand niet noodzakelijk is.

De beschouwde filters beginnen vrijwel alle met een ingangsweerstand (met uitzondering van die in fig. 48) en, zoals we al eerder hebben opgemerkt, zit in deze weerstand ook al die van de voorafgaande trap verdisconteerd. Deze lekweerstand is gelijk aan de parallelschakeling van de in- en uitwendige weerstand van de buis; bij een pentode is dit vrijwel alleen de anodeweerstand.

Dit legt ons natuurlijk zekere begrenzingen op in de keuze van de weerstand; we mogen deze weerstand (b.v.  $R_1$  in fig. 38) beslist niet kleiner kiezen dan de al eerder genoemde parallelweerstand. Gebruiken we b.v. een triode met een inwendige weerstand van 40 k $\Omega$ , en een belastingsweerstand van 60 k $\Omega$ , dan is hiervan de parallelweerstand 24 k $\Omega$ . Zouden we b.v. een serieweerstand gevonden hebben van 100 k $\Omega$ , dan moeten we in werkelijkheid een weerstand aanbrengen van 100 — 24 = 76 k $\Omega$ , om de gewenste regelkarakteristiek te verkrijgen.

Aan het filter wordt nu een ingangsspanning gelegd, die gelijk is aan:

$$E_i = u \cdot E_g \cdot \frac{R_u}{R_i + R_u}$$

waarin  $\mu$  de versterkingsfactor van de buis is, en  $E_g$  de aangelegde roosterwisselspanning van de voorafgaande trap. Is deze b.v. gelijk aan 40, dan houden we in dit geval een versterking over van  $0,6 \times 40 = 24$ -voudig. Op deze wijze compenseren we weer het verlies, dat het klankfilter veroorzaakt.

De vaste klankfilters, b.v. volgens fig. 27, worden meestal aan de ingang van de versterker geplaatst voor compensatie van de opnamekarakteristieken, terwijl de variabele klankfilters meestal in de tweede en derde trap worden opgenomen, omdat hier het niveau veel hoger ligt (meestal in de buurt van 1 V). Zouden we n.l. de filters aan het begin van de versterker plaatsen, dan zouden we veel moeilijkheden krijgen met krakende potentiometers, terwijl het met het oog op ruis en brom zeer onverstandig zou zijn, om het toch al lage niveau (bij el. dyn. pickups ligt dit in de buurt van 0,02 ... 0,05 V) nog meer te verzwakken. Bij een microfoonversterker, waarbij de spanningen nog aanzienlijk lager liggen, spreekt dit welhaast vanzelf.

Omtrent de ruis van versterkers plegen nog al eens misverstanden te ontstaan. Zo lang de ingangsweerstand van de versterker hoog is (100 k $\Omega$  en meer), speelt de ruis, afkomstig van de buizen, totaal geen rol; het gebruik van ruisarme buizen in de eerste trappen zoals dit in sommige schema's gebeurde, is dwaasheid. De totale ruis is dan n.l. vrijwel geheel afkomstig van thermische ruis in de weerstand; dit is een natuurwet, waaraan niet te ontkomen valt.

Ligt de ingangsweerstand tussen de 2500 en 10.000 ohm, dan zijn de ruisbijdragen van de buis en de ingangsweerstand vrijwel gelijk; dan verdient het gebruik van ruisarme buizen wel degelijk aanbeveling. Wordt de ingangsweerstand nog lager, dan moet men beslist speciale buizen gaan gebruiken, temeer, omdat dan ook meestal de ingangsspanningen zeer laag zijn. Dit gebeurt een enkele maal, als men geen ingangstransformator gebruikt.

Bij het klankfilter van fig. 48 wordt geen serieweerstand toegepast; hierbij is het van belang de inwendige weerstand van de voorafgaande schakeling zo klein mogelijk te houden, b.v. door het gebruik van een triode met een lage  $\mu$  en  $R_p$ , of door het toepassen van een steile pentode, die met een kleine uitgangsweerstand toch nog een redelijke versterking en uitsturing leveren kan (zie ook hfdst. I).

### III. 7. HET EFFECT VAN HET AANBRENGEN VAN MEER RC-LEDEN IN SERIE

Met de tot nu toe gebruikelijke klankregelsystemen hebben we steeds een helling van 6 dB/octaaf ontmoet; voor een scherpe afsnijding van bepaalde frequenties is deze helling echter ontoereikend, zodat we naar middelen moeten omzien om steilere hellingen te verkrijgen. Het afsnijden van zeer lage frequenties wordt vaak gedaan om het motorgerommel van de platenspeler zoveel mogelijk onhoorbaar te maken. In zulke gevallen kunnen we frequenties onder de 30 Hz veel beter afsnijden. Aangezien we een gering deel van het frequentiespectrum willen missen, is het van belang deze afsnijding zo steil mogelijk te verrichten. Bij oudere grammofoonplaten zijn nagenoeg geen frequenties boven de 5000 Hz aanwezig; hierboven dient zo steil mogelijk afgesneden te worden, om-

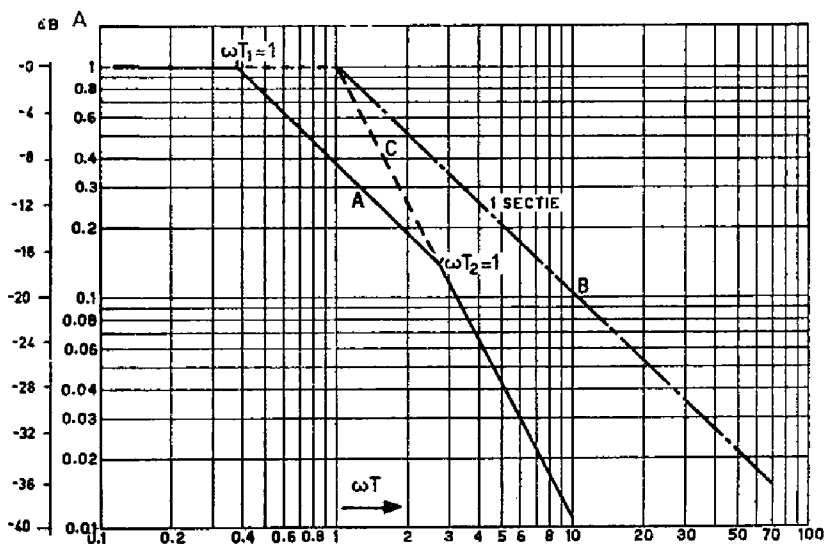


Fig. 52

dat boven deze frequenties alleen maar ruis wordt geproduceerd. Voorts hebben sommige pickups in dit gebied zeer hinderlijke resonanties, zodat een veel prettiger weergave ontstaat door dit gebied af te knippen. Indien we twee secties volgens fig. 24 achter elkaar zetten met een buis er tussen, dan zal de totale weergave gewoon gelijk zijn aan het produkt van iedere versterking afzonderlijk. Dit is alleen maar het geval, indien de ene sectie de andere niet beïnvloedt. De totale versterking wordt nu gelijk aan:

$$A = \frac{1}{(1 + j\omega T) \times (1 + j\omega T)}$$

afgezien van de versterking, die de buis zelf kan leveren, doch die de vorm van de frequentiekromme niet beïnvloedt.

Voor de lage frequenties, waarbij  $\omega T$  klein is t.o.v. 1, zal de versterking ook gelijk aan 1 zijn; komt echter  $\omega T$  in de buurt van 1, dan nemen beide termen in de noemer toe met 6 dB/octaaf, zodat de versterking afneemt met 2 maal 6 dB = 12 dB/octaaf. De versterking neemt af met het kwadraat van die van één sectie: is bij een bepaalde frequentie de versterking van een sectie gedaald tot 1/10, dan zal de versterking van twee secties dalen tot 1/100. U ziet, dat deze afsnijding zeer effectief is. Plaatsen we drie secties achter elkaar, ieder weer gescheiden door een buis, dan zal de afsnijding gaan met  $3 \times 6 = 18$  dB/octaaf enz. Dergelijke steile afsnijdingen worden in commerciële voorversterkers dikwijls toegepast. In fig. 52 is onder C deze kromme van twee secties aangegeven.

Anders wordt de situatie echter, indien we twee secties onmiddellijk achter elkaar plaatsen, zoals dat in fig. 53 is getekend met gelijke R en C waarden.

Nu beïnvloeden de beide secties elkaar wel degelijk; de versterking wordt gelijk aan:

$$A = \frac{1}{(1 + j\omega 2,62 T) \times (1 + j\omega 0,38 T)}$$

Deze kromme is in fig. 52 onder A voorgesteld. Beginnen we met de kleine waarden van  $\omega T$ , dan ontmoeten we eerst het punt, waar  $\omega T$  gelijk wordt aan 1 : 2,62; de kromme begint te dalen met een helling van 6 dB/octaaf; dit gaat door, totdat  $\omega T$  gelijk is aan 1 : 0,38, waarna de kromme met een helling van 12 dB/octaaf omlaag loopt.

Een geheel andere situatie ontstaat, indien we de RC-tijden gelijk nemen, doch de weerstand van het tweede lid veel groter kiezen dan die van het eerste lid, waardoor dit niet wordt belast. We kunnen nu wel het produkt van de twee versterkingen nemen, zodat we overhouden:

$$A = \frac{1}{(1 + j\omega T) \times (1 + j\omega T)}$$

Deze kromme komt overeen met die onder C getekend. We zien, dat de kromme later begint, en direct met een helling van 12 dB/octaaf omlaag loopt, wat dus veel gunstiger is dan de kromme onder A.

De situatie als hier geschetst, komen we in verborgen vorm in iedere versterker tegen; hier is R de anodeweerstand en C de parasitaire capaciteit, welke gevormd wordt door de som van in- en uitgangscapaciteit van de buis en de bedradingscapaciteit.


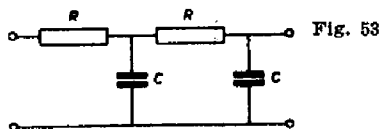


Fig. 53

Fig. 54

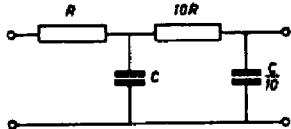

Dit hebben we in hoofdstuk I reeds besproken (zie ook fig. 51); daar iedere trap een demping van 6 dB/octaaf levert, zal voor n trappen de frequentiearakteristiek dalen met 6-n dB/octaaf.

Meestal liggen de kantelfrequenties voor de verschillende trappen ongelijk, zodat we een geknikte kromme krijgen; deze begint met 6 dB/octaaf, vervolgens 12 dB, daarna 18 dB enz.

Daar we van iedere trap gemakkelijk de kantelfrequentie kunnen berekenen, kunnen we, door vermenigvuldigen van de weergave van iedere trap afzonderlijk, gemakkelijk de totale weergave vinden.

Als tegenhanger hiervan zijn twee differentiator-secties volgens fig. 55 in serie geplaatst.

De versterking van één sectie was gelijk aan:

$$A = \frac{j\omega T}{(1 + j\omega T)}$$

Zijn de secties door een buis gescheiden, dan wordt de totale versterking van twee secties gelijk aan:

$$A = \frac{-(\omega T)^2}{(1 + j\omega T) \times (1 + j\omega T)}$$

Voor kleine waarden van  $\omega T$ , dus voor lage frequenties, houden we alleen de teller over; aangezien  $\omega T$  hier in het kwadraat voorkomt, zal de frequentiekromme stijgen met 12 dB/octaaf totdat  $\omega T$  in de buurt van 1 komt; hierbij wordt in de beide leden in de noemer  $\omega T$  groot t.o.v. 1, zodat A gelijk aan 1 wordt en verder zo blijft. Dit is in fig. 57 met de lijn A voorgesteld.

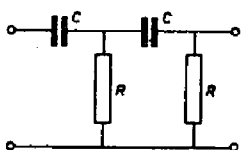


Fig. 55

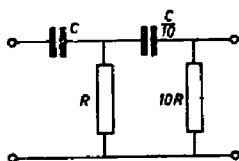


Fig. 56

Deze situatie doet zich ook in de versterker voor, waarbij C de scheidingscondensator is tussen de verschillende trappen (zie ook fig. 51) en R de lekweerstand van de volgende trap. De frequentiekrommen aan de lage zijde kunnen we weer construeren door vermenigvuldigen van de versterking van iedere trap afzonderlijk.

In fig. 55 is weer het geval getekend van twee gelijk gekoppelde secties. De versterking hiervan wordt gelijk aan:

$$A = \frac{-(\omega T)^2}{(1 + 2,62 j\omega T) \times (1 + 0,38 j\omega T)}$$

Deze kromme is in fig. 57 onder B getekend. Zorgen we ervoor, dat we de eerste sectie niet te zwaar belasten, en wel volgens fig. 56, dan krijgen we weer de kromme volgens fig. 57 onder A.

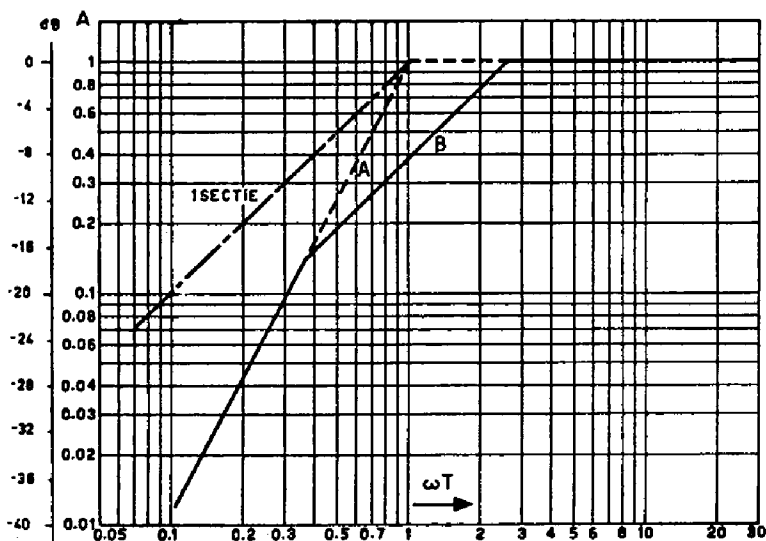


Fig. 57

### III. 8. IETS OVER POTENTIOMETERS

We hebben gezien, dat voor de klankregeling vaak potentiometers met een bijzonder verloop nodig zijn, welke niet in de handel verkrijgbaar zijn. Nemen we b.v. eens fig. 50 onder de loop, dan zien we, dat we hiervoor een potentiometer nodig hebben die in de middenstand nog maar 0,1 deel van de totale weerstand tussen het sleepcontact en de onderzijde van de potmeter heeft. Nemen we voor  $p$  een andere waarde, dan moeten we ook weer een ander soort potentiometer hebben.

Aangezien een rechtgeaarde amateur voor geen moeilijkheden terugdeinst, zullen we eens zien, hoe een dergelijke speciale potentiometer zelf te maken is en bovendien nog het voordeel heeft van nagenoeg kraakvrij te zijn en ook te blijven. Bovendien kunnen we een dergelijke potmeter gemakkelijk ijken, zodat we bepaalde standen kunnen terugvinden.

We weten, dat men in principe twee soorten van potentiometers onderscheidt, n.l. lineaire en logaritmische. De eerste soort spreekt vrijwel voor zichzelf; op de helft van de draailingshoek is de weerstand ook de helft; maken we 'n grafische voorstelling van de uitgangsspanning, afhankelijk van de draailingshoek, dan verkrijgen we een rechte lijn.

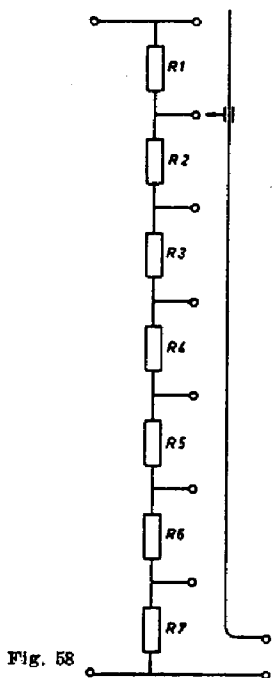


Fig. 58

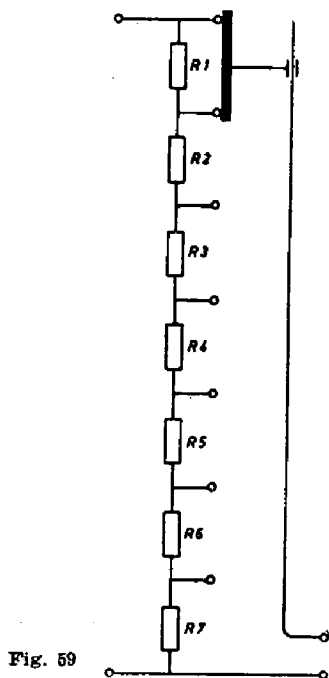


Fig. 59

Een dergelijk soort potentiometer is geheel ongeschikt als sterkteregelaar; in het begin werkt hij zeer snel, terwijl het laatste stuk vrijwel niets meer doet. Bij een logaritmische potentiometer ligt de zaak geheel anders; hier verandert de verzwakking, in dB uitgedrukt, regelmatig met de hoek-

verdraaiing. Stel, dat de potentiometer een draailingshoek van 300 graden bezit, en dat we in totaal 60 dB wensen te regelen (dit verzwakt het geluid tot nagenoeg onhoorbaar), dan komt het er op neer dat we voor iedere 5 graden hoekverdraaiing een verschil van 1 dB in sterkte verkrijgen. Daar een verschil van 3 dB pas duidelijk hoorbaar is, zal dit een prettige regeling zijn. Hierbij moeten we nog opmerken, dat er bij een echte logaritmische potmeter geen nulpunt is, m.a.w. dat er steeds een weinig geluid overblijft. Dit nulpunt wordt meestal kunstmatig aangebracht door kortsluiting in de onderste stand.

Hieruit volgt al direct, dat een logaritmische potentiometer niet zonder meer gedefinieerd is; de ene fabrikant zal het nulpunt op 60 dB, de andere op 50 dB, enz. leggen. Misschien komt het nog wel eens zover, dat de fabrikant bij de potmeter ook een krommetje van het verloop van de weerstand geeft. We beschouwen de potmeter nu eens als een reeks van aftakbare weerstanden volgens fig. 58.

We hebben hier in totaal zeven weerstanden getekend; dat aantal kan naar willekeur worden uitgebreid.

Stel dat we per stap eens een regeling wensen van 3 dB, m.a.w. bij iedere stap neemt de uitgangsspanning met 3 dB af. Dit zijn wel de grootste stappen, die we mogen maken op straffe van een regeling met sprongen. Wat betreft de omrekening van dB in verhoudingen, kunnen we gemakkelijk onthouden, dat 6 dB overeenkomt met een halvering van de spanning; 3 dB komt overeen met 0,7 maal de spanning; we komen zodoende tot het volgende lijstje:

|                               | verhouding |
|-------------------------------|------------|
|                               | $E_u/E_i$  |
| 0                             | 1          |
| — 3                           | 0,7        |
| — 6 : $0,7 \times 0,7 \equiv$ | 0,5        |
| — 9 : $0,7 \times 0,5 \equiv$ | 0,35       |
| — 12                          | 0,250      |
| — 15                          | 0,175      |
| — 18                          | 0,125 enz. |

We kunnen ook zeggen, dat we een reeks van getallen krijgen, waarvan telkens het volgende getal wordt verkregen door het voorafgaande met  $\frac{1}{2} \sqrt{2} (\equiv 0,7)$  te vermenigvuldigen.

Aan de hand van het bovenstaande nu is het heel eenvoudig om de waarden van de weerstanden in fig. 58 te berekenen.

Stellen we de som van alle weerstanden  $R_1$  t/m  $R_7$  gelijk aan  $R_t$  dan wordt de verhouding van de uitgaande tot de inkomende spanning gelijk aan:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{R_t - R_1}{R_t} = 0,7$$

Hierbij is de schakelaar in de getekende stand gedacht.

Voor de waarde  $R_1$  vinden we:

$$R_1 = (1 - 0,7) R_t \equiv 0,3 R_t$$

Gaan we een stapje omlaag, dan vinden we voor de verhouding:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{R_t - (R_1 + R_2)}{R_t} = 0,5$$

Aangezien de waarden van  $R_t$  en  $R_1$  bekend zijn, vinden we:  $R_2 = 0,2 R_t$ . Voor  $R_3$  vinden we op gelijke wijze:

$$\begin{aligned} R_3 &= 0,15 R_t \\ R_4 &= 0,1 R_t \\ R_5 &= 0,075 R_t \\ R_6 &= 0,05 R_t \\ R_7 &= 0,037 R_t \end{aligned}$$

Zo kunnen we deze reeks vrijwel onbeperkt voortzetten, de vierde term is steeds de helft van de tweede, de vijfde van de derde, enz. Hoe groter het aantal aftakkingen wordt, hoe verder we terug kunnen regelen, doch de regeling per stap blijft hier steeds gelijk, n.l. 3 dB.

We kunnen echter nog een verfijning aanbrengen en wel volgens fig. 59, waarbij afwisselend 1 en 2 contacten worden verbonden. Hierdoor krijgen we nog extra stapjes tussen twee standen in.

Sluiten we  $R_2$  kort, dan wordt de spanningsverhouding gelijk aan 0,625; tussen 0,5 en 0,7 hebben we zodoende nog een extra stap. Zo vinden we voor de extra stappen 0,625, 0,41, 0,28 enz. Met b.v. 15 contacten krijgen we zodoende  $15 + 13 = 28$  stappen, omdat kortsluiting van de eerste, resp. de laatste weerstand, geen effect heeft.

Voor deze schakelaar kunnen we een enkelpolige omschakelaar gebruiken met b.v. 18 standen, waar we het arrêr uitslopen.

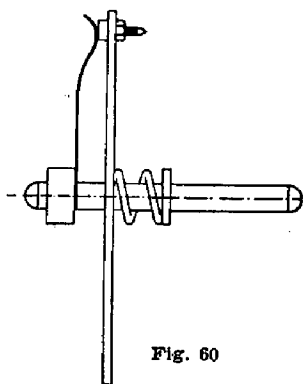


Fig. 60

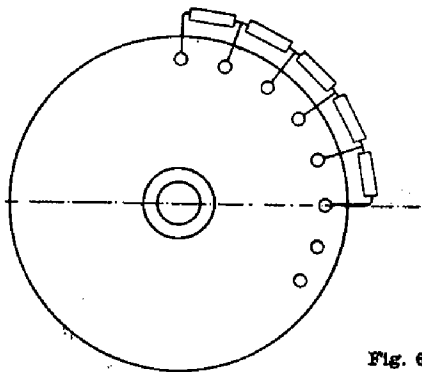


Fig. 61

Hierbij moeten we er wel op letten, dat we een schakelaar nemen, waarbij het mes twee contacten tegelijk kan bestrijken. Een dergelijke omschakelaar kunnen we ook zelf maken volgens fig. 60 en 61. Op een pertinax plaatje van b.v. 6 cm diameter boren we in een cirkel een groot aantal gaatjes, waarin we messing cilinderkopschroefjes bevestigen; dit zijn de contactpunten waartussen de weerstanden worden bevestigd.

Het sleepcontact kunnen we uit een oude gloei-stroomweerstand slopen, waarbij we er op moeten letten, dat dit geïsoleerd op de as wordt gemonteerd. Een drukveertje zorgt voor een stevig contact, terwijl een soepel draadje of veertje voor de verbinding met het sleepcontact zorgt. Het enorme voordeel van dit systeem is dat we, als we een andere regelkarakteristiek wensen, eenvoudig een stel andere weerstanden monteren. Dit kunnen als regel  $\frac{1}{4} W$  weerstandjes zijn.

Aan de hand van fig. 50 kunnen we eens nagaan, hoe we nu deze potentiometer voor onze klankregelsystemen geschikt kunnen maken. Hier regelen we 20 dB omhoog en 20 dB omlaag, in totaal dus 40 dB; met een 20-standen schakelaar regelen we 2 dB per stap.

De waarde van X geeft aan, welk deel van de potentiometerweerstand zich bevindt tussen het sleepcontact en de onderzijde.

Staat de potmeter in het midden, dan moet de waarde van X gelijk zijn aan 0,1, d.w.z. onder de aftakking is 0,1 deel van de totale weerstand, boven de aftakking 0,9 deel hiervan.

Voor de verdere berekening gaan we hiervan uit. Een vermeerdering met 2 dB komt overeen met een spanningsverhouding van 1,25; de opslingering van de hoge frequenties moet dus 1,25-voudig worden.

Uit de formule, welke de opslingering voor de hoge frequenties aangeeft, berekenen we de bijbehorende waarde van X; deze waarde is gelijk aan 0,16. Daar in de middenstand X gelijk was aan 0,1 is er nu 0,06 bijgekomen, m.a.w. de weerstand boven de middenstand is gelijk aan  $0,06 \times R_t$ . Op deze wijze kunnen we al deze weerstanden berekenen. Voor waarden van X kleiner dan 0,1 — waar dus verzwakking optreedt — moeten we er rekening mede houden, dat 2 dB afname steeds ca. 0,8 maal betekent,  $4 \text{ dB} = 0,8 \times 0,8 = 0,64$  enz. Hieruit kunnen we weer de bijbehorende waarden van X en de resterende weerstanden berekenen.

### III. 9. GECOMBINEERDE KLANKREGELINGEN

In sommige gevallen is het zeer goed mogelijk, de regeling voor de hoge frequenties met die voor de lage te combineren. Hierbij hebben we het grote voordeel, dat de vaste verzwakking niet twee maal optreedt (n.l. één maal in ieder systeem apart), maar dat we slechts eenmaal behoeven te compenseren. Fig. 62 geeft hiervan een uitgewerkt voorbeeld.

Het deel A dient voor de regeling van de lage frequenties, het deel B voor de hoge.

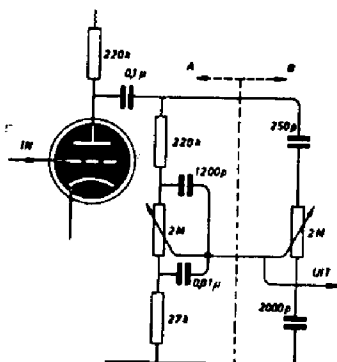


Fig. 62

Beschouwen we eerst deel A even afzonderlijk, dan kunnen we dit geheel vergelijken met de regeling volgens fig. 44. De waarde van p is ongeveer 8, terwijl q gelijk is aan 74; de frequentiekrommen komen vrijwel overeen met de in fig. 47 getekende; de vaste verzwakking bedraagt  $1/9$ .

Bij de keuze van de onderdelen is men hier uitgegaan van normale handelswaarden. De tijdconstante is gelijk aan  $0,01 \times 0,027 \text{ sec.} = 0,27 \text{ millsec.}$  De hierbij behorende cirkelfrequentie  $\omega$  is gelijk aan  $1:T$  en

aangezien de frequentie van het kantelpunt gelijk is aan  $\frac{\omega}{2 \cdot \pi}$ , wordt

$f$  gelijk aan  $\frac{1000}{0,27 \times 6,28} = \text{ca. } 600 \text{ Hz.}$  Van hier af beginnen de krom-

men naar de lage frequenties te verlopen volgens fig. 47.

Het deel B is bestemd voor de regeling van de hoge frequenties; bij deze frequenties zal het deel A niet meer meedoen, maar alleen een vaste verzwakking leveren en wel volgens het schema van fig. 45. Deze verzwakking wordt bepaald door de weerstanden van  $220 \text{ k}\Omega$  aan de bovenzijde van het lage tonen filter met die van  $27 \text{ k}\Omega$  aan de onderzijde van het filter. Vervangen we het filter A door deze beide weerstanden, dan ontstaat precies dezelfde situatie als in fig. 48, waarbij we alleen het rechter met het linker deel van fig. 48 verwisseld moeten denken. Op deze wijze zijn de beide filters met elkaar verbonden; het effect van het hoge-tonen filter kan nooit groter, echter wel kleiner worden dan dat van het lage-tonen filter.

Het hoge-tonen filter vertoont een verloop soortgelijk aan dat van fig. 51; de tijdconstante  $T$  wordt hier bepaald door de condensator van  $0,002 \mu\text{F}$  en de weerstand van  $27 \text{ k}\Omega$ ; dit levert een kantelfrequentie op van  $2950 \text{ Hz.}$

# HET TOEPASSEN VAN KLANKREGELING IN TEGENKOPPELLEIDINGEN

## HOOFDSTUK IV

### IV. 1. ALGEMEEN

In zeer vele gevallen wordt de tegenkoppeling frequentie-afhankelijk gemaakt om hiermede een bepaald effect (klankregeling) te bereiken. Terwijl in de hoofdversterker de tegenkoppeling meestal uniform is over de gehele frequentieband, of hoogstens een weinig gemodificeerd om oscilleren te voorkomen, gebruikt men de tegenkoppeling in de voorversterker juist om een effectieve klankregeling te bereiken, terwijl de vermindering van de vervorming hier nog niet primair is. Het grote voordeel van tegenkoppeling is, dat de klankregeling over een zeer groot gebied kan worden uitgestrekt zonder daarbij moeilijkheden te ondervinden. We hebben immers gezien, dat we bij de voorafgaande regelsystemen steeds iets meer moeten verzwakken, dan we kunnen ophalen. Deze verzwakking moeten we weer door versterking compenseren, waarbij de schakeling echter zeer gevoelig wordt voor brom, enz.

Bij een tegengekoppelde regeling hebben we echter de verzwakking en de versterking in een buis tezamen; we houden aan ingang en uitgang vrijwel hetzelfde niveau (de vaste verzwakking wordt door de versterking van de buis gecompenseerd), terwijl voor een oplopende karakteristiek de tegenkoppeling wordt verminderd, zodat de versterking van de buis toeneemt, en voor een dalende karakteristiek de tegenkoppeling juist toeneemt. De tegengekoppelde buis is veel minder gevoelig voor uitwendige storingen dan de niet-tegengekoppelde.

Uit het bovenstaande volgt al, dat de klankregelingen in tegengekoppelde schakelingen juist andersom werken dan in niet-tegengekoppelde schakelingen; dit kunnen we als volgt bewijzen:

Bij een tegenkoppeling wordt de versterking  $A_0$ , die dus zonder tegenkoppeling aanwezig was, verminderd tot:

$$A = \frac{A_0}{1 + \beta A_0}$$

waarin  $\beta$  de terugkoppelfactor is. Maken we nu de tegenkoppeling frequentie-afhankelijk, dan zal deze  $\beta$  niet een constante zijn (n.l. het deel van de uitgangsspanning, dat naar de ingang wordt teruggebracht (zie hfdst. II), maar op zijn beurt afhankelijk van de frequentie.

Wordt nu  $\beta A_0$  groot t.o.v. 1, dan kunnen we de 1 wel weglaten, zodat nu  $A = 1 : \beta$  wordt. Het karakter van de versterking is nu juist het omgekeerde van die van het tegenkoppelnetswerk.

Stel, dat we het netwerk van fig. 26 in de tegenkoppelleiding zouden opnemen, dan wordt de uiteindelijke frequentiekarakteristiek juist tegengesteld aan die van de lijn 2-3 in fig. 25. Het stuk (2) blijft precies zo lopen, omdat 1 : 1 nu eenmaal ook 1 is, maar, terwijl het stuk 3 met een helling van 6 dB/octaaf omlaag loopt, zal nu de frequentiekarakteristiek juist met 6 dB/octaaf omhoog lopen. Van een verzwakking van de hoge frequenties hebben we juist een versterking gemaakt. Dit omkeerprincipe, dat juist bij de rechte lijnen zo gemakkelijk gaat, maakt het zeer een-

voudig om het effect van de klankregeling volgens de beide systemen te vergelijken.

Natuurlijk gaat dit omhoog lopen niet onbeperkt door; we hebben gezien, dat dit alleen maar opgaat zolang  $\beta A_0$  groter is dan 1. Is dit niet meer het geval, dan zal de versterking gewoon weer gelijk worden aan  $A$ . Bedraagt de versterking b.v. 20-voudig dan kan deze niet groter worden, tenzij we de tegenkoppeling in terugkoppeling doen overgaan.

Was de tegenkoppeling in het gebied van de lage frequenties zodanig ingesteld (lijn 2), dat de versterking daar gelijk aan 1 was, dan zouden we max. 20-voudig kunnen versterken in de hoge frequenties; verder loopt de lijn recht. Op deze wijze verkrijgen we karakteristieken, zoals deze in fig. 30 zijn geschetst.

Dit wil echter niet zeggen, dat 20-voudig hier het maximaal bereikbare zou zijn; we kunnen de buis ook zo instellen dat deze in het gebied van de lage frequenties b.v. 0,5-voudig „versterkt”, zodat de karakteristiek nu oploopt tot we een 40-voudige versterking t.o.v. het nul-niveau bereiken hebben. Juist in het bereiken van de zeer grote regelgebieden ligt de grote aantrekkelijkheid van de tegenkoppeling.

In hoofdstuk II hebben we de beide methoden van tegenkoppeling besproken, n.l. die door aftrekken en die door optellen (zie fig. 11 en 16). Hier wordt veelal de tweede methode gebruikt en wel om twee redenen: In de eerste plaats koppelt men veelal tegen over één buis, omdat anders het aantal bij iedere regeling betrokken buizen te groot zou worden, terwijl we tevens de schakeling zo kunnen instellen, dat de nominale versterking kleiner dan 1 wordt, wat met het eerste systeem niet mogelijk is; zoals we uit het bovenstaande gezien hebben, wordt hierdoor het regelgebied aanzienlijk vergroot.

Fig. 63


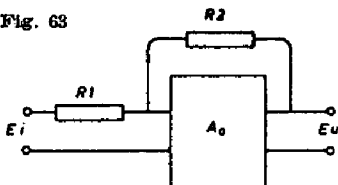


Fig. 64

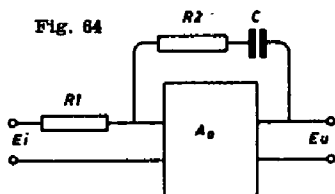

In fig. 63 hebben we nog even deze schakeling getekend; de versterking hiervan was gelijk aan:

$$A = \frac{A_0}{1 + \frac{R_1}{R_2} (1 + A_0)}$$

waarin  $A_0$  de versterking is van de schakeling zonder tegenkoppeling. Is nu  $A_0$  veel groter dan 1, dan mochten we schrijven, dat:  $A = R_2 : R_1$ . Is b.v.  $R_2$  gelijk aan  $3 \times R_1$ , dan is de versterking ook 3-voudig.

In fig. 64 hebben we in de tegenkoppeling een condensator  $C$  aangebracht, in serie met  $R_2$ ; de impedantie van deze serieschakeling is weer gelijk

$$\text{aan } R_2 + \frac{1}{j\omega C}.$$

De versterking A wordt nu gelijk aan:

$$A = \frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C}}{R_1} = \frac{R_2}{R_1} \left( 1 + \frac{1}{j\omega T} \right)$$

waarin T, de tijdconstante, gelijk is aan  $R_2 \cdot C$ .

In het gebied van de hoge frequenties zal  $\omega T$  veel groter dan 1 zijn, zodat we  $1 : \omega T$  wel mogen verwaarlozen t.o.v. 1; in het gebied van de lage frequenties echter wordt  $\omega T$  klein t.o.v. 1, zodat nu  $1 : \omega T$  veel groter dan 1 wordt; we houden dan over:

$$A = \frac{R_2}{R_1} \times \frac{1}{j\omega T}$$

M.a.w., met steeds kleinere waarden van  $\omega T$  loopt de karakteristiek op met 6 dB/octaaf. Het kantelpunt ligt bij  $\omega T = 1$  of bij  $\omega = 1 : T$ .

In het gebied van de hoge frequenties was  $A = R_2 : R_1$ .

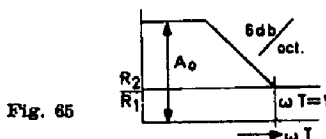


Fig. 65

Het oplopen van de frequentiekromme duurt totdat de waarde van A gelijk aan die van  $A_0$  is geworden; daarna loopt de kromme weer horizontaal (zie ook fig. 65).

Deze eenvoudige methode wordt zeer dikwijls toegepast om een bas-opdrijving te verkrijgen; koppelen we van de anode van de eindbuis terug, dan dient de condensator tevens als scheidingscondensator.

Deze regeling kunnen we variabel maken door b.v. parallel aan C een variabele weerstand op te nemen, waardoor de condensator meer of minder werkzaam wordt. Het gedrag van de schakeling is nu precies tegengesteld aan die in fig. 29, terwijl de frequentiekrommen tegengesteld lopen aan die in fig. 30; de tijdconstanten zijn geheel dezelfde, alleen is de uitdrukking van de versterking juist tegengesteld. In de voorafgaande gevallen zij we er steeds vanuit gegaan, dat we de gehele uitgangsspanning via  $R_2$  weer aan de uitgang terugvoeren; dit is echter beslist niet noodzakelijk; we kunnen ook een deel van de uitgangsspanning terugvoeren zoals dit in fig. 66 is getekend. Noemen we het deel van de uitgangsspanning, dat we via  $R_2$  terugvoeren,  $\beta^1$  (waarin  $\beta^1$  meestal kleiner dan 1 is), dan houden we voor de versterking van het geheel over:

$$A = \frac{A_0}{1 + \frac{R_1}{R_2} (1 + \beta^1 \cdot A_0)}$$

Zolang  $\beta^1 \cdot A_0$  groot is t.o.v. 1  
mogen we hier schrijven:

$$A = \frac{R_2}{A_1 \cdot \beta^1}$$

Hoe kleiner de waarde van  $\beta^1$ ,  
hoe groter de versterking  
wordt; voor  $\beta^1 = \text{nul}$  houden  
we echter niet de gehele ver-  
sterking  $A_0$  over, maar, zoals  
uit de bovenstaande formule  
volgt:

$$A = \frac{A_0}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

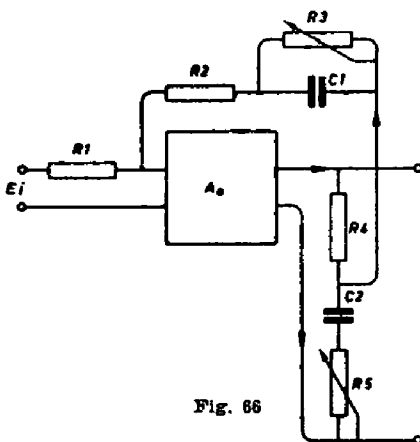


Fig. 66

Dit effect ontstaat, omdat  $A_2$  nu aan aarde komt te liggen, zodat tezamen met  $R_1$  een spanningsdeling op de ingang ontstaat.

In de schakeling van fig. 66 zal bij de hoge frequenties de reactantie van de condensator  $C_2$  zeer klein worden, waardoor de teruggekoppelde spanning klein wordt en daardoor de versterking groot; hierbij vindt dus een versterking van de hoge frequenties plaats.

Teneinde deze opdrijving instelbaar te maken, kunnen we in serie met  $C_2$  weer een variabele weerstand opnemen, hiermede krijgen we weer de tegenhanger van fig. 27; de versterking is juist tegengesteld, terwijl de frequentiekrommen tegengesteld aan die in fig. 28 lopen. De waarde van  $R_4$  komt overeen met die van  $R_1$ , die van  $R_5$  met  $R_2$ . In fig. 67 is de resulterende frequentiekromme getekend; is  $R_5$  gelijk aan nul, dan wordt het kantelpunt voor de hoge frequenties bepaald door  $\omega T_2 = 1$ , waarin  $T_2$  gelijk is aan  $R_4 \cdot C_2$ .

Op deze wijze kunnen we met weinig onderdelen in een bestaande schakeling een klankregeling bouwen.



Fig. 67

In plaats van het filter  $R_4$ - $C_2$ - $R_5$  in fig. 66 kunnen we ook een van de andere klankregelingen aanbrengen, waarbij we steeds het tegengestelde effect verkrijgen. Hierbij dienen we er voor zorg te dragen, dat  $R_2$  voldoende groot is om het filter niet te zwaar te belasten.

Met de „serie“-schakeling van het filter met  $R_2$  volgens fig. 64 hebben we het grote voordeel, dat nu de versterking kan variëren van  $R_2 : R_1$  tot

$A_0$  of wel van 1 tot  $A_0 \cdot \frac{R_1}{R_2}$ .

Dit maakt het regelgebied, de „dynamiek”, zeer groot; is b.v.  $A_0$  gelijk aan 40 en  $R_1 = 2 \times R_2$ , dan is dit gebied 80-voudig. Daar de helling 6 dB/octaaf bereikt, strekt de regeling zich uit over  $80 : 6 = 13$  octaven. Dergelijke zeer lange regelingen zijn vooral van belang voor de compensatie van opnamekarakteristieken.

Hierbij worden verschillende netwerken op de plaats van  $C_1$  omgeschakeld. Bij de „parallel”-schakeling van fig. 66 kunnen we regelen van

$$\frac{R_2}{R_1} \text{ tot } \frac{A_0}{R_1} \text{ of wel van } 1 \text{ tot } \frac{A_0 \cdot R_1}{R_1 + R_2}, \text{ dus steeds kleiner dan de } 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

waarde van  $A_0$ .

Geheel dezelfde regelingen kunnen we ook aanbrengen op de tegengekoppelde schakelingen van fig. 11. Het enige verschil is, dat hierbij het regelgebied hoogstens loopt van 1 (n.l. waarbij de tegenkoppelfactor  $\beta$  gelijk aan 1 is, dus de gehele uitgangsspanning naar de ingang wordt teruggevoerd), tot  $A_0$ , de versterking zonder tegenkoppeling.

## IV. 2. PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

Aan de tot nu toe behandelde systemen van dubbelzijdige klankregeling kleefden enige schoonheidsfouten, en wel in hoofdzaak een gebrek aan symmetrie voor het ophalen, resp. het verzwakken van een bepaald deel uit het frequentiespectrum, terwijl er tevens in het overgangsgebied ongewenste „hobbels” optreden; dit is duidelijk, indien we de figuren 47 en 51 bekijken. Voorts worden we voortdurend geconfronteerd met het probleem, dat we voor een „ophalen” van b.v. 20 dB eerst een verzwakking voor het gehele frequentiegebied moeten invoeren. Dit betekent, dat we hierna 20 dB moeten versterken om het oorspronkelijke niveau weer te bereiken, waardoor dergelijke schakelingen erg gevoelig worden voor brom.

De dubbelzijdige klankregelsystemen volgens fig. 44 en 48 kunnen n.l. uitstekend in tegengekoppelde schakelingen worden opgenomen, waardoor alle hierboven genoemde bezwaren verdwijnen en waarmede voortreffelijke resultaten kunnen worden verkregen. Een bijkomstig voordeel is nog, dat we de schakelingen voor hoog en laag zeer gemakkelijk met elkaar kunnen combineren, wat tot een besparing van buizen en onderdelen leidt; bij de behandelde klankregelsystemen, waarbij in fig. 62 een voorbeeld is gegeven, brengt het combineren altijd bepaalde bezwaren met zich mede; of de beide helften zullen elkaar sterk beïnvloeden, of de bereikbare mogelijkheden worden in ernstige mate beperkt.

Al deze schakelingen berusten op het principe van tegenkoppeling door optellen, wat in hfdst. II. 3 is behandeld. Hierbij hebben we aangetoond, dat, als de versterking  $A_0$  maar groot is, de werkelijke versterking alleen wordt bepaald door de verhouding van de weerstanden  $R_2 : R_1$ . Gebruiken we nu combinaties van weerstanden en condensatoren, dan kunnen we het gewenste verloop van de uitgangsspanning verkrijgen. Het gedrag van een dergelijke schakeling kunnen we geheel vergelijken met een weegschaal, waarvan we het steunpunt langs één van de armen verplaatsen; het ene uiteinde bevindt zich aan de ingang, het andere aan de uitgang.

Het steunpunt bevindt zich ter plaatse van de roosteringang van de versterker; dit klopt ook met de werkelijke gang van zaken, daar de ingangsspanning door de grote versterking nagenoeg nul is. Bevindt het steunpunt zich in het midden, dan zullen in- en uitgangsuitwijking gelijk, doch tegengesteld zijn; deze toestand komt overeen met  $R_1 = R_2$ . Verplaatsen we het steunpunt naar de zijde van de ingang, dan is de uitwijking aan de uitgang tegengesteld aan en groter dan die aan de ingang; de schakeling versterkt, hetgeen overeenkomt met  $R_2$  groter dan  $R_1$ . Wordt het steunpunt daarentegen naar de zijde van de uitgang verplaatst, dan zal de uitgangsuitwijking kleiner zijn en tegengesteld aan die van de ingang; de schakeling verzwakt, hetgeen overeenkomt met  $R_2$  kleiner dan  $R_1$ .

#### IV. 3. HET REGELEN VAN DE LAGE FREQUENTIES

De schakeling van fig. 68 komt vrijwel geheel overeen met die van fig. 44. Voor de hoge frequenties vormen de condensatoren C nagenoeg een kortsluiting; de versterking is nu precies één. Voor de zeer lage frequenties kunnen we de condensatoren wel wegdenken; staat het schuifcontact in het midden, dan zal de versterking weer gelijk één zijn; de stand voor „recht-uit” komt dus precies overeen met de middenstand van de lineaire potentiometer, een erg prettige eigenschap.

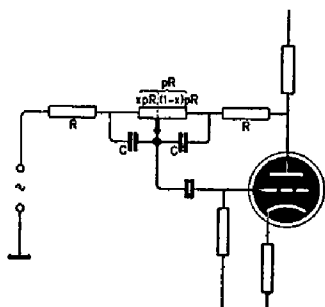


Fig. 68

Staat nu de looper van de potmeter geheel links ( $x = 0$ ), dan zal de

schakeling versterken en wel gelijk aan  $\frac{pR + R}{R} = p + 1$ -voudig. Staat

daarentegen de looper geheel rechts ( $x = 1$ ), dan zal de schakeling ver-

zwakken en wel  $\frac{R}{pR + R} = \frac{1}{p + 1}$ -voudig; hieruit volgt een andere

prettige eigenschap, n.l. dat de versterking en verzwakking nauwkeurig gelijk zijn; de schakeling is heel goed symmetrisch.

In fig. 69 is aangegeven, hoe de berekening van de schakeling verloopt; de versterking wordt bepaald door de verhouding van de impedantie tussen B—D met die tussen A—B; hierbij gaan we steeds van de gedachte uit, dat de versterking zeer groot is, waardoor de nodige rooster-

spanning  $E_g$  feitelijk gelijk aan nul is. Natuurlijk kan dit nooit precies het geval zijn, doch de benadering is in de praktijk vrijwel steeds toereikend.


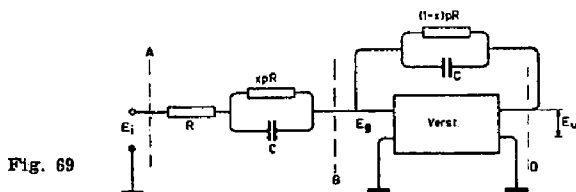


Fig. 69

Uit het bovenstaande hebben we gezien, dat de bereikbare versterking gelijk is aan  $(p + 1)$ ; voor  $p = 10$  is dit dus gelijk aan 11-voudig, evenals de verzwakking. De algemene uitdrukking van de uitgangsspanning is gelijk aan:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{1 + (1-x)p}{(1+xp)} \times \frac{\left[ \frac{(1+j\omega T x)}{1+j\omega T (1-x)} \right] \left[ \frac{1 + \frac{j\omega T (1-x)}{1+(1-x)p}}{1 + j\omega T \frac{x}{(1+xp)}} \right]}{\left[ \frac{1 + j\omega T (1-x)}{1+j\omega T (1-x)} \right] \left[ \frac{1 + j\omega T \frac{x}{(1+xp)}}{1 + j\omega T \frac{x}{(1+xp)}} \right]}$$

Wat direct al bij het beschouwen van deze formule opvalt, is dat alles symmetrisch is t.o.v.  $x$  en  $(1-x)$ ; vervangen we de termen met  $x$  door  $(1-x)$  en omgekeerd, dan verwisselen alleen de noemer en teller; voor  $x = \frac{1}{2}$  is de waarde van de breuk voor alle frequenties juist gelijk aan 1; in fig. 70 zien we, dat de grafieken geheel symmetrisch liggen t.o.v.  $x = \frac{1}{2}$ .

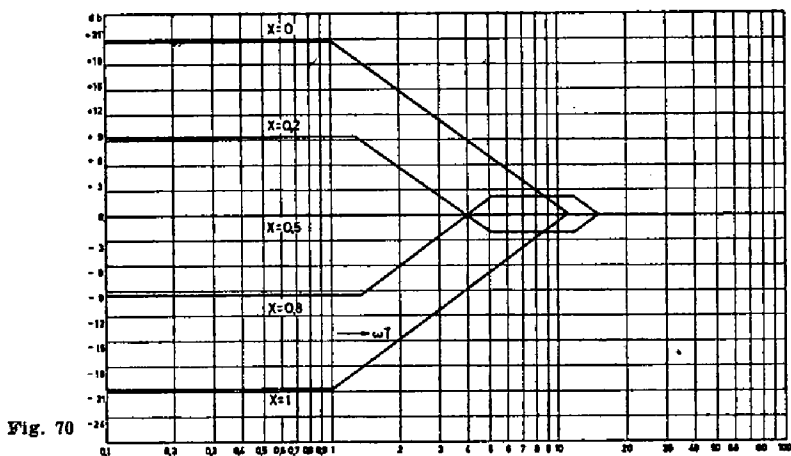

De verzwakking resp. versterking voor de lage frequenties wordt bepaald door:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{1 + (1 - x) p}{1 + xp}$$

Het restant kunnen we nu beschouwen als een systeem met 4 tijdconstanten:

$$\frac{(1 + j\omega T_1) (1 + j\omega T_2)}{(1 + j\omega T_3) (1 + j\omega T_4)}$$

Aan de hand van de algemene uitdrukking voor de versterking kunnen nu de verschillende tijdconstanten gemakkelijk worden bepaald.

Voor  $x = 0$  houden we over:

$$\frac{E_u}{E_i} = 11 \times \frac{\left(1 + \frac{j\omega T}{11}\right)}{(1 + j\omega T)}$$

Voor  $x = 0,2$  houden we over:

$$\frac{E_u}{E_i} = 3 \times \frac{\left(1 + \frac{j\omega T}{5}\right) \left(1 + \frac{j\omega T}{11,3}\right)}{\left(1 + \frac{j\omega T}{1,25}\right) \left(1 + \frac{j\omega T}{15}\right)}$$

Deze lijnen kunnen we in fig. 70 uitzetten; we zien, dat deze lijnen inderdaad 4 knikpunten vertonen.

De waarde van  $p$  is gelijk aan 10 genomen, terwijl de tijdconstante  $T$  gelijk is aan  $p \cdot R \cdot C$ .

Voor het bepalen van de verschillende waarden van de onderdelen in de schakeling stellen we allereerst de max. gewenste opslingering, resp. verzwakking vast; hieruit volgt zonder meer de waarde van  $p$ ; voor  $p = 10$  kunnen we  $R$  gelijk aan 100 kilohm kiezen, waarbij voor de potmeter 1 megohm wordt gevonden.

In fig. 70 zien we, dat de regeling begint bij een waarde van  $\omega T$ , waarbij deze gelijk is aan  $p$  ( $= 10$ ); zodoende kunnen we stellen, dat  $\omega RC \cdot p = p$  wordt, of  $\omega RC$  gelijk aan 1. Wensen we de regeling te doen beginnen bij b.v. 600 Hz, dan wordt  $\omega = 3760$  en  $RC$  gelijk aan  $10^6 : 3760 = 266 \mu\text{sec}$ . Bij een waarde van  $R = 100$  kilohm behoort  $C = 2660 \text{ pF}$  (nagenoeg 2700 pF). Hiermede is de schakeling geheel vastgelegd.

In fig. 71 is een variant van fig. 68 gegeven: Hierbij nemen we aan, dat de tegenkoppelweerstand  $R_1$  en  $R_1'$  groot zijn t.o.v. de weerstanden  $R$ , wat vrijwel steeds het geval zal zijn.

In fig. 72 is aangegeven, hoe de berekening van deze schakeling geschiedt. Voor symmetrie is het nodig dat  $R_1 = R_1'$ ; dit houdt tevens in, dat de spanning aan het einde van  $R_1'$  gelijk zal zijn aan de ingangsspanning  $E_i$ ;

met behulp van deze vorm van tegenkoppeling kunnen we de ingangsspanning in een bepaald punt van de schakeling brengen, met als bijzondere eigenschap, dat deze spanning uiteindelijk door de versterker wordt geleverd, waardoor de ingang zelf dus niet wordt belast. In het gebied van de hogere frequenties vormen de condensatoren vrijwel een kortsluiting; over  $R$  staat nu de ingangsspanning  $E_i$  (weliswaar in tegenfase), welke spanning dus ook aan de uitgang verschijnt. De versterking is dus precies gelijk aan 1.

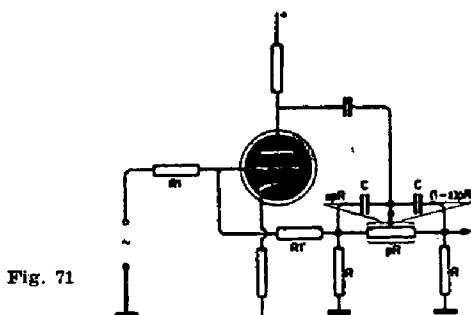


Fig. 71

In het gebied van de lage frequenties zal de versterking afhankelijk zijn van de stand van de looper op de potmeter. Staat deze geheel naar links, dan zal de versterking van de schakeling weer precies gelijk aan 1 zijn,

doch de uitgangsspanning wordt gedeeld in de verhouding  $\frac{R}{pR + R} = \frac{1}{1 + p}$ , hetgeen geheel overeenkomt met het resultaat van de schakeling

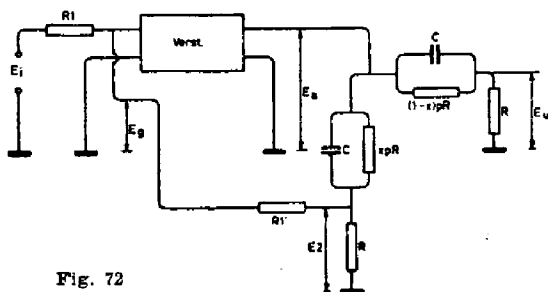


Fig. 72

van fig. 68. Staat de looper geheel aan de rechterzijde, dan verschijnt de volle uitgangsspanning, terwijl de tegenkoppeling verminderd wordt met

$\frac{1}{1 + p}$ , zodat de versterking is toegenomen met  $(1 + p)$ , welk resultaat weer geheel met dat van fig. 68 overeenstemt.

De schakelingen van fig. 68 en 71 gedragen zich volkomen gelijk, alleen moeten we steeds  $x$  vervangen door  $(1-x)$ ; dit verschil is ontstaan doordat voor  $x = 0$  in de schakeling van fig. 68 juist de max. versterking optreedt, terwijl in de schakeling van fig. 71 dan juist de versterking minimaal is; we kunnen precies dezelfde algemene formule gebruiken, mits we letten op hetgeen hierboven werd opgemerkt. Of we de schakeling van fig. 68 of die van 71 zullen gebruiken wordt eigenlijk alleen bepaald door de combinatie met de hoge-tonen regeling.

In fig. 73 is weer een variant op fig. 68 getekend; deze schakeling komt feitelijk overeen met die van fig. 40 in hfdst. III. In deze opstelling bezit de schakeling nu niet het grote bezwaar van die in fig. 40, n.l. dat de opslingering en de verzwakking sterk asymmetrisch zijn.

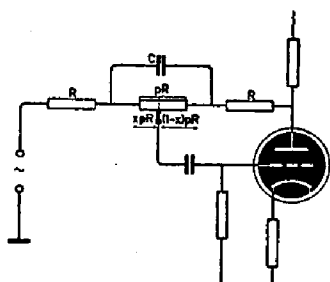


Fig. 73

Deze schakeling gedraagt zich nauwkeurig gelijk aan die van fig. 68, behalve dat we hier slechts met 2 tijdconstanten te maken krijgen in plaats van met 4. De algemene uitdrukking is:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{1 + (1-x)p}{1 + xp} \times \frac{1 + \frac{j\omega T}{1 + (1-x)p}}{1 + \frac{j\omega T}{1 + xp}}$$

Voor  $x = \frac{1}{2}$  worden teller en noemer weer aan elkaar gelijk, zodat de frequentiekaracteristiek rechtuit gaat; we zien weer, dat de uitdrukking symmetrisch is indien  $x$  vervangen wordt door  $(1-x)$  en omgekeerd. De tijdconstante  $T$  is weer gelijk aan  $p \cdot R \cdot C$ .

De berekening van deze schakeling is geheel identiek aan die welke bij fig. 68 is behandeld; in fig. 74 zien we, dat de vorm van de frequentiekaracteristieken vrijwel ideaal is te noemen; er treden geen „bulten” meer op zoals in fig. 70 het geval is. Ook kunnen we de schakeling opbouwen zoals dat in fig. 71 is weergegeven. Het enige voordeel van de schakeling van fig. 68, dat deze beter met een hoge-tonen regeling te combineren valt.

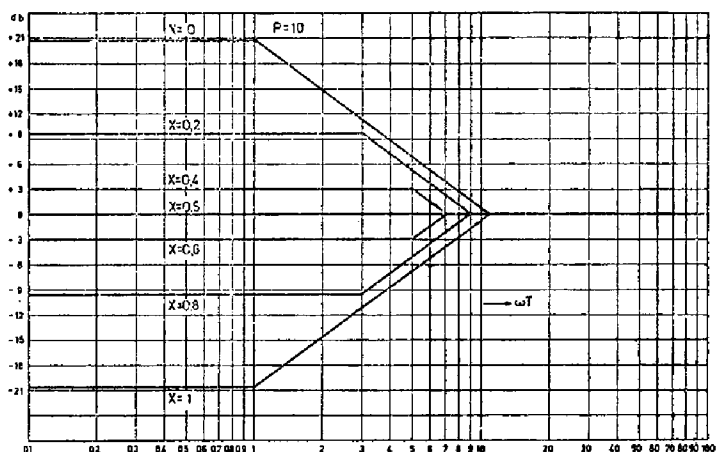


Fig. 74

#### IV. 4. REGELING VAN DE HOGERE FREQUENTIES

Waren de tot nu toe behandelde schakelingen bestemd voor het regelen van de lage frequenties, in fig. 75 is een schakeling aangegeven voor het regelen van de hogere frequenties. Deze komt in opzet overeen met de schakeling welke in fig. 48 is geschetst. In het gebied van de lagere frequenties zal de reactantie van de condensatoren  $C$  groot zijn; de versterking wordt nagenoeg alleen bepaald door de weerstanden  $R$ , zodat de versterking precies gelijk aan 1 is. In het gebied van de hogere frequenties is de invloed van de condensatoren zeer klein, zodat de versterking nu wel afhangt van de stand van de looper; hoe verder deze naar links gaat, hoe groter de versterking wordt en omgekeerd.

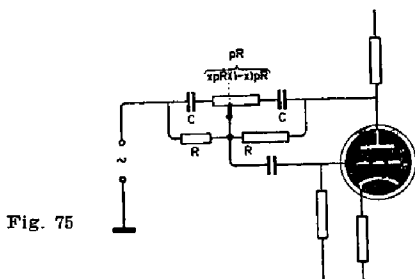


Fig. 75

De berekening van deze schakeling kan weer aan de hand van fig. 76 geschieden, waarbij de verhouding tussen uit- en ingangsspanningen weer wordt bepaald door de verhouding van de impedanties tussen B—D en A—B. De algemene uitdrukking voor de versterking is:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{\{1 + j\omega T p (1 - x)\} \{1 + j\omega T (1 + xp)\}}{(1 + j\omega T p x) \{1 + j\omega T (1 + (1 - x) p)\}}$$

We hebben hier weer te maken met een systeem met 4 tijdconstanten; de tijdconstante  $T$  is gelijk aan  $R \cdot C$ . We zien dat het systeem weer symmetrisch is bij vervanging van  $x$  door  $(1-x)$  en omgekeerd; voor  $x = \frac{1}{2}$  gaat de karakteristiek weer recht door.

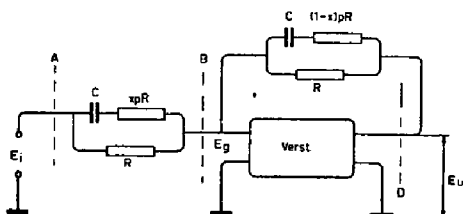


Fig. 76

Voor  $x = 0$  houden we over:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{(1 + j\omega T p) (1 + j\omega T)}{\{1 + j\omega T (1 + p)\}}$$

Voor  $x = 1$  houden we over:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{\{1 + j\omega T (1 + p)\}}{(1 + j\omega T p) (1 + j\omega T)}$$

In fig. 77 zijn de karakteristieken getekend voor  $p = 5$ ; we zien dat er geen „begrenzing” van de verzwakking, resp. versterking van de hoogste frequenties optreedt; is dit gewenst, dan kan dit gemakkelijk bereikt worden door in serie met de beide condensatoren twee gelijke weerstanden op te nemen.

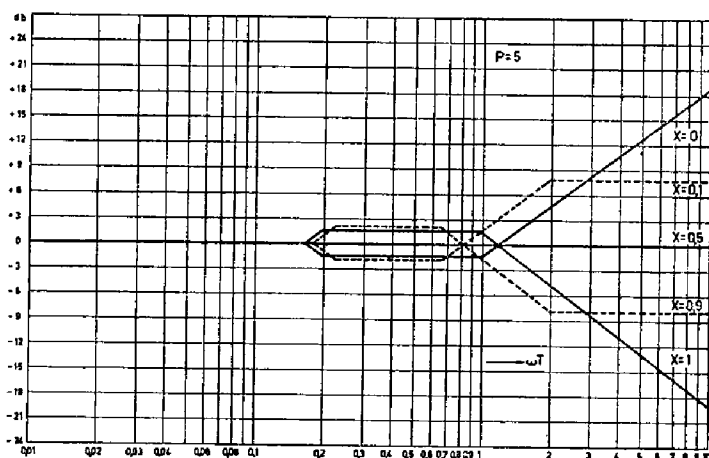


Fig. 77

De berekening gaat verder zeer eenvoudig; nemen we  $R$  gelijk aan 200 kilohm, dan wordt de potmeter gelijk aan 1 megohm; wensen we de regeling bij 1600 Hz te doen beginnen, dan komt dit overeen met  $\omega = 10.000$  en  $T = 100$  microsec. Daar  $R$  gelijk was aan 200 kilohm, moet  $C = 500$  pF zijn.

De schakeling van fig. 75 is nog behept met een paar minder prettige eigenschappen; we zien, dat er tamelijk aanzienlijke „hobbels” optreden, terwijl de regeling te snel loopt; vanaf  $x = 0$  tot  $x = 0,1$  treedt er bij de hogere frequenties direct een zeer groot verschil op. Verder gaat het kantelpunt tegengesteld aan de richting van regelen; maken we b.v. de verzwakking kleiner, dan zal deze reeds op een lagere frequentie inzetten wat uiteraard zeer ongewenst is. Deze nadelige eigenschappen kunnen we vrijwel geheel opheffen door het aanbrengen van een extra weerstand tussen het knooppunt van  $R$  en de looper van de potentiometer (fig. 78).

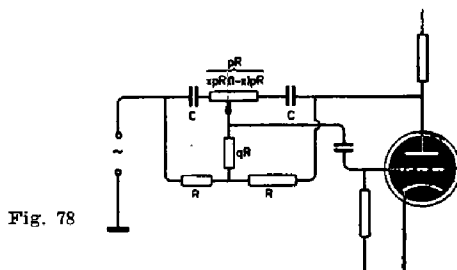


Fig. 78

De algemene uitdrukking wordt nu als volgt:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{[1 + j\omega T p (1 - x)] [1 + j\omega T \{ (2q + 1) + xp \}]}{(1 + j\omega T p x) [1 + j\omega T \{ (2q + 1) + (1 - x) p \}]}$$

Deze uitdrukking is weer symmetrisch indien  $x$  wordt vervangen door  $(1 - x)$  en omgekeerd.

Indien we ervoor zorgen, dat in deze uitdrukking  $(2q + 1)$  steeds groot is t.o.v.  $p$ , dan worden de laatste termen in de teller en in de noemer aan elkaar gelijk, zodat we ze weg kunnen delen. We houden dan over:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{1 + j\omega T p (1 - x)}{1 + j\omega T p x}$$

En dit is nu vrijwel een ideale regeling geworden; er treden nu geen „hobbels” meer op, terwijl het kantelpunt met de klankregeling meeschuift. De verbetering is zeer goed te zien door fig. 79 met fig. 77 te vergelijken.

Bezien we fig. 80 eens nader, dan kunnen we ook direct zien, hoe de verbetering tot stand komt: we zien, dat de serieschakeling van  $qR$  met  $R$  parallel staat over de serieschakeling van  $C$  met  $x p R$ , resp.  $C$  met  $(1 - x) p R$ ; zodra nu  $qR$  voldoende groot is, kunnen we deze verwaarlozen; de versterking wordt dan bepaald door de verhouding van de

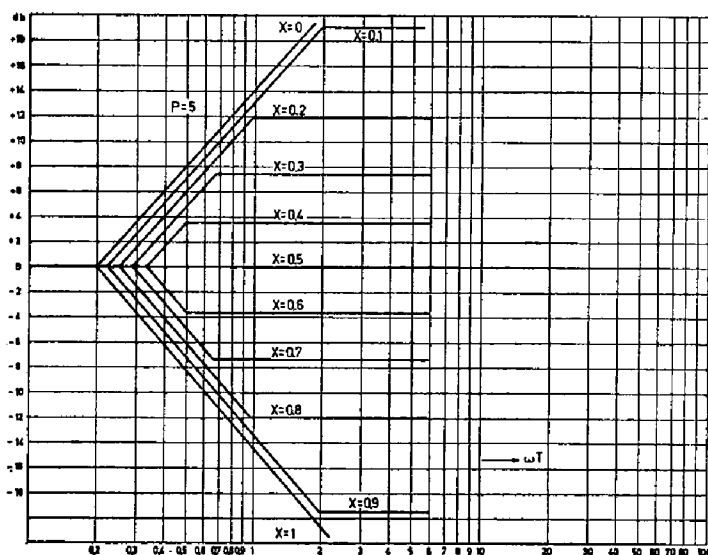


Fig. 79

impedanties tussen anode en rooster  $\left\{ (1-x) pR + \frac{1}{j\omega C} \right\}$  en tussen rooster en ingang  $\left\{ xpR + \frac{1}{j\omega C} \right\}$ ; delen we deze op elkaar, dan verkrijgen we direct het bovenstaande resultaat.

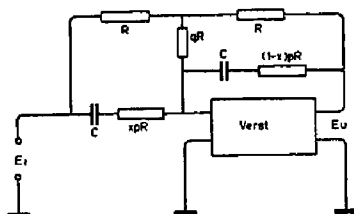


Fig. 80

De berekening van de verschillende waarden is nu erg eenvoudig; uit fig. 79 zien we, dat de regeling begint bij  $\omega T = \frac{1}{5}$  of  $1:p$ ; de waarde

van  $\omega$  voor het kantelpunt wordt dan gelijk aan  $\frac{1}{p \cdot R \cdot C}$ ; aangezien  $pR$

gelijk is aan de weerstand van de regelpotmeter kunnen we ook zeggen, dat de tijdconstante wordt bepaald door het produkt van de condensatorcapaciteit en de potentiometerweerstand. Kiezen we b.v. voor de tijdconstante aan de hoge zijde weer 100 microsec., dan behoort bij een potmeter van 0,5 megohm een condensator van 200 pF. We kunnen hierbij nog opmerken, dat de grootte van  $p$  nu geen enkele invloed meer heeft op de vorm van de krommen in fig. 79.

In fig. 81 is nog een andere vorm van regeling van het hoge frequentie-gebied gegeven.

In principe komt de werking vrijwel geheel overeen met die van de schakeling van fig. 75; in het gebied van de lage frequenties wordt de versterking bepaald door de gelijke weerstanden R; in het gebied van de hogere frequenties zal de reactantie van de condensator C afnemen, waardoor de versterking afhankelijk wordt van de stand van de looper van de potentiometer. De berekening geschiedt aan de hand van het schema volgens fig. 82.

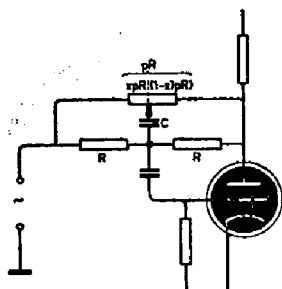


Fig. 81

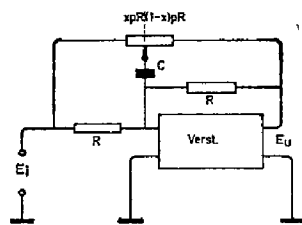


Fig. 82

De algemene uitdrukking van de versterking is:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{1 + j\omega T (1 - x) (1 + xp)}{1 + j\omega T x \{ 1 + p (1 - x) \}}$$

T is weer gelijk aan R . C.

In fig. 83 zijn de verschillende krommen voor  $p = 5$  weergegeven; we zien, dat er maar 2 tijdconstanten zijn, maar dat de regeling vrij snel verloopt, waarbij het kantelpunt de verkeerde kant uitschuift. Een veel betere regeling kunnen we in dit geval bereiken door p kleiner te kiezen; b.v.

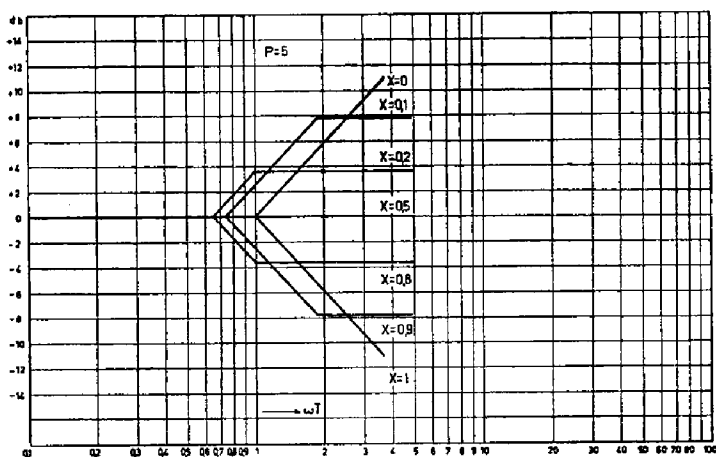


Fig. 83

gelijk aan 1; het kantelpunt blijft nu vrijwel precies op dezelfde plaats, terwijl de regeling nu aan de beide uiteinden lang niet zo'n snel verloop bezit.

De berekening is uitermate eenvoudig; kiezen we de tijdconstante weer 100 microsec., en  $p = 1$ , dan kunnen we de weerstanden  $R$  en de potmeter gelijk aan 1 megohm kiezen, terwijl  $C$  dan 100 pF moet zijn.

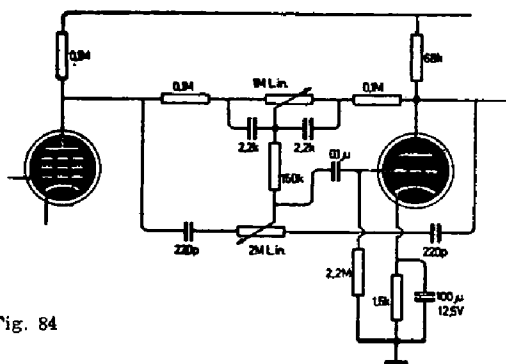


Fig. 84

Tot nu toe hebben we steeds de regeling van de lage- en hoge frequenties apart bekeken; het ligt echter voor de hand om te trachten, beide te combineren om een besparing te bereiken. Hierbij gaan we nagevoeg altijd van het principe uit, dat het gedeelte voor de lage frequenties de vaste verzwakking voor de hoge frequenties moet opleveren. In fig. 84 geven we een voorbeeld, waarbij beide regelingen „parallel” staan.

De regeling van de lage frequenties komt geheel overeen met die van fig. 68, terwijl de regeling van de hoge frequenties overeenkomt met die van fig. 78. De vaste verzwakking voor de hoge frequenties wordt verkregen door de beide weerstanden van 0,1 megohm in het l.f. deel.

Fig. 85 geeft een voorbeeld met beide regelingen „in serie”.

Deze schakeling is feitelijk een combinatie van de schakelingen van fig. 71 voor de l.f.-zijde en fig. 81 voor de h.f.-zijde. In het gebied van de hoge frequenties wordt de gehele anodewisselspanning aan het h.f. tegenkoppelnetswerk gelegd, waardoor de situatie van fig. 81 is ontstaan.

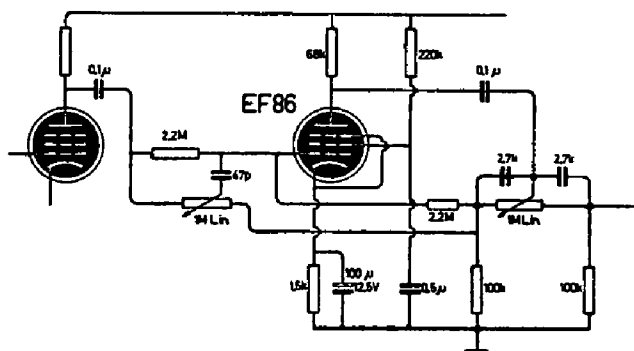


Fig. 85

Behalve de gegeven voorbeelden kan men gemakkelijk nog andere combinaties samenstellen; zo is volgens het systeem van fig. 85 ook heel goed een combinatie te maken van de regeling volgens fig. 73 voor de lage tonen en fig. 78 voor de hoge.


# AFSPEELKARAKTERISTIEKEN

## HOOFDSTUK V

### V. 1. DE COMPENSATIE VAN OPNAME-KARAKTERISTIEKEN VOOR DIVERSE MERKEN PLATEN

Bij het snijden en afspelen van grammofoonplaten werd aanvankelijk uitsluitend gebruik gemaakt van opnemers en weergevers, welke een constante-snelheids-amplitude karakter bezaten; dit wil niets anders zeggen, dan dat de uitwijking van de naald bij een constant signaal bij toenemende frequentie steeds kleiner, bij afnemende frequentie steeds groter wordt, binnen redelijke grenzen althans. Daar het produkt van de uitwijking van de naald met de grootte van de frequentie steeds constant blijft, volgt hier direct uit, dat de snelheid van de naald ook constant blijft, onafhankelijk van de geschreven frequentie. Dat dit inderdaad het geval is zien we als volgt: Als we in gedachten een sinusvormige trilling beschrijven, dan zal de snelheid in de toppen nul zijn, bij doorgang door nul juist maximaal (denk ook aan de slingerbeweging). Maken we nu de frequentie twee maal zo hoog, waarbij de uitwijking constant blijft, dan zal in dezelfde tijd twee maal het aantal slingeren moeten worden beschreven, m.a.w. er moet de dubbele weg afgelegd worden, waarvoor uiteraard de dubbele snelheid nodig is. Dat het snijgereedschap een dergelijk karakter vertoont is gelegen in het elektro-magnetische principe: een anker, bewegend in een magnetisch veld. De amplitude van het anker zal een evenwichtstoestand bereikt hebben, indien de tegenspanning hiervan gelijk is aan de aangelegde spanning (afgezien van inwendige verliezen e.d.). Laten we het anker twee maal zo snel bewegen, dan zal de tegenspanning de dubbele frequentie bezitten, doch de afgegeven spanning wordt ook verdubbeld (dynamo-principe); leggen we dus een constante spanning aan en verdubbelen we de frequentie, dan zal het anker slechts de halve uitwijking beschrijven.

Fig. 86

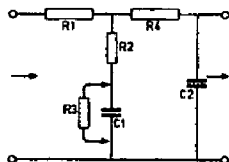

Gaan we anderzijds de frequentie steeds lager maken, dan zou de amplitude steeds groter worden — het zal wel duidelijk zijn, dat dit spelletje bij een grammofoonplaat niet onbepert uitgevoerd kan worden zonder daarbij het gevaar te lopen, in een naburige groef te belanden — met alle narigheid van dien. Zo ging men beneden een bepaalde frequentie over van een constante snelheids- in een constante amplitude-karakteristiek en hiermee is de opnamekarakteristiek geboren.

Helaas is hiermede ook een hoop onenigheid geboren, daar het uiteraard veel te eenvoudig was voor de diverse maatschappijen eenzelfde karakteristiek aan te nemen; gelukkig bestaat er nu een tendens tot unificatie. Voor de oude „78”ers bestaan er in hoofdzaak twee frequenties, waaronder

de constante snelheid overgaat in constante amplitude, n.l. 500 en 250 Hz (zie ook tabel III en de grafieken fig. 93 en 94).

Draaien we nu een dergelijke plaat af met een opnamer met een constante-snelheidsamplitude (elektro-magnetisch, elektro-dynamisch, „variable reluctance”) dan zal de weergave van de lage frequenties te wensen overlaten; we zullen de bassen dus op moeten halen. Nu doet zich een zeer gelukkige omstandigheid voor, dat het overgaan van constante snelheid in constante amplitude elektrisch geheel overeenkomt met de bekende helling van 6 dB/octaaf, welke helling we met een simpel RC-filtertje kunnen produceren; dit maakt het compenseren tot een vrij eenvoudige zaak.

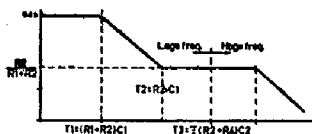


Fig. 87

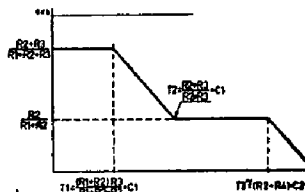


Fig. 88

In fig. 94 betekent dit, dat we van het kantelpunt 250 Hz af een lijn moeten trekken met een helling van 6 dB/octaaf omhoog, ter compensatie van de afval in de karakteristiek van de opname; hiermede zal over het hele frequentiegebied de afgegeven spanning aan de opnamer een weergave zijn van de spanning, die oorspronkelijk aan de snij-pickup werd gelegd. In plaats van „ophalen” van lage frequenties kunnen we ook hogere frequenties verzwakken; dit kan geschieden met het filter van fig. 86.

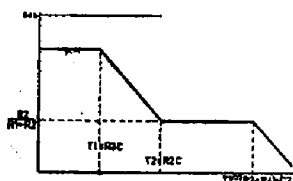


Fig. 89

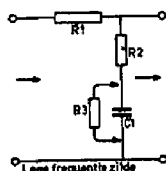




Fig. 90

De werking van dit filter is eenvoudig, denken we eerst  $R_3$  weg, welke weerstand hier niet ter zake doet, dan begint de karakteristiek op te lopen naar de lage frequentiezijde, bij de tijdconstante  $T_2 = R_2 \cdot C_1$  en wel tot aan het laagste kantelpunt  $T_1 = (R_1 + R_2) C_1$ ; dit is dus het „bereik” van de compensatie, de hierbij behorende frequenties zijn weer

te vinden door te bedenken, dat  $\omega = 1 : T$  en  $f = \frac{\omega}{2 \cdot \pi}$ .


Hiermede was men een hele tijd gelukkig, totdat zekere lieden op het idee kwamen, dat er aan de hoge frequentiezijde ook wel het een en ander te doen was. Toen men n.l. steeds hoger ging met de opname-frequenties, werden de hierbij behorende amplitudes steeds kleiner; vooral bij de LP (33 o.p.m.) verdwenen deze vrijwel in de korrel van het materiaal, zodat

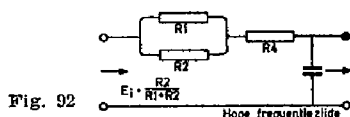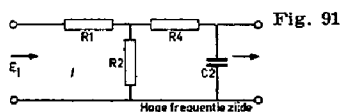er meer ruis dan muziek werd geproduceerd. Nu ontstaat de ruis door een reeks van oorzaken, zoals de korrelstructuur van het materiaal (vooral bij de schellakplaten), het niet glad zijn van de groeven enz.; het ruisspectrum strekt zich in hoofdzaak in het hogere frequentiegebied uit.



Daar dit ruisspectrum over een vrij groot gebied een nagenoeg constante spanning vertoont en de snijamplitude steeds afneemt met toenemende frequentie, zal de verhouding tussen signaal en ruis met de toenemende frequenties steeds slechter worden, m.a.w. er gaat steeds meer in de ruis verloren. Als we nu eens bij het snijden de hogere frequenties in toenemende mate ophalen, dan kunnen we deze bij het afspelen in toenemende mate verzwakken, waardoor de ruis evenredig wordt verzwakt — juist hierdoor kunnen we tot veel hogere frequenties komen en daarmee het ideaal van werkelijkheidsweergave benaderen. Het ligt nu voor de hand, boven een bepaalde frequentie de constante snelheid weer te vervangen door een constante amplitude, daar we hiervoor weer eenvoudige RC-filtertjes kunnen gebruiken. Een complete opnamekarakteristiek ziet er b.v. uit als de lijn 2 in fig. 93.

Ten einde deze oplopende frequentie karakteristiek te kunnen compenseren, moeten we een aflopend RC-filter gebruiken; dit filter wordt nu door  $R_4$ - $C_2$  gevormd in fig. 86. Bekijkten we de gehele opnamekarakteristiek in fig. 93 (lijn 2), dan zien we de aanwezigheid van twee kantelpunten, n.l. het lage bij 400 Hz, en het hoge bij 2500 Hz. Dit laatste kantelpunt wordt om een of andere duistere reden in microsec. aangegeven (misschien dat dit op de goe-gemeente een wat „wetenschappelijker” indruk maakt); de omrekening hiervan is heel eenvoudig, als we bedenken, dat een fre-

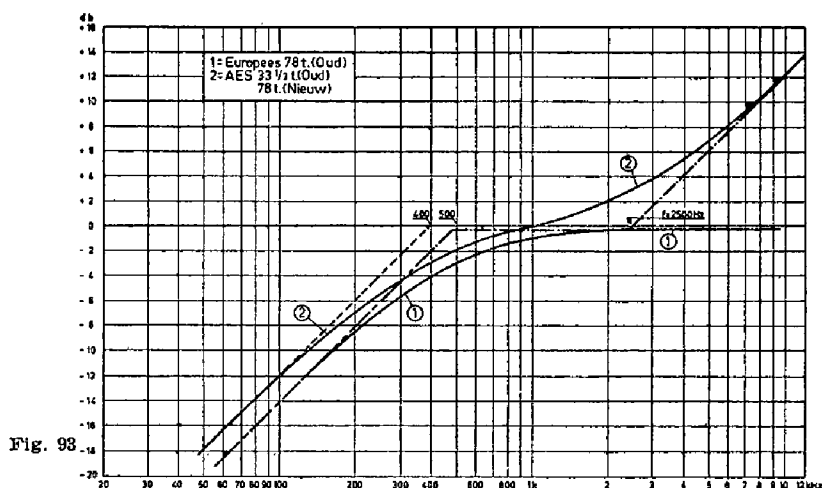

quantie van 2500 Hz overeenkomt met een cirkel-frequentie  $\omega$  van  $2 \cdot \pi \cdot 2500$   
 $10^6$   
 en een RC-tijd in  $\mu\text{sec.}$  van  $\frac{2 \cdot \pi \cdot 2500}{10^6} = 64 \mu\text{sec.}$

$$2 \cdot \pi \cdot 2500$$

Dit wil tevens zeggen, dat, indien de RC-tijd van het filter van fig. 86 voor de hoge frequenties gelijk is aan  $64 \mu\text{sec.}$ , (zie fig. 92) daarmede de zaak automatisch goed is. Daar bij de meeste LP's de onderste kantei-frequentie vrij hoog ligt (500 à 800 Hz) is er een grote mate van basopdrijving nodig om deze karakteristiek tot in het laagste opnamegebied geheel te compenseren; dit maakt het systeem erg gevoelig voor brom en motor-gestommel („rumble”). Men gaat er dan toe over, de amplitude voor de zeer lage frequenties weer volgens de constante snelheid te doen verlopen. In dit gebied is er nu geen compensatie meer nodig (zie ook fig. 97).

Er is nu een derde kantelfrequentie  $T_1$  bijgekomen. Een volledige opname-karakteristiek volgens fig. 97 bestaat nu uit de volgende vier delen: van 30 tot 100 Hz, waarbij de karakteristiek met een constante snelheid verloopt; van 100 tot 500 Hz, waarbij de karakteristiek met een constante amplitude verloopt; van 500 tot 1600 Hz, waarbij we weer te maken hebben met een constante snelheid en ten slotte van 1600 tot de hoogste snijfre-quentie met een constante amplitude.

In vele gevallen kunen we ook nog een vijfde gebied onderscheiden, n.l. boven de 10.000 Hz, waarbij de constante amplitude karakteristiek weer terugloopt tot een constante snelheid (zie ook fig. 98). Dit wordt gedaan om de snelheid van de naaldpunt bij deze hoge frequenties binnen de perken te houden en daarmede ook de optredende versnellingskrachten, welke aan-leiding kunnen geven tot allerlei ongewenste verschijnselen. Bij deze grote krachten kan er een toestand optreden, waarbij de naald niet meer de groef kan volgen, waardoor een ernstige vervorming ontstaat en een overmatige plaatslijtage; dit uit zich in een „knerpend” geluid. Ten einde dit zoveel mo-gelijk tegen te gaan, moet de equivalente massa van het bewegend systeem van de opnemer zo gering mogelijk zijn; immers, hoe kleiner de massa, hoe

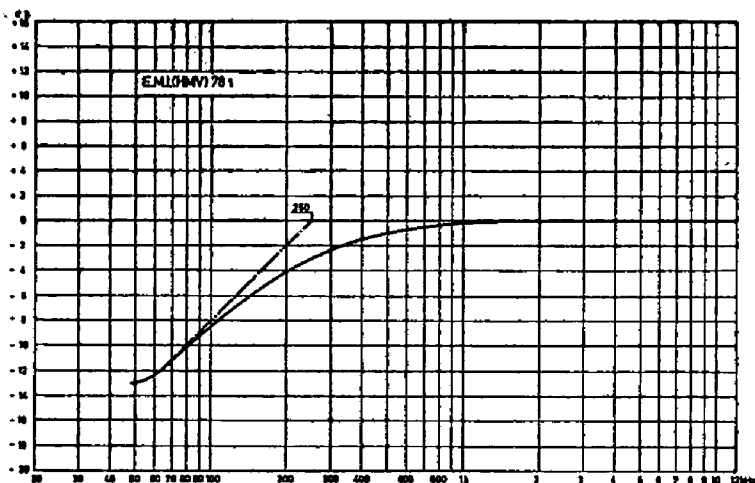


Fig. 95

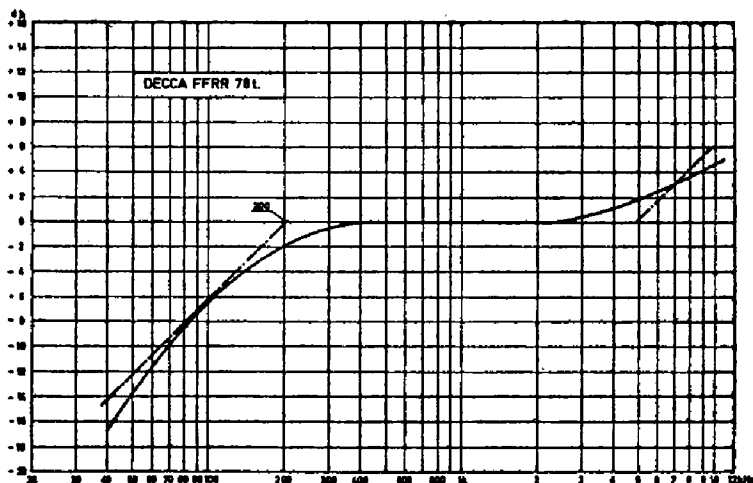


Fig. 94

kleiner ook de kracht die nodig is om een bepaalde versnelling op te kunnen leveren, en hoe gemakkelijker de naald het spoor van de groef volgt. Deze versnellingen nemen bij de hogere frequenties enorm toe. Terwijl de snelheid, zoals we gezien hebben, evenredig met de frequentie toeneemt, zal de versnelling evenredig met het kwadraat toenemen; bij 10.000 Hz zullen de versnellingskrachten daarom ook  $100 \times$  zo groot zijn als bij 1000 Hz, indien er met een constante amplitude wordt gesneden. Laat men nu boven de 10.000 Hz de opnamekarakteristiek weer geleidelijk overgaan op constante snelheid, dan blijven de versnellingskrachten beperkt tot toelaatbare waarden. Voor de compensatie heeft dit echter geen gevolgen; theoretisch gesproken zouden we de compensatie voor de hoge zijde bij ca. 10.000 Hz moeten laten eindigen, doch de verschillen zijn te gering om van enige praktische betekenis te kunnen zijn.

Bij de hier getekende karakteristieken moeten we ons goed voor ogen houden, dat het vervangen van de opnamekarakteristiek door deze rechte lijnen geen „benadering” betekent, doch dat met de RC-netwerken, welke naar aanleiding hiervan opgebouwd kunnen worden, een volkomen juiste compensatie wordt bereikt — deze rechte lijnen geven ons een heel eenvoudig middel om de netwerken samen te stellen.

Het compensatienetwerk moet nu een karakteristiek vertonen, die juist tegengesteld loopt aan de opnamekarakteristiek en nu bewijst deze methode ons weer uitstekende diensten, daar het tegengestelde (spiegelbeeld) weer een rechte lijn blijft.

Nemen we weer eens fig. 97 als voorbeeld, dan beginnen we met het compensatienetwerk op een niveau van +14 dB, en wel van 30 tot 100 Hz; vervolgens zakken we af tot 0 dB bij 500 Hz, blijven op dit niveau tot 1600 Hz, en dalen vervolgens weer met een „stelheid” van 6 dB/octaaf af totdat we bij 10.000 Hz op -15,5 dB liggen; de opnamekarakteristiek loopt nog recht tot ca. 12.000 Hz, om dan geleidelijk af te buigen. In plaats van te beginnen bij +14 dB kunnen we natuurlijk ook het begin-niveau op 0 dB leggen en overal de 14 dB van aftrekken. Het netwerkje van fig. 86 zal nu aan al deze eisen voldoen; de compensatie aan de lage zijde wordt ge-

vormd door  $R_1$ ,  $R_2$  en  $R_3$  met  $C_1$ , die aan de hoge zijde door  $R_4$  met  $C_2$ . Men ziet, dat dit in wezen een heel simpel geval is; de grootste moeilijkheid is nog gelegen in de keuze van de grootte van diverse onderdelen, om zoveel mogelijk karakteristieken hieronder te kunnen „vangen”. Indien we ons even concentreren op de lage frequentie zijde, dan krijgen we het vervang-schema van fig. 90; denken we de weerstand  $R_3$  hier weg, dan ontstaat een karakteristiek zoals in fig. 87 is weergegeven; voor de lage frequenties beginnen we bij 0 dB tot het eerste kantelpunt  $T_1$ , dat gelijk is aan  $(R_1 + R_2) \cdot C_1$ . Dit eerste kantelpunt nu ligt erg laag zodat we dit netwerkje zonder  $R_3$  kunnen gebruiken voor die gevallen, waarbij de frequentiekarakteristiek aan de lage zijde niet begrensd is; een en ander kunnen we uit tabel III halen.

Vervolgens daalt de karakteristiek af tot het tweede kantelpunt  $T_2$ , dat gelijk is aan  $R_2 \cdot C_1$ ; dit punt komt in geval van fig. 97 overeen met

500 Hz; het niveau bedraagt nu  $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$  maal het beginniveau; in ons

geval, waarbij voor  $R_1$  220 kilohm en voor  $R_2$  10 kilohm wordt gekozen, blijft er dus voor de middenmoot slechts het  $\frac{1}{23}$  deel van het oorspronkelijk niveau over; wenssen we dit deel als het „nulniveau” te bestempelen, dan hebben we hier al een 23-voudige versterking nodig om een en ander weer in het reïne te brengen.

Voor die opnamen, waarbij aan de lage zijde nog een extra kantelpunt (roll-off) aanwezig is, wordt de weerstand  $R_3$  parallel over  $C_1$  geschakeld; hierdoor ontstaan de karakteristieken van fig. 88 en 89. We beginnen nu niet meer met het nul-niveau, doch met een niveau, dat

$\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$  lager ligt. Het eerste kantelpunt bereiken we waarbij

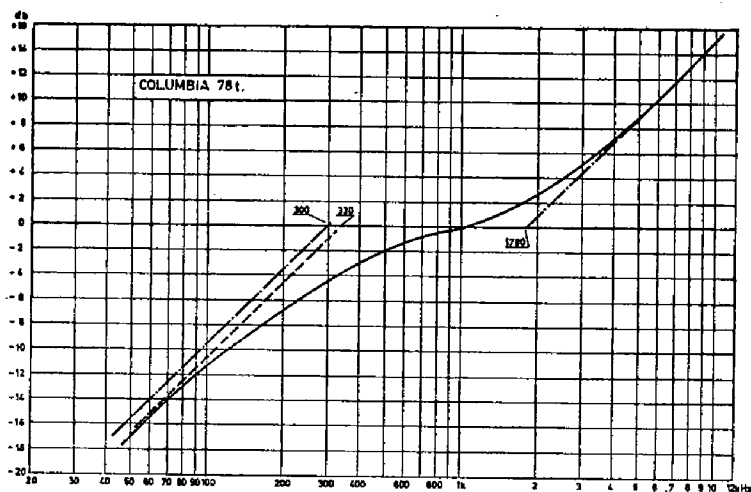


Fig. 96

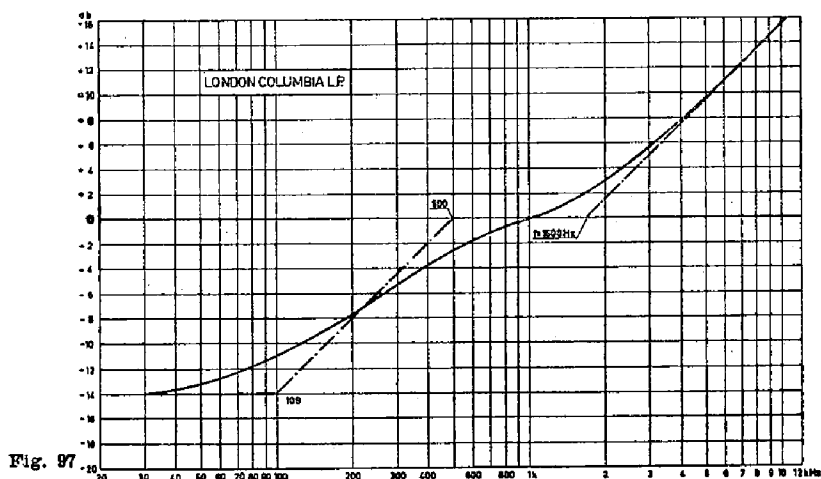


Fig. 97

$$T_1 = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)} \times C_1; \text{ dit ziet er erg ingewikkeld uit, maar deze}$$

uitdrukking betekent niets anders dan het produkt van een weerstand, welke bestaat uit  $R_1$  en  $R_2$  in serie — met daaraan  $R_3$  parallel — en de condensator  $C_1$ . Vervolgens daalt de kromme af tot aan de tijdsconstante

$$T_2, \text{ welke gelijk is aan } \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} \times C_1; \text{ het produkt van de weerstand,}$$

welke bestaat uit de parallel-schakeling van  $R_2$  en  $R_3$  met de condensator  $C_1$ .

De verzwakking in de middenmoot is nu weer gelijk aan die in fig. 87

$$\text{en wel gelijk aan } \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ maal het nulniveau; hierop heeft het aan-}$$

brenge van de weerstand  $R_3$  geen invloed; zouden we de ligging van het eerste kantelpunt trachten te regelen door keuze van de waarde van  $R_1$ , dan zou het niveau van het middendeel niet vast ligen, wat uiteraard ongewenst is.

Voor die gevallen, waarbij  $R_1$  veel groter is dan  $R_2$  en  $R_3$ , wat hier inderdaad het geval is, kunnen we bovenstaande uitdrukkingen aanzienlijk vereenvoudigen; het eerste kantelpunt komt dan op  $R_3 \cdot C$  te liggen, het tweede op  $R_2 \cdot C$ , een verbluffend eenvoudig geheel dus (fig. 89). De noodzaak voor de compensatie aan de hoge zijde hebben we reeds besproken; deze geschiedt met  $R_4 \cdot C_2$ . De impedantie van de condensator  $C_1$  mogen we voor de hoge frequentie zijde wel gelijk aan nul stellen zodat we nu de voorstelling van fig. 91 verkrijgen.

Volgens de stelling van de Thévenin mogen we dit netwerk transformeren tot dat van fig. 92, waarbij de weerstand  $R_2$  nu parallel aan

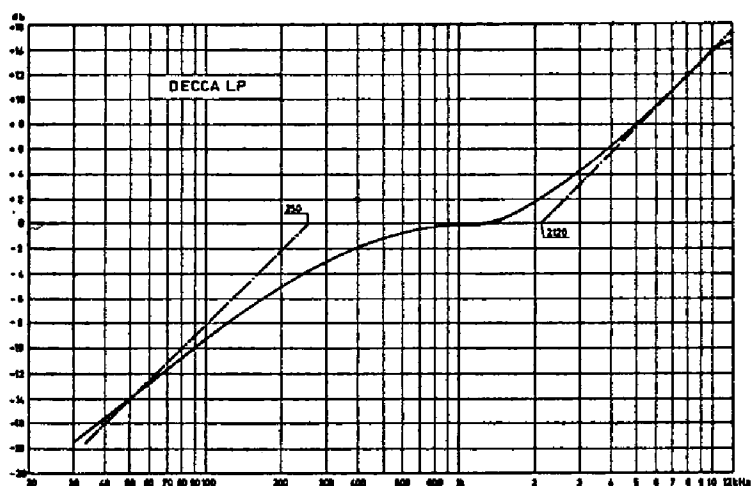


Fig. 98

$R_1$  komt te staan en de aangelegde spanning van  $E_i$  gedaald is tot

$$E_i \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Deze twee weerstanden parallel staan nu met  $R_4$  in serie; tezamen met  $C_2$  vormt dit een netwerk, waarvan de karakteristiek met 6 dB/octaaf daalt. Daar in de praktijk de waarde van  $R_2$  veel kleiner is dan die van  $R_1$  kunnen we zeggen, dat het kantelpunt aan de hoge zijde bepaald wordt door  $T_3 = (R_2 + R_4)C_2$ ; in fig. 97 komt dit overeen met 1600 Hz. Drukken we dit kantelpunt uit in microsec., dan komt dit overeen met 100 microsec., drukken we  $R_4$  en  $R_2$  uit in kilohm, en  $C_2$  in kpF (1000 pF


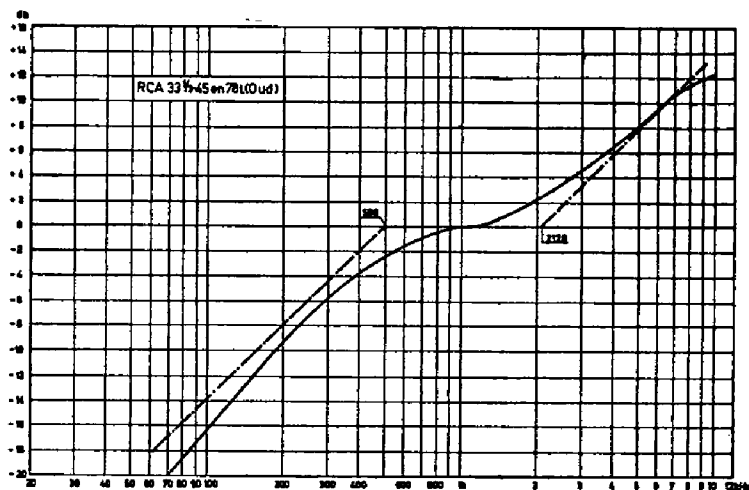


Fig. 99

of 1 nanofarad), dan krijgen we T in microsec., zodat op deze manier zeer snel bij een bepaalde waarde van  $(R_2 + R_4)$  de overeenkomstige waarde van  $C_2$  is te vinden.

In fig. 101 is een aantal van deze netwerkjes weergegeven, terwijl in fig. 102 een omschakelbaar netwerk is getekend.

In het linkerdeel van het netwerk van fig. 102 wordt de lage frequentie-zijde omgeschakeld, in het rechterdeel de hoge frequentiezijde. Daar veel soorten eenzelfde kantelfrequentie aan de lage zijde gebruiken (b.v. A.E.S., R.I.A.A., COL. 500 Hz), kunnen we enige schakelstanden doorverbinden; maken we hoge en lage zijde afzonderlijk instelbaar, dan kunnen we met minder standen volstaan, daar we in het geval van fig. 102 bij een andere instelling aan de hoge frequentiezijde ook de lage mee moeten schakelen; maken we de instelling onafhankelijk, dan is dit niet meer noodzakelijk. We kunnen dan ook de opschriften weglaten en aan de lage zijde eenvoudig de kantelfrequenties vermelden (b.v. 200-250-300-500 en 800 Hz) en aan de hoge zijde de tijdconstanten (b.v. 64-75-90-100 microsec.); hierdoor wordt het geval aanzienlijk vereenvoudigd. De

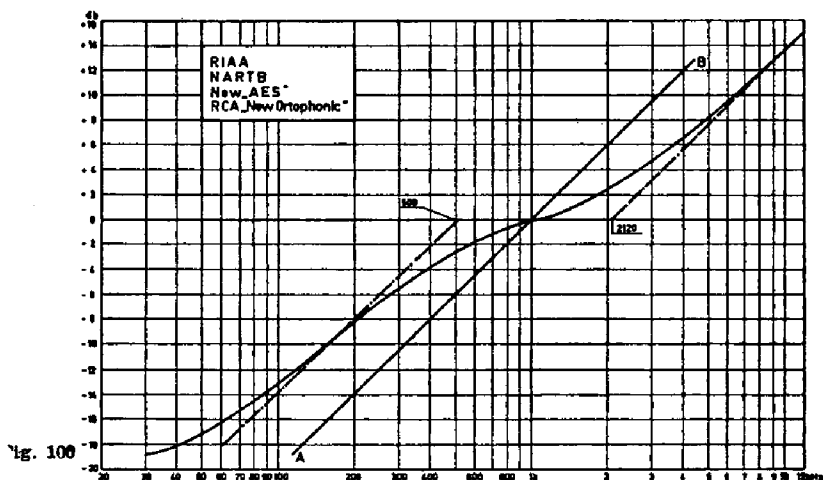

opnamekarakteristiek van de Decca FFRR vertoont de eigenaardigheid, dat deze noch aan de lage zijde, noch aan de hoge zijde „prettig” te benaderen is met een 6 dB/octaaf kromme; aan de lage zijde levert een kantelpunt van 200 Hz een redelijke benadering op, doch aan de hoge zijde loopt de karakteristiek vrijwel op met 3 dB/octaaf. Een benadering hiervan kunnen we maken door de 6 dB/octaaf lijn te laten beginnen bij ca. 5 kHz en weer te doen eindigen bij 10 kHz; in dit gebied heeft dan de lijn vrijwel geen „kans” om de steilheid van 6 dB/octaaf te ontplooiën. Verder wordt voor de onderste kantelfrequentie van Col. 78 o.p.m. 300 Hz opgegeven; uit de kromme volgt echter, dat 330 Hz een betere frequentie zou zijn; voorts wordt voor deze karakteristiek een „roll-off” bij 100 Hz opgegeven, wat echter weer in het geheel niet klopt met de opgegeven snijkromme; hoe meer men zich in deze materie verdiept, hoe groter de tegenstrijdigheden, die men ontmoet. Daarom doet men er goed aan, al

deze gegevens met enige reserve te betrachten en steeds de zaak zodanig in te stellen, dat de weergave voor het muzikaal getrainde oor zo natuurlijk mogelijk klinkt.

Internationaal wordt de N.A.B.-curve (zie fig. 100 en tabel III) steeds meer toegepast; heeft men deze compensatie ingebouwd, dan is het vrijwel steeds mogelijk om, met uitzondering van de oude 78'ers, door een kleine correctie van de klankregeling de gewenste compensatie te verkrijgen; dit systeem wordt tegenwoordig vaak toegepast.

Het netwerk van fig. 102 kan of direct achter de opnemer, of direct achter een versterkerbuis opgenomen worden. Het eerste geval is bij het gebruik van opnemers met een kleine uitgangsspanning stellig niet aan te bevelen, daar de spanning op de eerste versterkerbuis hierdoor zo klein dreigt te worden, dat brom en ruis zeer lastig te vermijden zijn.

Plaatsen we het netwerk achter een versterkerbuis, dan kunnen we onderscheid maken tussen een pentode versterker (fig. 103) en een triode versterker (fig. 104).

Daar de inwendige weerstand van een pentode zeer hoog is, behoeven we deze, in vergelijking met de uitwendige weerstand, niet in rekening te brengen; de weerstand  $R_1$  in fig. 86 kan dan eenvoudig de uitwendige weerstand van de pentode bedragen. In ons geval zal deze weerstand dan gelijk zijn aan 220 kilohm, voor een pentode nog een alleszins acceptabele waarde. Bij een triode ligt de zaak enigszins anders; hierbij kunnen we de inwendige weerstand stellig niet verwaarlozen, daar deze meestal in de

TABEL III

| Groep 78 o.p.m.             | grafiek nr. | kantelfreq.<br>lage zijde | freq. comp.<br>bep. tot<br>(roll-off) | kantelfreq.<br>hoge zijde | tijdconst.<br>microsec. | comp.<br>10.000 Hz<br>dB | Opmerkingen           |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Oude { Amerik.:<br>Europ.:  | 1           | 500                       | —                                     | —                         | —                       | —                        |                       |
| E.M.I. (H.M.V.):            | 2           | 250                       | 50                                    | —                         | —                       | —                        |                       |
| Decca F.F.R.R.              | 3           | 200                       | —                                     | zie tekst                 | —                       | —                        |                       |
| Col.                        | 4           | 300 (330)                 | (100)                                 | 1780                      | 90                      | + 15                     |                       |
| R.C.A. 78 + 45              | 7           | 500                       | (100)                                 | 2120                      | 75                      | + 12,5                   |                       |
| A.E.S. 78                   | 1           | 500                       | —                                     | 2500                      | 64                      | + 12                     |                       |
| Groep 33 o.p.m.             |             |                           |                                       |                           |                         |                          |                       |
| Decca LP:                   | 6           | 250                       | —                                     | 2120                      | 75                      | + 14                     |                       |
| London {                    | 5           | 500                       | 100                                   | 1600                      | 100                     | + 15,5                   |                       |
| Col. {                      |             |                           |                                       |                           |                         |                          |                       |
| A.E.S. 33 t. oud            | 1           | 500                       | —                                     | 2500                      | 64                      | + 12                     | ook voor<br>78 o.p.m. |
| R.I.A.A.                    |             |                           |                                       |                           |                         |                          |                       |
| N.A.B.                      |             |                           |                                       |                           |                         |                          |                       |
| Nieuw „A.E.S.”              | 8           | 500                       | 50                                    | 2120                      | 75                      | + 13,8                   |                       |
| R.C.A. „New<br>orthophonic” |             |                           |                                       |                           |                         |                          |                       |
| R.C.A. oud                  | —           | 800                       | —                                     | —                         | —                       | + 10,5                   | weinig<br>belangrijk  |

R.I.A.A. Record Industry Association of America.

A.E.S. Audio Engineering Society

N.A.B. Nat. Association of Broadcasters (v/h N.A.R.T.B.)

buurt ligt van of kleiner is dan de uitwendige. Bedraagt in fig. 104 de inwendige weerstand 40 kilohm en de uitwendige weerstand 60 kilohm, dan is de vervangingsweerstand hiervan gelijk aan 24 kilohm. Daar de totale weerstand gelijk moet worden aan 220 kilohm, moet nu de serieweerstand  $R_1$  gelijk worden aan  $220 - 24$  kilohm  $\approx$  ca. 200 kilohm.

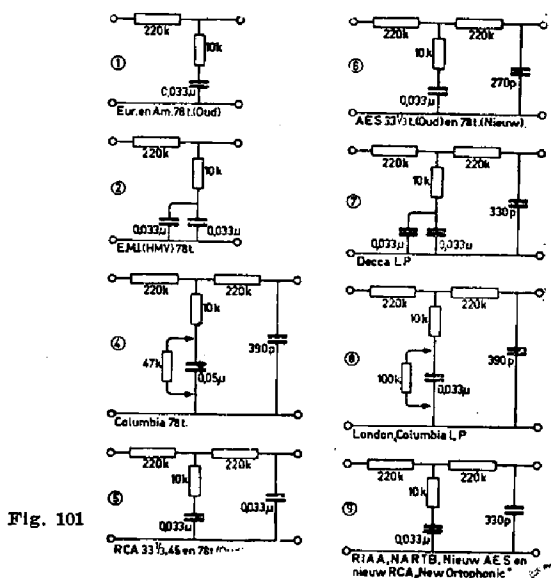


Fig. 101

In zeer vele gevallen worden de netwerken in tegenkoppelcircuits opgenomen; uiteraard moet de frequentiearakteristiek nu tegengesteld verlopen als in fig. 93 is weergegeven. In fig. 105 t/m 107 is een en ander nader getekend.

Het netwerk van fig. 105 kunnen we vrijwel als de tegenhanger van dat van fig. 86 beschouwen.

In het lage frequentiegebied kunnen we condensator  $C_2$  wel even wegdenken; we houden dan een serieschakeling van  $C_1$  met  $R_1$  en  $R_2$  over;

de hierbij behorende kantelfrequentie  $\omega_1 = \frac{1}{C_1 (R_1 + R_2)}$ . In de fre-

quentiecompensatie komt dit overeen met het onderste kantelpunt (b.v. 500 Hz). De kromme loopt nu over een gebiedje recht totdat we het punt bereiken, waarbij de reactantie van de condensator  $C_2$  in de buurt komt van de weerstand  $R_1$ ; deze tijdconstante is gelijk aan  $R_1 \cdot C_2$ , ter-

wijl hierbij een cirkelfrequentie  $\omega_2$  behoort van  $\frac{1}{R_1 C_2}$ ; deze kan b.v.

overeenkomen met 75 μsec. of 2120 Hz.

Tenslotte loopt de karakteristiek weer omhoog tot het derde kantelpunt

$$\omega_3 = \frac{1}{\frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \times C}$$

waarna de karakteristiek weer recht loopt; de hiermede overeenkomende frequentie kan b.v. gelijk zijn aan 10.000 Hz. Deze karakteristiek is in fig. 106 weergegeven, terwijl een voorbeeld met de hierboven genoemde waarden van de kantelpunten in fig. 107 is weergegeven. Met behulp van de in tabel III vermelde waarden zal het niet moeilijk vallen het netwerk van fig. 107 op een soortgelijke wijze als in fig. 102 geschikt te maken voor omschakeling van een aantal opnamekarakteristieken.

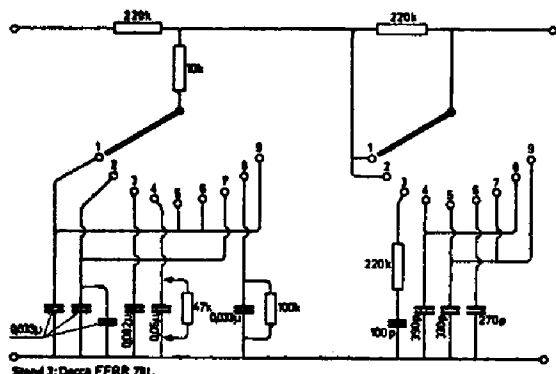


Fig. 102  
De nummers bij  
de schakelaar  
hebben betrekking op  
Fig. 101

In fig. 108 is een veel gebruikte vorm van tegenkoppeling weergegeven: Bij onze berekening gaan we ervan uit, dat de tegengekoppelde buis zelf een behoorlijke versterking leveren kan; hiervoor zal dus bij voorkeur een pentode gebruikt worden. Deze heeft tevens het voordeel, dat de ingangscapaciteit als gevolg van de aanwezigheid van het schermrooster veel kleiner is dan die van een triode, zodat geen bijzondere compensatie hiertegen noodzakelijk is.

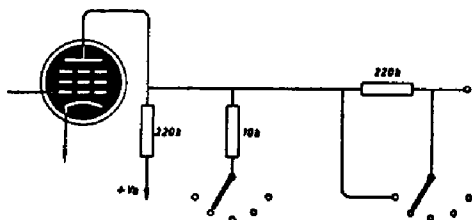


Fig. 103

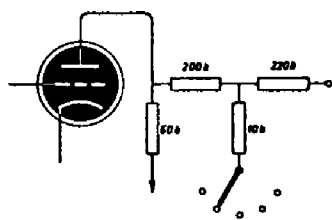


Fig. 104

Beginnen we bij de lage frequenties, dan zijn alleen de condensator  $C_1$  en de weerstanden  $R_1$  en  $R_2$  van belang; de versterking daalt met 6 dB/

octaaf totdat we aan het eerste kantelpunt aangeland zijn n.l. indien

$$\omega_1 = \frac{1}{R_2 (C_1 + C_2)}; \text{ hierbij is de versterking nagenoeg gelijk aan } R_2 : R_1;$$

kiezen we deze weerstanden gelijk, dan hebben we automatisch de versterking in het middenregister gelijk aan 1 ofwel 0 dB gemaakt. De karakteristiek loopt nu verder horizontaal, totdat de reactantie van  $C_2$

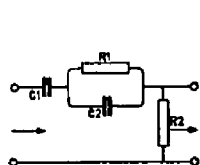


Fig. 105

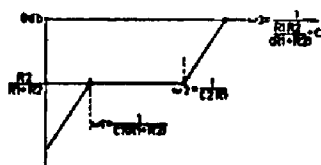


Fig. 106

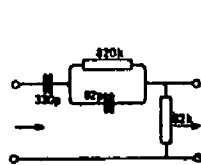


Fig. 107

in de buurt van de weerstand  $R_2$  komt; hierbij behoort een tijdconstante van  $R_2 C_2$  of een kantelfrequentie  $\omega_2 = \frac{1}{R_2 \cdot C_2}$ . Vervolgens loopt de karakteristiek verder omlaag met 6 dB/octaaf.

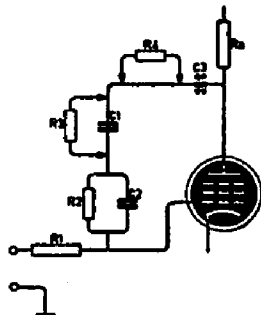


Fig. 108

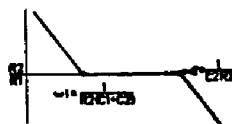


Fig. 109

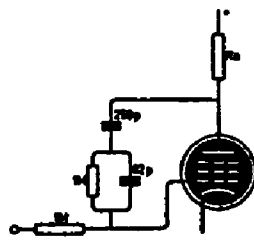


Fig. 110

Wensen we aan de lage zijde nog een extra kantelpunt (roll-off), dan kunnen we een weerstand  $R_3$  parallel aan  $C_1$  opnemen, waarbij dit kantelpunt weer bepaald wordt door de tijdconstante  $R_3 \cdot C_1$ ; de max. waarde van de „basopdrijving” vergeleken met het middenregister bedraagt  $R_2 + R_3$ .

Teneinde de hoogspanning van het stuurrooster verwijderd te houden, wat in het algemeen zeer wenselijk is, wordt een grote scheidingscondensator  $C_3$  aangebracht.

Wensen we aan de hoge zijde ook nog een extra kantelpunt aan te brengen, teneinde de frequentie-afval te beperken, dan kan er een extra weerstand  $R_4$  aangebracht worden; de max. verzwakking, vergeleken bij die in het middenregister bedraagt dan  $R_4 : R_2$ .

Met behulp van deze enkele regels hebben we nu het hele vrij gecompliceerde netwerk van fig. 108 geanalyseerd — zouden we trachten dit expliciet uit te rekenen, dan zou hiervoor heel wat werk noodzakelijk zijn, terwijl er geen inzicht in het gedrag van de schakeling bij verandering van diverse onderdelen zou kunnen worden verkregen, zo zeer zou men zich bedvelen onder een stortvloed van berekeningen.

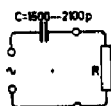


Fig. 111

Fig. 112

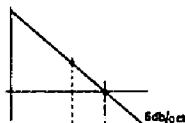


Fig. 113


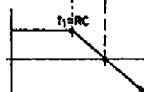


Fig. 114

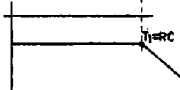

In fig. 110 is een uitgewerkt voorbeeldje gegeven met dezelfde kantelpunten als in fig. 107; ook hierop zijn weer op eenvoudige wijze dezelfde variaties mogelijk als in fig. 102 zijn verricht.

Geheel anders wordt de compensatie, indien we opnemers gebruiken, welke geen constante snelheidsamplitude, doch een constante amplitude karakteristiek vertonen (kristal, keramisch, frequentiemodulatie, e.d.). Nemen we constante snelheid als basis, dan vertoont een dergelijke opnemer een karakteristiek als in fig. 112 is weergegeven.

Indien we hiermede grammofonplaten zonder compensatie zouden willen afspelen, dan zou hiermede het lage frequentiegebied veel te sterk, het hoge gebied veel te zwak worden weergegeven. Wensen we deze opnemer te gebruiken op eenzelfde installatie, als voor een constante snelheidstype is ontworpen, dan kunnen we deze karakteristiek omvormen tot het gewenste type.

In eerste benadering kunnen we een kristalopnemer voorstellen door een wisselstroomgenerator welke via een capaciteit, gelegen tussen ca. 1500 en 2200 pF, spanning aan de klemmen geeft (fig. 111). Sluiten we nu deze opnemer af met een weerstand  $R$ , dan ontstaat er een RC-netwerkje, dat onder de kantelfrequentie een verzwakking van 6 dB/octaaf geeft; in combinatie met de oorspronkelijke karakteristiek wordt dan het geheel juist een rechte lijn (fig. 113). Maken we de weerstand klein (b.v. 50 kilohm), dan krijgen we over vrijwel het gehele gebied de gewenste karakteristiek (fig. 114). Het bezwaar van al deze methoden is, dat bij andere soorten met andere capaciteiten de afsluitweerstand weer zou

moeten worden gewijzigd. Een methode, die ook wel toegepast wordt is weergegeven in fig. 115; hierbij brengen we een extra RC-filttertje aan om de constante amplitude karakteristiek in een constante snelheid om te zetten. In fig. 116 is een eenvoudige compensatie weergegeven; hierbij nemen we aan, dat de waarde van  $C_2$  klein is t.o.v. de capaciteit van de opnemer  $C_1$ . Voor de zeer lage frequenties vertoont de opnemer een constante amplitude, wat juist gewenst is voor de compensatie van de plaatkarakteristieken (zie ook fig. 97). Vervolgens komen we in een gebied, waarbij de reactantie van  $C_2$  in de buurt komt van die van  $R_1$ : de karakteristiek loopt nu recht, totdat de reactantie van  $C_2$  in de buurt komt van die van de parallelschakeling van  $R_1$  en  $R_2$ ; hierbij is de tijdconstante

$$T_2 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \times C_2 \text{ en de hierbij behorende kantelfrequentie } \omega_2 = 1 : T_2.$$

Vervolgens loopt de karakteristiek weer met 6 dB/octaaf omlaag.

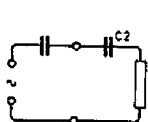


Fig. 115

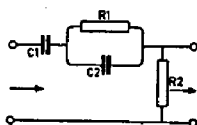


Fig. 116

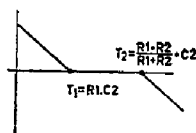


Fig. 117

In wezen is dit een sterk vereenvoudigde voorstelling van de werkelijke toestand; in werkelijkheid is het vervangschema veel gecompliceerder, waardoor ook de fabrikant in staat is om langs deze weg de karakteristiek zodanig te beïnvloeden, dat zonder extra compensatie een vrijwel juiste weergave mogelijk is.

Eigenlijk is de hierboven geschetste manier van werken, indien we uitsluitend van een dergelijk type opnemer gebruik maken, vrij dwaas; immers, we gaan eerst de lage frequenties sterk verzwakken, om ze dan later in het compensatienetwerk weer sterk op te halen; zodoende halen we ons onnodig veel moeilijkheden met brom enz. op de hals. In fig. 100 is de lijn „AB” een weergavekarakteristiek van een „ideale” kristalopnemer zonder enige compensatie; we zien, dat deze de meest gebruikelijke R.I.A.A. karakteristiek heel aardig benadert, alleen zal de basweergave iets te geprotonceerd zijn, die van de diskant iets te zwak. Als we dit met de klankregeling of zelfs met de fysiologische sterkteregeling iets corrigeren, hebben we zonder enige compensatie vrijwel een ideale toestand geschapen met minder buizen, onderdelen, brommogelijkheden, enz. We dienen er zorg voor te dragen, dat de opnemer via een voldoende hoge weerstand (b.v. 2 megohm) wordt aangesloten. Dit laatste systeem werd dan ook min of meer „in stilte” toegepast, doch vindt nu ook in meer wetenschappelijke kringen appreciatie.

# RUISFILTERS, DREUNFILTERS EN FYSIOLOGISCHE STERKTEREGELING

## HOOFDSTUK VI

### VI. 1. RUISFILTERS

De ruis is een verschijnsel, dat eigenlijk zo oud is als de grammofoon zelf en de strijd hiertegen dateert feitelijk van het begin van de elektrische opnametechnieken; voor die tijd was er toch weinig anders te doen dan de „deurtjes" wat meer open of dicht te zetten. Nu dient men zich steeds goed voor ogen te houden dat een ruisfilter, in welke vorm dan ook, een lapmiddel is, omdat met de toepassing hiervan onherroepelijk een deel van de weer te geven frequenties verloren gaat. Het beste middel tegen de ruis is dan ook een prima opname, goed stofvrij gehouden, afgespeeld met een naald in goede conditie. Zoals we reeds in het voorafgaande gezien hebben, ontstaat de ruis door de korrelstructuur van het materiaal van de opname, wat vooral bij een schellak plaat van belang is, en het niet volmaakt glad zijn van de groeven; na verloop van tijd zal dit verschijnsel steeds erger worden, ofschoon het natuurlijk bij de persing zelf al aanwezig kan zijn.

De ruisfrequenties strekken zich over een vrij brede band uit, in hoofdzaak van 1000 Hz omhoog, en zijn in het algemeen het meest geprononceerd in de omgeving van de eigenfrequenties van de opnemer; vandaar dat het bijzonder belangrijk is, dat de opnemer in de hoge frequentie zijde een zo vlak mogelijk verloopende karakteristiek vertoont, welke geleidelijk afloopt; grote pieken en dalen in dit gebied geven onherroepelijk aanleiding tot ruis, welke nagenoeg niet meer te verwijderen valt. Dat de ruis op ons gehoor meestal de indruk geeft van een hoge frequentie, ligt in hoofdzaak in het feit, dat met toenemende ruisfrequentie de ruis-energie steeds groter wordt (de snelheid neemt met toenemende frequenties steeds verder toe).

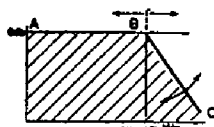


Fig. 118

Het ruisprobleem kan men dus zowel van de zijde van de platenfabrikanten als van de zijde van de opnemerfabrikanten benaderen; bij voorkeur natuurlijk van beide zijden tegelijk. Daar de opnemerfabrikanten hun producten steeds verder kunnen perfectioneren zijn ook de platenfabrikanten min of meer gedwongen, de opnamen met steeds hogere frequenties te snijden, waarbij de ruis dus steeds verder moet worden teruggebracht.

Maar, gegeven de bestaande platen en opnemers, zijn we vaak gedwongen in de versterker middelen aan te wenden om de weergave aan de hoge frequentiezijde te beperken, ten einde een gunstiger verhouding tussen het signaal en de ruis te scheppen en het geheel althans dragelijk te maken; hoe zeer dat nodig is beseft men, als men nog eens een oude „78-er" met een moderne installatie, welke frequenties tot 15.000 Hz weergeeft, afdraait; het is niet meer „aan te horen".

Het ideale ruisfilter zou een karakteristiek dienen te bezitten zoals in fig. 118 is geschetst; een rechte lijn van A tot B en dan een regelbare helling van B tot C met een damping regelbaar tussen de 3 en 50 dB/octaaf; verder zou het punt B dan nog heen en weer moeten schuiven zo tussen de 3000 en 10.000 Hz; hiermede kunnen we steeds het gunstigste compromis tussen het verlies in de hoge frequenties en de sterkte van de overblijvende ruis vinden. Helaas is een dergelijk filter voor de gemiddelde amateur volstrekt onbetaalbaar, zodat we zullen trachten een zo goed mogelijke benadering hiervan te vinden; we zullen hierbij uitgaan van het meest eenvoudige geval en langzamerhand verder doorbouwen.

In fig. 119 is een eenvoudig RC-filter met één sectie getekend met als kantelpunten 5 kHz, 7 kHz en 10 kHz; op deze manier bootsen we min of meer het schuivende punt B in fig. 118 na.

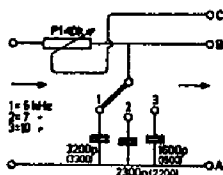


Fig. 119

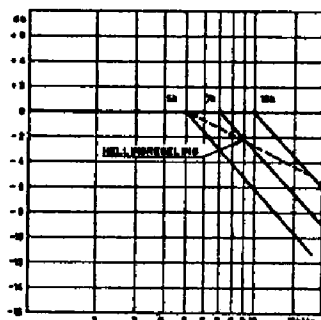


Fig. 120

Uit de frequentiekaracteristieken van fig. 120 kunnen we gemakkelijk constateren, dat dit eenvoudige filtertje heel weinig nut zal opleveren; de helling van de karakteristiek gaat immers maar met 6 dB/octaaf naar beneden, heel flauwtjes dus; willen we b.v. bij 10 kHz een verzwakking van 6 dB hebben, dan moeten we reeds bij 5 kHz beginnen, waarbij we dus een verzwakking van 3 dB ontmoeten; we snijden dus al zeer veel van het „nuttige” spectrum af om een afsnijding van de ruis op een hogere frequentie te bewerkstelligen, wat uiteraard niet gewenst is. Nemen we het signaal tussen A en C af, dan kunnen we met behulp van  $P_1$  de helling tussen 0 en -6 dB/octaaf regelen.

Een veel beter resultaat kunnen we verkrijgen, als we twee van deze secties achter elkaar zetten zoals dat in fig. 121 gedaan is. Hierbij zijn we van de gedachte uitgegaan, om twee gelijke secties achter elkaar te schakelen, wat echter niet tot een optimaal resultaat voert.

We krijgen hier te maken met twee kantelpunten, n.l. één, waarbij  $\omega_1 T$  gelijk is aan 0,38 en de andere, waarbij  $\omega_2 T$  gelijk is aan 2,62; de hele kromme bestaat uit drie delen, n.l. het deel OA, dat recht loopt, het deel AC, dat een helling vertoont van 6 dB/octaaf, en het deel CD, dat een heiling heeft van 12 dB/octaaf (zie fig. 122). Het deel AC is nu meestal ongewenst, een verloop volgens ABCD is veel gunstiger. De frequentiekaracteristiek van het netwerkje volgens fig. 121 kunnen we ook precies berekenen; deze is gelijk aan:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{1}{\sqrt{1 + 7x^2 + x^4}}$$

waarin  $x$  gelijk is aan  $\omega RC = \omega T$ .

In deze uitdrukking geeft de  $x^2$  nu aanleiding tot de ongewenste helling van 6 dB/octaaf, de  $x^4$  echter de gewenste helling van 12 dB/octaaf; we zullen er naar streven om de coëfficiënt van  $x^2$  (in dit geval 7) zo klein mogelijk te maken, om de invloed van de ongewenste helling zoveel mogelijk uit te schakelen.

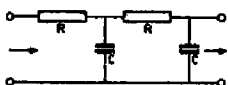


Fig. 121

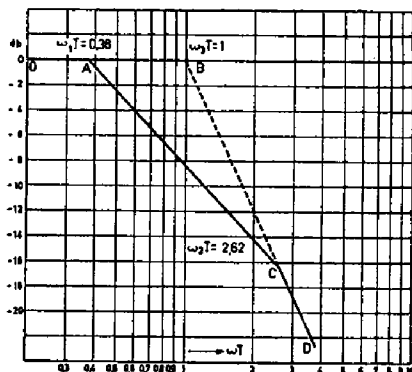


Fig. 122

Veel beter is het nu, om de kantelpunten van de beide secties weliswaar gelijk te kiezen, doch de tweede sectie zodanig te dimensioneren, dat deze geen belasting vormt op de eerste, zodat we de beide secties apart van elkaar mogen beschouwen.

Dit is nu in fig. 123 getekend; kiezen we de weerstand in de tweede sectie 10 maal zo groot als deze in de eerste sectie, dan vormt de tweede geen „belasting” op de eerste, zodat we de totale frequentiekaracteristiek kunnen vinden door de karakteristieken van beide secties met elkaar te vermenigvuldigen. Nu bewijst de logaritmische benaderingsmethode met de rechte lijnen weer zijn groot nut; logaritmisch bezien betekent het vermenigvuldigen niet anders dan optellen; indien de ene sectie bij een bepaalde frequentie b.v. 3 dB damping geeft en de andere ook, dan zal de totale damping gelijk zijn aan 6 dB. Daar de beide secties van fig. 123 eenzelfde kantelpunt bezitten, krijgen we de uiteindelijke karakteristiek door bij iedere frequentie de damping te verdubbelen; daar een sectie boven het kantelpunt met een helling van 6 dB/octaaf omlaag gaat, zullen twee secties een helling van 12 dB/octaaf vertonen; zijn er drie secties, welke onafhankelijk van elkaar werken, dan zal dit 18 zijn, enz. Op deze manier kunnen we, uitgaande van de karakteristieken van fig. 120, die van fig. 125 verkrijgen. In fig. 122 hebben we nu de gewenste lijn ABCD verkregen. Dit „onafhankelijk” zijn wordt hier verkregen door de weerstand in de tweede sectie 10 maal de waarde van de overeenkomstige weerstand in de eerste sectie te kiezen; we kunnen echter tussen de beide secties ook een „scheidend” element, zoals b.v. een buis, plaatsen, waardoor de beide secties exact eenzelfde waarde kunnen krijgen zonder elkaar te beïnvloeden.

In fig. 124 is een schakeling met 3 kantelpunten n.l. 5 kHz, 7 kHz en 10 kHz aangegeven, welke een bruikbaar geheel oplevert; we kunnen de beide schakelaars op één as zetten, we kunnen ze echter ook onafhankelijk van elkaar bedienen; hierdoor kunnen we de helling enigszins regelen. Maken we de laatste sectie regelbaar, dan kunnen we regelen tussen 6 en 12 dB/octaaf; zo krijgen we al min of meer een benadering van het „ideaal” van fig. 118 (gemeten tussen A—C).

De frequentiekarakteristiek van fig. 124 wordt bepaald door:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{1}{\sqrt{1 + 2x^2 + 4}}$$

waarin x weer gelijk is aan  $\omega RC = \omega T$ .

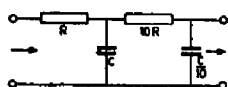


Fig. 123

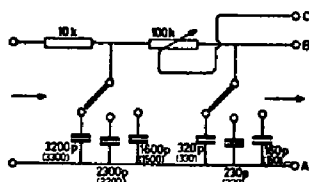


Fig. 124

Vergelijken we dit met de overeenkomstige uitdrukking bij fig. 121, dan zien we, dat de term  $7x^2$  reeds teruggebracht is tot  $2x^2$ , een belangrijke winst dus; bij de onderdrukking van de ruis zullen dus overeenkomstig minder „nuttige” frequenties verloren gaan.

Door combinaties van zelfinducties met capaciteiten toe te passen, kunnen we veel steilere hellingen bereiken, terwijl er tevens middelen bestaan, om deze hellingen regelbaar te maken. Gelukkig is er voor dit doel een spoeltje in de handel; misschien beleven we nog eens de tijd dat er een behoorlijke serie zelfinducties in de handel wordt gebracht.

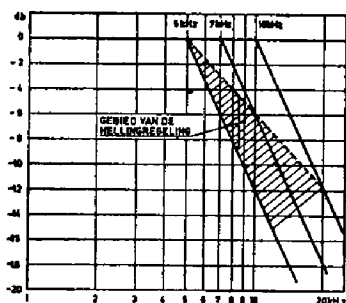


Fig. 125

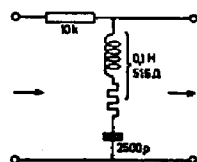


Fig. 126

De gegevens van dit spoeltje, de F4 (Amroh), zijn de volgende:

Zelfinductie 104 mH  $\pm 10\%$

gelijkstr. weerstand: 515 ohm

max. toelaatb. stroom: 20 mA

De overige gegevens zijn voor onze toepassingen niet van belang.

Met behulp van dit spoeltje is nu een reeks van effectieve schakelingen

mogelijk. Om te beginnen, en wel het meest voor de hand liggend, kunnen we met de spoel een afgestemde seriekring samenstellen volgens fig. 126.

De resonantiefrequentie ligt hier op 10.000 Hz; beschouwen we de schakeling van fig. 126, dan zal het geheel zich op de resonantiefrequentie gedragen als een kleine ohmse weerstand met een waarde, welke nagenoeg met de gelijkstroomwaarde overeenkomt (nl. 515 ohm); daar er in de kring een weerstand  $R$  van 10.000 ohm voorgeschakeld is, zal er op deze frequentie maar een deel van de uitgangsspanning (ca.  $1/20$  of  $-26$  dB) aan de uitgang terecht komen.

In fig. 129 is de weergavekarakteristiek getekend; we zien, dat de betreffende helling veel steiler is dan we met RC-filters konden bereiken — helaas schuilt er een addertje onder het gras in de vorm van de andere helft van de kromme, welke zijn kop weer omhoog steekt, wat hier uiteraard zeer ongewenst is; we prikken een „gat” in de frequentiekromme.

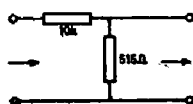


Fig. 127

We behoeven echter de moed niet op te geven; indien we de afsnijkarakteristiek van fig. 125 (b.v. van 10 kHz) combineren met de kromme uit fig. 126 dan behouden we de steile helling van fig. 129, doch het rechter deel van de resonantiekromme zal niet meer „omhoog” komen door de reeds aanwezige grote demping van het dubbele RC-lid van fig. 125.

De plaats van het minimum kunnen we heel eenvoudig regelen door andere waarden van de condensator te kiezen; daar deze waarde omgekeerd evenredig met het kwadraat van de frequentie verloopt, zullen we voor 7 kHz een waarde van 5000 pF nodig hebben, voor 5 kHz 10.000 pF. Met behulp van een enkelpolige schakelaar kunnen we dit gemakkelijk verwezenlijken. De mate van verzwakking in het resonantiepoint en daarmee ook in zekere zin de helling van de karakteristiek kunnen we op eenvoudige wijze regelbaar maken door het opnemen van de weerstand  $R_3$ ; de ver-

$$R_3 + 515$$

zwakking in het resonantiepoint wordt bepaald door:  $\frac{R_3 + 515}{R_3 + 515 + 10.000}$

$$R_3 + 515 + 10.000$$

In fig. 129 betekent dit, dat de „punt” van de resonantiekromme steeds hoger komt te liggen bij toenemende waarde van  $R_3$ ; maken we  $R_3$  zeer groot, dan is de invloed van de spoel nagenoeg verdwenen.

In fig. 127 is nog even het vervangschema van de spoel en condensator bij resonantie weergegeven, terwijl in fig. 130 nog een andere mogelijkheid voor de hellingregeling getekend is.

Bij al deze schakelingen moeten we ons goed realiseren, dat de ingangs-impedanties dikwijls zeer laag zijn; in de voorafgaande schakelingen bedragen deze b.v. 10.000 ohm. Deze lage weerstanden zijn nu als regel ongeschikt voor directe aansluiting aan een buis op de gewone manier; de uitsturing, die de buis kan leveren onder deze omstandigheden zal te gering zijn (tenzij we een „krachtbuis” benutten), terwijl de vervorming aanzienlijk kan zijn; dit zijn factoren, waartegen maar al te dikwijls ge-

zondigd wordt en waarop menig ontwerp is gestrand. We moeten dan ook zeer dikwijls onze toevlucht nemen tot bijzondere schakelingen (b.v. de katodevolger) teneinde zulk een lage impedantie aan de schakeling te kunnen „bieden” dat de ingangsweerstand uitsluitend bepaald wordt door de aldaar aanwezige „stoffelijke” weerstanden en niet door variabele zoals „inwendige”. In fig. 137 zullen we dit nader behandelen.

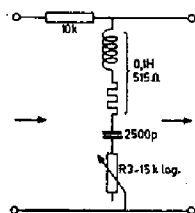


Fig. 128

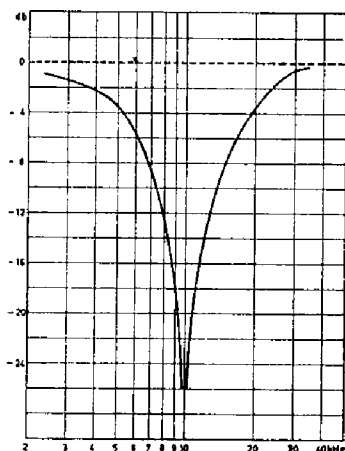


Fig. 129

Zo kunnen we de schakelingen van fig. 124 en van fig. 126 niet zonder meer achter elkaar zetten, daar de uitgangssectie van fig. 124 hoogohmig is, terwijl de ingangsweerstand van fig. 126 juist laag is. We doen er dan verstandig aan een scheidingsbuis tussen beide schakelingen op te nemen. Alleen in sommige gevallen kunnen we met min of meer succes

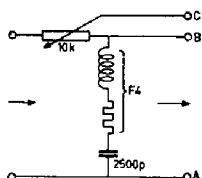


Fig. 130

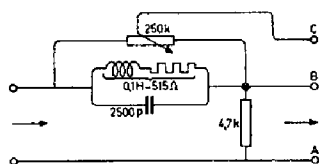


Fig. 131

de schakelingen „in elkaar” opnemen, ofschoon hierbij altijd de een of andere beperking optreedt; zo zouden we de eerste sectie van fig. 124 kunnen combineren met fig. 128, hoewel het resultaat niet geheel overeenkomt met dat van de beide schakelingen afzonderlijk.

Behalve een serieschakeling kunnen we ook parallelschakeling toepassen. Het geval verloopt volkomen identiek aan het hieraan voorafgaande; de parallelkring heeft, in tegenstelling met de seriekring, de eigenschap, dat de impedantie voor de resonantiefrequentie juist zeer groot is; deze is

$$L$$

hier gelijk aan — of wel 77 kilohm.

R. C

In fig. 132 is weer het vervangschema bij resonantie weergegeven; aan de uitgang blijft het  $\frac{4,7}{4,7 + 77} = 1/17,5$  deel over van de ingangsspanning.

De vorm van de resonantiekromme is vrijwel identiek aan de onder fig. 129 getekende; de „diepte” van het resonantiepoint kunnen we beïnvloeden door of parallel aan de afgestemde kring een potmeter op te nemen, of door een variabele weerstand in serie met  $R_2$ .

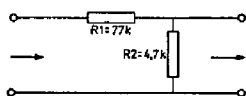


Fig. 132

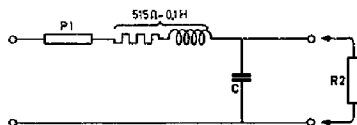


Fig. 133

Een schakeling, welke niet de onaangename eigenschap van het „omhoogkomen” van de resonantiekromme bezit, is in fig. 133 weergegeven. Deze schakeling begint al veel overeenkomst met een „echt” laagdoorlaatfilter te vertonen — en inderdaad is een ruisfilter ook niets anders dan een dergelijk filter — indien we fig. 118 nog eens raadplegen, dan zien we, dat we de lage frequenties versterken en de hoge wensen af te snijden — precies datgene wat een laagdoorlaatfilter ook doet; het is daarom geen wonder, dat we bij de filtertechniek „leentjebuurt” gaan spelen.

De werking van de schakeling is in principe zeer eenvoudig; bij lage frequenties zal de weerstand van de spoel  $L$  klein zijn, en die van de condensator  $C$  groot; alle frequenties in dit gebied kunnen ongehinderd passeren; maken we nu echter de frequentie steeds hoger, dan zal de weerstand van de spoel steeds groter worden, die van de condensator steeds kleiner. Er zal nu nog maar een klein deel van de ingangsspanning op de uitgang terecht komen; door het effect van de spoel en de condensator „tezamen” zal in het hogere frequentiegebied (het „afsnijgebied”) de dempingskromme dalen met 12 dB/octaaf.

In deze schakeling zijn de eigenschappen van de spoel bekend, zodat de weerstand  $R_1$  en de condensator  $C$  bepaald moeten worden. De waarde van de condensator kunnen we zeer eenvoudig berekenen, daar de resonantiefrequentie van  $L$  en  $C$  nagenoeg samenvalt met het kantelpunt; deze frequentie  $f$  is gelijk aan:

$$f = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$$

Vullen we hier voor  $f = 10.000$  Hz in en is  $L$  gelijk aan 0,1 H, dan vinden we voor  $C$  de waarde van 2500 pF.

Voor  $f = 7$  kHz vinden we 5000 pF, bij 5 kHz 10.000 pF; deze waarden zijn in de schakeling van fig. 136 opgenomen.

De keuze van  $R_1$  vereist enig overleg; maken we deze weerstand groot, dan zal de demping voor de lagere frequenties te hoog worden, waardoor „nuttige” frequenties verloren gaan; maken we  $R_1$  daarentegen te klein, dan zal juist het tegenovergestelde verschijnsel plaats vinden; bij de hogere frequenties zal, vlak voor het kantelpunt, een opslingering plaats vinden, zodat de frequenties in deze omgeving geaccentueerd worden, wat een

onnatuurlijk effect kan opleveren. We kunnen  $R_1$  op twee manieren kiezen n.l. zodanig, dat de frequentiekromme tot aan het kantelpunt geheel vlak loopt, of dat er een bescheiden mate van opslinging plaats vindt. In het eerst genoemde geval zal de waarde van  $R_1$  gelijk zijn aan:

$$R_1 = \sqrt{2 \cdot \frac{L}{C}}$$

Deze waarden zijn bij fig. 136 onder „A” vermeld. De weergavekromme kan nu voorgesteld worden door:

$$\frac{E_u}{E_l} = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \quad x = \omega \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

De hele term met  $x^2$  zijn we kwijt geraakt, waardoor de vorm van de afsnijkarakteristiek weer verbeterd is; in fig. 134 zijn ter vergelijking twee krommen met eenzelfde kantelpunt opgenomen, n.l. de kromme EGF, afkomstig van het dubbele filter van fig. 123 en de kromme ACD, afkomstig van fig. 136.

Duidelijk is het te zien, dat de kromme ACD bij eenzelfde mate van afsnijding in het hogere frequentiegebied (nl. 12 dB/octaaf) toch veel zuiniger omspringt met de lagere frequenties, waardoor het uiteindelijk effect veel gunstiger is.

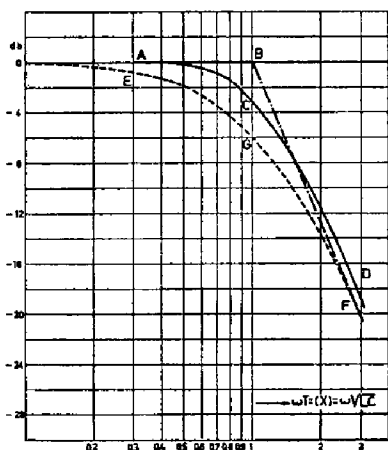


Fig. 134

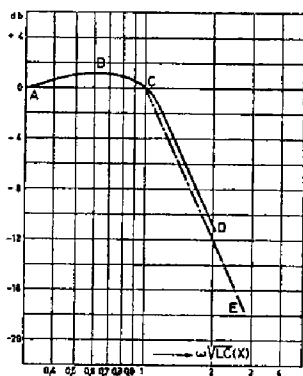


Fig. 135

De kromme ACD van fig. 134 is geheel universeel; door de keuze van de condensator kunnen we het kantelpunt B heen en weer schuiven; kiezen we hierbij steeds de juiste waarde van  $R_1$ , dan blijft de vorm geheel ongewijzigd.

Zijn we echter nog niet geheel tevreden met het resultaat, dan kunnen

we  $R_1$  kleiner kiezen, zodat er enige opslingering plaats vindt. Nemen we

$$R_1 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{dan wordt de weergavekarakteristiek:}$$

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 + x^4}}$$

waarin  $x$  gelijk is aan  $\omega \cdot \sqrt{L \cdot C}$ .

Vergeleken bij de voorafgaande uitdrukkingen is de term met  $x^2$  van teken omgedraaid, zodat deze term, inplaats van de karakteristiek op een ongewenste wijze „omlaag” te drukken, deze juist „omhoog” tilt; zodra

echter  $x$  groter dan 1 wordt (dus  $\omega$  groter dan  $\frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$ ) dan zal toch  $x^4$

zeer snel de overhand verkrijgen, zodat de kromme weer daalt met 12 dB/octaaf.

Terwijl we in het vorige geval voor  $x = 1$  (dus bij het kantelpunt) nog een verzwakking van 3 dB moesten incasseren, treedt er nu totaal geen verzwakking meer op in het kantelpunt; hiermede hebben we de „ideale” kromme van fig. 118 weer beter benaderd.

In fig. 135 is deze kromme weergegeven; we zien de kleine opslingering, welke bij B zijn maximum bereikt (ca. 1 dB, dus niet van betekenis), terwijl de kromme voorbij C snel omlaag loopt; vergeleken bij fig. 134 is er weer een aanzienlijke winst geboekt.

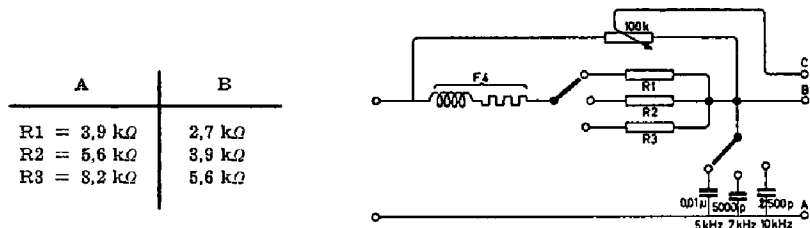


Fig. 136

In fig. 136 is de volledig uitgewerkte schakeling gegeven, waarbij onder „B” de met de kromme van fig. 135 overeenkomende waarden van  $R_1$  gegeven zijn (de hellingregeling kan weer met een potmeter (100 k $\Omega$ ) plaats vinden).

Teneinde deze schakeling effectief te doen werken, is aansluiting op een katodevolger welhaast een noodzaak; in fig. 137 is een schakeling hiermede weergegeven.

De lekweerstand  $R_1$  is op een deel van de katodeweerstand afgetakt ten einde in de buis bij de rustinstelling een behoorlijke anodestroom te doen vloeien om een voldoende grote uitsturing zowel in positieve als in negatieve richting mogelijk te maken; een factor die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien. De weerstand  $R_2$  bepaalt de negatieve voorspanning, terwijl de grote weerstand  $R_3$  de gunstige eigenschappen van de katodevolger accentueert, n.l. een zeer hoge ingangsimpedantie (welke veel

groter is dan de lekweerstand  $R_1$ ), de lage uitgangsimpedantie (welke nadert tot  $1/S$ , waarin  $S$  de steilheid van de buis voorstelt) en de uitstekende lineariteit over een groot gebied van de uitsturing; m.a.w. de spanning aan de uitgang van de schakeling is een getrouwe copie van die aan de ingang, binnen wijde grenzen onafhankelijk van de impedantie, waarmee de schakeling wordt belast. De condensator  $C_2$  is alleen nodig, als de hierop volgende schakeling via een (in vergelijking met  $R_2 + R_3$ ) lage weerstand aan aarde ligt, omdat er anders een kortsluiting van de negatieve roosterspanning dreigt; dit is b.v. in de schakeling van fig. 131 het geval. Is dit echter niet het geval, dan kunnen we  $C_2$  soms weglaten, waarbij we van de aanwezige gelijkspanning vaak nog een nuttig gebruik kunnen maken.

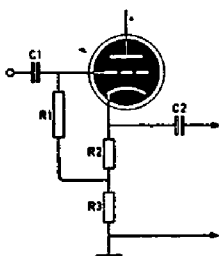


Fig. 137

$C1 = 0,05 \mu F$   
 $C2 = 32 \mu F$   
 $R1 = 1 M\Omega \frac{1}{2} W$   
 $R2 = 1,2 k\Omega \frac{1}{2} W$   
 $R3 = 5,6 k\Omega 1 W$   
 Buis  $\frac{1}{2}$  ECC82  
 Bij  $\frac{1}{2}$  ECC81  $R2 = 220\Omega$

Bij fig. 137 zijn de verschillende waarden voor de buizen ECC 81 en ECC 82 aangegeven; de instelling is zodanig, dat de buis een behoorlijke anodestroom (ca. 10 mA) voert teneinde over een lage belastingweerstand toch nog een redelijke uitsturing te kunnen leveren. De buis ECC 83 is voor deze toepassing niet geschikt, daar de inwendige weerstand van deze buis zo hoog is, dat ook bij 0 volt roosterspanning de anodestroom nog maar klein is.

Wensen we een nog steilere afsnijding te bereiken dan met de schakeling van fig. 136 mogelijk is, dan kunnen we weer twee van deze secties met een scheidingslid ertussen (katodevolger) in cascade plaatsen; hiermede is een steilheid van de afsnijding met  $2 \times 12 = 24$  dB/octaaf te bereiken. We kunnen echter ook de secties van fig. 133 zonder een scheidingsmiddel achter elkaar schakelen; we krijgen dan een echt laag-doorlaatfilter, zoals dat in fig. 139 is weergegeven.

Het laag-doorlaatfilter van fig. 139 heeft de eigenschap, dat alle frequenties, vanaf nul tot aan een bepaalde waarde, de afsnijfrequentie, gelijkmatig worden doorgelaten; boven deze afsnijfrequentie ( $f_c$ ) worden de frequenties zeer sterk verzwakt; we spreken van een doorlaatgebied (van 0 tot  $f_c$ ) en een afsnijgebied (van  $f_c$  tot oneindig hoog).

Daar iedere sectie van fig. 139 een verzwakking van 12 dB/octaaf veroorzaakt, zal het duidelijk zijn, dat met een dergelijke ketting een enorme verzwakking te bereiken valt; we kunnen zeggen, dat er boven  $f_c$  nagenoeg niet wordt doorgelaten. De frequentiekromme ziet er ongeveer uit als in fig. 138. Een dergelijk filter, dat samengesteld is uit een groot aantal leden, wordt veel in de telefonietechniek gebruikt om een bepaalde frequentieband door te laten en een andere scherp af te snijden, teneinde overspraak van verschillende kanalen te voorkomen. De werking van

een dergelijk filter, welke ook als vertragsingslijn wordt toegepast voor het vertragen van impulsen, kunnen we ons a.v. indenken: Leggen we bij AB een spanning aan (de gedaante is nog onbelangrijk) dan zal de zelfinductie van de spoel L zich tegen de spanningsverandering verzetten; in deze spoel wordt een magnetisch veld opgebouwd; dit veld zal weer afbreken en de daarbij vrijkomende magnetische energie wordt gebruikt om de condensator C te laden. Zodra nu deze condensator geladen is, zal er een spanning aan de volgende sectie geleverd worden; hierin wordt weer een magnetisch veld opgebouwd; bij het verdwijnen van dit veld wordt de volgende condensator opgeladen, en zo „golft” de bij AB aangelegde spanning door de hele keten heen. Daar deze golf enige tijd nodig heeft om zich langs de lijn voort te planten, spreekt men van een vertragsingslijn. Leggen we bij AB een wisselspanning met een lage frequentie aan, dan zal de hele spanningsgolf door het netwerk deze vorm vertonen; er vindt nagenoeg geen verzwakking plaats.

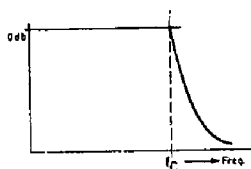


Fig. 138

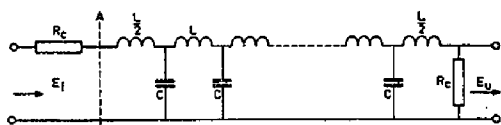


Fig. 139

Maken we echter de frequentie van de aangelegde wisselspanning steeds hoger, dan loopt de zaak mis; zodra we n.l. bezig zijn het magnetisch veld in de eerste spoel L op te bouwen, zal de aangelegde wisselspanning al weer van teken omgekeerd zijn; de opbouw geschiedt dus nog maar voor een klein deel, terwijl bovendien het grootste deel van de magnetische energie weer naar de ingang wordt teruggeleverd, daar de spanning hiervan inmiddels van teken is omgedraaid. De volgende condensator wordt nog maar voor een zeer gering deel opgeladen; juist als deze bezig is om zich op te laden, keert de magnetische veld-energie van de spoel alweer van teken om, zodat de condensator zich nu weer gaat ontladen; bij de volgende sectie speelt dat spel zich nogmaals af, zodat, langs de lijn gaande, het signaal sterk wordt verzwakt; er komt vrijwel niets meer aan de uitgang terecht.

Een dergelijke lijn vertoont in zijn eigenschappen veel overeenkomst met een coaxiale kabel of een „twin-lead”; ook hier kunnen we de lijn ergens open maken, waarbij de impedantie over AB toch gelijk blijft, en wel aan de karakteristieke impedantie  $R_c$ ; evenals bij een coaxiale kabel zal dit alleen maar over het gehele doorlaatgebied het geval zijn, als de secties afgesloten zijn met de karakteristieke impedantie  $R_c$ . De ingangs-impedantie en de afsnijffrequentie zijn dus onafhankelijk van het aantal secties (mits deze weer met  $R_c$  afgesloten zijn); het aantal secties is alleen van belang voor het verkrijgen van een voldoende steile afsnijding.

Het zal wel duidelijk zijn, dat een dergelijke keten veel te gecompliceerd is voor onze toepassing, waarbij we alle condensatoren en de afsluitweerstand ook nog zouden moeten omschakelen; vandaar, dat we ons beperken tot enkele secties.

De hele keten van fig. 139 kunnen we in gedachten op drie manieren opgebouwd denken en wel met behulp van de  $\pi$ -secties uit fig. 140, de T-secties uit fig. 141, en de L-secties uit fig. 142; de benamingen van deze secties komen met de opbouw hiervan overeen.

De  $\pi$ -sectie van fig. 140 bestaat uit twee condensatoren ter waarde van  $C : 2$  en een spoel  $L$ ; de waarden van  $L$  en  $C$  zullen we hierna berekenen. Plaatsen we nu hiertegen een volgende sectie, dan komen er twee condensatoren van  $C : 2$  parallel te staan, waardoor deze tezamen  $C$  vormen; alleen aan de uiteinden blijft  $C : 2$  staan; dit spelletje kunnen we voortzetten, waardoor vrijwel de opbouw van de lijn uit fig. 139 ontstaat. De T-sectie van fig. 141 is opgebouwd uit twee spoelen met een zelf-inductie van  $L : 2$  en een condensator  $C$  (de waarden van  $L$  en  $C$  zijn weer geheel gelijk aan het voorafgaande geval); schakelen we weer twee secties achter elkaar, dan krijgen we een spoel  $L$  met twee condensatoren  $C$ ; feitelijk zijn hiermede de  $\pi$ - en T-secties aan elkaar gelijk geworden met uitzondering van de „eindstukken”. Het filter van fig. 139 is opgebouwd uit een groot aantal van deze T-secties, vandaar dat er zich aan het begin en aan het eind de waarden  $L : 2$  bevinden; zou deze lijn uit  $\pi$ -secties zijn opgebouwd, dan begon en eindigde deze met een condensator  $C : 2$ , verder was de opbouw geheel identiek met die uit T-secties. Tenslotte kunnen we de lijn opgebouwd denken uit L-secties, zoals deze in fig. 142 zijn weergegeven; we krijgen weer eenzelfde lijn met uitzondering van de begin- en eindsecties. Is de lijn opgebouwd uit een groot aantal secties dan is de invloed van de begin- en van de eindsectie gering; daar wij echter met slechts enkele secties te maken hebben, moeten we de invloed hiervan wel degelijk in rekening brengen.

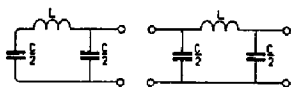


Fig. 140

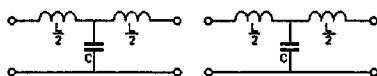


Fig. 141

De berekening van de diverse onderdelen is zeer eenvoudig; hiervoor staan de volgende eenvoudige formules ter beschikking:

$$R_c = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \text{en} \quad f_c = \frac{1}{\pi \sqrt{L \cdot C}}$$

Is ons geval is de waarde van  $L$  reeds gegeven, zodat we deze formules met voordeel iets om kunnen werken:

$$R_c = \pi \cdot L \cdot f_c \quad \text{en} \quad C = \frac{1}{\pi \cdot f_c \cdot R_c} = \frac{L}{R_c^2}$$

Nemen we voor  $f_c$  nu eens 10.000 Hz, terwijl  $L$  gelijk is aan 0,104 H, dan vinden we voor  $R_c$  de waarde 3140 ohm, terwijl  $C$  gelijk is aan 10.000 pF: dit zijn waarden, die we in de praktijk goed kunnen toepassen.

Met de hierboven gevonden waarden van  $C$  en  $R_c$  kunnen we nu de filters gaan samenstellen en wel bestaande uit een van de drie systemen volgens fig. 140, 141 of 142; daar condensatoren goedkoper zijn dan spoelen kunnen we voor een enkele sectie beter het  $\pi$ -filter met één spoel dan het T-filter met twee spoelen gebruiken. Om misverstanden te voorkomen moeten we ons goed realiseren, dat de verschillende spoelen onderling niet met elkaar gekoppeld zijn; zouden we dit wel doen (en het gebeurt in de praktijk vrij dikwijls), dan moeten we een heel andere berekenwijze volgen.

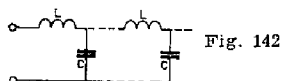


Fig. 142

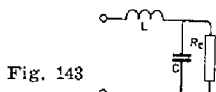


Fig. 143

Volgens fig. 143 kunnen we nu een L-sectie samenstellen, welke nage-nog overeenkomt met die in fig. 133. Maken we  $R_c$  volgens het boven-

staande gelijk aan  $\sqrt{\frac{L}{C}}$ , dan komt de frequentiearakteristiek geheel

overeen met die van fig. 135; er treedt dus een kleine opslinging op en daarna een vrij steile afsnijding. Deze opslinging is een gevolg van het feit, dat een dergelijke L-sectie een goede benadering aan de einden van de lijn vormt.

Daar we hier te maken hebben met een beperkt aantal secties is het te verwachten, dat juist in de buurt van de afsnijffrequentie de ingangsimpe-dantie niet meer gelijk is aan  $R_c$ , maar zeer grillige waarden aan kan nemen; teneinde het hieraan voorafgaande orgaan niet te zwaar te be-lasten, verdient het aanbeveling het filter te voeden via de weerstand  $R_c$ ; we verkrijgen dan de situatie, zoals deze in fig. 139 is aangegeven.

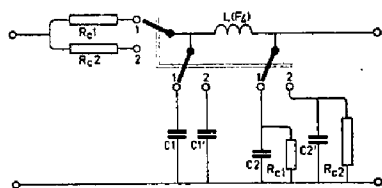


Fig. 144

In fig. 144 is een filter, gebaseerd op een  $\pi$ -sectie, nader aangegeven; hierbij moeten we goed bedenken, dat de waarden van  $C_1$  en  $C_2$  gelijk zijn aan  $C : 2$ . Voor 10 kHz worden  $C_1$  en  $C_2$  gelijk aan  $10.000 : 2 = 5000$  pF, terwijl  $R_{c1}$  gelijk is aan 3140 ohm. Gebruiken we de stand 2 voor 7000 Hz, dan worden  $C_1'$  en  $C_2'$  gelijk aan 10.000 pF, terwijl  $R_{c2}$  gelijk wordt aan 2198 ohm (2200 ohm). De ingangsweerstanden  $R_c$  worden even-eens medegeschakeld om steeds een constante damping in het door-laatgebied (6 dB) te verkrijgen. Speciaal indien het filter begint met een vrij grote condensator is het nodig, dat er „gevoed” wordt over een weer-stand; de impedantie welke deze condensator bij de hogere frequenties aan de schakeling biedt, is n.l. zo klein, dat er bij afwezigheid van deze

hogere frequenties, welke op zichzelf niet doorgelaten worden, toch een ernstige oversturing en daardoor vervorming op kan treden. De schakeling van fig. 144 kunnen we weer met meer afsnijpunten uitbreiden. De hellingregeling kan identiek aan die in fig. 136 plaats vinden.

De opbouw van het laagdoorlaatfilter volgens fig. 139 is wel de meest eenvoudige, doch daarmede lang nog niet de meest effectieve; bouwen we de ketting op met elementen volgens fig. 145, dan kunnen we bij gebruik van veel minder secties toch eenzelfde verzwakking verkrijgen; vandaar dat deze typen filters (de z.g. m-afgeleide) veel meer toegepast worden.

Over de spoel  $L_1$  is nu een extra condensator  $C_1$  aangebracht. Aan de lage frequentiezijde gedraagt de schakeling zich vrijwel geheel als de L-sectie van fig. 143, de afstemkring  $L_1$ — $C_1$  gedraagt zich „inductief”. Verhogen we nu de aangelegde frequentie, dan ontstaat er weer een toestand, waarbij er boven de frequentie  $f_c$  een sterke mate van verzwakking optreedt; maken we de frequentie nog iets hoger, dan komen  $L_1$  en  $C_1$  in parallelresonantie — er ontstaat dan feitelijk eenzelfde toestand als in fig. 131, waarbij een zeer sterke verzwakking optreedt.

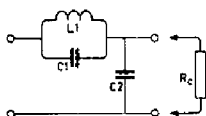


Fig. 145

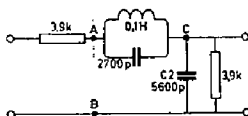


Fig. 146

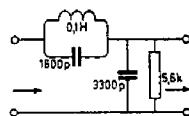


Fig. 147

Als gevolg van het feit, dat de sterke verzwakking vlak bij het afsnijpunt gelegen is, zal de afsnijpkromme voorbij  $f_c$  een veel steilere helling vertonen als in fig. 145 het geval is — in wezen komt deze overeen met de helling in fig. 129.

Gaan we nog hoger met de frequentie, dan kunnen we  $L_1$  wel wegdenken; via  $C_1$ ,  $C_2$  en  $R_c$  vindt weer enige overdracht plaats, zodat de doorlaatkromme weer wat omhoog komt; dit is hier echter van weinig praktisch belang. Zodoende krijgen wij een doorlaatkromme volgens fig. 149. De berekening van deze sectie is heel wat ingewikkelder dan die van de voorafgaande; we moeten allereerst de afsnijffrequentie  $f_c$  en de frequentie voor de oneindige demping  $f_\infty$  kiezen. Hebben we dit gedaan, dan kunnen we hieruit de waarde van de factor  $m$  bepalen:

$$m = \sqrt{\frac{(f_c)^2}{1 - (f_\infty)^2}}$$

We kiezen de waarden van  $f_c$  en  $f_\infty$  bij voorkeur zodanig, dat de  $m$ -waarde gelijk wordt aan 0,6, een waarde, welke in de praktijk zeer goed bleek te voldoen.

Eerst berekenen we nu de waarden van  $L$ ,  $C$  en  $R_c$  zoals we dit in het voorgaande hebben gedaan en wel bij de frequentie  $f_c$ . Deze waarden gaan we nu in  $L_1$ ,  $C_1$  en  $C_2$  omzetten a.v.:

$$L_1 = m.L \qquad C_1 = \frac{1-m^2}{4m} C \qquad C_2 = m.C$$

Dit ziet er allemaal wel ingewikkeld uit doch het werken hiermede is vrij eenvoudig. Nemen we voor  $f_c$  8 kHz en voor  $f_\infty$  10 kHz, dan wordt volgens het bovenstaande  $m$  gelijk aan 0,6.

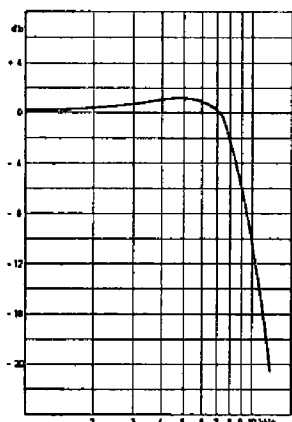


Fig. 148

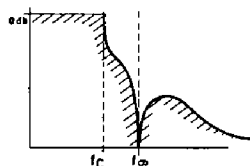


Fig. 149

Nu schuilt er met de bepaling van  $L_1$  een addertje onder het gras, omdat deze waarde reeds bepaald is door de spoel F4 (0,104 H), zodat we omgekeerd te werk moeten gaan en hieruit de overeenkomstige waarde van  $L$  berekenen; deze waarde wordt dan gelijk aan  $L_1 : m = 0,16$  H. De afsluitweerstand  $R_c$  wordt nu gelijk aan  $L \cdot \pi \cdot f_c = 4$  kilohm.

Hieruit volgt voor  $C_1 = \frac{(1 - 0,36)}{2,4} \times C = 2670$  pF en voor  $C_2 =$

$0,6 \times C = 6000$  pF. De waarde van  $C$  konden we weer vinden uit:

$$C = \frac{1}{\pi \cdot f_c \cdot R_c} = 10.000 \text{ pF}$$

Hiermede zijn de verschillende waarden vastgelegd.

De omschakeling van deze sectie voor verschillende frequenties is weer niet zo erg eenvoudig; fig. 150 geeft hier een voorbeeld van.

Bij de keuze van de verschillende waarden van  $f_c$  en  $f_\infty$  doet men er goed aan, steeds eenzelfde relatie tussen deze beide grootheden te handhaven, n.l.  $f_c = 0,8 f_\infty$ , waarbij steeds een  $m$ -waarde van 0,6 behoort.

Een nog beter resultaat kunnen we verkrijgen door de  $L$ -sectie van fig. 145 te vervangen door een  $\pi$ -sectie volgens fig. 140, hierbij krijgen we een betere benadering van de ketting volgens fig. 139. Hiertoe blijft de serietak  $L_1 - C_1$  geheel ongewijzigd; voor en achter deze tak wordt nu een condensator ter waarde van  $C_2 : 2$  opgenomen; in fig. 146 betekent dit, dat er tussen A—B een condensator ter waarde van  $6000 : 2 = 3000$

pF wordt opgenomen, terwijl de waarde van  $C_2$  aan de uitgang eveneens gelijk aan 3000 pF dient te worden. Bij de omschakeling voor de diverse afsnijfrequenties komt er echter nog een omschakelpunt bij.

Een mogelijkheid voor het continu regelen van de steilheid van de afsnijflank is het aanbrengen van een regelweerstand van b.v. 220 kilohm over de parallelschakeling van 0,1 H en de condensator  $C_1$  of volgens fig. 136. Een beproefde schakeling is in fig. 147 getekend, met de daarbij behorende doorlaatkarakteristiek, welke in fig. 148 is weergegeven; vergeleken met die in fig. 135 b.v. is er weer een aanzienlijke winst in steilheid van de afsnijding geboekt.

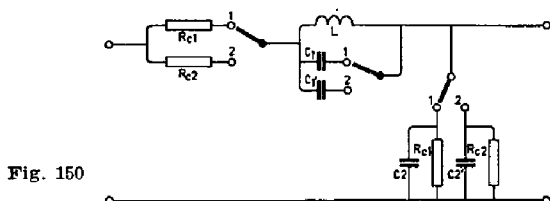


Fig. 150

Bij het gebruik van deze spoelen moet men er zeer op bedacht zijn, dat er, gezien de lage niveau's, waarbij deze regeling meestal plaats vindt, een aanzienlijke kans bestaat, dat de spoel een deel van het strooiveld van de transformator oppikt, met als gevolg brominductie. Indien de hoofd- en voorversterker op één chassis gebouwd zijn, doet men er goed aan de plaatsing van de spoelen zodanig te bepalen, dat zij zo min mogelijk brom kunnen oppikken.

Het zij volledigheidshalve vermeld, dat er nog een reeks RC-netwerken bestaat, welke min of meer de eigenschappen van afgestemde kringen vertonen, nl. één bepaalde frequentie, waarbij een zeer grote demping optreedt; uiteraard kunnen dergelijke netwerken dan ook voor het uitfilteren van de ruis gebruikt worden. De theorie van deze netwerken is echter te ingewikkeld, om in dit kader behandeld te worden; de opbouw bestaat meestal uit z.g. overbrugde T-secties. In fig. 151 is een dergelijk filter weergegeven.

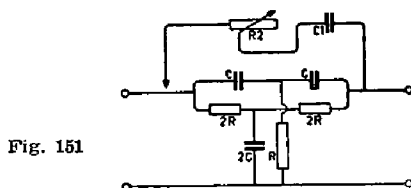


Fig. 151

Indien we van dit filter de doorlaatkromme opnemen, dan ontstaat er

een grafiek als in fig. 152 is weergegeven; bij de frequentie  $\omega = \frac{1}{2 \cdot R \cdot C}$

levert dit netwerk vrijwel geen uitgangsspanning meer af, (een kleine restspanning is meestal nog aanwezig, daar alle componenten kleine af-

wijkingen van de voorgeschreven waarden vertonen); er ontstaat een „gat” in de doorlaatkromme. We krijgen hier weer precies hetzelfde bezwaar als we in fig. 129 tegenkomen zijn, n.l. dat de rechter tak weer omhoog komt.

Nemen we hiervoor nu echter een dubbel RC-lid volgens fig. 124 op, dan zal de rechter tak nagenoeg niet omhoog komen, zodat we de karakteristiek volgens fig. 153 overhouden. De steilheid van de afsnijding kunnen we weer met behulp van de overbruggingsweerstand  $R_2$  regelen; bij een grote waarde van  $R_2$  behoort een steile afsnijding en omgekeerd.

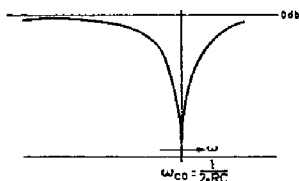


Fig. 152

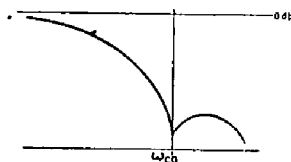


Fig. 153

## VI. 2. DREUNFILTERS

Het dreun (rumble)-filter kunnen we als tegenhanger van het ruisfilter beschouwen; terwijl het ruisfilter werd gebruikt om de frequentiekarakteristiek aan de hoge zijde te begrenzen, gebruiken we het dreunfilter om dit aan de lage zijde van de frequentie-karakteristiek te doen. Er zijn twee redenen aan te voeren, die het gebruik van een dergelijk filter motiveren, n.l. de aanwezigheid van dreun bij de weergave van grammofoonopnamen en de aanwezigheid van een min of meer uitgesproken resonantiepiek in het luidsprekersysteem bij de resonantiefrequentie hiervan; vaak treedt er ook een combinatie van beide factoren op.

Motorgestommel treedt op door de overdracht van trillingen en onregelmatigheden vanuit de motor en de aandrijving op de opnemer; voorzover deze liggen in het „hoorbare” gebied is hiertegen niets te doen zonder ook een deel van dat gebied te moeten verliezen; gelukkig ligt een groot deel van het gestommel in het gebied van de lage en zeer lage frequenties, waardoor we een deel van deze frequenties kunnen afsnijden, zonder veel aan de weergavekwaliteit afbreuk te doen. Door verschillen de factoren is het probleem van dreun pas acuut geworden bij de toepassing van de moderne LP's. Daar de afgegeven spanning bij een LP veel kleiner is wegens de veel kleinere groefamplitude, gaat de dreun dus relatief een veel grotere rol spelen; voorts is de draaisnelheid van het plateau van de motor  $2,35 \times$  zo klein als bij een 78 o.p.m. opname, waardoor het „massatraagheidsmoment” liefst  $5,5 \times$  zo klein geworden is en daarmee ook de „afvlakkende” of vliegwielerwerking die het plateau uitoefent op onregelmatigheden in de aandrijving. Indien men daarbij nog bedenkt, dat de gehele weergaveketen van opnemer tot luidspreker aanzienlijk is verbeterd zodat lagere frequenties veel beter worden weergegeven, dan zal het wel duidelijk zijn, dat een „stommelvrije” motor een zeer kostbare aangelegenheid wordt; alleen de allerbeste (en daarmee noodzakelijkerwijs ook kostbare) fabrikaten zijn van een zodanige kwaliteit dat

men bij het spelen op kamersterkte ook bij de uit- en inlooppgroef totaal geen stommel kan horen. Een keurrapport bij de motor omtrent de grootte van het dreunniveau met een beschrijving daarbij, hoe dit inderdaad gemeten is, vormt een goede bescherming tegen een „miskoop”.

Zijn we met dit verschijnsel geconfronteerd, dan is het het beste, zoveel mogelijk van de laagste frequenties af te snijden, zonder daarbij het geheel te zeer afbreuk te doen; helemaal zonder gaat het nu eenmaal niet. Een groot deel van deze rumblefrequenties liggen in het gebied van de zeer lage frequenties (onder de 20 Hz), welke frequenties alleen maar bijdragen tot een volstrekt nutteloze belasting van de versterker en luidspreker; de amplitude van deze frequenties kan zodanig groot worden, dat hierdoor al een aanzienlijk deel van het beschikbare vermogen van de versterker wordt opgebruikt, zodat er onherroepelijk vervorming zal optreden. Ook de grote uitslagen, die de luidsprekerconus als gevolg van de dreunfrequenties gaat maken zijn zeer ongunstig; hierdoor komt de spreekspoel buiten het gebied van de constante veldsterkte in de lichtspleet, waardoor eveneens vervorming ontstaat. Men diene zich goed te realiseren, dat in dit zeer lage frequentiegebied het vermogen, dat de versterker nog kan leveren, sterk gedaald is t.o.v. dat bij 1000 Hz (met uitzondering van speciale versterkers) waardoor snel oversturing kan optreden. In vele gevallen kan men de dreun nauwelijks horen, maar des te beter „voelen” aan de bewegingen van de luidsprekerconus; deze verraadt maar al te zeer de aan de aandrijving klevende gebreken.

In vele gevallen zijn we geconfronteerd met de aanwezigheid van een resonantiepiek in het luidsprekersysteem, welke als regel zo tussen de 40 en 80 Hz zal liggen; op deze frequentie zal de luidspreker zijn oorspronkelijke „passieve” functie als weergever verwisselen tegen een meer actieve functie als geluidsproducent; in dit geval dan van zeer ongewenste geluiden en wel de z.g. „boem”, welke dan ook vaak opzettelijk werd toegepast om in te kleine radiokastjes een schijn van basweergave op te wekken. Daar deze boem een zeer ongewenst verschijnsel in het systeem van de kwaliteitsweergave vormt, doen we er veel beter aan de frequenties onder en op deze eigen- of resonantiefrequentie sterk te verzwakken; onder de resonantiefrequentie n.l. zal het akoestisch vermogen zo snel teruglopen, dat het vrijwel nutteloos is deze frequenties aan de luidspreker toe te voeren, terwijl hierdoor vervorming in het „nuttige” gebied als gevolg van oversturing wordt voorkomen.

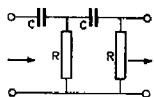


Fig. 154

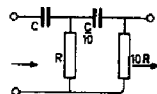


Fig. 155

Resumerend kunnen we zeggen, dat het dreunfilter de lage frequenties met een grote „steilheid” (tenminste 12 dB/octaaf) moet afsnijden, terwijl het punt waarbij deze afsnijding begint, moet liggen tussen de 40 en 80 Hz; dit afsnijpunt kan in één of twee trappen instelbaar gemaakt worden (b.v. 80-60-40 Hz). Het heeft wel voordelen, dit beginpunt instelbaar te maken, daar er ook heel wat grammofoonopnamen in de handel zijn, welke al vanaf de geboorte met dreun behept zijn; al naar gelang de hevigheid hiervan kan het filter ingesteld worden. Deze dreun-

filters zijn meestal zeer eenvoudig van opbouw en bevatten alleen condensatoren en weerstanden; zelfinducties worden voor deze lage frequenties groot en bijzonder gevoelig voor oppikken van brom.

In fig. 154 en 155 zijn twee mogelijkheden weergegeven, waarbij in fig. 156 de bijbehorende frequentiekaracteristieken weergegeven zijn.

De werking van deze filters is zeer eenvoudig; voor steeds lager worden de frequenties vormt de condensator C een steeds hoger wordende weerstand, waardoor een steeds kleiner wordend deel van de ingangsspanning aan de uitgang zal verschijnen. Maken we gebruik van twee gelijke secties, dan wordt de verhouding tussen uit- en ingangsspanning gelijk aan:

$$\frac{E_u}{E_i} = \frac{-\omega^2 T^2}{(1 + 0,38j\omega T) (1 + 2,62j\omega T)}$$

In fig. 156 is onder OACD de weergavekarakteristiek hiervan getekend.

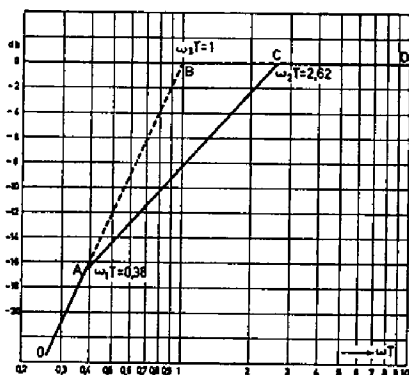


Fig. 156

In het gebied van de zeer lage frequenties (OA), zal de frequentiekromme aflopen volgens  $\omega^2$ , dus met 12 dB/octaaf; is in het punt A echter  $\omega_1 T$  gelijk geworden aan 0,38 (of  $\omega_1 = 0,38 : T_1$  waarin T steeds gelijk is aan R.C), dan zal in de bovenstaande uitdrukking de tweede term in de noemer ook mee gaan doen; de daling bedraagt dan nog maar 6 dB/octaaf. Dit gaat door tot het punt C, waarbij  $\omega_2 T$  gelijk wordt aan 2,62T of  $\omega_2 = 2,62 : T$ ; nu gaat ook de eerste term van de noemer meedoen, waardoor de karakteristiek verder recht loopt; in feite gedraagt deze kromme zich gelijk, doch tegengesteld aan die van fig. 122.

Uit het verloop van deze kromme zien we, dat er nog een aanzienlijk deel „nuttige” energie verloren gaat; beter is het dan ook het filter uit te voeren met twee leden, die wel eenzelfde RC-tijd bezitten, doch die elkaar niet beïnvloeden; dit is in fig. 155 weergegeven. De hierbij behorende frequentiekromme is in fig. 156 volgens OBC weergegeven; de afsnijding verloopt nu direct met 12 dB/octaaf van het punt B af. Overigens diene men zich wel goed te realiseren, dat, terwijl bij een enkelvoudig filter de weergavekarakteristiek bij het kantelpunt 3 dB zakt, dit hier reeds 6 dB is; kiezen we b.v. het kantelpunt bij 40 Hz, dan houdt dit in, dat bij deze frequentie de weergavekarakteristiek reeds met

6 dB gezakt is. Nemen we voor R de waarde van 200 kilohm, dan zal C gelijk worden aan ca. 20.000 pF, de waarde van de kantelfrequentie  $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 251$  en  $T = R \cdot C = 1 : 251$ . In fig. 155 wordt de tweede condensator dan gelijk aan 2000 pF, de tweede weerstand gelijk aan 2 megohm. De schakeling met twee gelijke leden volgens fig. 154 kunnen we wel toepassen, indien er zich tussen de beide leden een scheidings-element, b.v. een buis bevindt; de frequentiekromme zal dan volgens ABC verlopen, Het filter volgens fig. 154 bevindt zich in wezen in vrijwel iedere versterker, n.l. als koppel-element tussen de verschillende trappen; door het kiezen van R en C volgens de bovengenoemde richtlijnen kan een volkomen soortgelijk effect bereikt worden, zonder dat hiervoor een apart filter nodig is. Toch is dit een systeem, dat in het algemeen geen aanbeveling verdient; het is dan niet mogelijk, dit filter uit te schakelen resp. de kantelfrequentie te veranderen, wat in fig. 154 op eenvoudige wijze mogelijk is door de waarden van C, of die van R om te schakelen (zie ook fig. 124). De mate van afsnijding (de helling) kunnen we regelen door het aanbrengen van een hoogohmige potmeter over de in- en uitgang van het filter, zoals dat b.v. in fig. 136 is geschied; daar de waarde van deze potmeter hier wel zeer hoog zou worden en het nut hiervan zeer dubieus is, wordt dit vrijwel nimmer toegepast.

Het spreekt welhaast vanzelf dat de schakeling volgens fig. 154 niet opgenomen mag worden in een deel van de schakeling, waaromheen een tegenkoppeling wordt toegepast; immers, juist door deze tegenkoppeling wordt het effect van de frequentiebeperking min of meer teniet gedaan; in zeer vele gevallen wordt dit filter direct achter de opnemer aangebracht, waardoor de ongewenste frequenties reeds bij het begin onderdrukt zijn. Voor het scheiden van de beide RC-leden kan met voordeel een katodevolger gebruikt worden, welke in vele gevallen toch reeds in de schakeling aanwezig is; hierbij gaan we van de gedachte uit, dat de spanning over de katode van een katodevolger vrijwel gelijk is aan de rooster-spanning, doch dat de impedantie waarover deze spanning geleverd wordt, zeer laag is (deze nadert de waarde  $1/S$ , waarin S de steilheid van de buis voorstelt). Het principe van een dergelijke schakeling is in fig. 157 weergegeven.

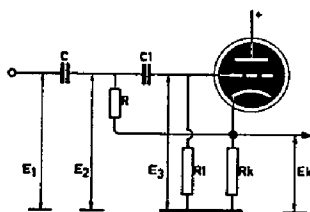


Fig. 157

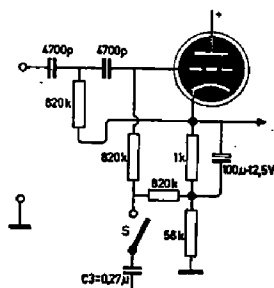


Fig. 158

Voor het rooster van de buis is een dubbel RC-lid aangebracht, waarbij echter de weerstand R niet naar aarde, doch naar de katode van de buis gaat. In het hoge frequentiegebied is de reactantie van de condensator  $C_1$  klein t.o.v. de weerstand  $R_1$ ; de spanning  $E_3$  is nagenoeg gelijk aan

de spanning  $E_2$ , zodat ook de katodespanning  $E_k$  nagenoeg gelijk is aan  $E_2$ . De weerstand  $R$  bevindt zich derhalve tussen twee punten van gelijk potentiaal; er loopt zodoende geen stroom door deze weerstand, zodat we deze wel weg kunnen denken. Hieruit volgt direct, dat de weerstand van de condensator  $C$  geen rol speelt, zodat de spanning  $E_2$  exact gelijk is aan de ingangsspanning  $E_1$ ; ook de katodespanning  $E_k$  zal gelijk zijn aan de ingangsspanning  $E_1$ .

Naarmate de frequentie gaat dalen, zal de spanning  $E_3$  en daarmee ook de spanning  $E_k$  gaan dalen; nu zal er wel stroom gaan vloeien door de weerstand  $R$ , zodat er over de condensator  $C$  een extra spanningsval ontstaat; we kunnen zeggen, dat de weerstand  $R$  aan de onderzijde op een zeer lage impedantie t.o.v. aarde komt te staan, zodat voor de lagere frequenties de schakeling zich als een dubbel RC-lid gedraagt en voor de hogere als een enkel lid. Daar de terugwerking via de katodevolger plaats vindt, gedragen de leden zich nagenoeg onafhankelijk van elkaar.

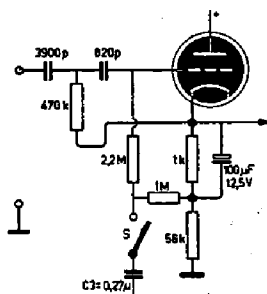


Fig. 159

Nemen we eerst de waarden van de condensatoren  $C$  en  $C_1$  en de weerstanden  $R$  en  $R_1$  gelijk, dan krijgen we voor de uitgangsspanning:

$$\frac{E_k}{E_1} = \frac{(j\omega T)^2}{(1 + j\omega T)(1 + j\omega T)} \quad (T = RC)$$

Deze frequentie-kromme loopt geheel identiek aan de lijn OBC in fig. 156 of de lijn ABC in fig. 160. In fig. 158 is een praktisch voorbeeld hiervan gegeven, waarbij de kantelfrequentie 40 Hz is gekozen. We zien hieruit, dat bij het kantelpunt de verzwakking reeds 6 dB bedraagt, terwijl het vrij lang duurt, eer de uiteindelijke helling van 12 dB/octaaf bereikt wordt; er komen nog te veel lagere frequenties door, terwijl er ook al een deel van het nuttige spectrum verloren gaat. De absolute waarde van de uitgangsspanning is gelijk aan:

$$\frac{E_k}{E_1} = \frac{\omega^2 T^2}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + (2\omega T)^2}}$$


Deze waarde is in fig. 160 volgens de lijn ADC uitgezet. Voor  $\omega T$  gelijk aan 1 wordt de bovenstaande uitdrukking gelijk aan  $\frac{1}{2}$  (—6 dB). Wensen we een kleinere verzwakking bij het kantelpunt, dan zouden we de term met  $2\omega T$  eigenlijk willen reduceren tot  $\omega T$ , waardoor dus geen verzwakking meer bij het kantelpunt optreedt. Dit kunnen we bereiken

door de waarden van  $C$  en  $C_1$ , resp.  $R$  en  $R_1$  ongelijk te maken, waarbij echter wel steeds het produkt  $CR$  gelijk is aan  $C_1R_1$ . De absolute waarde van de versterking wordt nu gelijk aan:

$$\frac{E_k}{E_i} = \frac{\omega^2 T^2}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + (\omega T)^2 (1 + C_1/C)^2}}$$

Voor  $C = C_1$  krijgen we weer de bestaande uitdrukking. Maken we nu  $C_1$  veel kleiner dan  $C$ , dan wordt volgens bovenstaande de verzwakking bij  $\omega T = 1$  vrijwel gelijk aan 1; er gaan nu veel minder „nuttige” frequenties verloren, terwijl de afsnijdkromme zeer snel op de uiteindelijke waarde van 12 dB/octaaf terecht komt. Hierbij dienen we echter niet te ver te gaan met het verkleinen van  $C_1$ , omdat er anders voordat er verzwakking optreedt, eerst nog een ongewenste mate van opslingingering optreedt. In fig. 160 is de kromme CEF weergegeven voor  $C = 5 \times C_1$ , waardoor dus  $R_1 = 5R$  wordt, daar de RC-tijden gelijk blijven. De opslingingering van deze kromme is maar zeer gering en bedraagt ca. 1,04-voudig. Het kantelpunt is hier hoger gekozen, n.l. 80 Hz, waardoor een nog betere verzwakking van de lagere frequenties plaats vindt. Het verschil tussen de krommen ADC en FEC is wel zeer frappant.

Fig. 160

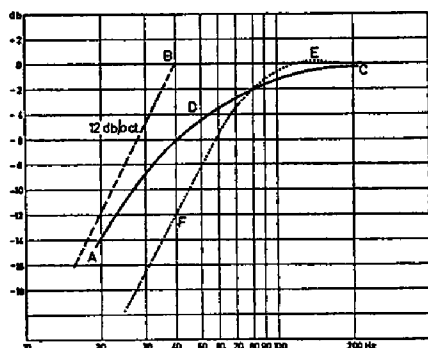

In de schakelingen van fig. 158 en 159 zijn een paar uitgewerkte voorbeelden gegeven; de katodeweerstand is gesplitst om bij een grote waarde van deze weerstand toch nog een behoorlijke stroom door de buis te doen vloeien; zouden we dit niet doen, dan loopt de buis aan de negatieve zijde zeer snel vast, waardoor een aanzienlijke vervorming ontstaat. Hierbij doet zich echter het probleem voor, dat de weerstand  $R_1$  laagfrequent aan aarde moet liggen, terwijl deze voor gelijkstroom aan het aftakpunt van de katodeweerstand moet liggen; dit bereiken we door het opnemen van een condensator  $C_3$  en een „verlengstuk” van  $R_1$  welke naar het aftakpunt van de katodeweerstand loopt. Hiermede hebben we tevens een uitermate elegante manier gevonden, om het filter in- en uit te kunnen schakelen, wat met het oog op de aan de „hete” zijde gelegen condensatoren anders helemaal niet zo eenvoudig is.

Zolang de schakelaar  $S$  in fig. 158 open staat, werkt het dreunfilter niet; de beide lekweerstandjes liggen aan de katode, welke met het aangelegde signaal op en neer gaat; er vloeit dus geen stroom door deze

weerstand, zodat ook de weerstand van de beide condensatoren geen rol speelt; de afwijking tot 10 Hz is kleiner dan 1 dB. Wordt nu de schakelaar S ingezet, dan komt de onderzijde van  $R_1$  laagfrequent aan aarde te liggen, waardoor de schakeling als dreunfilter gaat werken.

### VI. 3. FYSIOLOGISCHE STERKTEREGELING

Onder fysiologische sterkteregeling verstaat men een systeem van sterkteregeling, dat aangepast is aan de eigenschappen van het menselijk gehoororgaan. Dit orgaan bezit de eigenaardige eigenschap, dat de gevoeligheid hiervan afhangt van de ontvangen frequentie; in het gebied van 2000 ... 3000 Hz is de gevoeligheid hiervan het grootste, om zowel voor lagere als voor hogere frequenties af te nemen; dit effect is des te meer geprononceerd, naarmate het niveau, waarop de frequenties worden weergegeven, lager wordt.

Deze krommen van gelijke geluidsindruk worden als volgt opgenomen: Men voert aan een groot aantal proefpersonen twee tonen toe, n.l. één standaard 1000 Hz toon (de referentietoon), welke toon tijdens een reeks waarnemingen constant gehouden wordt en één te vergelijken toon, welke b.v. van 20 tot 15.000 Hz loopt; tevens krijgt de proefpersoon een regelaar, waarmee de te vergelijken toon versterkt of verzwakt kan worden t.o.v. de referentietoon. Men begint nu op een zeer laag niveau van de referentietoon (de hoorbaarheidsgrens), welke overeenkomt met een akoestische energie van  $10^{-16}$  watt/cm<sup>2</sup>, welk niveau 0 dB (of 0 phon) wordt gedoopt. De te vergelijken toon wordt nu in frequentie gevarieerd, waarbij voor iedere frequentie de stand van de regelaar zodanig dient te worden ingesteld, dat hierbij eenzelfde geluidsindruk als van de 1000 Hz referentietoon wordt verkregen; de standen van de regelaars worden afgelezen en gemiddeld genomen. Is men met één kromme gereed, dan wordt het niveau van de 1000 Hz toon met 10 dB verhoogd (gebracht op 10 phon), waarbij weer eenzelfde reeks waarnemingen wordt verricht. Dit gaat door totdat de pijngrens van 120 dB wordt bereikt. Deze krommen zijn het eerste door Fletcher en Munson opgenomen; ze staan ook onder deze naam bekend (zie fig. 161).

Uit de krommen volgt duidelijk, dat bij een geringe intensiteit de compensatie, vooral aan de lage zijde, veel sterker moet zijn dan bij een grote intensiteit, om een gelijke geluidsindruk te behouden, m.a.w. de compensatie dient afhankelijk te zijn van de stand van de sterkteregelaar; tenminste, dat zouden we bij oppervlakkige beschouwing kunnen concluderen; in werkelijkheid ligt deze zaak veel ingewikkelder.

Het Fletcher-Munson effect ligt n.l. geheel verweven in onze manier van ondergaan van muzikale indrukken; luisteren we b.v. in een zaal naar een orkest, dan is dit effect in wezen altijd aanwezig, doch daar zijn we geheel op ingesteld. Het is dan ook niet als een toeval te beschouwen, dat de „bas" producerende instrumenten altijd groot zijn (contrabas, fagot, pauken) die er dus voor zorg dragen, dat, ondanks de slechter wordende akoestische koppeling op de lagere frequenties, toch nog een redelijke geluidsindruk blijft bestaan. Daar in de zaal, in het gebied van het indirecte geluid, de geluidssterkte geen grote variaties ondergaat, zal men zich zeer snel aanpassen; alleen op het podium zelf wordt een wat verschillende klankindruk ontvangen, waaraan men zeer spoedig zal wennen. Zou men zich van het orkest verwijderen (of luistert men naar een voor-

bij marcherend fanfarecorps), dan zal men stellig opmerken, dat de instrumenten in de bas en in de diskant vrij snel verdwijnen; dit behoort echter geheel bij onze „natuurlijke” geluidsindruk en het zou onnatuurlijk zijn als het niet gebeurde.

Luisteren we nu in de huiskamer naar een orkestopname, dan kunnen we ons op het standpunt stellen, dat we eenzelfde toonbalans wensen als we in de zaal horen; daar we onmogelijk een geheel orkest op zijn oorspronkelijke sterkte in de huiskamer kunnen reproduceren, moeten we dit niveau drastisch verminderen; dit betekent echter in wezen, dat we verder van het orkest af komen te zitten, waardoor noodzakelijkerwijze de toonbalans zich wijzigt; zo zitten we tussen twee vuren in, en het hangt min of meer van de persoonlijke smaak af of we al dan niet de compensatie van de toonbalans zullen toepassen. Stellig zullen we onder geen enkele omstandigheid een volledige compensatie toepassen, daar dit bij de lage zijde tot een volkomen onnatuurlijk geheel voert omdat daar de krommen, behorende bij verschillende geluidssterkten, zeer dicht bij elkaar komen; dit betekent, dat een relatief kleine toename in de bas tot een geweldig overdreven „dynamiek” aanleiding geeft, een effect, dat men zeer vaak kan waarnemen. In wezen mogen we niet verder gaan dan het compenseren van het verschil van de Fletcher-Munson krommen op het niveau van de oorspronkelijke opname tot dat van het niveau van de weergave.

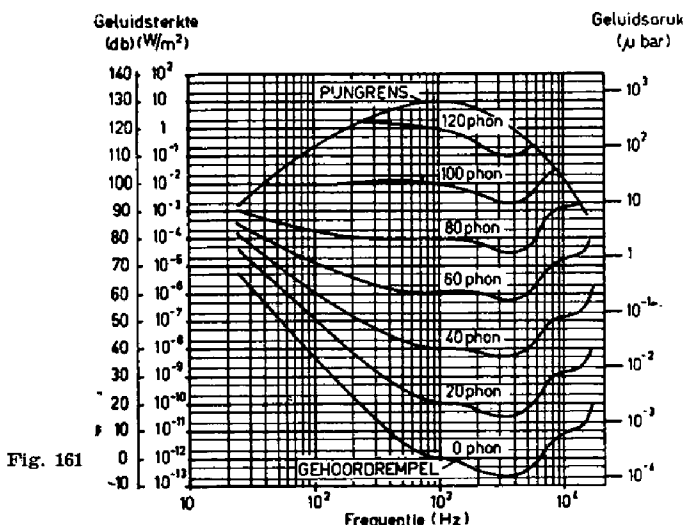


Fig. 161

Voor de weergave van kamermuziek en solo-instrumenten, waarbij dus wel op het oorspronkelijke niveau afgespeeld kan worden, bestaat er voor een dergelijke compensatie geen enkele reden; daarom dient men de nodige voorzichtigheid te betrachten om deze compensatie in de sterkte-regelaar in te bouwen omdat men dan steeds met het effect wordt geconfronteerd, temeer, omdat precies hetzelfde effect met de hoog- en laag-

regelaar te bereiken valt. Het meeste zin heeft een fysiologische regelaar in radiotoestellen en „juke-boxes", waarmee men een soort achtergrondmuziekje voor de leegtes in de conversatie pleegt te maken; hierbij dient het niveau nu eenmaal prettig laag te liggen, opdat men er met de minste moeite doorheen en overheen kan praten.

In fig. 162 is het principeschema van een eenvoudige manier van fysiologische sterkteregeling weergegeven.

De potentiometer is daartoe voorzien van een aftakking terwijl tussen de aftakking en de beide uiteinden de beide compensatienetwerkjes opgenomen zijn.

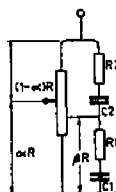


Fig. 162

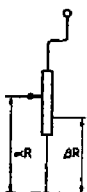


Fig. 163

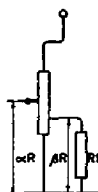


Fig. 164

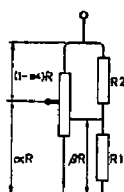


Fig. 165

We nemen aan, dat de looper op het deel a van de totale potmeter staat (b.v. 0,2 deel), terwijl de aftakking zich op het vaste deel b bevindt. In het gebied van de lage frequenties is de weerstand van de beide condensatoren groot; er ontstaat het vervangschema van fig. 163; de uitgangsspanning is het deel a van de ingangsspanning.

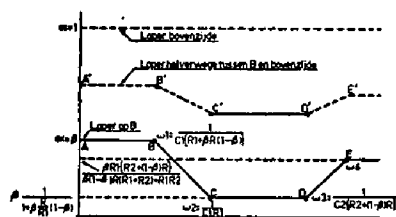


Fig. 166

In het middenregister zal de weerstand van de condensator  $C_1$  klein worden t.o.v. de weerstand  $R_1$ ; de weerstand  $R_1$  komt nu parallel over het deel  $\beta R$  van de potmeter te staan; hierdoor daalt de spanning aan de looper op de potentiometer (fig. 164).

In het gebied van de hoge frequenties zal de weerstand van de condensator  $C_2$  klein worden t.o.v. die van  $R_2$ ; er ontstaat nu het vervangschema van fig. 165. De weerstand  $R_2$  zal nu op zijn beurt de spanning aan het knooppunt b weer verhogen, waardoor eveneens de spanning aan de looper stijgt; met behulp van deze schakeling hebben we dus bereikt, dat er zowel voor de hoge als voor de lage frequenties opslinging optreedt t.o.v. het middenregister, wat het verloop van de Fletcher-Munson krommen dan ook inhoudt.

Hoe verder nu de looper van de potmeter omhoog staat (hoe groter dus a wordt) hoe kleiner de invloed van de compensatie, welke aan de vaste

aftakking b wordt toegevoerd; de „zakking” in de kromme van fig. 166 wordt steeds kleiner, overeenkomstig het verloop van de Fletcher-Munson krommen.

De benadering, die we met het systeem van fig. 162 krijgen, is nog verre van ideaal; draaien we n.l. de loper omlaag voorbij b, dan zal ook het compenserende effect afnemen, terwijl de compensatie volgens fig. 161 juist nog meer zou moeten toenemen.


Meer gecompliceerde systemen, waarbij meer aftakkingen op het weerstandslichaam zijn toegepast, of waarbij meer potentiometers op een as zijn aangebracht, geven een betere benadering.

## VI. 4. HET ULTIMO OP AUDIOGEBIED

Tot slot volgt nu de beschrijving van een versterkerontwerp, dat is ontstaan uit de theorie, welke in de voorgaande hoofdstukken is behandeld. Bij het ontwerpen van deze audio-versterker werd van de gedachte uitgegaan, dat het mogelijk moest zijn om een versterker te construeren, welke alle gewenste „features” op audiogebied bezit, terwijl niettemin de prijs binen ieders bereik moest blijven en de constructie door ieder handige amateur uitvoerbaar. Bij het bestuderen van bestaande ontwerpen was er niet één, dat geheel aan de wensen beantwoordde, zodat van meet af aan met een geheel nieuwe opzet werd begonnen.

Een audioversterker kan men in het algemeen in drie delen onderscheiden, n.l. in een voorversterker, een hoofdversterker en een voedingsdeel; nu is het mogelijk, om hieruit verschillende combinaties op te zetten. De zo op het oog eenvoudigste methode is wel, om alles op één chassis te monteren — een oplossing, die alleen maar het voordeel van compactheid bezit, doch verder behept is met alle denkbare nadelen: de bedieningsorganen kunnen niet daar geplaatst worden, waar ze „functioneel” thuis horen, er bestaat groot risico van terugwerking, enz. Een andere mogelijkheid is het apart opstellen van het voedingsdeel en het combineren van voor- en hoofdversterker op één chassis; hoewel dit een betere oplossing is, blijven er toch aanzienlijke nadelen aan kleven (gebrek aan flexibiliteit, risico van terugwerking, enz.). Als derde en o.i. beste oplossing is gekozen het onderbrengen van hoofdversterker en voedingsdeel op een apart chassis. Hierdoor worden de volgende voordelen verkregen:

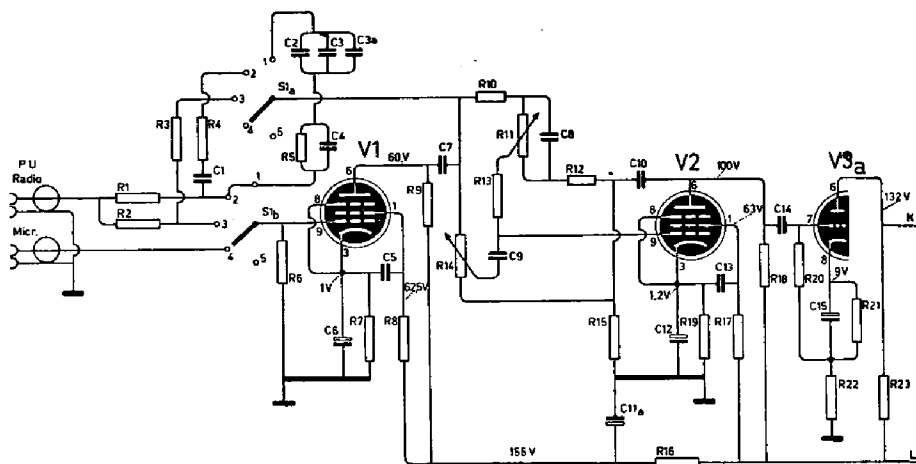- a) De voorversterker kan daar worden geplaatst, waar deze organisch het beste thuis hoort, n.l. bij de draaitafel, waardoor al de regelorganen direct onder „handbereik” zijn.
- b) Er treedt bij de voorversterker slechts een zeer geringe warmteontwikkeling op, zodat „opwarmen” van de draaitafel niet te vrezen is.
- c) De hoofdversterker met voedingsdeel kan overal worden opgesteld, omdat er geen bediening meer nodig is.
- d) De problemen aangaande de terugwerking, met de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor instabiliteit, zijn enorm vereenvoudigd omdat de niveauverschillen per versterker nu sterk zijn gereduceerd.
- e) Het bromniveau kan tot uiterst lage waarden worden teruggebracht, zonder dat gelijkstroomvoeding van de gloeidraden in de voorversterker noodzakelijk is.



Indien men in een gecombineerde versterker, welke een microfooningang met een gevoeligheid van b.v. 2 mV bezit, een bromniveau van b.v. —60dB hieronder wil bereiken (een spanningsfactor  $1000 \times$  kleiner), dan vereist dit een buitengewoon zorgvuldige opzet, welke alleen kan slagen met een zeer zorgvuldig gekozen „lay-out”. Vaak is het strooiveld van de voedingstransformator al oorzaak van een veel hoger stoorniveau, om nog maar niet te spreken van de aardstromen welke in het chassis kunnen lopen en die een bron kunnen worden van slapeloze nachten; zo ook het statische stoorniveau van de toevoerdraden naar de gelijkrichtbuizen enz. Alleen als we 'n volledig ontwerp overnemen en daarbij gebruik maken van de voorgeschreven onderdelen, dan kan iets dergelijks slagen.

f) De voorversterker is geheel universeel gehouden en vereist slechts een voeding van 6,3 V wisselspanning en 250 V, 4 mA gelijkstroom. Wenst men na verloop van tijd de hoofdversterker om te bouwen voor een groter vermogen of voor directe koppeling met de luidspreker(s), al of niet met toepassing van transistoren, dan kan de voorversterker ongewijzigd blijven.


g) Men kan de voorversterker met de draaitafel samenbouwen, waarbij men een heel eenvoudige voeding voor de voorversterker kan aanbrengen; zodoende kan iedere goede opnemer worden aangesloten op nagenoeg iedere versterkerinstallatie, ontvanger e.d.

Er werd bewust van uitgegaan, dat deze installatie primair ontworpen is voor werkelijkheidswaergave van platen, band, microfoon, e.d., dus niet zo zeer voor „public-adress”, geluidseffecten enz., zodat er geen mogelijkheden zijn aangebracht; voor een wat geroutineerde amateur zal uitbreiding in deze richting echter geen onoverkomelijke moeilijkheden met zich meebrengen.

De voorversterker is gebaseerd op een uitgangsspanning van  $1 V_{eff}$ , de hoofdversterker op  $1 V_{in}$ ; dit niveau is enerzijds voldoende hoog om

Fig. 167. DE SCHAKELING VAN DE VOORVERSTERKER

|             |                    |                     |                                       |
|-------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| C1-27 ..... | 680 pF keram (LCC) | C5-7-10-13-21 ..... | 0,25 $\mu$ F papier (Facon)           |
| C2 .....    | 100 pF keram (LCC) | C6-12-15-17 ...     | 100 $\mu$ F elco 12,5 V koker (Facon) |
| C3 .....    | 150 pF keram (LCC) | C8 .....            | 3300pF keram. (LCC)                   |
| C3a .....   | 15 pF keram (LCC)  | C9 .....            | 27pF keram. (LCC)                     |
| C4 .....    | 82 pF keram (LCC)  |                     |                                       |

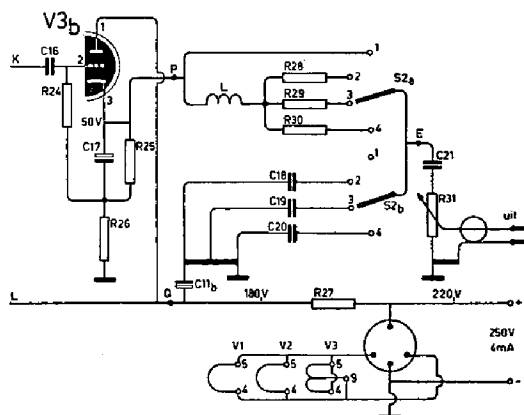

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| C11a-b .....            | 25+25 $\mu$ F elco 350 V alum. (Amroh) |
| C14-16 .....            | 0,1 $\mu$ F papier (Facon)             |
| C18 .....               | 2200pF papier (Facon)                  |
| C19 .....               | 4700 pF papier (Facon)                 |
| C20 .....               | 0,01 $\mu$ F papier (Facon)            |
| R1-10-12 .....          | 100 k $\Omega$                         |
| R2-3-4-5-13-20-24 ..... | 1M $\Omega$                            |
| R6-15 .....             | 2,2M $\Omega$                          |
| R7-19-21-25 .....       | 1 k $\Omega$                           |
| R8 .....                | 390 k $\Omega$ 1 W                     |
| R9 .....                | 100 k $\Omega$ 1 W                     |
| R11 .....               | 1M $\Omega$ potmeter KV1 Amroh         |
| R14 .....               | 2M $\Omega$ potmeter KV1 Vitrohm       |
| R16 .....               | 22 k $\Omega$                          |
| R17 .....               | 330 k $\Omega$ 1 W                     |
| R18 .....               | 68 k $\Omega$ 1 W                      |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| R22 .....    | 10 k $\Omega$ 1 W                 |
| R23-26 ..... | 56 k $\Omega$ 1 W                 |
| R27 .....    | 10 k $\Omega$                     |
| R28 .....    | 5,6 k $\Omega$                    |
| R29 .....    | 3,9 k $\Omega$                    |
| R30 .....    | 2,7 k $\Omega$                    |
| R31 .....    | 470 k $\Omega$ potmeter KV2 Amroh |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| L .....     | r.f. sm.sp. F4 Amroh |
| S1a-b ..... | 2 $\times$ 5 standen |
| S2a-b ..... | 2 $\times$ 4 standen |
| V1-2 .....  | EF86                 |
| V3 .....    | ECC81                |

Alle weerstanden  $\frac{1}{2}$  W 10 % Vitrohm, tenzij anders aangegeven.

bromstoringen op de verbindingenkabel te vermijden, anderzijds voldoende laag om vervormingsvrije werking van de voorversterker mogelijk te maken.

De volgende aansluitmogelijkheden zijn aanwezig:

- 1) Elektro-magnetische of dynamische opnamer met een gevoeligheid van 13 mV bij 1000 Hz voor volle uitsturing; effeningsmogelijkheden voor RIAA, LP en NAB.
- 2) Idem voor 78 o.p.m. Europees.
- 3) Kristalopnamer of radio-installatie met een gevoeligheid van 200 mV (geen correctie).
- 4) Microfoon met een gevoeligheid van 2 mV (geen correctie).
- 5) Een reservemogelijkheid (band e.d.).

De microfoon kan permanent aan het circuit aangesloten blijven, zodat men door het overzetten van de keuzeschakelaar  $S_1$  in fig. 167 zeer snel van

microfoon op b.v. plaat kan overgaan, waardoor aankondigingen zeer eenvoudig zijn te maken.

De volgende regelmogelijkheden zijn in de voorversterker aanwezig:

1) Geheel onafhankelijk werkende hoog- en laagregelaars, welke nage-nog volmaakt symmetrisch werken en frequentiekaracteristieken op-leveren, die geheel vrij zijn van „bergen en dalen” bij iedere stand van de potentiometer.

Bij 50 Hz bedraagt de laagregeling + 16 tot - 18 dB, bij 10 kHz loopt de hoogregeling van - 13 tot + 13 dB.

2) Een omschakelbaar ruisfilter met kantelfrequenties van 10, 7 en 5 kHz en een helling van 12 dB/octaaf.

3) Naar wens een dreunfilter met het kantelpunt op 70 Hz, waar beneden de frequenties met 12 dB/octaaf worden gedempt.

4) Naar wens een orthofonische (fysiologische) sterkteregeling.

Deze laatste twee „features” zijn echter niet beslist noodzakelijk en in dit ontwerp niet uitgevoerd; het dreunfilter zal het meest noodzakelijk zijn in installaties met een minder goede draaitafel (dit zijn dan beslist geen WW-installaties), of waarbij de „boem” van de luidspreker onge-veer samenvalt met de rumblefrequenties (maar dan deugt de luidspreker-installatie niet) of bij gebruik van platen, die zelf zijn behept met brom of dreun (maar deze moet men dan ook beslist niet kopen!).

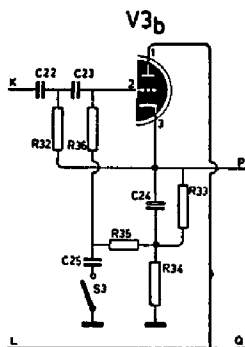


Fig. 188

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| C22 | 3900 pF keram. (LCC)                     |
| C23 | 820 pF keram. (LCC)                      |
| C24 | 100 $\mu$ F elco 12 V koker (Facon)      |
| C25 | 0,25 $\mu$ F papier (Facon)              |
| R32 | 470 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W (Vitrohm) |
| R33 | 1 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W (Vitrohm)   |
| R34 | 56 k $\Omega$ 1 W (Vitrohm)              |
| R35 | 1 M $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W (Vitrohm)   |
| R36 | 2,2 M $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W (Vitrohm) |
| S3  | enkelpolig aan/uit                       |

De orthofonische sterkteregeling is voor een serieuze WW-liefhebber eveneens een overbodige luxe, omdat er maar één juist niveau bestaat; een WW-installatie is echt niet ontworpen om als achtergrondgeruis bij een theevisite te dienen, waarbij orthofonische sterkteregeling bij een te laag niveau enige „volheid” in de gereproduceerde klank suggereert. Het beste bewijs hiervoor is wel dat normaliter zowel de hoog- als de laag-regelaar in de nulstand staan en dat de sterkteregelaar maar zeer zelden wordt verplaatst. Mocht men toch op een wat lager niveau willen spelen, dan kunnen de klankregelaars ook voor de orthofonische correctie zorg dragen.


Hierbij kan er niet genoeg op worden gewezen, dat men als WW-liefhebber regelmatig concerten dient te bezoeken om te voorkomen, dat zijn gehoor door de vele radio-uitzendingen wordt vervalst — men zal dan tot

de conclusie komen, dat vele zg. hi-fi-installaties met hun boemerige basen en scherpe hogen niets met muziek te maken hebben; bij levende muziek denkt men niet meer in „lage” of „hoge” tonen want daar vloeit alles met een gemak en natuurlijkheid die iedere WW-liefhebber tot nadenken en bescheidenheid stemt.

Het frequentiegebied van de voorversterker loopt minstens van 10 tot 100.000 Hz met een afwijking kleiner dan 1 dB wanneer alle regelorganen in de stand „recht” staan, terwijl de vervorming bij een uitgangsspanning van 1 V bij 1000 Hz kleiner is dan 0,1 % (max. „onvervormde” uitsturing 15  $V_{eff}$ ). Met kortgesloten ingangen bedraagt het brom- en ruisniveau minder dan -60 dB t.o.v. 1  $V_{eff}$ .

Fig. 169

|     |       |                                      |
|-----|-------|--------------------------------------|
| C26 | 0,25  | $\mu F$ papier (Facon)               |
| C27 | 680   | pF keram. (LCC)                      |
| C28 | 0,022 | $\mu F$ papier (Facon)               |
| R37 | 100   | k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W (Vitrohm) |
| R38 | 22    | k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W „         |
| R39 | 470   | k $\Omega$ potm. KV6 (Vitrohm)       |

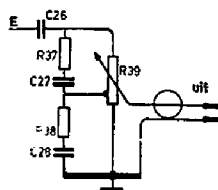

Daar deze installatie voor huiskamergebruik is opgezet, werd het uitgangsvermogen vastgesteld op 7...12 W, afhankelijk van de gebruikte anodespanning in de eindversterker; dit vermogen is bij gebruik van een luidsprekerinstallatie met een redelijk rendement (7 % of meer) ruimschoots toereikend voor de allerhoogste eisen. Het max. toelaatbare vermogen wordt gedefinieerd aan de hand van het inzetpunt van 1 % vervorming; bij een normaal niveau (b.v. 1 W) is de harmonische vervorming kleiner dan 0,1 %.

De frequentiearakteristiek van de hoofdversterker loopt van 30...100.000 Hz vlak binnen 1 dB, terwijl er bij 10 Hz een afval is van 3 dB onder toepassing van een eenvoudige en weinig kostbare balanstransformator; gebruikt men een beter exemplaar, waarvan de prijs echter veel hoger ligt, dan is een frequentiearakteristiek binnen 1 dB van 10...100.000 Hz gemakkelijk te realiseren. Getest op een vierkantsgolf is de „overshoot” kleiner dan 1 %, terwijl er totaal geen „ringing” (rimpeling) op de top van de impuls is te vinden. De marginale stabiliteit is dermate groot, dat het nagenoeg onmogelijk is instabiliteit te introduceren; of de versterker belast of onbelast is, of de belasting capacitief of inductief, heeft geen enkele tendentie tot instabiliteit ten gevolge. Brom en ruis liggen hier ver onder -60 dB t.o.v. een uitgangsvermogen van 1 W; in wezen liggen deze niveau's zo laag t.o.v. de afspeelniveau's, dat zelfs in een volmaakt stille huiskamer het al of niet aanstaan van de versterker volstrekt onmerkbaar is; een eis, die aan iedere WW-installatie moet worden gesteld.

In fig. 167 is het schema van de voorversterker weergegeven. De buis  $V_1$  dient als versterker, terwijl tussen de anode en het rooster de tegenkoppelnetwerkjes voor de frequentiearakteristieken van de verschillende platen zijn opgenomen; voor de berekening van deze netwerkjes wordt verwezen naar hfdst. V, fig. 108 t/m 110. Er dient op te worden gewezen, dat voor de weerstanden  $R_1$  t/m  $R_9$  koolweerstanden van een goed bekend staand fabrikaat moeten worden genomen en dan bij voorkeur ruisarme

typen. Voor de buizen  $V_1$  en  $V_2$  is het type EF86 gekozen wegens de uitstekende brom- en microfonie-eigenschappen. Het verdient aanbeveling  $V_1$  van een afschermbus te voorzien.

Tussen de buizen is het klankregelsysteem aangebracht met de lineaire potmeters  $R_{11}$  en  $R_{14}$ ; de berekening van dit systeem is uitgevoerd in hfdst. IV en het bestaat uit een combinatie van het laagregelsysteem volgens fig. 73 met het hoogregelsysteem volgens fig. 81. De grote voordelen van deze systemen hebben we reeds bij het behandelen van de eigenschappen van de voorversterker opgemerkt.

De buis  $V_{3a}$  is een „bredeband” versterkerbuis met een afgetakte katode-weerstand, waardoor de uitstuurmogelijkheid in negatieve richting is vergroot; door de grote mate van tegenkoppeling (de buis versterkt in deze schakeling slechts ongeveer 5-voudig) is de vervorming uitermate gering. De buis  $V_{3b}$  dient als katodevolger uitgang; de katodeweerstand is weer gedeeld om een grotere nullaststroom door de buis te bereiken, waardoor de uitsturing in negatieve zin is vergroot. De lage uitgangsimpedantie is noodzakelijk voor de voeding van het ruisfilter. De werking van het ruisfilter is behandeld in hfdst. VI en wel onder fig. 136.

Fig. 171. SCHAKELING VAN DE HOOFDVERSTERKER

|                |                |                                  |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| C1 .....       | 100 $\mu$ F    | elco 12,5 V koker (Facon)        |
| C2-3 .....     | 0,25 $\mu$ F   | papier (Facon)                   |
| C4 .....       | 100 $\mu$ F    | elco 25 V koker (Facon)          |
| C5a-b en C6a-b | 50 +50 $\mu$ F | elco 350 V aluminium (Amroh)     |
| C7-8 .....     | 5000 pF        | papier 350 V (Facon) (zie tekst) |
| R1 .....       | 2,2 M $\Omega$ |                                  |
| R2 .....       | 470 $\Omega$   |                                  |
| R3 .....       | 15 $\Omega$    | 1 W dr. gew.                     |
| R4 .....       | 120 k $\Omega$ | 1 W                              |
| R5-6 .....     | 20 k $\Omega$  | 1 W 1 %                          |
| R7-8 .....     | 470 k $\Omega$ |                                  |
| R9-11 .....    | 1,2 k $\Omega$ |                                  |
| R10 .....      | 120 $\Omega$   | 2 W 5 %                          |
| R12-13 .....   | 220 $\Omega$   |                                  |
| R14 .....      | 3,9 k $\Omega$ | 1 W                              |
| R15 .....      | 150 $\Omega$   | dr.gew.                          |
| R16 .....      | 12 k $\Omega$  |                                  |
| R17 .....      | 1 k $\Omega$   | 12 W Vitrohm HA                  |
| R18 .....      | 10 k $\Omega$  | 1 W                              |

(Alle weerstanden  $\frac{1}{2}$  W 10 % Vitrohm tenzij anders aangegeven)  
 Het kan bij hardnekkige gloeidraadbrom noodzakelijk zijn, een ontbrommer over de gloeidraadwikkeling van T2 te plaatsen (100  $\Omega$  Preh)

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| L .....    | a.f. sm.sp. 6010 Muvolt                                 |
| S .....    | enkelpolig aan/uit                                      |
| T1 .....   | uitgangstranf. 7 à 8 k $\Omega$ /7 $\Omega$ (zie tekst) |
| T2 .....   | voedingstranf. P141 N Muvolt                            |
| V1 .....   | ECC81                                                   |
| V2-3 ..... | EL84                                                    |
| V4 .....   | EZ81                                                    |
| Z .....    | smeltveiligheid 250 mA                                  |

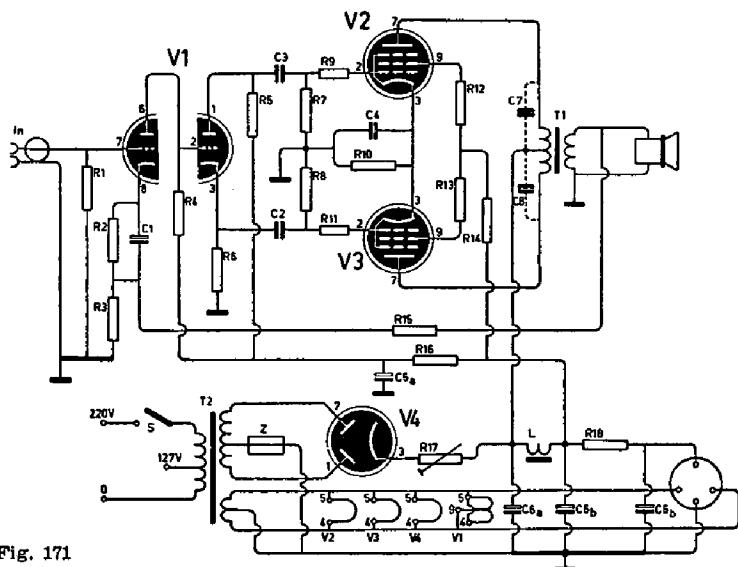


Fig. 171

Wenst men een dreunfilter aan te brengen, dan wordt de schakeling bij K-L onderbroken en vervangen door de overeenkomende punten K-L van fig. 168; het signaal wordt weer van de katode van  $V_{3b}$  (punt P) afgenomen. Met behulp van de schakelaar  $S_3$  kan het filter worden in- of uitgeschakeld; wenst men een lagere afsnijfrequentie dan 70 Hz, dan dienen de waarden van  $C_{22}$ ,  $C_{23}$ ,  $R_{32}$ ,  $R_{35}$  en  $R_{36}$  te worden berekend volgens het behandelde in hfdst. VI. 2.

Bij toepassing van orthofonische sterkteregeling wordt de verbinding E losgenomen en vervangen door de overeenkomstige verbinding E van de schakeling volgens fig. 169.

**De bouwtekening van de voorversterker (fig. 170) is achterin opgenomen**

De hoofdversterker met het voedingsdeel, welke in fig. 171 is getekend, is vrij conventioneel. De eerste helft van  $V_1$  (ECC81) is geschakeld als versterker, waarbij de anode direct is gekoppeld met het rooster van de „kangoeroe” faze-omkeerschakeling. Hierbij heeft men het grote voordeel, dat de koppelcondensator kan vervallen, waardoor de mogelijkheid van instabiliteit voor lage frequenties reeds is vervallen; immers de totale fazedraaiing van koppelcondensator en uitgangstransformator bedraagt  $2 \times 90^\circ = 180^\circ$ , waarbij echter de overdracht nul is geworden; uit dien hoofde is er geen fazecorrectie nodig in de tegenkoppeling, zodat deze ongelimiteerd kan worden opgevoerd.

Deze „split load” faze-omkeertrap is verre superieur boven vrijwel alle andere systemen; de schakeling is buitengewoon eenvoudig, volkomen zelfbalancerend, in enorm groot frequentiegebied bestrijkend, dat van nul af tot ver boven de 100 kHz uitgaat. Zij bezit voorts een zeer gelijkmatig verlopende fazekarakteristiek en een grote versterking, daar de versterking van de koppeltriode volledig kan worden benut. De grote voordelen van deze schakeling komen alleen goed tot hun recht, als de anode- en

katodeweerstanden klein zijn, daar anders het verschil in katode-impe-  
dantie, welke als gevolg van de sterke tegenkoppeling zeer laag is, en de  
anode-impedantie, welke hoog is en vrijwel gelijk aan de anodeweerstand  
zelf, zich hinderlijk merkbaar maakt aan de te geringe versterking van  
het anodedeel bij de hogere frequenties. Ten einde nu toch een voldoende  
uitsturing mogelijk te kunnen maken, moeten we een buis kiezen met  
een lage inwendige weerstand; voor de koppeltriode echter moeten we een  
buis hebben met een hoge versterkingsfactor, daar anders de versterking te  
laag wordt. Een ideale buis hiervoor is de ECC81, welke de beide eigen-  
schappen in zich verenigt, wat de Amerikanen noemen „high perveance  
tube”, een buistype, dat veel te weinig wordt gebruikt en ook als katode-  
volger veel betere eigenschappen bezit dan de ECC83, welke door zijn zeer  
hoge inwendige weerstand zelfs bij 0 Volt roosterspanning te weinig rust-  
stroom opneemt om een redelijke uitsturing over een lage impedantie mo-  
gelijk te maken. In deze schakeling dient beslist deze buis te worden ge-  
bruikt.

De balanseindtrap is normaal, in zoverre, dat hier een gemeenschappelijke  
katodeweerstand ( $R_{10}$ ) en schermroosterweerstand ( $R_{14}$ ) wordt gebruikt.  
Moge dit uit een oogpunt van ontkoppeling voordelen bieden, uit een oog-  
punt van statische balancerings is deze opstelling beslist ongunstig; immers,  
stel dat een der buizen in rust een grotere anodestroom neemt; hierdoor  
zal de katodespanning van deze buis hoog zijn; hierdoor zal echter ook  
de katodespanning van de andere buis hoog zijn, zodat deze vrijwel „dicht”  
zit. Ditzelfde geldt ook voor de schermroosters; de buis, die de grootste  
anodestroom trekt, zal als regel ook de grootste schermroosterstroom op-  
nemen, waardoor de schermroosterspanning daalt, evenals die van de  
andere buis; deze zal nu minder stroom opnemen. De onderlinge verschil-  
len tussen de buizen worden op deze manier kunstmatig geaccentueerd.  
Teneinde dit te ontgaan, kan men iedere buis een afzonderlijke katode-  
weerstand van  $250 \Omega$  2 W geven met hierover een ontkoppelingscondensator  
van  $100 \mu F$  25 V. De schermroosterweerstand  $R_{14}$  kan dan eventueel ver-  
vallen, waarbij men er echter rekening mee dient te houden, dat de scherm-  
roosterspanning niet hoger dan 250 V wordt (normaal bedraagt de span-  
ningsval over  $R_{14}$  ca. 50 V).

Voor de tegenkoppelingsweerstanden  $R_3$  en  $R_{15}$  neme men bij voorkeur  
draadweerstanden omdat koolweerstanden nog wel eens niet-lineaire eigen-  
schappen bezitten, n.l. een weerstandswaarde, welke afhangt van de span-  
ning welke over de weerstand komt te staan. Normaliter worden deze  
non-lineairiteiten door de tegenkoppeling vrijwel te niet gedaan, maar hier  
bepalen deze weerstanden juist de tegenkoppeling zelf.

In het tegenkoppelcircuit behoefde geen enkele frequentiecorrectie te wor-  
den opgenomen; dit geldt uiteraard bij gebruik van een uitgangstransfor-  
mator van goede kwaliteit. Dit is een van de grote voordelen van het  
tegenkoppelen over een klein aantal trappen, in welk geval geen inge-  
wikkelde „lead” en „lag” netwerken nodig zijn om de zaak zo goed en zo  
kwaad mogelijk in bedwang te houden en waarbij vrijwel steeds de margi-  
nale stabiliteit zo klein is, dat onder ongunstige belastingsomstandigheden  
toch nog instabiliteit kan optreden. Bijzonder verkwikkend is de impulsweer-  
gave, geen spoor van „overshoot” of „ringing”. In het oorspronkelijke ont-  
werp werd voor de uitgangstransformator  $T_1$  het Philips type A9999/81/01  
toegepast; hierbij zijn  $C_7$  en  $C_8$  overbodig. Bij een U70BN zijn deze con-  
densatoren noodzakelijk.

# PRAKTISCHE SCHAKELINGEN VOOR VERSTERKERS VAN 2 TOT 70 WATT

## HOOFDSTUK VII


### VII. 1. EENVOUDIGE 2 WATT VERSTERKER MET SLECHTS EEN BUIS

- Een ideale grammfoonversterker voor teenagers
- Geschikt voor intercom en babyfoon

„Goed en eenvoudig” zijn de kenmerken van dit 2 à 3 watt versterkertje. Zoals uit het schema blijkt is de opzet zo eenvoudig mogelijk gehouden door gebruik te maken van een triode-pentode, waarvan de triode-sectie als voorversterker is geschakeld en de pentodesectie als eindbuis. Elco's voor ontkoppeling ( $R_2$  en  $R_3$ ) zijn uitgespaard door toepassing van terugkoppeling via de weerstand  $R_5$  welke zodanig is gedimensioneerd dat het versterkingsverlies, veroorzaakt door de tegenkoppeling over de katode-weerstanden, vrijwel volledig wordt gecompenseerd.

Klankregeling (regelbare verzwakking van de hoge tonen) wordt verkregen door frequentie-afhankelijke tegenkoppeling via  $C_2$  en de potentiometer  $R_4$ , terwijl bovendien nog in frequentie-onafhankelijke tegenkoppeling over de gehele versterker is voorzien (via  $R_5$ ) ter vermindering van de vervorming.

Dat als buis een PCL82 is gekozen i.p.v. een ECL82, hangt samen met de constructie van de speciaal voor deze versterker ontworpen voedings-transformator, welke namelijk iets kleiner — en dus goedkoper — kon worden uitgevoerd met 16 V-0,3 A gloeistroomwikkeling, waarvoor dunner draad kon worden toegepast dan toelaatbaar zou zijn voor een 6,3 V-0,78 A wikkeling, die voor de overigens gelijkwaardige ECL82 nodig zou

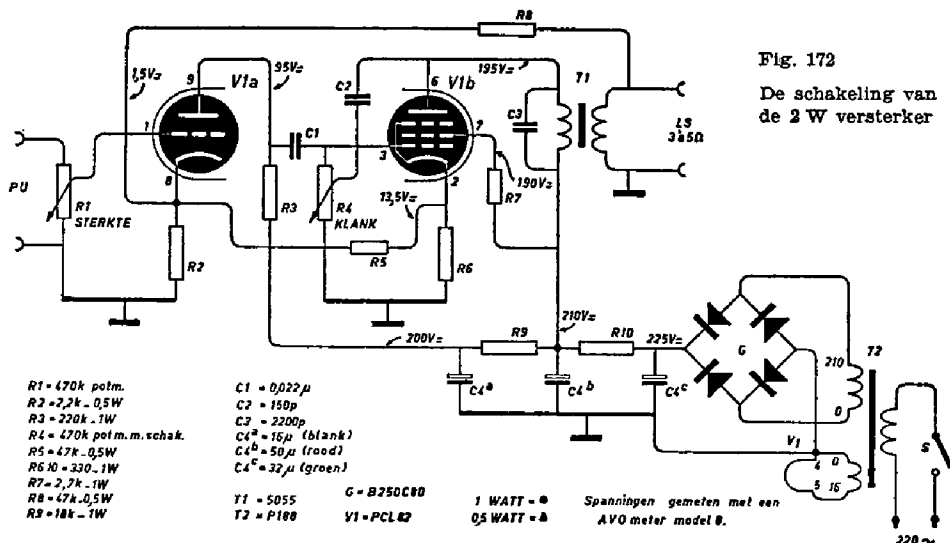

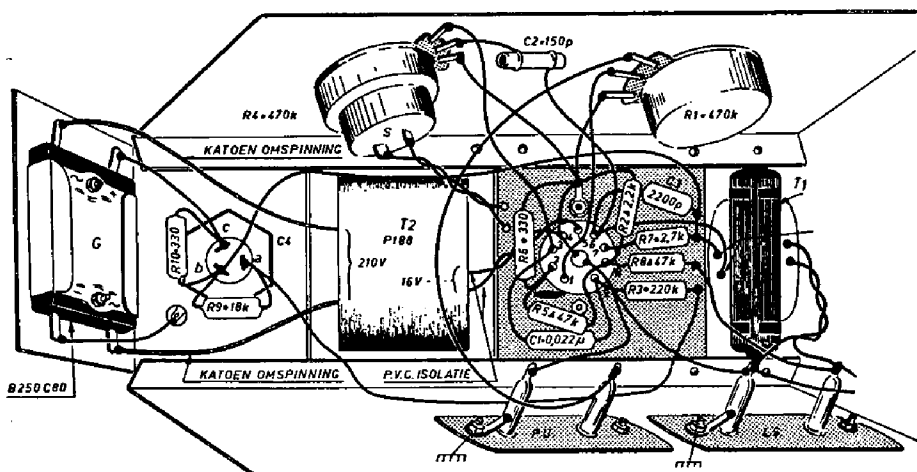


Fig. 173. Montage van de onderdelen

zijn geweest. Overigens staat het een ieder vrij een ECL82 toe te passen, uiteraard met gebruik van een andere voedingstransformator. In combinatie met een goede platenspeler worden uitstekende resultaten verkregen.

Behalve voor gebruik in combinatie met een platenspeler met kristal pick-up is deze versterker zonder enige wijziging voor een eenvoudige intercom-installatie te gebruiken; men heeft dan twee luidsprekers nodig en twee microfoons met aangebouwde in/uit schakelaars.

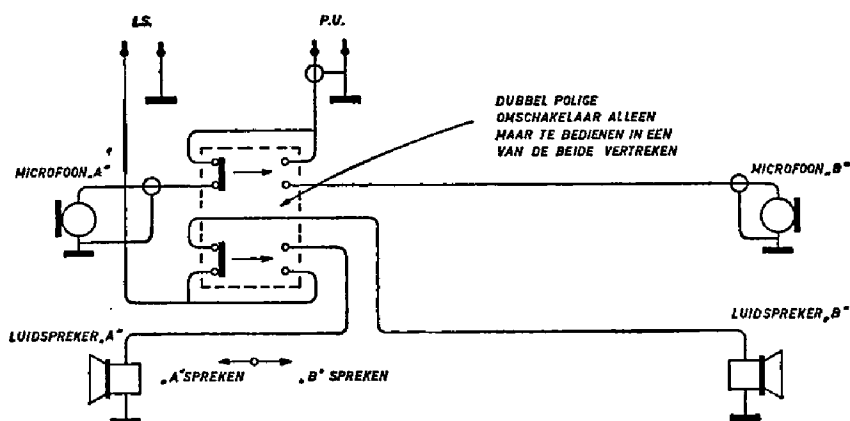


Fig. 174. Wanneer de versterker als intercom dienst gaat doen

## VII. 2. 4 WATT VERSTERKER UN-2A MET VELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

- Ingangskanalen: grammofoon-radio-microfoon
- Afzonderlijke klankregelaars voor „hoog” en „laag”
- Ingebouwde microfoonversterkertrap
- Toepassing van oudere buistypen

De grote vraag naar een simpel ontwerp voor een eenvoudig, desniettemin „allround” versterkertje voor algemeen gebruik, was aanleiding, dat we tot een combinatie kwamen die aan de gestelde eisen voldeed.

Zo ontstond dit versterkertje, dat onder meer is te gebruiken met alle soorten kristalpickups en -microfoons. De afzonderlijke microfoonversterker opent tevens de mogelijkheid voor toepassing van kwaliteitsmicrofoons, zoals dynamische en de speciale kristaltypen, terwijl tevens in een ingangskanaal voor aansluiting van een eenvoudige radio-ontvanger is voorzien. Links onderaan zien wij de microfoonversterker, uitgerust met EF40, aan welks stuurrooster de coaxiale microfoonplug rechtstreeks is verbonden via de koppelcondensator  $C_3$ . De output wordt via  $C_2$  en de schakelaar  $S_1$  aangesloten op de gemeenschappelijke sterkteregelaar  $R_3$ . De pickup kan eveneens met deze potmeter worden verbonden, en wel m.b.v. de schakelaar  $S_2$ .

Voor het radiokanaal was geen schakelaar beschikbaar en daarom werd hier een scheidingsweerstand ( $R_1$ ) opgenomen, zodat een eventuele laagohmige uitgang van de aangesloten ontvanger geen demping op de andere ingangskanalen kan veroorzaken. De blokkeercondensator  $C_1$  werd zekerheidshalve aangebracht, ingeval de ingang van de versterker wordt verbonden met een gelijkspanning voerend punt in de ontvanger, b.v. een anodekoppelweerstand of de primaire van een uitgangstransformator.

Als gemeenschappelijke spanningsversterkerbuis werd het type EAF42 gekozen.

De uit  $R_7$  en  $R_8$  bestaande katodeweerstand is gedeeltelijk ontkoppeld, n.l. door  $C_7$ ; aan het niet-ontkoppelde deel ( $R_8$ ) wordt de tegenkoppelspanning toegevoerd en wel vanuit de anodekring van de eindbuis.  $C_{12}$  dient ter blokkering van de gelijkspanning;  $R_{13}$  en  $C_{10}$  dienen voor regeling van de hoge frequenties,  $R_6$  en  $C_6$  voor de lage.

$C_8$  en  $R_{10}$  parallel aan  $R_8$  verzwakken de tegenkoppeling voor hoge frequenties met het gevolg dat de klankregelaar  $R_{13}$  — die van nature de tegenkoppeling voor deze frequenties juist versterkt — een zodanige regeling geeft, dat het „hoog” in de ene stand wordt verzwakt, in het andere uiterste wordt opgehaald. De basregelaar  $R_6$  geeft alleen een meerdere of mindere mate van bevoordeling der lage frequenties.

Ht radiokanaal kan tot zwijgen worden gebracht met de op de ontvanger aanwezige sterkteregelaar. Desgewenst kan men hiervoor nog een extra aan/uit schakelaar op de versterker monteren.

Indien men geen behoefte heeft aan de mogelijkheid om gelijktijdig microfoon en PU of radio te gebruiken, dan kan men met voordeel de gloei-stroomleiding van de EF40 over het tweede contact van de schakelaar op  $R_3$  laten lopen, zodat de gloeistroom alleen is ingeschakeld, indien men de microfoon gebruikt! Dit spaart de microfoonbuis!

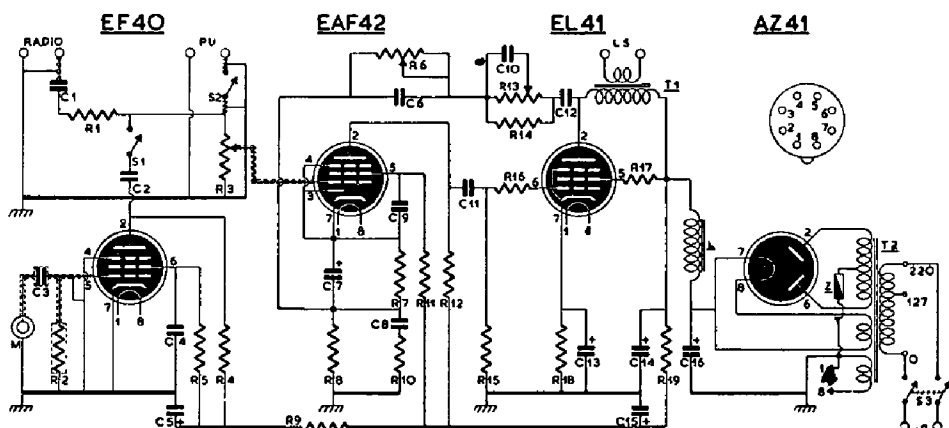



Fig. 175. DE SCHAKELING VAN DE UN-2a

|              |                                                            |                                           |                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C1-2 .....   | 0,01 $\mu$ F papier Facon                                  | R10 .....                                 | 27 $\Omega$ Vitrohm                                                        |
| C3-6 .....   | 2000 pF papier „                                           | R11 .....                                 | 820 k $\Omega$ 1 W „                                                       |
| C4-8-9 ..... | 0,1 $\mu$ F papier „                                       | R14 .....                                 | 100 k $\Omega$ „                                                           |
| C5 .....     | 8 $\mu$ F/450 V elco (koker) Facon                         | R16 .....                                 | 1 k $\Omega$ „                                                             |
| C7-13 .....  | 100 $\mu$ F/12 V elco (koker)                              | R17 .....                                 | 100 $\Omega$ „                                                             |
| C10 .....    | 5000 pF papier Facon                                       | R18 .....                                 | 170 $\Omega$ 1 W 5 %                                                       |
| C11 .....    | 0,02 $\mu$ F papier „                                      | (100 + 68 $\Omega$ Vitrohm in serie)      |                                                                            |
| C12 .....    | 0,25 $\mu$ F papier „                                      | R19 .....                                 | 4,7 k $\Omega$ Vitrohm                                                     |
| C14-16 ..... | 32 + 32 $\mu$ F elco 450 V Amroh                           | (alle 10 %-½ W, tenzij anders aangegeven) |                                                                            |
| C15 .....    | 8 $\mu$ F elco 450 V Amroh                                 | S1 .....                                  | schakelaar op R3                                                           |
| R1-15 .....  | 470 k $\Omega$ Vitrohm                                     | S2 .....                                  | schakelaar op R13                                                          |
| R2 .....     | 10 M $\Omega$ „                                            | S3 .....                                  | schakelaar op R5                                                           |
| R3-13 .....  | 470 k $\Omega$ potmeter (log.) met druk/trekschak. Vitrohm | T1 .....                                  | Uitgangstransformator prim. 7000 $\Omega$ Muvolett 7043 of Muzed U85N e.d. |
| R 4-12 ..... | 220 k $\Omega$ 1 W Vitrohm                                 | T2 .....                                  | Voedingstransformator (Muvolt P120D)                                       |
| R 5 .....    | 1,2 M $\Omega$ 1 W „                                       | L .....                                   | Smoorespoel 60 mA (Muvolett 6006)                                          |
| R 6 .....    | 1 M $\Omega$ potmeter (log.) met druk/trekschak. Vitrohm   | Z .....                                   | Smeltveiligheid 100 à 200 mA                                               |
| R7 .....     | 820 $\Omega$ Vitrohm                                       |                                           |                                                                            |
| R8 .....     | 680 $\Omega$ „                                             |                                           |                                                                            |
| R9 .....     | 8,2 k $\Omega$ „                                           |                                           |                                                                            |

De gevoeligheid van de PU-ingang bedraagt 175 mV voor een output van 50 mW; 800 mV is nodig voor het bereiken van max. output, in welk geval een ergie van 2,25 W aan de luidspreker wordt afgegeven. Voor de radio-ingang zijn deze gevoeligheidsgetallen resp. 0,35 en 1,6 V. De microfoon-ingang heeft een gevoeligheid van ca. 5 mV voor volledige uitsturing van de eindtrap.

De basregelaar maakt het mogelijk om bij 100 Hz maximaal 15 dB „op te halen”; de diskantregelaar geeft in de ene uiterste stand een max.

Fig. 176. De montagetekening  
van de UN-2a

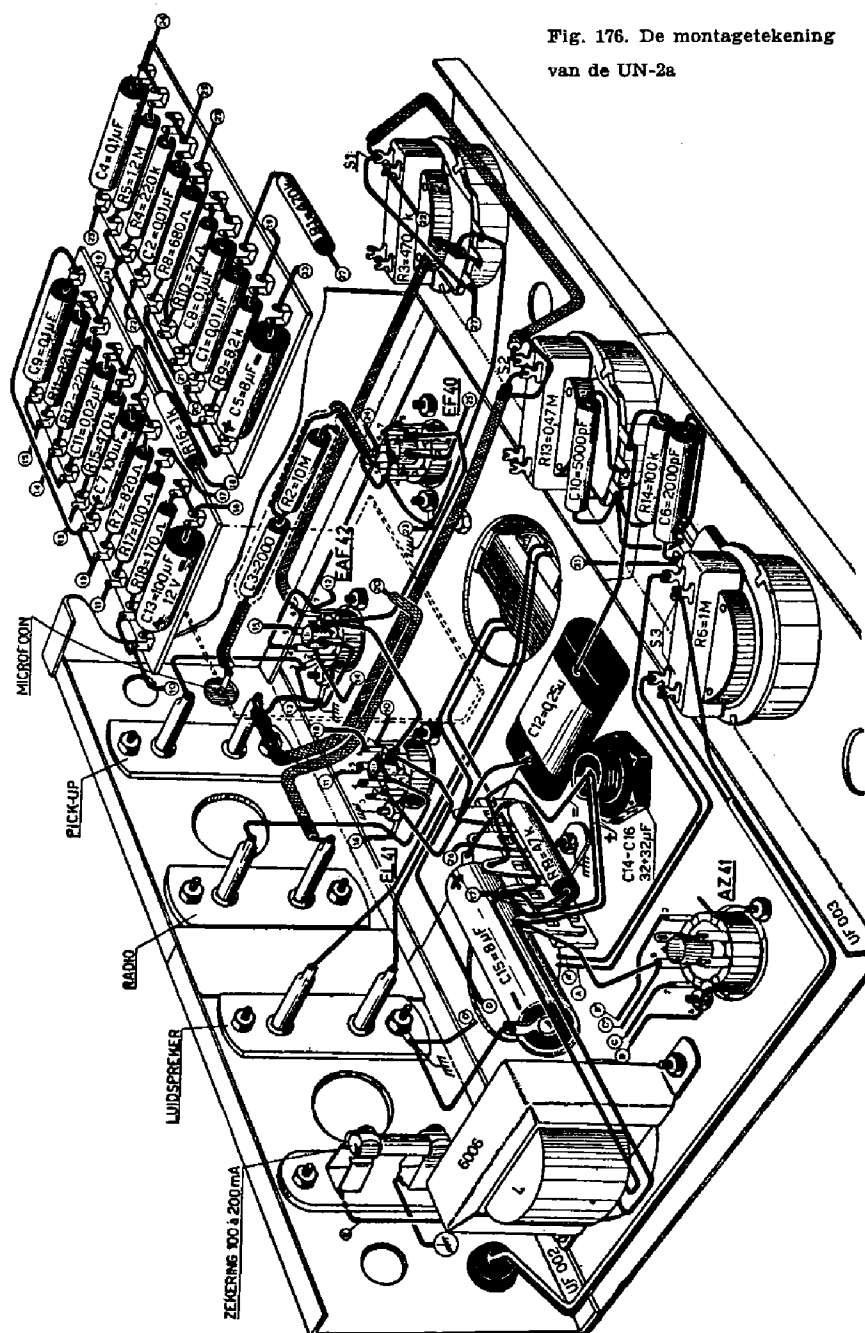

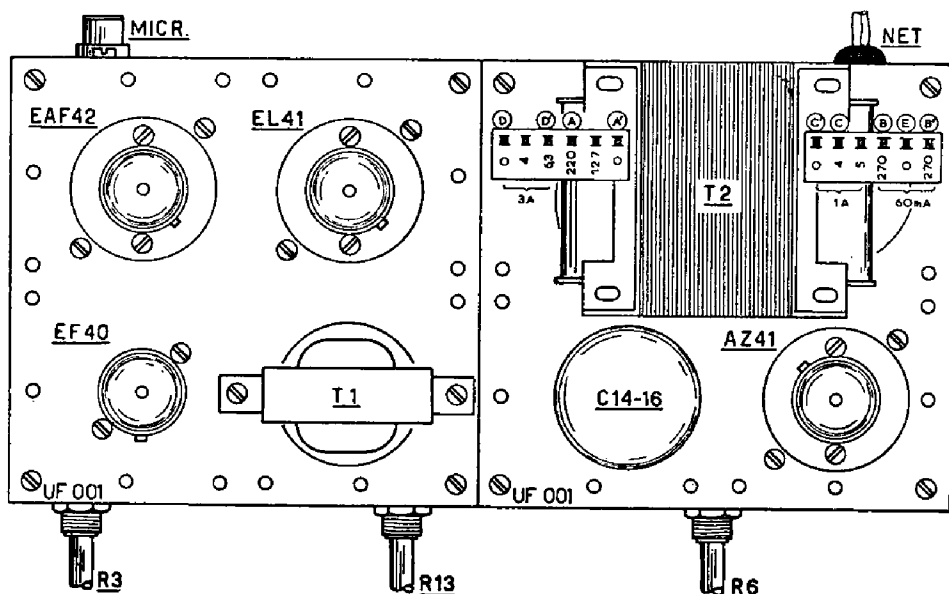


Fig. 177. Indeling van de aan de bovenzijde van het chassis te monteren onderdelen

verzwakking van ca. 6 dB per octaaf, in de andere uiterste stand een ophalen van de frequenties, nl. +5 dB bij 5 Hz en +12 dB bij 12 kHz.

### Het gebruik van andere buizen in de UN-2A

In de hierna volgende tabel is het oorspronkelijk aangegeven buistype vet gedrukt, daaronder zijn de vervangingstypen aangegeven. De nummering van de weerstanden verwijst naar de schemasleutel op blz. 160. Voor de microfoonversterker moet bij gebruik van een AF7, EF6, EF22 of 6J7 een katodeweerstand met ont koppelcondensator worden gemonteerd.  $R_2$  wordt in dit geval 1 M $\Omega$ ; de katodewestanden worden resp. 3,3 k $\Omega$  - 3,3 k $\Omega$  - 1,8 k $\Omega$  en 1 k $\Omega$ . De katode-ontkoppelingcondensator wordt in alle gevallen 50  $\mu$ F.

|             | R4             | R5             |              | R7             | R11            | R12            |              | R18          | Ra            |                |
|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>EF40</b> | 220 k $\Omega$ | 1,2 M $\Omega$ | <b>EAF42</b> | 820 $\Omega$   | 820 k $\Omega$ | 220 k $\Omega$ | <b>EL41</b>  | 170 $\Omega$ | 7000 $\Omega$ | <b>AZ41</b>    |
| <b>AF7</b>  | 220 k $\Omega$ | 470 k $\Omega$ | <b>AF7</b>   | 2,2 k $\Omega$ | 470 k $\Omega$ | 220 k $\Omega$ | <b>AL4</b>   | 150 $\Omega$ | 7000 $\Omega$ | <b>AZ1</b>     |
| <b>EF6</b>  | 220 k $\Omega$ | 390 k $\Omega$ | <b>EBF2</b>  | 1 k $\Omega$   | 820 k $\Omega$ | 220 k $\Omega$ | <b>EBL1</b>  | 150 $\Omega$ | 7000 $\Omega$ | <b>EZ80 1)</b> |
| <b>EF22</b> | 220 k $\Omega$ | 820 k $\Omega$ | <b>EF9</b>   | 1 k $\Omega$   | 820 k $\Omega$ | 220 k $\Omega$ | <b>EBL21</b> | 150 $\Omega$ | 7000 $\Omega$ | <b>5Y3GT2</b>  |
| <b>EF86</b> | 220 k $\Omega$ | 1,2 M $\Omega$ | <b>EF22</b>  | 1 k $\Omega$   | 820 k $\Omega$ | 220 k $\Omega$ | <b>EL3</b>   | 150 $\Omega$ | 7000 $\Omega$ |                |
| <b>6J7</b>  | 270 k $\Omega$ | 1,2 M $\Omega$ | <b>EF86</b>  | 1,5 k $\Omega$ | 1 M $\Omega$   | 220 k $\Omega$ | <b>EL84</b>  | 135 $\Omega$ | 5200 $\Omega$ |                |
|             |                |                | <b>6J7</b>   | 560 $\Omega$   | 1 M $\Omega$   | 270 k $\Omega$ | <b>3V6</b>   | 250 $\Omega$ | 5000 $\Omega$ |                |

1) Indirect verhit.

2) Gloeispanning 5 V.

## VII. 3. 4 WATT GRAMMOFOONVERSTERKER PROTON

Twee miniatuuurbuisjes verzorgen in de Proton de versterking. Een 6AU6 ( $V_1$ ) dient als vóórversterker en voert de van de pickup afkomstige spanningjes aanzienlijk op. Het andere buisje, de 6AQ5 ( $V_2$ ), is de eindversterker, van waaruit — via de uitgangstransformator — de luidspreker wordt gevoed.

Terugkerend naar het punt waar de pickup-spanning binnenkomt, zien we daar twee potentiometers. De linker ( $R_1$ ) is als regelweerstand geschakeld en staat in serie met een vaste weerstand  $R_2$  van 100 k $\Omega$  parallel aan de pickup. Samen vormen ze een belasting voor de pickup, die tussen de grenzen van 100 k $\Omega$  en 1,1 M $\Omega$  kan variëren. Het ligt in de aard van een kristal pickup, dat dit een grote invloed heeft op de basweergave. Met heel simpele middelen is hier dus een effectieve basregeling bereikt.

De volgende potentiometer ( $R_3$ ) is normaal als sterkteregelaar geschakeld en voert een groter of kleiner deel van de pickupspanning naar de 6AU6. Deze is heel normaal als versterker geschakeld en aan de anode verschijnt een 150 maal versterkt beeld van de pickup-spanning. Via  $R_7$  en  $C_3$  wordt deze versterkte spanning naar de eindbuis gevoerd.


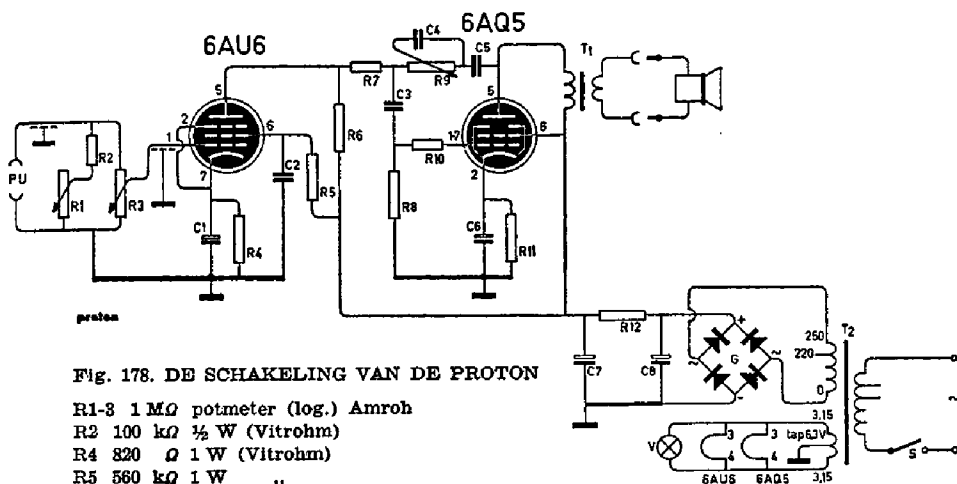


Fig. 178. DE SCHAKELING VAN DE PROTON

$R_1$ -3 1 M $\Omega$  potmeter (log.) Amroh  
 $R_2$  100 k $\Omega$   $\frac{1}{2}$  W (Vitrohm)  
 $R_4$  820  $\Omega$  1 W (Vitrohm)  
 $R_5$  560 k $\Omega$  1 W "  
 $R_6$  220 k $\Omega$  1 W "  
 $R_7$  220 k $\Omega$   $\frac{1}{2}$  W "  
 $R_8$  470 k $\Omega$   $\frac{1}{2}$  W "  
 $R_9$  2 M $\Omega$  potm. (log.) Amroh met schakelaar  
 $R_{10}$  1 k $\Omega$   $\frac{1}{2}$  W (Vitrohm)  
 $R_{11}$  270  $\Omega$  1 W "  
 $R_{12}$  1 k $\Omega$  GLA "  
 $C_1$  100  $\mu$ F elco 6 V (Facon)  
 $C_2$  0,1  $\mu$ F papier (Facon)  
 $C_3$  0,02  $\mu$ F papier (Facon)  
 $C_4$  220 pF ker.  
 $C_5$  2000 pF papier (Facon)

$C_6$  50  $\mu$ F elco 25 V  
 $C_7$ -8 50  $\mu$ F elco 350 V  
 $G$  gelijkr. cel B250C75  
 $S$  schakelaar op  $R_9$   
 $T_1$  7045 uitgangstransformator Amroh-Muvolett  
 $T_2$  PC100 voedingstransformator Amroh-Muvolt  
 $V_1$  6AU6 (EF 94)  
 $V_2$  6AQ5 (EL 90)  
 $V_3$  schaalverl. lampje (Phillips 8045D)

Kromme C

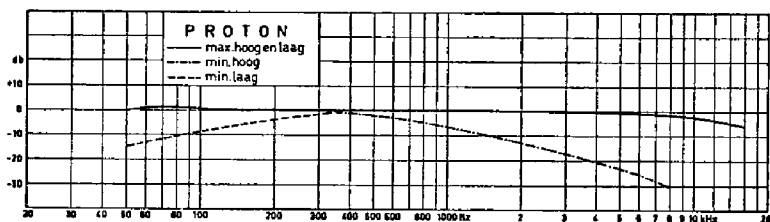

Kromme A

Kromme B

Fig. 179. Frequentie karakteristiek van de Proton. Bij de meting is de uitgang belast met  $3,2 \Omega$  belastingsweerstand en werd aan de ingang een constante spanning toegevoerd, waarvan de frequentie tussen 50 en 16000 Hz werd geregeld.

De karakteristiek laat het verloop van de spanning aan de weerstand over de uitgang zien. Met beide klankregelaars in de max. stand is de versterking over een heel groot gebied zeer gelijkmatig en bij 16 kHz is de daling 6 dB (helft van de spanning). Kromme B laat de invloed van de hoge tonenregelaar zien in de stand „minimum hoog”. Voor de hogere frequenties neemt de versterking steeds meer af. Kromme C toont de invloed van de basregelaar bij grammofoon-weergave met een kristal pickup.

Beide condensatoren in het tegenkoppelcircuit —  $C_5$  en  $C_4$  — hebben elk een eigen functie.  $C_5$  vermindert de tegenkoppeling voor de laagste tonen, waardoor dit toongebied dus extra wordt opgehaald. Dit is om verschillende redenen wenselijk.  $C_4$  is aan het glijcontact van de potmeter  $R_9$  verbonden. Naarmate dit het met de anode van de 6AQ5 verbonden einde nadert, neemt de tegenkoppeling voor de hoge tonen toe en vermindert dus de versterking. Aldus bereiken we een heel werkzame regeling voor de hoge tonen.

De 6AQ5 werkt het gunstigst met een anodebelasting van omstreeks 5000  $\Omega$ . De aangegeven transformator  $T_1$  is oorspronkelijk bestemd om een 5  $\Omega$  luidspreker aan te passen op een buis die 7000  $\Omega$  belasting vereist. Door nu echter op deze zelfde transformator een 3,2  $\Omega$  luidspreker aan te sluiten (deze waarde is in een groot deel van de wereld genormaliseerd) daalt de belasting aan de primaire zijde tot een voor de 6AQ5 passende waarde.

### Afscherming en aarde

De Proton werkt bromvrij. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waarbij hinderlijk brommen wordt gehoord.

Daar de onderzijde van het chassis open is, bestaat er een kans dat met „Volume” en „Bass” op maximum, doch zonder aangesloten platenspeler, enig gebrom wordt gehoord. Dit verdwijnt als een metalen bodem onder het chassis wordt gelegd.

Als de afscherming van de pickup-leiding in en buiten de platenspeler goed uitgevoerd is, mag bij de hoogste stand van de sterkteregelaar die normaal wordt gebruikt geen hinderlijk brommen aanwezig zijn. Is dit er wel, dan is verbetering van de afscherming de afdoende remedie, maar vaak is het aansluiten van een aardverbinding, zoals bij radio gebruikelijk, een eenvoudiger oplossing. Vaak maakt het nog verschil, in welke stand de stekers van versterker en platenspeler in het stopcontact worden gestoken. De luidspreker behoort een impedantie van 3,2  $\Omega$  te bezitten.

Om een goede weergave, inclusief de bastonen, te bereiken, doet men er goed aan een model te kiezen met een niet te kleine doorsnede, bij voorkeur niet onder 20 cm.

Het prijsverschil met kleinere typen is niet zo groot, maar het verschil in prestatie is daarentegen aanmerkelijk. Daarvan is de Peerless Concert Extra een goed voorbeeld. Dit is een 25 cm model met grote gevoeligheid en uitstekende basweergave.

Een goed klankscherm is voor elke luidspreker beslist nodig. In de eenvoudigste vorm bestaat dit uit een stevige plaat van hout of spaanderplaat. De uitwendige vorm doet niet zo veel ter zake, als men het doel maar in het oog houdt: een zo lang mogelijke luchtweg aan te brengen tussen voor- en achterzijde van de luidsprekerconus. Om deze reden is er ook veel voor te zeggen, als één zijde van het scherm op de vloer staat en de luidsprekeropening vrij laag wordt geplaatst. Door het scherm in een hoek te plaatsen werken ook de kamerwanden mee om het scherm te vergroten. Maak vooral niet de fout, vóór de opening een dicht geweven doek aan te brengen. Er is speciaal voor dit doel geschikt materiaal te koop, met weinig luchtweerstand.

### **Meer dan één luidspreker**

Het toonbeeld van de Proton bij het weergeven van microgroefplaten maakt het zeker lonend om voor de hoge tonen een afzonderlijke luidspreker te gebruiken. Bovendien wordt het dan mogelijk een zodanige opstelling van de luidsprekers te kiezen, dat een natuurgetrouwe „ruimte” in het geluid ontstaat. Zeer geschikt is o.a. de „Peerless Bantam HF ovaal”.

Er zijn twee methoden om een dergelijke luidspreker te verbinden. De eenvoudigste is het parallelschakelen aan de grote weergever, waarbij in één van de verbindingen een papiercondensator van 2 à 4  $\mu\text{F}$  wordt opgenomen, die de „bassen” uifiltert. Beter — maar ook kostbaarder — is het tussenvoegen van een compleet scheidingsfilter (Amroh TW6), waarmee het „ruimtelijk effect” zeer goed wordt bereikt.

Voor uitgebreide gegevens en bouwtekeningen van de Proton, zie de MK-uitgave „Versterkers voor teenagers”.

## **VII. 4. EEN VLOT MUZIEKVERSTERKERTJE**

Deze 6 watt grammofoonversterker werd ontworpen om tezamen met een platenspeler in een kastje te worden ingebouwd.

Om minimum brom te verkrijgen werden de gloeidraden niet rechtstreeks, maar via een 100 ohm ontbrommer met chassis verbonden, terwijl om dezelfde reden een apart netschakelaartje werd aangebracht, inplaats van de schakelaar op de sterkteregelaar als zodanig te gebruiken. We kunnen de bouw van dit versterkertje beslist aanbevelen, want het zal die WW-liefhebbers voldoening schenken, voor wie de bouw van een balansversterker voorlopig nog te kostbaar is.

Een maatschets van het chassis is in fig. 181 afgedrukt ten gerieve van hen, die dit onderdeel willen (laten) maken.

Doordat een tweetraps voorversterking is toegepast (met de dubbelbuis ECC83) hebben we voldoende versterkingsreserve om een effectief klankregelfilter te kunnen toepassen, terwijl ook het verlies aan versterking dat

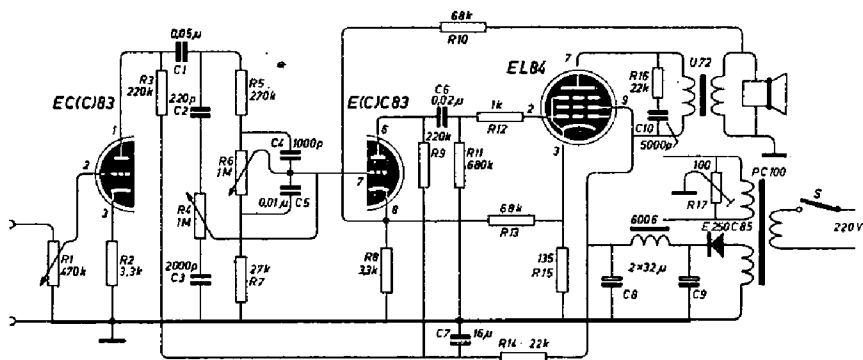


Fig. 180. DE SCHAKELING

door de sterke tegenkoppeling wordt veroorzaakt, ruimschoots wordt gecompenseerd.

Van de mogelijkheden van deze klankregeling geeft de technische specificatie ons een uitstekende indruk, terwijl we het effect tegenkoppeling kunnen afleiden uit de geringe intermodulatievervalsing: 2 % bij 1,5 watt. Blijkens metingen is het weergavegebied voor grammofoongebruik recht binnen 3 dB van 15 tot 20.000 Hz.

Uit de aard der zaak dienen versterkers volledig bromvrij te zijn, ook wanneer ze zonder aardaansluiting in werking worden gesteld; met een weergavegebied, dat tot 15 Hz binnen 3 dB blijft, is dat lang geen eenvoudige opgave! Zonder restrictie kan hier van een uitstekende bromvrijheid worden gesproken: t.o.v. 1 watt ligt voor grammofoongebruik het brom- en ruispeil op -59 dB.

#### Technische specificatie:

Uitgangsimpedanties: 2,5 3,2 en 5  $\Omega$ .

Tegenkoppelfactor: ca. 9 dB bij 1000 Hz.

Brom en ruis t.o.v. 1 W: ca. -59 dB.

Netspanningen: 110, 127, 220 V, 50-60 Hz.

Verbruik: ca. 40 watt.

Frequentiegebied: recht van 15-20.000 Hz binnen  $\pm 3$  dB.

Regelgebied lage tonen bij 30 Hz: + 17 dB en -11 dB t.o.v. 1000 Hz.

Regelgebied hoge tonen bij 15.000 Hz: + 6 dB en -11 dB t.o.v. 1000 Hz.

Nuttig vermogen bij 2 % IM vervorming: ca. 1,2 watt.

Max. vermogen: ca. 3,8 watt.

Ingangsgegevens grammofoon: 470 k $\Omega$  ca. 220 mV-1000 Hz voor max. output.

Wanneer men de voorversterker als afzonderlijke eenheid wenst uit te voeren, dan moet hij een vrij lage uitgangsimpedantie bezitten met het oog op een zo gering mogelijke verzwakking van de hoge audiofrequenties als gevolg van de onvermijdelijke capaciteit van de kabel, die hem met de eindversterker verbindt. Wil men de vrij kostbare transformator voor lijnaanpassing, welke veelal in professionele voorversterkers voor omroepstudio's e.d. wordt toegepast, omzeilen, dan is een katodevolger-uitgang haast altijd noodzakelijk. Dat komt er op neer, dat aan de voorversterkerschakeling

een buis moet worden toegevoegd, welke niets tot de versterking van het signaal bijdraagt. Tenslotte kan men ook nog een betrekkelijk lage uitgangsimpedantie verkrijgen door toepassing van spanningstegenkoppeling in de laatste trap van de voorversterker, maar dat gaat ook weer ten koste van de totale versterking en in de meeste gevallen zal dan ook dit middel een extra buis vergen.

In het algemeen is het dus niet mogelijk een complete versterker zonder meer „in tweeën te hakken” en beide gedeelten weer simpelweg met een kabel aan elkaar te verbinden. Er bestaat echter een uitzondering op elke regel, en zo werd het experiment scheiding van voorversterker en eindtrap toch met succes bekroond.

Om tot een zo klein mogelijke eenheid met de belangrijkste bedieningsorganen — sterkteregelaar, alsmede bas- en diskantregelaars — te komen, werden deze tezamen met de ECC83 in een kastje gemonteerd en via een kabel met de rest van de versterker — de eindtrap met voedingsgedeelte — verbonden. Voor overdracht van het signaal dient een capaciteitsarme coaxkabel (gewoon microfoonkabel heeft een te grote capaciteit voor dit doel), terwijl de vier verbindingdraden voor voeding en tegenkoppeling gewoon om de coaxkabel werden gevlochten, waarbij het geheel de respectabele lengte van 6 m heeft. Dat dit hier straffeloos kan, is te danken aan de tegenkoppeling van eindtrap naar voorversterker, waardoor de schadelijke invloed van de kabelcapaciteit weer grotendeels gecompenseerd wordt.

Men lette goed op de juiste plaatsing van de chassisverbindingen. De mantel van de coaxkabel wordt zo dicht mogelijk bij de ECC83, resp. de EL84 met chassis verbonden, terwijl de „nul”-leiding voor gloei- en min-anode-

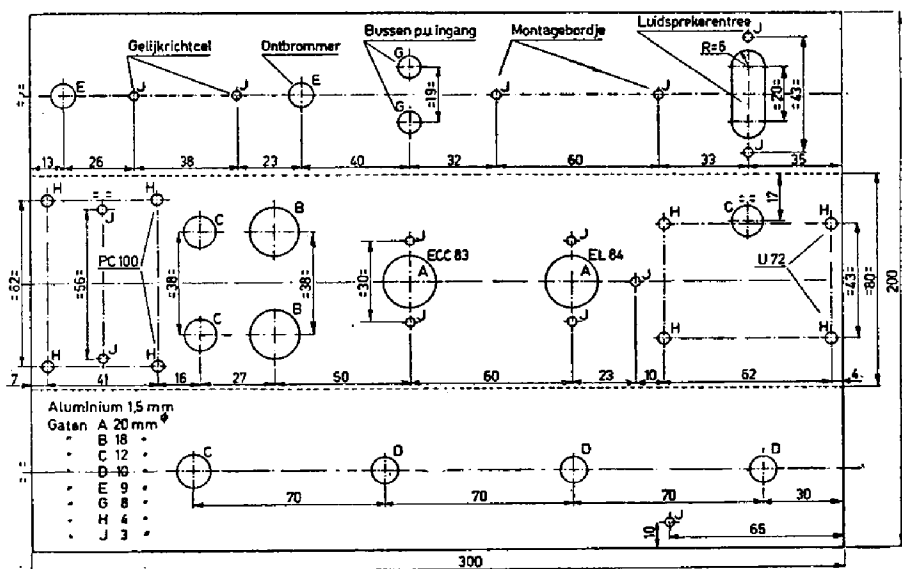


Fig. 181



spanning in de voorversterker wordt gesoldeerd aan de aardlip, welke ook de aansluitingen aan de gemeenschappelijke chassisverbinding van de gloeistroom- en hoogspanningswikkeling van de voedingstransformator bevat. Aan deze soldeerlip wordt tevens een der gloeidraadaansluitingen van de EL84 verbonden. Een ontbrommer was in dit geval niet nodig.

## VII. 5. 6 WATT VERSTERKER DEUTERON

- Mengschakeling
- Grammofoon- en microfooningang

De Deuteron is een uiterst veelzijdige grammofoon-microfoonversterker, waarvan men de toepassing beslist niet behoeft te beperken tot het weer-geven van grammofoonmuziek alleen. Mengschakeling en klankregeling bieden de mogelijkheden van een kleine klankstudio: het aankondigen van platen en het meezingen of meespelen met behulp van de microfoon; versterkte weergave van een bandrecorder, met de klankregelaars aangepast aan de akoestiek van de ruimte waarin wordt geluisterd; radio-weergave met ongekende kwaliteiten als met de Deuteron een aansluiting op de draadomroep of een eenvoudige ontvanger wordt gecombineerd.

En zo zou men door kunnen gaan: versterking van het geluid van vocale of instrumentale solisten, gesproken toelichting bij muziek van grammofoon of bandrecorder (onderricht), gebruikt als mengversterker bij bandrecorders, verjonging en enorme kwaliteitsverbetering van het a.f.-gedeelte bij „bejaarde” radiotoestellen, versterker bij elektronische muziekinstrumenten enz. enz.

De twee ingangskanalen van de Deuteron (zie fig. 183) komen samen in een mengschakeling, bestaande uit de weerstanden  $R_5$  en  $R_7$ ; het minder gevoelige grammofoonkanaal rechtstreeks via de bijbehorende sterkteregeelaar  $R_6$ , het gevoelige microfoonkanaal na voorafgaande versterking in de speciale brom- en ruisvrije buis EF86. Hoewel dit een pentode is, wordt de buis hier als triode gebruikt, door het schermrooster (1) met de anode (6) te verbinden.

De versterking is dan voor alle normale doeleinden rijkelijk voldoende. De sectie a van de dubbele triode  $V_3$ , waaraan de mengschakeling ligt, versterkt het toegevoerde al of niet gemengde signaal ca. 50 maal, nadat het eerst in de mengschakeling is gehalveerd. Nu volgt de klankregeling, die bestaat uit twee frequentie-afhankelijke regelbare verzwakkers. Voor elk van de twee potentiometers is een stand te vinden, waarbij het betreffende toongebied „recht” wordt versterkt, dus zonder bevoordeling of verzwakking t.o.v. het niet geregelde middengebiet.  $R_{10}$  wordt gebruikt als hoge tonen regelaar en  $R_{12}$  regelt de lage tonen.

In grote trekken komt de werking van dit systeem op het volgende neer: Met  $R_{10}$  in de bovenste stand (max. hoog) vormt de kleine capaciteitswaarde van  $C_5$  met  $R_{10}$  en  $C_6$  in serie een spanningsdeler, waaraan de spanning bij hogere frequenties oploopt aan  $R_{10}$  en  $C_6$ .  $C_5$  vormt echter voor de lagere frequenties zo'n grote weerstand, dat langs deze weg geen lage tonen meer kunnen. Met  $R_{10}$  in de onderste stand (min. hoog) ontstaat een spanningsdeler van  $C_5$  en  $R_{10}$  in serie, waarbij de spanning over  $C_6$  daalt bij de hogere frequenties. Ergens tussen deze uitersten is een stand waarbij geen van beide effecten overweegt en

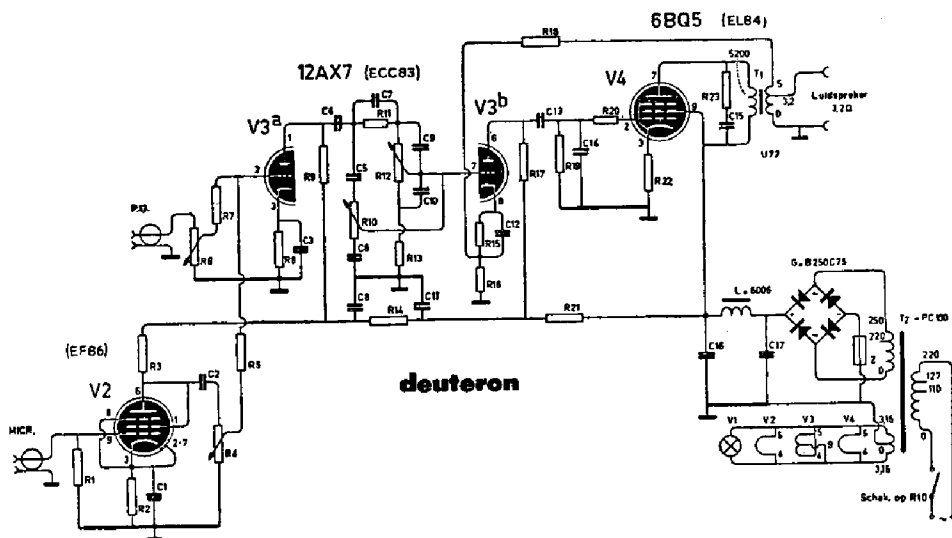


Fig. 183. DE SCHAKELING VAN DE DEUTERON

|         |                                    |           |                                                                           |
|---------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| C1-3-12 | 100 $\mu$ F elco 6 V (Facon)       | R4-6      | 470 k $\Omega$ potm. KV2 (Amroh)                                          |
| C2-10   | 0,01 $\mu$ F papier (Facon)        | R5-7      | 470 k $\Omega$                                                            |
| C4-13   | 0,05(0,047) $\mu$ F papier (Facon) | R8-15     | 3,3 k $\Omega$                                                            |
| C5      | 220 pF keram. (LCC)                | R10       | 1 M $\Omega$ potm. m. schak. KV2 (Amroh)                                  |
| C6      | 2000 (2200) pF papier (Facon)      | R11       | 270 k $\Omega$                                                            |
| C7      | 500 pF polystyreen (Mial)          | R12       | 1 M $\Omega$ potm. KV 2 (Amroh)                                           |
| C8-11   | 16+16 $\mu$ F elco 500 V (Amroh)   | R13       | 27 k $\Omega$                                                             |
| C9      | 1000 pF papier (Facon)             | R14-21-23 | 22 k $\Omega$ 1 W                                                         |
| C14     | 100 pF polystyreen (Mial)          | R16       | 100 $\Omega$                                                              |
| C15     | 5000 (4700) pF papier (Facon)      | R18       | 1,5 k $\Omega$                                                            |
| C16-17  | 50+50 $\mu$ F elco 500 V (Amroh)   | R19       | 680 k $\Omega$                                                            |
| R1      | 2,2 M $\Omega$                     | R20       | 1 k $\Omega$                                                              |
| R2      | 3,9 k $\Omega$                     | R22       | 135 $\Omega$ (2 x 270 $\Omega$ 1 W parallel)                              |
| R3-8-17 | 220 k $\Omega$ 1 W                 |           | (alle weerstanden $\frac{1}{2}$ W 10 % Vitrohm, tenzij anders aangegeven) |

de overdracht van de hoge frequenties op het normale peil ligt. Met  $R_{12}$  in de bovenste stand(max.laag) vormt  $R_{11}$  met  $R_{12}$  en  $R_{13}$  in serie een spanningsdeler, waaraan de spanning aan de serieschakeling van  $R_{12}$  en  $R_{13}$  voor de lagere frequenties oploopt door het shunteffect van  $C_{10}$  parallel aan  $R_{12}$ .

Een kleine capaciteit  $C_7$  over  $R_{11}$  compenseert het verlies dat zou ontstaan wegens de inwendige capaciteit van de buis. Met  $R_{12}$  in de onderste stand ontstaat een toenemende verzwakking voor de lagere frequenties.  $C_6$  vormt nu een shunt over  $R_{12}$ , zodat de andere frequenties ongehinderd de volgende buissectie ( $V_{3b}$ ) kunnen bereiken. Ergens tussen deze uiterste standen is weer een stand, waar geen van beide effecten overweegt en de overdracht van de lagere frequenties dus op het normale peil ligt.

Sectie  $V_{3b}$  staat als normale versterker tussen klankregeling en eindbuis  $V_4$ .

Vanuit de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator  $T_1$  wordt een deel van de spanning teruggevoerd via  $R_{13}$  naar de katode van  $V_{3b}$ . Deze „tegenkoppeling” heeft een bijzonder heilzame invloed op de eigenschappen van het deel van de versterker dat door de tegenkoppeling wordt omvat, dus alles wat op de klankregeling volgt. Kort en goed komt de werking van de tegenkoppeling hierop neer, dat vervorming die in dit deel van de versterker — in twee buizen en de uitgangstransformator — ontstaat, gedwongen wordt zichzelf te bestrijden.

Tegenkoppelen houdt ook in, dat een deel van de versterking wordt opgeofferd. De grote versterking van  $V_3$  laat dit echter zonder bezwaar toe. Op de secundaire wikkelingen van de uitgangstransformator  $T_1$  zijn aftakkingen aanwezig. Aan de primaire zijde wordt van de 5200  $\Omega$  aansluiting gebruik gemaakt, omdat zo de eindbuis het gunstigst wordt belast. Secundair hangt het van de luidspreker af aan welke aansluiting deze wordt verbonden. De spanning voor de tegenkoppeling wordt altijd van de gehele secundaire betrokken.

De Deuteron betreft de vereiste gloei- en anodestroom uit de voedings-transformator  $T_2$  die, evenals bij de Proton, van het type PC100 is.

Het afvlakfilter bestaat weer uit twee samen in één huis ondergebrachte elektrolytische condensatoren  $C_{16}$  en  $C_{17}$  en een smoorspoel L.

### **De Deuteron als gitaarversterker**

Dank zij de grote gevoeligheid van de microfooningang is de Deuteron uitstekend geschikt als gitaarversterker, ook bij zeer ongevoelige elementen, die kwalitatief soms de beste zijn. Met behulp van de mengschakeling is meespelen met een grammofoonplaat in elke gewenste sterkteverhouding zonder meer mogelijk.

### **Deuteron en radio**

Zoals men weet, kan bij een draadomroepaansluiting wel de geluidsterkte worden geregeld, maar niet de klankverhouding. Door tussenschakeling van de Deuteron kan dat wel, zelfs zeer uitgebreid. De spanning, die beschikbaar is aan de luidsprekeraansluiting van de draadomroep is passend voor de grammofooningang van de Deuteron. Afschermen van de verbindingsleiding is niet nodig en de aansluitrichting speelt geen rol.

Ook op andere manieren kan kwaliteitsontvangst van radio-uitzendingen worden bereikt. Daartoe kan men b.v. een kristalontvanger of FM afstemmer verbinden met de Deuteron, via een afgeschermd leiding.

### **Deuteron en bandapparaat**

Op verschillende wijzen kan de Deuteron een bandrecorder aanvullen, n.l. als mengversterker bij het opnemen en als regelbare eindversterker bij weergave.

Vele bandrecorders bezitten geen mengschakeling. Door nu microfoon en grammofoon (of radio) aan de Deuteron te verbinden en de uitgang van de Deuteron met de grammofoon- of radio-ingang van de recorder, staan twee mengbare ingangskanalen ter beschikking.

Op dezelfde wijze kan aan een recorder die wel over een mengschakeling beschikt, nog een derde ingangskanaal worden toegevoegd. Voor het doorverbinden van de Deuteron-uitgang is het handig een tweede stekkerbusplaatje te monteren, dat met de luidsprekeraansluiting parallel wordt geschakeld. Het is bij deze toepassing echter niet nodig, dat de Deuteron met een luidspreker wordt belast.

Om de Deuteron als eindversterker te gebruiken wordt de voor dit doel bestemde uitgang die op de meeste bandapparaten voorhanden is, via een afgeschermd leiding verbonden met de grammofooningang van de Deuteron. Deze zal dan praktisch altijd een aanzienlijk beter geluid produceren dan de eindversterker van de recorder.

Een uitvoerige bouwbeschrijving van de Deuteron is opgenomen in de MK-uitgave „Versterkers voor teenagers”.

## VII. 6. ULTRAFLEX-II

### 10 watt grammofoonversterker

Als complete grammofoonversterker geniet de Ultraflex een grote populariteit bij de WW-liefhebbers. En terecht, want dit ontwerp is nog steeds up-to-date en er bestaat geen enkel motief dat een algehele herziening rechtvaardigt. De Ultraflex-II bezit een geperfectioneerde ingangsschakeling, waarbij een vierpolige vier-standen schakelaar aan de voorzijde naast de overige bedieningsorganen is aangebracht en beurtelings aansluiting geeft met microfoon, platenspeler, radio-ontvanger en bandapparaat.

In de microfoonstand is het rooster van de linker sectie van de 12 AX7 (ECC83) alléén met de microfoon en de daaraan parallel liggende roosterweerstand  $R_7$  verbonden via  $S_{2b}$ , zodat deze triode haar volle versterking geeft wegens de afwezigheid van tegenkoppeling. Bovendien overbrugt  $S_{1a}$  in deze toestand het klankregelsysteem, zodat dit grotendeels buiten werking is — slechts  $R_{15}$  is nog werkzaam, echter alleen voor meer of minder verzwakken van de hoge frequenties — waardoor het uitgangssignaal van genoemde triode onverzwakt op de sterkteregelaar  $R_{16}$  komt. De gevoeligheid aan de microfooningang is zodoende 3 mV voor uitsturing van de eindtrap, ruim voldoende voor praktisch ieder microfoontype.

In de overige drie schakelaarstanden, waarbij de normale gevoeligheid bestaat, is het klankregelsysteem geheel in werking en het rooster van de eerste triode is nu via  $S_{2b}$  verbonden met de spanningsdelers welke frequentie-afhankelijke tegenkoppeling tot stand brengt, terwijl het via  $R_6$  en  $S_{2a}$  op de verschillende ingangen wordt aangesloten. In de grammofoonstand schakelt  $S_{1b}$  bovendien nog de condensator  $C_1$  parallel aan  $C_3$  en  $C_2$  parallel aan  $R_8$ . Behoudens de toevoeging van  $C_1$  en  $C_3$  is de tegenkoppeling bij grammofoonweergave gelijk aan die bij de oorspronkelijke schakeling:  $C_5$  en  $R_8$  zorgen voor de l.f.-correctie, waarbij  $R_{11}$  overmatige versterking van de allerlaagste frequenties verhindert, terwijl  $C_2$  parallel aan  $R_8$  de tegenkoppeling van de hoge frequenties versterkt om de verelste afvallende karakteristiek te bewerkstelligen. Om echter een te sterke val aan het h.f. einde te vermijden, zijn  $C_1$  en  $C_3$  aangebracht, waardoor de tegenkoppeling voor frequenties boven ca. 5 kHz weer zwakker wordt. Vooral bij gebruik van kristal pickups, die haast altijd voor de hoge frequenties te weinig spanning afgeven, is dit effect heilzaam. Mocht deze compensatie in een bepaald geval te groot zijn, dan kan men  $C_1$  kleiner maken.

Bij radio- en bandweergave blijft  $C_3$  in functie en geeft dan een compensatie voor frequenties boven ca. 10 kHz, terwijl tevens de bascompensatie t.g.v.  $C_5$  werkzaam blijft hetgeen vooral bij bandweergave niet onwelkom is. Overigens is met de klankregelaars uitgebreide correctie mogelijk,

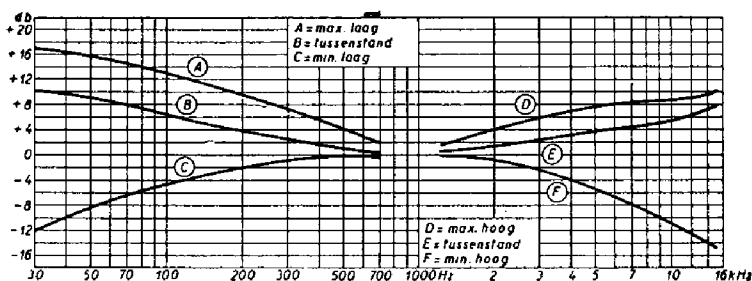


Fig. 184. Klankregelkarakteristieken

waaronder een instelling welke een binnen  $\pm 1,5$  dB vlakke „over-all” frequentiekaracteristiek geeft van 20 Hz tot 15 kHz.

Het klankregelsysteem is uitgebreid met  $C_7$  en  $R_{12}$ , waardoor een soepeler regeling werd verkregen. In verband hiermee werden de waarden van  $C_8$  en  $R_{15}$  gewijzigd, mede wegens de verplaatsing van de sterkteregelaar ( $R_{10}$ ), die nu achter de klankregeling is aangebracht.

De regelkarakteristieken zijn in fig. 184 gegeven. Wanneer  $S_{1a}$  in de microfoonstand is gesloten, is de basregelaar ( $R_{13}$ ) buiten werking, terwijl dan de hoge frequenties alleen kunnen worden verzwakt m.b.v.  $R_{15}$ . Staat deze potmeter in zijn hoogste stand, dan verloopt de frequentiekaracteristiek voor het microfoonkanaal vlak binnen  $\pm 1,5$  dB van 50 Hz tot 15 kHz.

De in het voorgaande besproken correctiefilters welke werkzaam zijn in de grammofoonstand van  $S_{1-2}$ , zijn zo berekend dat in samenwerking met de klankregelaars de juiste weergavekrommen voor vrijwel alle voorkomende platen zeer dicht kunnen worden benaderd. Een indruk hiervan geeft fig. 186. De grammofooningang heeft een gevoeligheid van ca. 60 mV bij 1000 Hz en een ingangsimpedantie van ca. 170 k $\Omega$ , zodat kristalpickups van het semi-professionele type zonder meer kunnen worden aangesloten evenals elektrodynamische- en magnetische pickups, beide laatste soorten als regel met hun bijpassende ingangstransformator. Kristalpickups van het huis-tuin-en-keuken type, zoals gemonteerd op populaire platenspelers voor gebruik bij radiotoestellen, geven doorgaans te grote spanning — de max. toelaatbare ingangsspanning is 300 mV — en veroorzaken zo overbelasting van de eerste buis. Bovendien is hun vervorming te groot om toepassing in combinatie met een WW-installatie te rechtvaardigen. Met de voor  $R_3$  en  $R_4$  aangegeven waarden heeft de radio-ingang een gevoeligheid van 400 mV voor maximum vermogen en een impedantie van 270 k $\Omega$ , zodat hierop kunnen worden aangesloten een kristalontvanger of een AM/FM-afstemmer, of de extra luidsprekeruitgang van een radio-toestel. Voor aansluiting op de detectorkring — waarvoor bij vele moderne omroepontvangers de mogelijkheid bestaat en waardoor de beste weergavekwaliteit kan worden verkregen — is deze ingangsimpedantie soms te laag, maar door keuze van andere weerstanden voor  $R_3$  en  $R_4$  is altijd een geschikte aanpassing te verkrijgen.

Voor de bandingang geldt hetzelfde; verbinding met de luidsprekeraan-sluiting van een bandrecorder is zonder meer mogelijk, terwijl in de meeste gevallen ook aansluiting op de uitgang van de voorversterker mo-


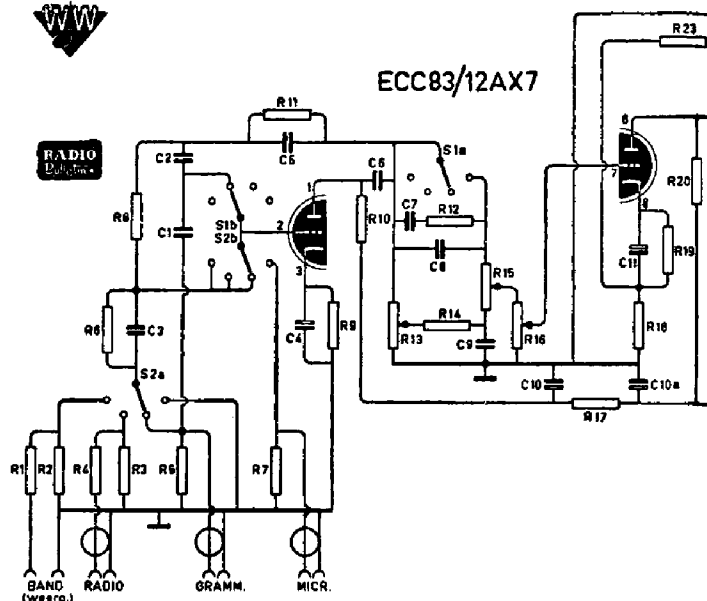


Fig. 185. SCHAKELING VAN DE ULTRAFLEX-II

|                 |                                |                      |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| C1-3-7          | 100 pF keram.                  | (LCC)                |
| C2              | 22 pF keram.                   | (LCC)                |
| C4-11-17-18     | 100 $\mu$ F elco 12 V          | (Facon)              |
| C5              | 330 pF keram.                  | (LCC)                |
| C6              | 0,02 $\mu$ F papier            | (Facon)              |
| C8              | 47 pF keram.                   | (LCC)                |
| C9              | 1500 pF keram.                 | (LCC)                |
| C10-10a, 19-19a | 32 + 32 $\mu$ F elco 450 V     | (Amroh)              |
| C12-13-14       | 0,05 $\mu$ F papier            | (Facon)              |
| C15-16          | 10 pF keram.                   | (LCC)                |
| L1              | Muvolett 6006                  |                      |
| L2              | Muvolt 1006                    |                      |
| R1-4            | 220 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W | (Vitröhm)            |
| R2-3-26-27      | 47 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W  | "                    |
| R5-7-21         | 1 M $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W   | "                    |
| R6              | 150 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W | "                    |
| R8              | 3,3 M $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W | "                    |
| R9              | 3,3 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W | "                    |
| R10             | 220 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W | "                    |
| R11             | 10 M $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W  | "                    |
| R12             | 330 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W | "                    |
| R13             | 1 M $\Omega$                   | m. sch. log. (Amroh) |
| R14-28-29       | 470 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W | (Vitröhm)            |
| R15             | 220 k $\Omega$                 | potm. log. (Amroh)   |
| R16             | 1 M $\Omega$                   | potm. log. (Amroh)   |
| R17             | 47 k $\Omega$ 1 W              | (Vitröhm)            |
| R18             | 100 $\Omega$ 1 W               | "                    |
| R19             | 2,7 k $\Omega$ 1 W             | "                    |

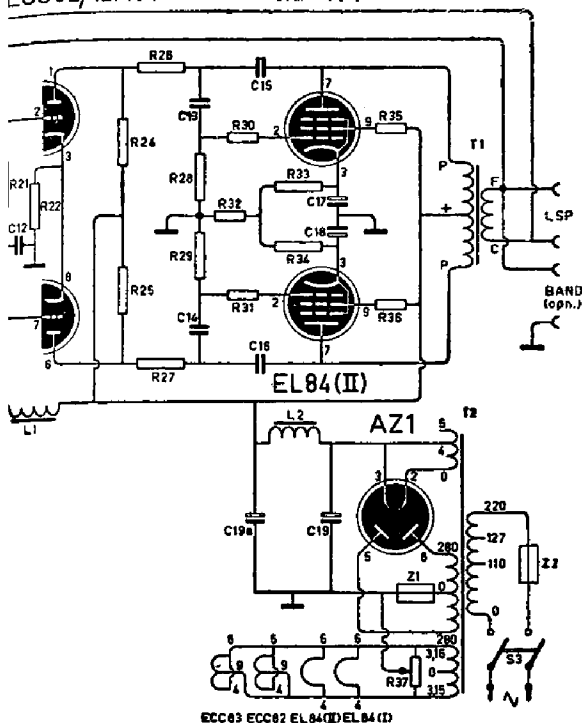

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| R20    | ....470k $\Omega$ 1W (Vitrohm) |
| R22    | .... 56k $\Omega$ 1W "         |
| R23    | .... 6,8k $\Omega$ 1W "        |
| R24-25 | 68k $\Omega$ 1W "              |
| R30-31 | 1k $\Omega$ ½W "               |
| R32    | .... 10 $\Omega$ ½W "          |
| R33-34 | 250 $\Omega$ 3W "              |
| R35-36 | 100 $\Omega$ ½W "              |
| R37    | ....100 $\Omega$ ontbrommer    |
| S1-2   | ...4 pol. schak. 4st.          |
| S3     | .....schakelaar op R13         |
| T1     | .....Mu-zed U70 BN             |
| T2     | .....Muvolt P141N              |

gelijk is. Overigens kunnen ook hier de weerstanden  $R_1$  en  $R_2$  naar behoefte worden gewijzigd.

Voor opname via de Ultraflex-II wordt de pickup- (of radio-) ingang van de magnetofon aangesloten op de tweede luidsprekeruitgang.

Er is een ontbrommer ( $R_{37}$ ) toegevoegd, welke wordt ingesteld bij vol opgedraaide sterkte- en baseregelaars en met de schakelaar in de microfoonstand, echter zonder dat een microfoon is aangesloten. Indien men de montagetekening fig. 189 nauwgezet aanhoudt en dus de microfoon-contactbus tezamen met  $R_7$  afschermt, een afscherming aanbrengt om de netschakelaar en de afschermbus om de ECC82 alsmede de bodemplaat onder het chassis niet vergeet, dan is een uiterst gering bromniveau te bereiken, zeker beter dan -60 dB t.o.v. maximum uitgangsvermogen. In het schema is de AZ1 als gelijkrichter aangegeven maar men kan met voordeel de aanwezigheid van de 5 V wikkeling op de P141N uitbuiten en een modernere gelijkrichtbuis toepassen, b.v. 5Y3GT, 5V4G, 5Z4 (G) of GZ32, allen voorzien van octalvoet. Door hun kleine inwendige weerstand leveren deze buizen een hogere spanning dan de AZ1 en ter voorkoming van overbelasting van de versterkerbuizen moet in dit geval een 3 watt weerstand van 125 à 250  $\Omega$  tussen  $L_2$ - $C_{19}$  en de katode van de gelijkrichter worden aangebracht. Met eerstgenoemde weerstandwaarde krijgt men dan 320 V over  $C_{19}$ , waarmee een maximaal uitgangsvermogen van 12 W bereikbaar is.

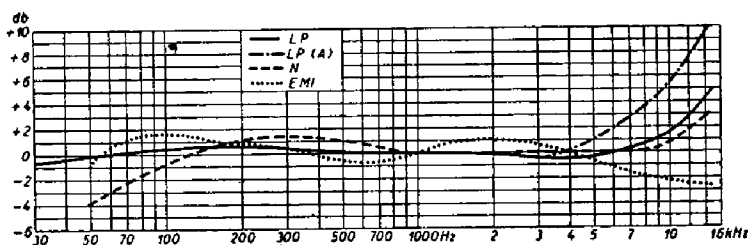


Fig. 186. Weergave karakteristieken

voor diverse typen grammofoonplaten. Deze krommen zijn te verkrijgen door een volgens de betreffende opnamekarakteristiek gesneden meetplaat af te spelen met een volkomen lineaire snelheidspickup (d.w.z. elektrodynamisch of magnetisch type van zeer goede kwaliteit). Het vrij steil oplopen aan het h.f. einde geeft een gunstige correctie voor kristal-pickups. Voor sommige exemplaren van dit type is nog sterker correctie gewenst, hetgeen is te bereiken door 100 pF aan C1 parallel te schakelen, in welk geval de streep-punt kromme wordt verkregen bij het afspelen van langspeelplaten.

In de bouwtekening zijn de luidsprekerbussen verbonden voor luidspreker-impedanties tot 5 ohm. Voor hogere impedantiewaarden zijn de luidsprekerbussen aan de secundaire aansluitklemmen van de U70BN te verbinden volgens de bijgeleverde tabel.

De tegenkoppeling blijft in alle gevallen ongewijzigd tussen C en F aangesloten en punt C blijft dus aan aarde verbonden. Hoewel de recorder-uitgang gemakshalve in de bouwtekening met de er naast liggen luidsprekerbus verbonden is, kan het gewenst zijn, de recorder aan een ander aansluitpunt van de transformator te leggen. Dit is afhankelijk van de

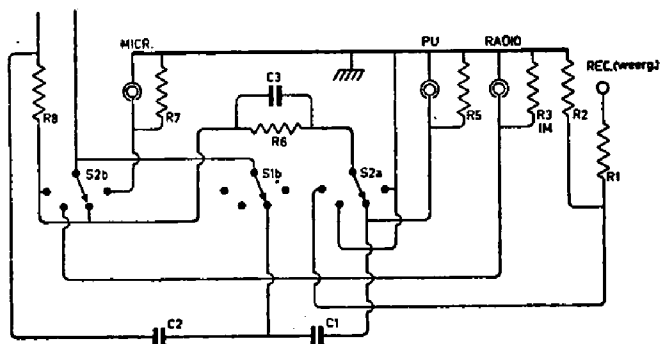


Fig. 187

In deze figuren worden de in de versterker aan te brengen veranderingen aangegeven ingeval deze wordt ingericht voor aansluiting aan een z.g. „diode-uitgang”. R3 wordt 1 megohm, terwijl R4 wordt vervangen door een draadverbinding. De verbinding van de radio-ingang, oorspronkelijk aangesloten aan schakelaarsectie S2a, gaat thans naar hetzelfde contact (2) van sectie S2b nadat de doorverbinding tussen de standen 1, 2 en 3 is verbroken om dat contact vrij te maken. Het vrijgekomen contact van S2a is tenslotte nog aan „aarde” te verbinden.

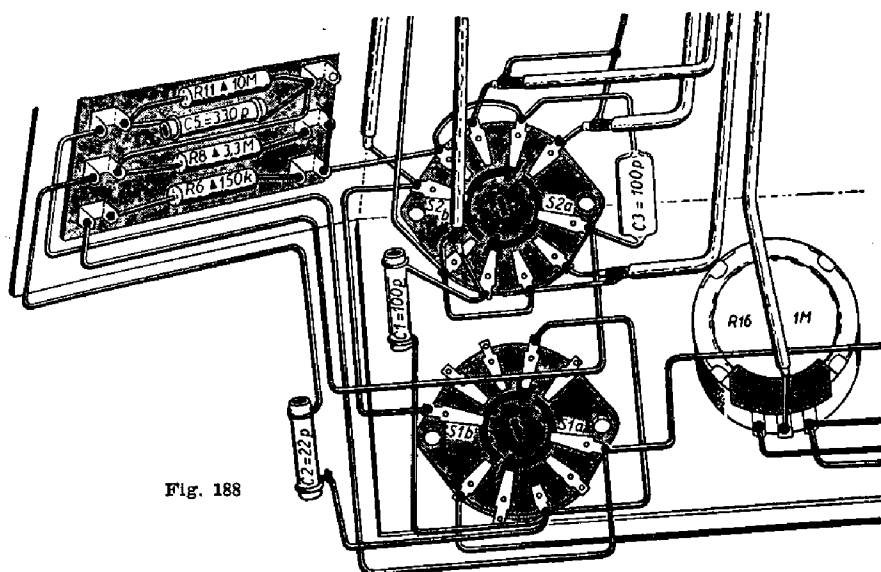


Fig. 188

benodigde ingangsspanning voor de recorder. Als regel zal deze vrij laag liggen. Aansluitpunt B voert t.o.v. aarde de laagste a.f.-spanning. De „lijn-aanpassing” wordt toegepast als de luidspreker(s) op grote afstand van de versterker opgesteld is (zijn) en de verliezen in de leiding ontoelaatbaar groot dreigen te worden. Bij de luidspreker(s) wordt dan een tweede transformator opgesteld, die aanpassing levert tussen de lijnimpedantie (in dit geval 800 ohm) en de spreekspoel(en).

Een tweede toepassing is de voeding van een aantal luidsprekers, verspreid opgesteld in een gebouw. Voorbeeld: om 9 luidsprekers te voeden, die dus elk 1 watt opnemen en gezamenlijk een belasting van 800 ohm opleveren, moet elke luidspreker via een transformator met  $9 \times 800 \text{ ohm} = \text{ca. } 7000 \text{ ohm}$  impedantie worden aangesloten.

De bouwtekening (fig. 189) van de Ultraflex-II is achter in dit boek opgenomen.

### Wijzigingen in de Ultraflex-II voor magnetische pickups

Om de Ultraflex-II geschikt te maken voor gebruik met magnetische pickupelementen, zijn enige wijzigingen nodig, teneinde:

- De gevoeligheid te verhogen.
- De frequentiekarakteristiek aan te passen.
- De ingangsweerstand passend maken.
- De gevoeligheid van de overige ingangen op het normale peil te handhaven.

De gevoeligheid moet, althans voor ELAC MST 2 en Philips-elementen, 5 à 6-voudig worden opgevoerd. Dit is mogelijk, door de ECC82 (faze-

draaler) te vervangen door een ECC83. Op zichzelf is dit nog niet voldoende, maar de ontbrekende versterking is aan te vullen door de tegenkoppeling iets te verzwakken. De uiteindelijke vervormingskarakteristiek blijft echter vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke. Hier volgt een overzicht van de wijzigingen.

1. ECC82 vervangen door ECC83. Hierbij is geen wijziging in de instelling nodig.
2. Tegenkoppeling aanpassen door  $R_{18}$  van  $100 \Omega$  op  $18 \Omega$  te brengen.
3.  $R_{11}$  laten vervallen.
4.  $C_5$  verkleinen tot  $100 \text{ pF}$ .
5.  $C_3$  en  $C_1$  verwijderen.
6. Verbindingen naar  $S_{1a}$  laten vervallen (dit betekent dat in de nieuwe situatie de klankregeling voor de microfoon ook volledig werkzaam blijft).
7.  $R_3$  en  $R_4$  resp. op  $120 \text{ k}\Omega$  en  $1 \text{ M}\Omega$  brengen. De ingangsimpedantie en gevoeligheid zijn daarmee tevens geschikt geworden voor z.g. diode-uitgang. Desgewenst kan met de waarde van  $R_3$  nog een betere aanpassing aan de voorhanden uitgangsspanning worden verkregen.
8.  $R_2$  verlagen tot  $10 \text{ k}\Omega$ . Dit levert weer ongeveer de oorspronkelijke gevoeligheid. Ook hier kan, door een passende waarde voor  $R_2$  te zoeken, een betere aanpassing aan een bepaalde situatie worden gevonden.

De afsluitweerstand ( $R_5$ ) voor de pickup zal moeten worden aangepast aan het betreffende element. Voor de ELAC MST2 is  $27 \text{ k}\Omega$  gunstig bevonden. De Philips moet met  $68 \text{ k}\Omega$  worden afgesloten. Om deze waarde te bereiken zal  $R_5$   $120 \text{ k}\Omega$  moeten worden.

Voor de Ortofon pickup ligt de situatie iets anders, omdat daar achter de aanpassingstransformator wel voldoende spanning beschikbaar is, doch wat de karakteristiekaanpassing betreft er weer geen verschil is. Daar de grotere gevoeligheid van de Ultraflex-2 als vermeld t.a.v. de andere ingangen voordelen biedt is het wenselijk om alle aangegeven wijzigingen aan te brengen en dan de gevoeligheid van de pickupingang aan te passen door voor  $R_5$  een potentiometer te monteren, die op zijn beurt weer past bij de gebezigde transformator, dus  $220$  of  $470 \text{ k}\Omega$ . Deze potmeter wordt aan de achterzijde van de versterker geplaatst en ingesteld voor een passende gevoeligheid.

Het spreekt vanzelf, dat bij de verhoogde ingangsgevoeligheid hoge eisen worden gesteld aan de afscherming tegen brominductie. Afsluiting door een metalen bodem onder het chassis is beslist noodzakelijk.

## VII. 7. ULTRAFLEX-U

**Een universele versterker voor voeding uit 110/220 V gelijk- en wisselspanningsnetten**

Dit is een voor universele voeding omgebouwde Ultraflex-II waarvan de oorspronkelijke opzet zoveel mogelijk gehandhaafd werd. Alleen het voedingsdeel en de beide eindbuizen werden gewijzigd, terwijl de bandingang werd vervangen door één voor aansluiting van een FM afstemmer. Doordat de ECC82 en ECC83 beiden  $0,15 \text{ A}$  gloeistroom trekken, werd dit door parallelweerstand van  $250 \Omega$  op  $0,2 \text{ A}$  gebracht en de beide eindbuizen

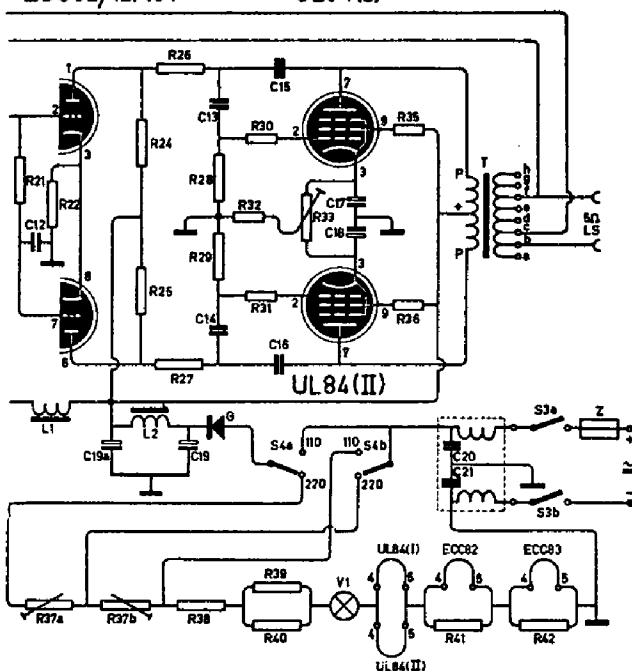


Fig. 190. SCHAKELING VAN DE ULTRAFLEX-U  
Het eerste gedeelte van de schakeling is gelijk aan die op blz. 174.

|                                                                           |                                            |              |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| C12 .....                                                                 | 0,05 $\mu$ F papier (Facon)                | R26-27 ..... | 47 k $\Omega$                                               |
| C13-14 .....                                                              | 0,01 $\mu$ F papier (Facon)                | R28-29 ..... | 470 k $\Omega$                                              |
| C15-16 .....                                                              | 10 pF keram. (LCC)                         | R30-31 ..... | 1 k $\Omega$                                                |
| C17-18 .....                                                              | 100 $\mu$ F 25 V elco<br>koker (Facon)     | R32 .....    | 10 $\Omega$ 1 W                                             |
| C19-19a ....                                                              | 50 + 50 $\mu$ F elco 550 V<br>(Amroh)      | R33 .....    | 500 $\Omega$ 3 W GLA                                        |
| C20-21 .....                                                              | 0,01 $\mu$ F papier 1000 V<br>(Facon)      | R35-36 ..... | 100 $\Omega$                                                |
| G .....                                                                   | gelijkrichtcel SSF E 250<br>C130 (Siemens) | R37a-b ..... | totaal 1000 $\Omega$ 25 W EPA                               |
| L1 .....                                                                  | a.f. smoorspoel 60 mA<br>8006 Muvolett     | R38 .....    | ca. 50 $\Omega$ 6 W                                         |
| L2 .....                                                                  | a.f. smoorspoel 150 mA<br>1505 Muvolett    | R39-40 ..... | Philips NTC type<br>1000.092                                |
| (Alle weerstanden $\frac{1}{2}$ W 10 %<br>Vitrohm, tenzij anders vermeld) |                                            | R41-42 ..... | 250 $\Omega$ 1 W                                            |
| R21 .....                                                                 | 1 M $\Omega$                               | S3 .....     | schakelaar op R 13                                          |
| R22 .....                                                                 | 56 k $\Omega$ 1 W                          | S4 .....     | dubbelp. omschakelaar                                       |
| R24-25 .....                                                              | 68 k $\Omega$ 1 W                          | T .....      | uitgangstranaf. U70BN<br>Muzed                              |
|                                                                           |                                            | V .....      | verl.lampje 10 V/0,2 A<br>8034D (Philips)                   |
|                                                                           |                                            | Z .....      | smeltveiligheid, voor 110 V<br>1 A, voor 220 V 250 à 500 mA |

parallel geschakeld. Met twee parallel geschakelde NTC weerstanden en een indicatielampje van 10 V 0,2 A komt men dan op 102 V, de resterende 8 V wordt weggewerkt in een aftakbare 6 watt weerstand van 80  $\Omega$ , waarmee dan tevens de gloeistroom op 0,2 A wordt afgeregeld. Om de omschakeling van 110 V op 220 V zo eenvoudig mogelijk te houden werd een seleencel inplaats van een gelijkrichtbuis ingebouwd. Bij gebruik van een gelijkrichtbuis komt de totale gloespanning boven de 110 V en moet men de gloeistroomkring ook weer in twee takken splitsen. Dit is nu niet nodig, zodat met een 4-polige omschakelaar kon worden volstaan.


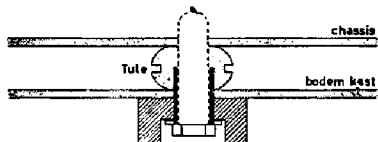


Fig. 191. Voor het geïsoleerd opstellen van het chassis in de versterkerkast worden rubber tulen gebruikt.

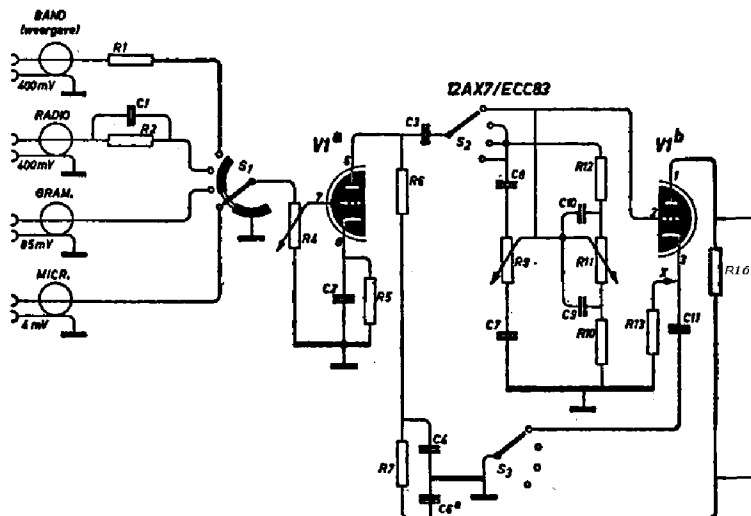Bij 220 V wordt de 1000  $\Omega$  25 W Vitrohm EPA weerstand zodanig ingesteld, dat de gloeistroom weer 0,2 A is, het resterende deel wordt gebruikt als serieweerstand voor de gelijkrichtcel, tevens om de plaatsspanning op 170 V



te brengen. Een netstoringfilter werd ingebouwd, de beide 0,01  $\mu\text{F}$  condensatoren (500 V) werden vervangen door exemplaren van 0,01  $\mu\text{F}$ -1000 V. Het chassis wordt op rubber tulen geïsoleerd opgesteld in de versterkerkast. De metalen strippen aan de onderkant van de kast worden verwijderd en de bevestigingsgaten opgeboord. Van eboniet worden vier ronde klosjes van ca. 1 cm hoog gedraaid, welke nu als poten dienst doen. Over de bevestigingsbouten wordt neopreen kous geschoven. De gaten voor schakelaar- en potentiometer-assen worden extra ruim gemaakt. Stekers en kabels naar pickup, enz. moeten goed zijn geïsoleerd, zodat men geen metalen delen hiervan met de hand kan aanraken; alles is immers direct met het net verbonden.

## VII. 8. 10 WATT VERSTERKER FIDELIO

### Balansversterker met vele mogelijkheden

De Fidelio is voorzien van vier omschakelbare ingangskanalen, n.l. voor bandweergave, radio, grammofoon en microfoon. Voor bandweergave is allereerst gedacht aan de Amroh bandrecorders, welke op eenvoudige wijze met de versterker kunnen worden verbonden. De grote gevoeligheid van het radiokanaal laat toe, dat ook een FM-afstemmer, zonder extra voorversterking kan worden aangesloten. Bovendien bevat dit kanaal een correctienetwerk ter verbetering van de weergave van hoge tonen bij AM-ontvangst. De schakeling van de Fidelio is berekend voor aansluiting van moderne kristal-pickups. Door toepassing van een transistor voorversterker, welke wordt geschakeld tussen pickup en grammofooningang, is het echter mogelijk om ook magnetische pickups toe te passen. Bij de praktische uitvoering is er rekening mee gehouden, dat de Fidelio kan worden omgebouwd tot een complete versterker voor het maken en weergeven van bandopnamen; men krijgt dan de „Capriccio”, welke in de MK-uitgave „Bandrecorderversterkers voor zelfbouw” is gepubliceerd.

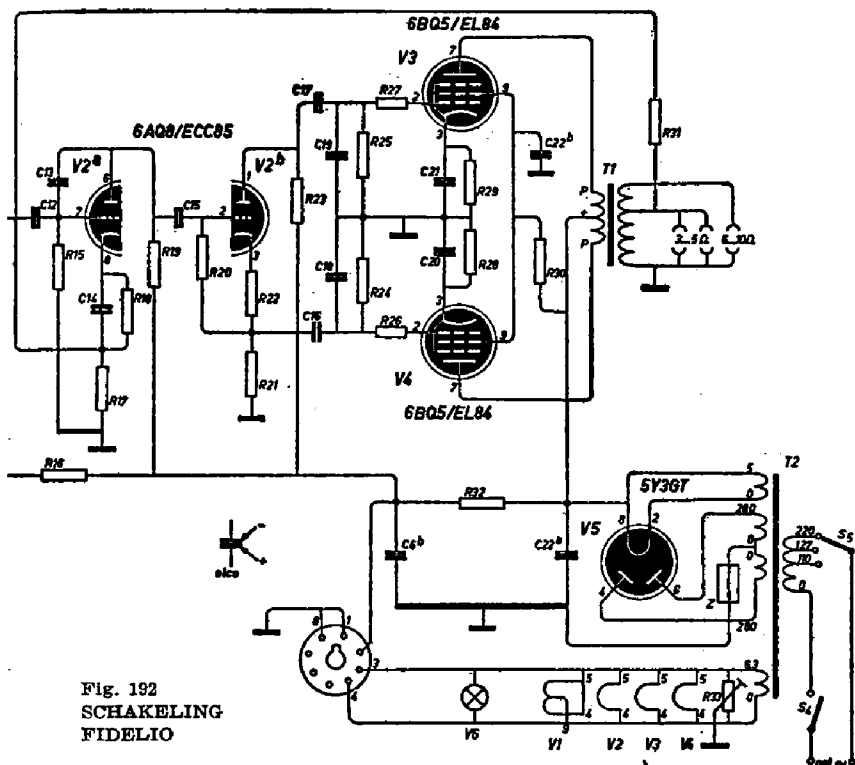


Fig. 192  
SCHAKELING  
FIDELIO

# SCHEMASLEUTEL FIDELIO

|                                                       |                                            |              |                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| C1 .....                                              | 100 pF, ker. (LCC)                         | R17 .....    | 680 ohm, 1 W<br>(Vtrohm)                |
| C2-11-14-20-21 .....                                  | 100 $\mu$ F, elco 12 V<br>(Facon)          | R18-23 ..... | 2,2 kilohm, $\frac{1}{2}$ W<br>(Vtrohm) |
| C3-4-12-15 .....                                      | 0,022 $\mu$ F, papier<br>(Facon)           | R19 .....    | 220 kilohm, 1 W<br>(Vtrohm)             |
| C6a-b, 22a-b 32 + 32 $\mu$ F, elco 450 V<br>(Novocon) |                                            | R21-23 ..... | 100 kilohm, 1 W<br>(Vtrohm)             |
| C7 .....                                              | 4700 pF, pap. (Facon)                      | R24-25 ..... | 470 kilohm, $\frac{1}{2}$ W<br>(Vtrohm) |
| C8 .....                                              | 220 pF, ker. (LCC)                         | R26-27 ..... | 1 kilohm, $\frac{1}{2}$ W<br>(Vtrohm)   |
| C9 .....                                              | 0,01 $\mu$ F, pap. (Facon)                 | R28-29 ..... | 270 ohm, 1 W<br>(Vtrohm)                |
| C10 .....                                             | 1000 pF, pap. (Facon)                      | R30 .....    | 2,7 kilohm, 1 W<br>(Vtrohm)             |
| C13 .....                                             | 47 pF, ker. (LCC)                          | R31 .....    | 3,9 kilohm, $\frac{1}{2}$ W<br>(Vtrohm) |
| C16-17 .....                                          | 0,047 $\mu$ F, pap. (Facon)                | R32 .....    | 12 kilohm, 1 W<br>(Vtrohm)              |
| C18-19 .....                                          | 150 pF, ker. (LCC)                         | R33 .....    | 100 ohm, instelpotm.<br>(Preh)          |
| R1-2 .....                                            | 820 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W<br>(Vtrohm) | S1-2-3 ..... | keuzeschak., Novocon<br>nr. 48.082      |
| R4 .....                                              | 220 kilohm, potm. log.<br>(Amroh)          | S4 .....     | netschak. op R <sub>9</sub>             |
| R5 .....                                              | 5,6 kilohm, $\frac{1}{2}$ W<br>(Vtrohm)    | S5 .....     | spanningsklever                         |
| R6 .....                                              | 22 kilohm, 1 W<br>(Vtrohm)                 | T1 .....     | Muzed U 73N                             |
| R7-14 .....                                           | 47 kilohm, 1 W<br>(Vtrohm)                 | T2 .....     | Muvolt P 141N                           |
| R9 .....                                              | 220 kilohm, potm. log.<br>m. sch. (Amroh)  | V1 .....     | 12AX7 (ECC83)                           |
| R10 .....                                             | 15 kilohm, $\frac{1}{2}$ W<br>(Vtrohm)     | V2 .....     | 6AQ8 (ECC85)                            |
| R11 .....                                             | 1 megohm, potm.<br>log. (Amroh)            | V3-4 .....   | 6BQ5 (EL84)                             |
| R12 .....                                             | 270 kilohm, 1 W<br>(Vtrohm)                | V5 .....     | 5Y3GT                                   |
| R13 .....                                             | 3,9 k $\Omega$ 1 W<br>(Vtrohm)             | V6 .....     | schaalverl.lampje 6 V<br>0,1 A          |
| R15-20 .....                                          | 1 megohm, $\frac{1}{2}$ W<br>(Vtrohm)      | Z .....      | smeltveiligheid 200 mA                  |
| R16 .....                                             | 82 kilohm, 1 W<br>(Vtrohm)                 |              |                                         |

In fig. 192 is de schakeling van de Fidelio weergegeven. Door de kiesschakelaar S<sub>1</sub> wordt het signaal van een der vier ingangen aan de sterkteregeelaar R<sub>4</sub> gelegd, waarna het door beide secties van V<sub>1</sub> wordt versterkt. Tussen deze trioden is het klankregelsysteem aangebracht, waarvan R<sub>9</sub> de hoge en R<sub>11</sub> de lage frequenties kunnen ophalen en verzwakken. Wanneer de microfooningang is gekozen, is het klankregelnetwerk door S<sub>2</sub> grotendeels buiten werking gesteld, om de grotere gevoeligheid te verkrijgen welke hier noodzakelijk is (het klankregelnetwerk geeft n.l. ongeveer 30 dB verzwakking), terwijl het bovendien het gemak oplevert, dat men de klankregelaars niet telkens voor een vlakke frequentiekenarakteristiek behoeft in te stellen, wanneer op microfoon wordt omgeschakeld; kleine correcties blijven desondanks mogelijk. S<sub>3</sub> schakelt in de microfoonstand C<sub>11</sub> parallel aan R<sub>13</sub> om de stroomtegenkoppeling geheel op te heffen, waardoor 6 dB meer versterking wordt verkregen.

De schakelaar-elementen  $S_{1-2-3}$  zijn in werkelijkheid niet de afzonderlijke secties van een gewone meerpolaire schakelaar, maar zijn verenigd in een speciale schakelaar. Bij  $S_1$  worden bovendien alle niet-gekozen kanalen door een kortsluitsegment met aarde verbonden, waardoor overspreken tot een minimum wordt gereduceerd.

Aan de eindtrap, uitgerust met twee stuks EL84, gaat een ECC85 vooraf, waarvan de triode  $V_{2a}$  als versterker en  $V_{2b}$  als fazesplitser dient. Ongeveer 17 dB tegenkoppeling is toegepast van de uitgang naar de katode van  $V_{2a}$ . In verband hiermee is fazecorrectie nodig, waartoe  $C_{13}$  alsmede  $C_{18}$  en  $C_{19}$  dienen. De uitgangstransformator geeft aanpassing aan luidsprekers met een spreekspoelimpedantie tussen 3 en 10 ohm. Bij uitsturing is de LM-vertorming 3 %, in welk geval een piekvermogen van ruim 18 W wordt afgegeven, overeenkomend met een effectief vermogen van 9,75 W bij sinusvormig signaal.

Het voedingsdeel is uitgevoerd met een direct verhitte gelijkrichtbuis (5Y3GT) en een RC-afvlakfilter. De eindtrap is rechtstreeks op de reservoircondensator ( $C_{22a}$ ) aangesloten. Gloeispanning en hoogspanning zijn tevens op de bussen van een tegen de achterwand gemonteerde octal buishouder aangesloten voor „uitwendig gebruik”. Men kan van bus nr. 2 ongeveer 10 mA afnemen bij 210 V. Aan de bussen 3 en 4 is 6,3 V bij max. 2,25 A beschikbaar.

De versterker wordt gebouwd op een standaard chassis met bijbehorende kast (type Universum). De montage is orthodox en overzichtelijk door toepassing van een lange pertinax strook met soldeerlippen, waarop vrijwel alle weerstanden en kleine condensatoren kunnen worden ondergebracht.

Voor een uitvoerige bouwbeschrijving verwijzen we naar de MK-uitgave „Fidelio”.


## VII. 9. TRIODE BALANSVERSTERKER
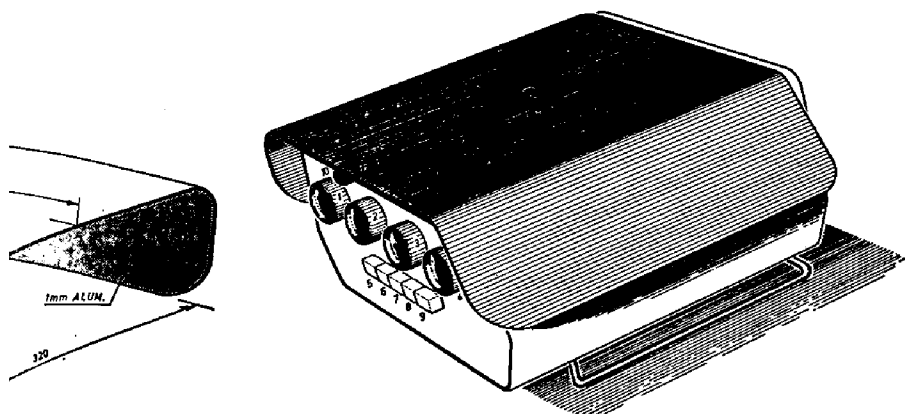
### 10 watt WW-versterker met 2 trioden 6BX7 in de eindtrap

Al zijn de discussies over het thema „trioden of pentoden in de eindtrap” nog niet geheel verstomd, in elk geval is het een feit, dat zij de laatste jaren aan felheid hebben ingeboet. En wel voornamelijk omdat de moderne pentoden als EL84 en EL34 door hun gunstige eigenschappen de balans ten nadele van de gangbare trioden deden doorslaan. We zien dan ook, dat zelfs versterkers in de topklasse (zoals Leak en Quad) met pentoden zijn uitgerust. Is de kous dus af en het pleit beslecht? Mocht dat al zo zijn, dan is er — om het maar voorzichtig te zeggen — nog altijd de uitzondering die de regel bevestigt en het onderhavige ontwerp is daarvan het bewijs.

Het geheim schuilt niet zozeer in de schakeling zelf maar in de eerste plaats in de keuze van het buistype voor de eindtrap. Het kernpunt in de zaak „trioden contra pentoden” is de kwestie van 't rendement enerzijds en de vervorming anderzijds. Op dit laatste punt is de triode in het voordeel, omdat zij voornamelijk even harmonischen produceert — en die vallen in de balanstrap tegen elkaar weg — terwijl in de pentode voornamelijk oneven harmonischen ontstaan, die door de balansschakeling niet worden verzwakt. Nu is die vervorming in beide gevallen door tegenkoppeling tot een uiterst minimum terug te brengen, hetgeen echter bij pentoden meer voorzorgen vraagt, mede omdat daarbij een sterkere tegenkoppeling nood-





ANGEGEVEN MATEN 32 #

Fig. 195. Half zij aanzicht met regelaars en druktoetsen. 1 = sterkteregelaar microfoon. 2 = sterkteregelaar overige ingangen. 3 en 4 resp. klankregeling laag en hoog, terwijl de druktoetsen als volgt zijn te gebruiken: 5 = magn. p.u., 6 = kristal p.u., 7 = draadomroep of afstemmer, 8 = band, 9 = uit. De constructie van deze toets dient zo te zijn, dat deze na indrukken automatisch weer naar voren komt.

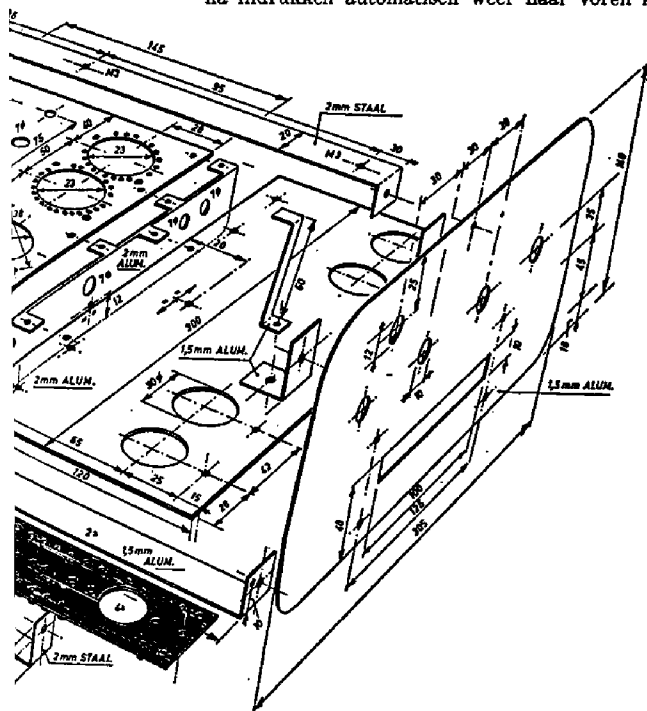


Fig. 194. CONSTRUCTIETEKENING VAN DE KAST

zakelijk is dan bij trioden om eenzelfde vervormingspercentage te bereiken. De gangbare trioden hebben daar tegenover het nadeel, dat hun rendement de helft of minder is dan dat van pentoden, hetgeen er op neer komt, dat een veel grotere voedingsspanning en/of -stroom nodig is om eenzelfde uitgangsvermogen te krijgen als bij pentoden. Bovendien vragen trioden in het algemeen een veel hogere stuurspanning. Dat alles maakt, dat een versterker met triode-eindtrap in het algemeen veel duurder wordt — in aanschaf en gebruik — dan een, die met pentoden is uitgerust.

In principe hoeft echter een triode niet onder te doen voor een pentode wat betreft het rendement, als zij maar een zeer kleine inwendige weerstand heeft, opdat nog een flinke anode-piekstroom bij lage (momentele) anodespanning kan optreden. Uit  $R_i = \mu/S$  volgt, dat een eindtriode een kleine versterkingsfactor en een grote steilheid moet bezitten. Nu is er een dubbeltriode, die in Amerika is ontworpen voor gebruik als verticale afbuig-generator in TV-toestellen, die aan deze eisen voldoet, n.l. de 6BX7. Die heeft per sectie een steilheid van 7,6 mA/V, de versterkingsfactor  $\mu = 10$  en de inwendige weerstand is 1,3 k $\Omega$ . Schakelt men beide secties parallel, dan verkrijgt men een triode met halve  $R_i$  (dus 650  $\Omega$ ) en dubbele  $S$  (15,2 m/V), want  $\mu$  blijft gelijk 10. En aangezien beide secties samen max. 12 W mogen dissiperen, leent dit buistype zich uitstekend voor balans eindtrappen. Twee stuks 6BX7 in klasse AB kunnen n.l. bij een anode-spanning van 270 V een vermogen van ruim 12 W afgeven, zodat — rekening houdend met de verliezen in de uitgangstransformator — zeker ruim 10 W aan de luidspreker kan worden toegevoerd. Bij uitsturing is de anodestroom ca. 95 mA, zodat 't opgenomen vermogen ongeveer 26 W bedraagt en het rendement ca. 50 %. Dit is een resultaat, dat hoegenaamd niet verschilt met de prestatie van pentoden; twee stuks EL84 in klasse AB leveren 17 W bij 300 V anodespanning en 92 mA anodestroom; dat is een input van 27,6 W en het rendement is dan bijna 62 %. Brengen we echter ook het schermroostervermogen in rekening, zijnde 6,6 W (22 mA bij 300 V) dan is het totale opgenomen vermogen 34,2 W en het rendement rond 50 %. Ook wat de stuurspanning betreft, slaat de 6BX7 een goed figuur. Voor uitsturing van de balanstrap is ongeveer  $2 \times 14$  V nodig, in vergelijking met  $2 \times 22$  V voor een EL34 triode balans en  $2 \times 10$  V voor de pentode balanstrap met EL84.

De „ontdekking” van de 6BX7 als eindtriode is te danken aan Norman V. Becker (Radio Electronics, febr. '57) en Robert M. Voss en Robert Ellis (Audio, sept. '59).

### De schakeling

De hoofdversterker is tot een geheel samengebouwd met de voorversterker, welke een klankregelenheid, een microfoonversterker en 'n correctieversterker voor magnetische groeftasters bevat. Het op pag. 189 afgedrukte deel van het schema omvat de hoofdversterker, bestaande uit de eindtrap met twee stuks 6BX7 ( $V_5$  en  $V_6$ ), voorafgegaan door de Schmidt faze-omkeertrap ( $V_4$ ) en een spanningsversterker ( $V_{3b}$ ), wiens anodekring rechtstreeks is gekoppeld met het rooster van  $V_{4a}$ . Ruim 20 dB tegenkoppeling via de spanningsdeler  $R_{37}$ - $R_{32}$  van de uitgang naar de katode van de ingangstrap brengt de totale vervorming terug tot een fractie van 1 %. De eindbuizen krijgen hun n.r.s. via een gemeenschappelijke katodeweerstand ( $R_{45}$ ), die wordt ingesteld op een totale anodestroom van 86 mA.  $R_{45}$  is dan ca. 250  $\Omega$ .

(Het is echter veiliger om iedere triode 'n afzonderlijke, instelbare katode-weerstand te geven met bijbehorende ontkoppelcondensator. Dat zou hier dus neerkomen op vier weerstanden van  $1000\ \Omega$  en vier elco's van  $50\ \mu\text{F}$ . Men kan dan de afzonderlijke anodestromen gelijk maken en instellen op  $\frac{1}{4}$  van de totale stroom, dus ca. 22 mA per triode).

$R_{46}$  dient om de anodespanning van de eindbuizen op 270 V (gemeten tussen anode en katode!) in te stellen.

### Voorversterker

De trioden  $V_{1b}$  en  $V_{3a}$  — met daar tussen het klankregelnetwerk en de sterkteregelaar  $R_{18}$  — geven ruim voldoende versterking voor algemeen gebruik. Het rooster van  $V_{1b}$  wordt dan ook d.m.v. een toetsenschakelaar naar keuze aangesloten op een van de drie ingangen voor resp. kristal pickup, draadomroep of radiotoestel en magnetofoon. Met een vierde toets ( $S_{1b}$ ) wordt de correctieversterker ( $V_{1a}$ ) voor magnetische groeftasters ingeschakeld, waarvan het uitgangsniveau m.b.v. de instelpotmeter  $R_6$  op een geschikte waarde kan worden gebracht, b.v. ongeveer gelijk aan het niveau van de overige signaalbronnen. Het tegenkoppel-netwerk tussen anode en rooster van  $V_{1a}$  geeft de thans algemeen toegepaste RLAA-correctie.  $S_{1a}$  sluit de ingang kort wanneer op een der andere signaalbronnen wordt overgeschakeld, zodat overspreken (via parasitaire capaciteiten binnen de ballon van  $V_1$ ) onmogelijk is.

Alle ingangen geven globale aanpassing aan de gangbare signaalbronnen; naar behoefte kan men echter  $R_7$ ,  $R_8$  of  $R_9$  vervangen door 'n andere weerstand of door een voor ieder specifiek geval passend correctie netwerkje. De microfoonversterker is uitgevoerd met een ECC85 in cascode-schakeling. Deze heeft een aparte sterkteregelaar ( $R_{28}$ ) en bovendien een instelpotmeter ( $R_{27}$ ). Laatstgenoemde dient voor instelling van het max. niveau, opdat men steeds  $R_{28}$  geheel open kan draaien zonder dat hierbij rondzingen optreedt. Het microfoonsignaal wordt buiten de klankregeling om naar de hoofdversterker gevoerd, zodat het kan worden gemengd met een der andere ingangssignalen.

Primaire aanpassing van de uitgangstransformator is  $5000\ \Omega$ ; de tegenkoppelweerstand  $R_{37}$  is verbonden met de  $5\ \Omega$  aansluiting van de secundaire.

### Prestaties

De gevoeligheid (voor 10 watt uitgangsvermogen) is aan de ingangen voor kristal-pickup en draadomroep ongeveer 30 mV, aan die voor bandweergave ca. 200 mV. De microfooningang heeft een gevoeligheid van ca. 3 mV en de ingang voor magnetische pickup ca. 2 mV (bij 1000 Hz). Brom is onhoorbaar en de weergavekwaliteit is ook op 't gehoor iets beter in vergelijking met een goed ontworpen versterker met pentode eindtrap ( $2 \times \text{EL84}$ ) en hetzelfde type uitgangstransformator.

### Kastconstructie

Wie de behuizing geheel wil nabouwen, kan zich het beste aan de volgende regels houden. Materiaal voor de beide montageplaten: halfhard aluminium van  $1\frac{1}{2} \dots 2\text{ mm}$ . Front en achterplaat  $1 \dots 1\frac{1}{2}\text{ mm}$  halfhard aluminium, terwijl kast en kap van 1 mm zacht aluminium dienen te worden gemaakt.

Indien de beide montageplaten klaar zijn, kan het beste eerst de kast wor-


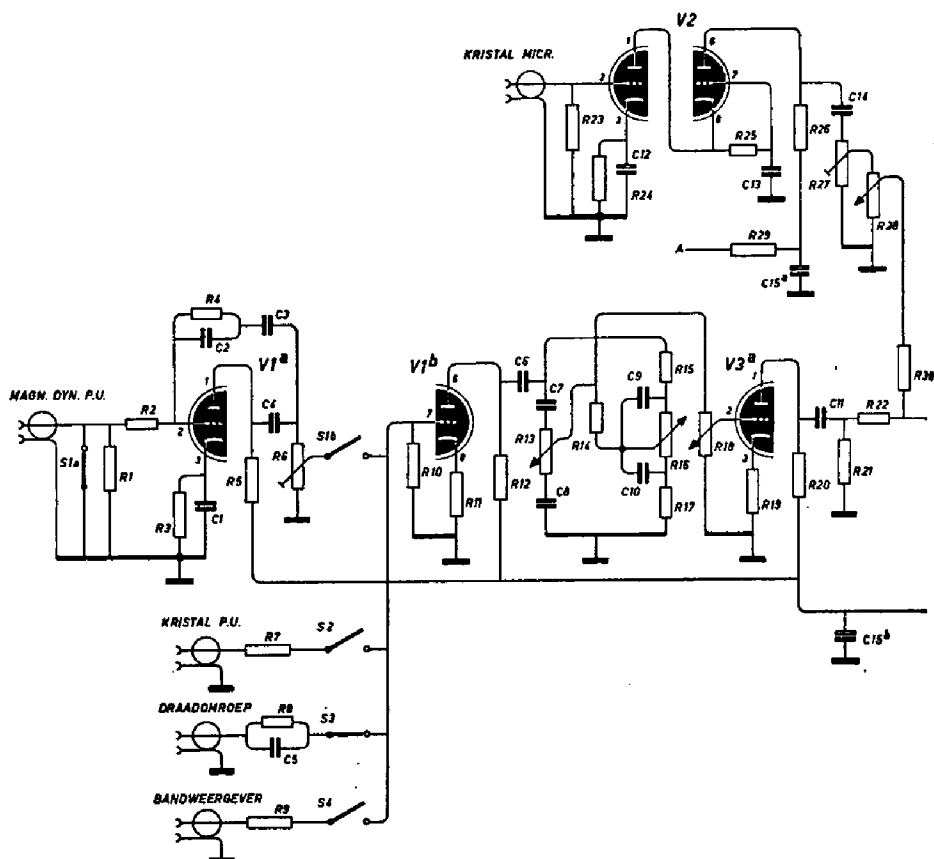


Fig. 193. SCHAKELING 10 W TRIODE-BALANSVERSTERKER

|              |        |            |         |
|--------------|--------|------------|---------|
| R1           | 27 kΩ  | ½ W        | Vitrohm |
| R2           | 150 kΩ | ½ W        | "       |
| R3           | 3,3 kΩ | 1 W        | "       |
| R4           | 2,2 MΩ | ½ W        | "       |
| R5-12-41-42  | 220 kΩ | 1 W        | "       |
| R6-18-27-28  | 470 kΩ | potm. log. | "       |
| R7-8         | 1 MΩ   | ½ W        | "       |
| R9           | 5,6 MΩ | ½ W        | "       |
| R10-29-30    | 470 kΩ | ½ W        | "       |
| R11          | 2,7 kΩ | 1 W        | "       |
| R13-16       | 1 MΩ   | potm. lin. | Mial    |
| R14          | 82 kΩ  | ½ W        | Vitrohm |
| R15          | 120 kΩ | ½ W        | "       |
| R17-33-35    | 15 kΩ  | 1 W        | "       |
| R19          | 2,2 kΩ | 1 W        | "       |
| R20-34-39-40 | 100 kΩ | 1 W        | "       |
| R21          | 680 kΩ | ½ W        | "       |
| R22          | 330 kΩ | ½ W        | "       |

|           |                |         |         |
|-----------|----------------|---------|---------|
| R24-31-37 | 1,2 k $\Omega$ | 1 W     | Vitrohm |
| R25-26    | 390 k $\Omega$ | 1 W     | "       |
| R29       | 33 k $\Omega$  | 1 W     | "       |
| R32       | 100 $\Omega$   | 1 W     | "       |
| R36       | 1 M $\Omega$   | 1 W     | "       |
| R38       | 68 k $\Omega$  | 1 W     | "       |
| R43-44    | 1 k $\Omega$   | 1 W     | "       |
| R45       | 500 $\Omega$   | GLA 3 W | "       |
| R46       | 1 k $\Omega$   | HLA 6 W | "       |

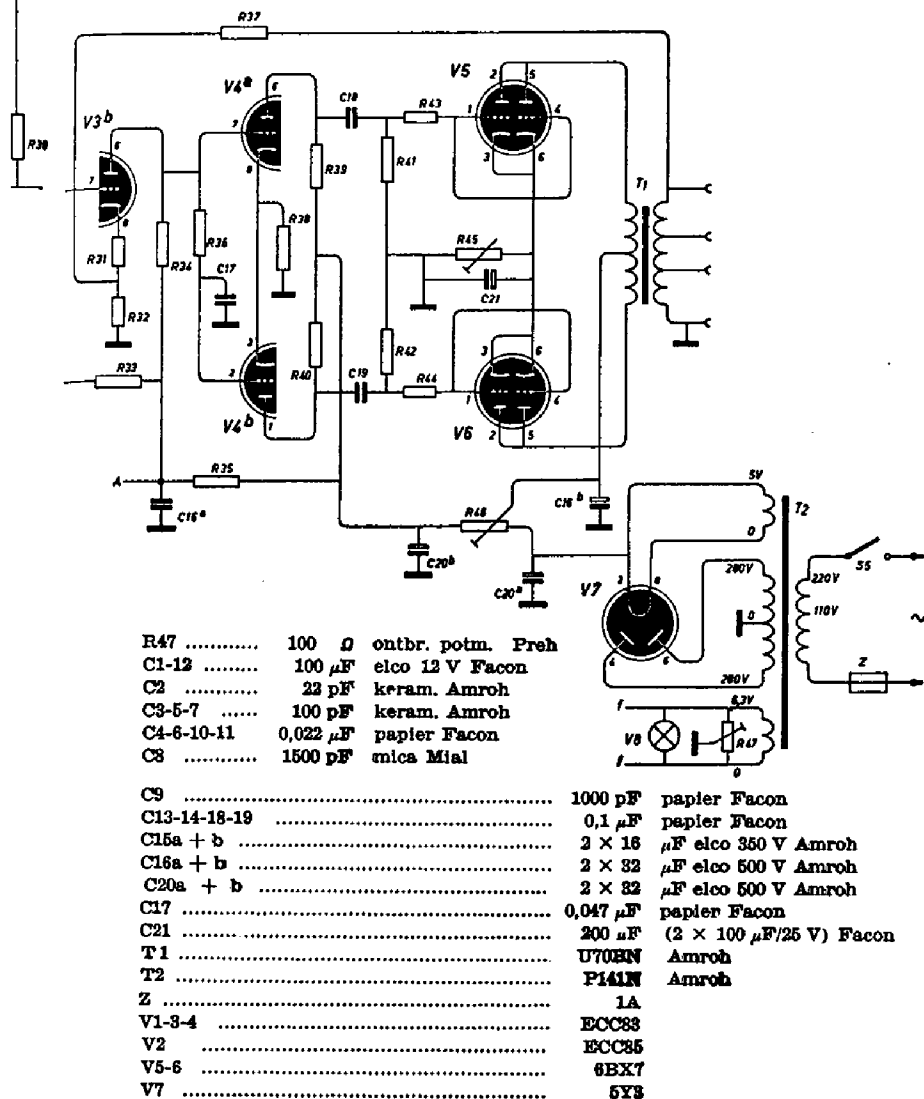

den gebogen. Dit wordt — b.v. om een houten mal — gedaan, beginnend van uit het midden van de gestrekte plaat (pas na het buigen de gaatjes boren!), vooral gelijkmatig en met de vlakke hand; niet met een rubber hamer of iets dergelijks. Daarna worden de voor- en achterplaten uitgezaagd, dus aan de hand van de gebogen kast. Indien men opziet tegen het maken van de ventilatiegleuven, kan hiervoor in de plaats een groot aantal gaatjes komen. De kap over de kast is in de eerste plaats ontworpen als stofkap boven al de ventilatiegaatjes. (Deze gaatjes niet al te groot boren, daar de kast dan aan stevigheid inboet!) en ten tweede om aan het streven naar moderne vormgeving te voldoen.

Onder de kast is een plaat aangebracht die na verwijdering toegang geeft tot de onderzijde van de versterker en wel speciaal tot de instelpotmeters en de zekering. De beugel, die het geheel draagt, dient zo gemonteerd te worden, dat de bodemplaat ook bij gemonteerde draagbeugel te verwijderen is. Een kwastje verf of beter nog de verfspuit doet wonderen. Het hier beschreven model is uitgevoerd in gebroken wit of wel zeer licht grijs met blauwe kap. De voor- en achterzijde zijn na bewerking, mat geslepen met „Vim“, direct daarna met O.I. inkt bewerkt en na goed drogen, gelakt. Indien u de draagbeugel (5 mm assenstaal) nog laat verchromen, heeft u een versterker die van binnen en van buiten „modern“ is.

### Bouwbeschrijving

Zoals uit de schemabeschrijving blijkt, bestaat de versterker uit een relatief groot aantal versterkertrappen, zodat bij een onjuiste bedrading „brom“ vijand nummer één zal worden. Uit de bouwtekening kan men afleiden, dat de versterker op twee aluminium montageplaten is voorgemonteerd. We beginnen met de plaat waarop o.a. de voorversterker is gemonteerd, n.l.  $V_2$ - $V_1$ , functieschakelaar,  $V_3$  en  $V_4$  (fig. 196a-b). De buishouders bevinden zich op „Montaflex“-bordjes, welke eveneens worden voorgemonteerd. Alvorens deze plaatjes op de aluminium montageplaat te bevestigen, gaan we ze eerst bedraden. Om de uitwisselbaarheid van de voorgemonteerde bordjes te vereenvoudigen, dienen we op elk bordje de verschillende corresponderende aansluitingen zoveel mogelijk met dezelfde soldeerlip te verbinden. We kunnen nu, indien nodig, een en ander uitwisselen, zodat b.v. de microfoontrap kan worden vervangen door een andere eenheid, b.v. een tweede p.u.-voorversterker met correctie voor een ander type element. Volgorde van bedrading der bordjes: eerst de gloeidraadleidingen, dan alle massaverbindingen, daarna de katode R's en C's en de anode R's en tenslotte de koppellementen. De roosteraansluitingen en bijbehorende weerstanden worden zo dicht mogelijk bij de buishouders gemonteerd, zoals uit de bouwtekening blijkt.

Hierna gaan we de druktoetsschakelaars\*) bedraden. Deze worden als eerste op de aluminium montageplaat gemonteerd, daarna de vier voorgemonteerde versterker-eenheden. Direct achter de schakelaars monteren we de twee instelpotmeters. (Denk om de uitstekende delen van de ingedrukte schakelaar). Deze worden met de vlakke achterkant op de montageplaat gelijmd. Dit lijmen gaat goed indien we ons aan het volgende houden: De 2 te lijmen delen iets opschuren met grof schuurpapier zodat een ruw oppervlak ontstaat, dan deze oppervlakken insmeren met een

\*) Druktoetsschakelaar met vijf toetsen Aurora/Kontakt D 64084.

goede lijmsort, b.v. „Snelfix” en vervolgens de beide delen ongeveer één dag onder een weinig druk — b.v. een voedingstransformator — laten drogen. Voordelen zijn: eenvoudige bevestiging en goede isolatie ten opzichte van chassis zodat ook de potmeters „geaard” kunnen worden op het gezamenlijke massapunt. Een draadsteun achter de potmeters dient alleen voor aansluiting van de diverse anodespanningen.

De bedrading van eindtrap en voeding (fig. 197a-b) is niet kritisch; let er echter op, dat de twee instelbare draadweerstand voor anodespanning en katodespanning goed bereikbaar blijven. Gebruik voor de verbinding met het middencontact van deze R's een ruim en soepel draadje, zodat bij verschuiving van dit contact geen verwrongen draden-wirwar ontstaat. Het bedraden van uitgang- en voedingstransformator dient te gebeuren voordat de achterplaat wordt gemonteerd, daar deze niet veel ruimte overlaat om later met een warme soleerbout bij de contacten te komen.

De leiding naar het controlelampje dient boven de montageplaten te blijven, de verbinding blijft dan het kortst en de kans op brom is het kleinst. Gebruik voor dit controlelampje ook een aparte leiding vanaf de transformator; „aftappen” van het gloeistroomcircuit geeft brom. Ook het gebruik van een der druktoetsen als netschakelaar geeft brom. Met de aparte netschakelaar achterop, zo dicht mogelijk bij de voedingstransformator, voorkomt men dit. Over de afschermmantels van de leidingen, die aan één kant geaard zijn, schuiven we een plastieken beschermmantel, zodat deze nergens met massa in aanraking kunnen komen. U kunt één en ander natuurlijk ook in een andere kast plaatsen of op één groot chassis monteren. Het verdient dan wel aanbeveling hetzelfde aantal — en overeenkomstig geplaatste — massapunten aan te houden.

### In bedrijfstelling

Het in bedrijfstellen dient te gebeuren, nadat de kast is aangebracht. Allereerst stellen we de anodespanning der eindbuizen in op 270 V (gemeten tussen anode en katode) door middel van  $R_{46}$ . Daarna de katodeweerstand der eindbuizen instellen op ongeveer 86 mA totale anodestroom ( $R_{45}$  is dan ongeveer 250 ohm). Hierna kunnen we de instelpotmeters op hun juiste stand stellen, door de diverse geluidsbronnen via de versterker even te proberen. Het instellen van de ontbrompotmeter kunnen we het beste pas na 10 minuten doen, daar dan een en ander de juiste bedrijfstemperatuur heeft.

De bouwtekeningen (fig. 196 en 197) zijn achter in het boek opgenomen.

## VII. 10. HOOFDVERSTERKER HV 211-N

### Nuttig vermogen 11 W bij 1 % IM-vertorming

Door toepassing van de dubbeltriode ECC83 met zeer hoge spanningsversterking (60-voudig) als voorversterker, ontstond een eenvoudige en betrouwbare schakeling, met geringe fazeverschuiving en toereikende reserve in versterking voor 17,5 dB tegenkoppeling, waarbij de ingangsevoeligheid dan op circa 1 V ligt. Als voorversterker kan b.v. dienen de Ultimo van blz. 149.

Dank zij de gunstige eigenschappen van de uitgangstransformator is, ondanks de pentode-instelling van de eindbuizen, een uitzonderlijk groot en vlak frequentiebereik ontstaan en is de versterker in hoge mate stabiel, ook bij sterkere capacatieve of inductieve belasting en zelfs in onbelaste toestand. Dit is zeer belangrijk, daar zich dergelijke omstandigheden (lange

luidsprekerleidingen en filterschakelingen tussen versterker en luidspreker(s), in de praktijk herhaaldelijk voordoen.

De grote stabiliteit demonstreert zich ook bij schok-exitatie van de versterker met kanteelspanning, waarbij zich praktisch geen uitslingerverschijnselen voordoen.


Door toepassing van de EL84-eindbuizen en voeding van de anoden vanaf een punt vóór de eerste afvlakspoel, is zonder verhoogde voedingsspanning en zonder tot de limiet van 12 W anodedissipatie te gaan, een netto uitgangsvermogen van 11 W bereikt, bij te verwaarlozen vervorming, n.l. slechts 1 % intermodulatie.

Deze versterker leent zich dus in alle opzichten tot het samenstellen van een WW-installatie, in combinatie met een geschikte voorversterker.


De in de HV 211-N toegepaste schakeling is praktisch de enige die bij de gegeven ingangsspanning in één trap voldoende spanningsversterking levert om de eindtrap te sturen onder de conditie van een stevige tegenkoppeling. Twee correctie-elementen ( $C_3$  en  $C_7$ ) compenseren de faseverschuiving die bij supersonische frequenties in de uitgangstransformator optreedt. Een bijzonderheid is de toepassing van afgeschermd leidingen voor de anodekringen in de eindtrap, waarbij de schermmantel aan de voedingsspanning is gelegd.

Deze afscherming drukt een neiging van de eindtrap, om bij een bepaalde ligging van deze leidingen als balans-oscillator te gaan werken, de kop in en de bijzondere wijze van aarden berust op een louter praktische overweging. Mocht n.l. onverhoopt een leiding tegen de afscherming doorslaan, dan loopt het voedingsgedeelte geen risico. De kans op doorslag is ook veel kleiner, door het geringere spanningsverschil t.o.v. de afscherming.

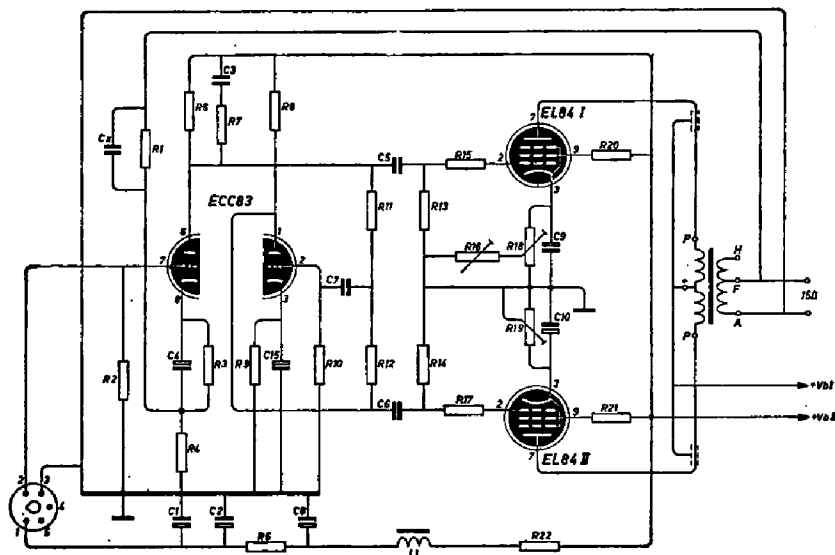Anode- en gloeidraadvoeding voor de voorversterker kan, zover de reservecapaciteit van de P141 dat toelaat, uit de hoofdversterker betrokken wor-



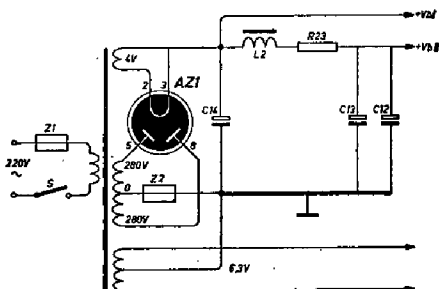T1 ..... U70BN Amroh  
 T2 ..... P141N Amroh  
 L1 ..... 6H-60 mA (Muvolett 6006)  
 L2 ..... 6H-100 mA (Mu-Volt 1006)  
 Z1 voor 220 V: 1 A, voor 110/127 V: 2 A  
 Z2 ..... 150 mA



den via een 5-polige B & L plug. Zorgvuldige ontkoppeling van de anodevoeding is toegepast met het oog op de tot zeer lage frequenties reikende versterking van de HV211-N.

De reserve in anode- en gloeistroom bedraagt resp. 20 mA en 1,2 A. In het schema zijn de secundaire aansluitpunten verbonden, die voor 15  $\Omega$  aanpassing leveren. De U70BN levert echter nog tal van andere aanpassingsmogelijkheden, waarvoor men in de bijgepaste tabel in de 7000  $\Omega$ -kolom de aansluitpunten kan vinden. Onder alle omstandigheden moet echter hetzelfde gedeelte van de secundaire in het tegenkoppelcircuit opgenomen blijven en blijft dus ook het punt A geaard. De aanpassing is niet kritisch. Men mag aan de versterker altijd een hogere impedantie als belasting verbinden, dan waarop de uitgangstransformator is ingesteld, hoewel het geleverde vermogen dan afneemt. Een te lage belasting is niet direct schadelijk, maar brengt het risico van grotere vervorming en moet dus bij voorkeur worden vermeden.

Bij toepassing van een scheidingsfilter, voor gescheiden weergave van lage en hoge tonen via afzonderlijke luidsprekers, is de impedantie van de lage tonen-luidspreker maatgevend voor de aanpassing. Een combinatie van een Peerless Concert Extra (3,2  $\Omega$ ), Peerless Bantam HF (5  $\Omega$ ) en

Fig. 198. SCHAKELING EN VOEDINGSDEEL VAN DE HV 211

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| R1 ..... = 2,2 k $\Omega$ 1 W Vitrohm                  | R12 ... = R11 + 5 %                 |
| bij tegenkopp. vanaf                                   | R13-14 = 470 k $\Omega$ ½ W Vitrohm |
| A-F en low-loading                                     | R15-17 = 1 k $\Omega$ ½ W Vitrohm   |
| R2 ..... = 220 k $\Omega$ ½ W Vitrohm                  | R16 ... = 100 $\Omega$ potmetertje, |
| R3-9 ..... = 1,2 k $\Omega$ 1 W ..                     | bij de buis die de                  |
| R4 ..... = 100 $\Omega$ 1 W ..                         | meeste stroom trekt                 |
| R5 ..... = 1 k $\Omega$ 1 W ..                         | R18-19 = 500 $\Omega$ 3 W GLA,      |
| R6-8 ..... = 100 k $\Omega$ 1 W ..                     | afgetakt op 440 $\Omega$            |
| R7 ..... = 6,8 k $\Omega$ ½ W ..                       | R20-21 = 100 $\Omega$ ½ W Vitrohm   |
| R10 ..... = 1 M $\Omega$ ½ W ..                        | R22-23 = 220 $\Omega$ 1 W Vitrohm   |
| R11 ..... = 470 k $\Omega$ ½ W ..                      |                                     |
| C1 + 2 ..... 32 + 32 $\mu$ F elco 450 V Amroh          |                                     |
| C3 ..... 1000 pF papier Facon                          |                                     |
| C5-6-7 ..... 0,1 $\mu$ F papier Facon                  |                                     |
| C4-15 ..... 100 $\mu$ F elco 12 V Facon                |                                     |
| C8 + 12 - 13 + 14 ... 50 + 50 $\mu$ F elco 450 V Amroh |                                     |
| C9-10 ..... 100 $\mu$ F elco 25 V                      |                                     |
| Cx ..... 470 pF of kleiner (keram.)                    |                                     |

een Amroh TW 6 scheidingsfilter verlangt dus een instelling van de versterker voor  $3,5 \Omega$ .

Voor de op de U70BN voorhanden wikkeling voor z.g. **lijnuitgang** kan men gebruik maken als één of meer luidsprekers op grote afstand van de versterker opgesteld zijn of voor de voeding van een leidingnet, waarop een aantal luidsprekers is aangesloten. De leidingverliezen zijn bij deze methode zeer gering, maar daar staat tegenover dat bij elke luidspreker (of groep van luidsprekers) een transformator nodig is, die de spreekspoel(en) aanpast aan de lijn. Tussen de aansluitpunten A en H is bij volledige uitsturing van de HV 211-N een spanning van 100 V voorhanden. Het hangt nu verder van de transformatieverhouding — dus van de primaire impedantie — af, hoe groot het vermogen is dat de luidsprekers opnemen. Bij dit 100 V-systeem wordt het beschikbare vermogen van 11 watt geheel opgenomen door een belasting van  $930 \Omega$ . Een luidspreker, voorzien van een normale uitgangstransformator voor  $7000 \Omega$ , neemt bij 100 V 1,2 watt op. De HV211-N zou dus b.v. een leidingnet kunnen voeden, waarop 9 van dergelijke luidsprekers aangesloten zijn, of een groter aantal met een verhoudingsgewijs hogere impedantie. Ook kunnen naar behoefte luidsprekers met verschillende impedantie aangesloten worden, waarbij dan die met de laagste impedantie het grootste vermogen opnemen. De vervangingswaarde van alle parallel op het net aangesloten impedanties is voor maximaal vermogen dan weer  $930 \Omega$ , hoewel er geen enkel bezwaar tegen bestaat, de versterker „lichter” te belasten, b.v. door het uitschakelen van een deel van de luidsprekers. Er bestaat een geringe kans dat de versterker bij eerste aansluiting hevig genereert door verkeerde polariteit van de tegenkoppeling. Veiligheidshalve kan men daarom  $R_1$  voorlopig nog even weglaten. De versterking is dan zeer groot en er zal een hoorbare brom zijn. Sluit men nu op de betreffende punten een weerstand van circa  $10 k\Omega$  aan, dan moet het brommen zwakker worden. Als dit het geval is, kan men veilig  $R_1$  aanbrengen. In het tegenovergestelde geval, dus bij toenemende brom of gillen, moet de polariteit verwisseld worden. Dit gaat het eenvoudigst door de verbindingen  $R_{15}$  en  $R_{17}$  naar  $R_{13}$  en  $R_{14}$  te verwisselen. Na de versterker op het lichtnet te hebben aangesloten, wordt gecontroleerd of op de gloeidraadcontacten van de buishouders de juiste spanning staat; 6,3 V voor ECC83 en EL84 en 4 V voor de AZ1.

Tussen chassis en contact 5, resp. chassis en contact 8 van de AZ1 meet men in beide gevallen ca. 300 V van de transformator.

Vervolgens plaatst men de AZ1 in de buishouder en stelt vast of op de buiscontacten 1 en 6 van de ECC83 en 7 en 9 van de beide eindbuizen spanning staat. Is ook dat in orde, dan de buizen in hun resp. houders plaatsen. In de HV211-N is het midden van de gloeistroomwikkeling geaard. Als de buizen in de voorversterker in orde zijn, zal het bromniveau van de versterker-combinatie zeer gunstig blijken. Het is echter niet uitgesloten dat er een afwijking aanwezig is, waarbij een niet-symmetrische gloeidraadaarding beter zou voldoen. Dit is uitvoerbaar door de directe aarding van de middenaftakking te laten vervallen en in de HV211-N een  $100 \Omega$  potentimeteretje over de gloeispanning aan te brengen, waarmee men minimale bromspanning kan instellen.

Voor een uitvoerige beschrijving van de HV 211-N wordt verwezen naar Radio Bulletin oktober en november 1961.

De bouwtekening (fig. 199) van de HV211-N is achter in het boek opgenomen.

## VII. 11. HOOFDVERSTERKER MET AMERIKAANSE BUIZEN

Opzet van deze eindversterker was om iets meer uit de uitgangstransformator U70BN te halen dan er in de HV211-N wordt gedaan. Volgens de gegevens van Amroh kan deze transformator 20 watt leveren op WW peil en ongeveer 45 à 50 watt voor „public adress”.

Dit „iets meer” wil dan ook zeggen: meer vermogen. Zonder meer gaat dit niet met de HV211-N, we moeten andere eindbuizen gebruiken voor een groter vermogen en dus is ook een grotere voedingstransformator nodig. Het geheel is opgelost met  $2 \times 6L6$  en een P130ST. Deze voedingstransformator is hier uitermate op zijn plaats omdat hij  $2 \times 320$  V levert bij 150 mA. In plaats van 6L6en zijn natuurlijk ook twee 807's bruikbaar aangezien deze elektrisch gezien vrijwel gelijk zijn aan de 6L6'en.

De eindversterker is aangepast op de voorversterker en heeft een spanning van 0,8 volt nodig om te worden uitgestuurd.

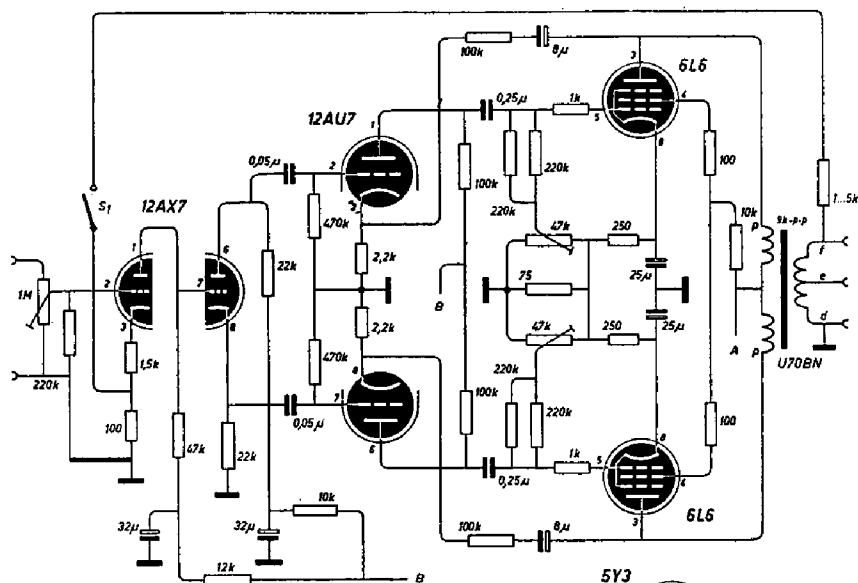


Fig. 200. SCHAKELING HOOFDVERSTERKER

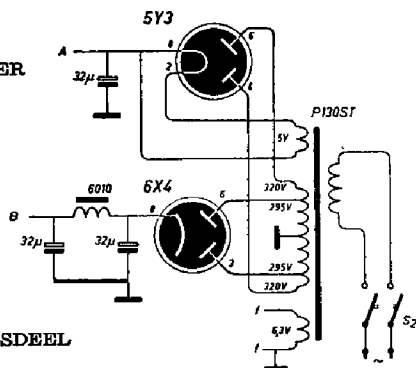


Fig. 201. SCHAKELING VOEDINGSDEEL

Als eerste buis krijgen we dan de eerste helft van een 12AX7 of ECC83, normaal als spanningsversterker geschakeld, echter met dien verstande dat de katodeweerstand hier uit een spanningsdelers bestaat, zodat we hier de tegenkoppeling over de gehele hoofdversterker kunnen aansluiten. Hierna volgt de direct gekoppelde faze-omkeertrap, vanouds bekend als „split-load inverter”, ook wel „phase-splitter” oftewel fazesplitser genoemd. De belastingweerstand van de buis is nl. in twee gelijke takken gesplitst. De weerstand tussen katode en chassis is even groot als die tussen anode en  $+$  hsp., met gevolg dat de wisselspanningen aan anode en katode even groot zijn en in tegenfase.

De faze-omkeertrap is direct gekoppeld met de voorgaande buis, dus de anodespanning van de eerste buis ligt direct aan het rooster van de faze-omkeer buis. Wij krijgen dus 'n behoorlijke gelijkspanning tussen rooster en katode. Dit kan hier geen kwaad, omdat de katode ook aanzienlijk positief is t.o.v. chassis.

Anode en katode zijn capacitief gekoppeld met de balans-stuurtrap, gevormd door de 12AU7 (ECC82), die aan de eindtrap vooraf gaat.

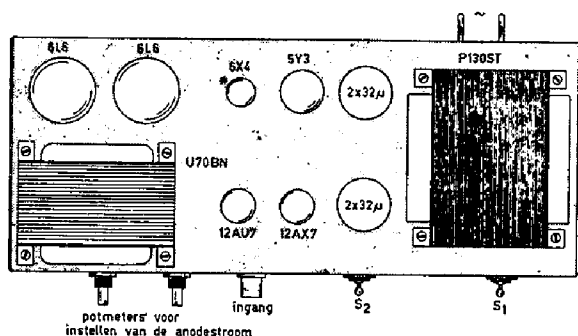


Fig. 202. OPSTELLINGSPLAN VOOR HET BOVENAANZICHT VAN DE HOOFDVERSTERKER

De eindbuizen hebben ieder een afzonderlijk ontkoppelde katodeweerstand van  $250 \Omega$  plus een gemeenschappelijk gedeelte, gevormd door een  $75 \Omega$  (3 watt) weerstand, waaraan de  $47 \text{ k}\Omega$  instelpotmeters zijn parallel geschakeld, waarmee de anodestromen op gelijke waarden — nl. ca. 52 mA per eindbuis — kunnen worden ingesteld.

### Tegenkoppeling


Om een stabiele werking van de over de gehele schakeling werkzame tegenkoppeling mogelijk te maken, is het gewenst dat de eindbuizen een geringe inwendige weerstand bezitten. Bij de als tetroden geschakelde 6L6'en is dit niet het geval en daarom is door toepassing van afzonderlijke tegenkoppeling hun schijnbare of zo men wil: effectieve inwendige weerstand kunstmatig verlengd. Hiervoor zijn aangebracht de  $470 \text{ k}\Omega$  weerstanden tussen de anoden van iedere 6L6 en de daarvoor geschakelde triodesectie van de 12AU7 alsmede een tweede stel tegenkoppelcircuits, ieder gevormd door een  $8 \mu\text{F}$  condensator en een  $100 \text{ k}\Omega$  weerstand van eindbuis-anode naar katode van de voorgaande triode. Tenslotte is er dan

de tegenkoppeling van de secundaire van de uitgangstransformator naar de katode van de ingangsbuis.

### Voeding

Aangezien de eindbuizen alleen reeds ongeveer 110 mA consumeren aan anode- en schermroosterstroom, wordt de eindtrap gevoed door een afzonderlijke gelijkrichtbuis (de 5Y3GT), aangesloten op de gehele hoogspanningswikkeling van de P130ST, terwijl de overige buizen hun spanning onttelen aan een op de 295 V aftakking aangesloten 6X4, die bovendien nog de anodespanning voor een afzonderlijke voorversterker kan leveren.

Fig. 203. Een schermplaatje over de 12AX7 buishouder, schermt de ingang met voorversterker af van de fazedraaier en stuurtrap.

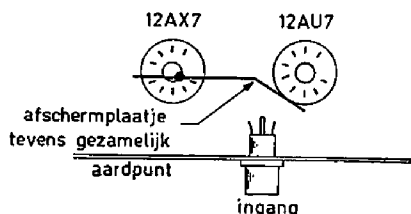

### Prestaties

Het maximale netto uitgangsvermogen is ongeveer 16 watt bij zeer geringe vervorming en het wordt geleverd bij een ingangssignaal van ongeveer 0,8 V. De frequentie karakteristiek verloopt vrijwel vlak tussen 30 Hz en 24 kHz.

## VII. 12. VOORVERSTERKER MET 3 INGANGSKANALEN

- Eenvoudig en universeel van opzet
- Moderne vormgeving en kleine afmetingen
- Drie druktoetsen — twee klankregelaars

De opzet was een voorversterker te bouwen met aansluitingen voor een pickup (en wel speciaal het TX88 element), draadomroep of radiotoestel en een bandapparaat. Het geheel moest klein, universeel en eenvoudig blijven. Daar de hoofdversterker een ruime voedingstransformator bezit is een voedingsgedeelte in de voorversterker niet nodig; ca. 300 V bij 10 mA is ruim voldoende.

### De schakeling

Het schema (fig.204) is niet buitensporig. De linker triode van  $V_1$  dient alleen voor het grammofoonkanaal, de roosterweerstand  $R_1$  geeft de juiste belasting voor de pickup. De anodekring is gekoppeld met een instelpotmeter  $R_4$ , die we zó kunnen afregelen, dat de sterkte van het grammofoonsignaal gelijk is aan het signaal van draadomroep, radio of bandapparaat. Programmakeuze geschiedt m.b.v. een druktoetsschakelaar met drie toetsen. Deze zijn zo geschakeld dat als „radio” of „band” is ingedrukt, het PU-kanaal is kortgesloten. Dit is nodig, omdat de eerste twee

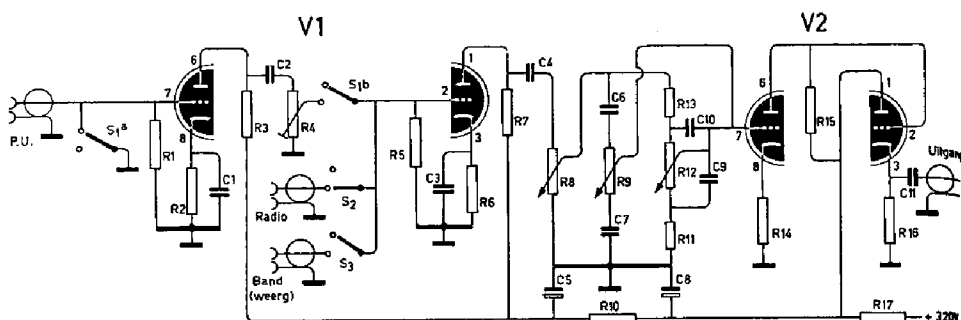


Fig. 204. DE SCHAKELING VAN DE VOORVERSTERKER

|              |                                |              |                          |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| C1-2-4 ..... | 0,02 $\mu$ F papier Facon      | R4-8 .....   | 470 k $\Omega$ potm. KV2 |
| C3 .....     | 5000 pF papier ..              | R5 .....     | 470 k $\Omega$ ½ W       |
| C5-8 .....   | 25+25 $\mu$ F elco 350 V alum. | R9-12 .....  | 1M $\Omega$ potm. KV1    |
|              | AMROH                          | R10 .....    | 4,7 k $\Omega$ 1 W       |
| C6 .....     | 270 pF keram. LCC              | R11 .....    | 27 k $\Omega$ ½ W        |
| C7 .....     | 2000 pF papier Facon           | R13 .....    | 270 k $\Omega$ ½ W       |
| C9 .....     | 0,01 $\mu$ F papier ..         | R14 .....    | 1 k $\Omega$ 1 W         |
| C10 .....    | 1000 pF papier ..              | R15 .....    | 33 k $\Omega$ 1 W        |
| C11 .....    | 0,1 $\mu$ F papier ..          | R16-17 ..... | 10 k $\Omega$ 1 W        |
| R1 .....     | 1M $\Omega$ ½ W                | V1-2 .....   | ECC83                    |
| R2-6 .....   | 2,2 k $\Omega$ 1 W             |              |                          |
| R3-7 .....   | 100 k $\Omega$ 1 W             |              |                          |

Weerstanden en potmeters Vitrohm


triodes in één ballon zijn ondergebracht, zodat overspreken moet worden voorkomen (anders zouden we, als we de radio aan hebben staan en er draait nog een plaat, deze laatste op de achtergrond door ons radioprogramma heen horen).

Na de tweede triode volgt de sterkteregelaar  $R_8$  en daarachter het klankregelnetwerk. Hierna volgt  $V_2$ , waarvan de eerste helft de door het klankregelsysteem veroorzaakte verzwakking weer ophaalt. De tweede helft fungeert als direct gekoppelde katodevolger, die op deze plaats goed voldoet. Een 12AX7 (ECC83) is hiervoor zeer geschikt, want niet elke buis mag met zo'n hoge spanning tussen gloeidraad en katode werken. De van de hoofdversterker betrokken anodespanning wordt extra afgevlakt door de filtersecties  $R_{17}$ - $C_8$  en  $R_{10}$ - $C_5$ .

### De bouw

Bij de bouw is het parool: goed opletten, overigens is het vooral geduldwerk. We beginnen met de verschillende chassisdelen te vervaardigen volgens fig. 205. Als materiaal wordt aluminium van 1,5 mm dikte gebruikt. Het bodemplankje (8) is gemaakt van een stukje hardboard. Werk alle onderdelen netjes af en houdt u aan de opgegeven maten; dit voorkomt bij 't in elkaar zetten veel narigheden.

De beste volgorde bij het monteren is deze: De schakelaar wordt op de eigenlijke basisplaat (4) gemonteerd (zie fig. 205) en bedraad volgens

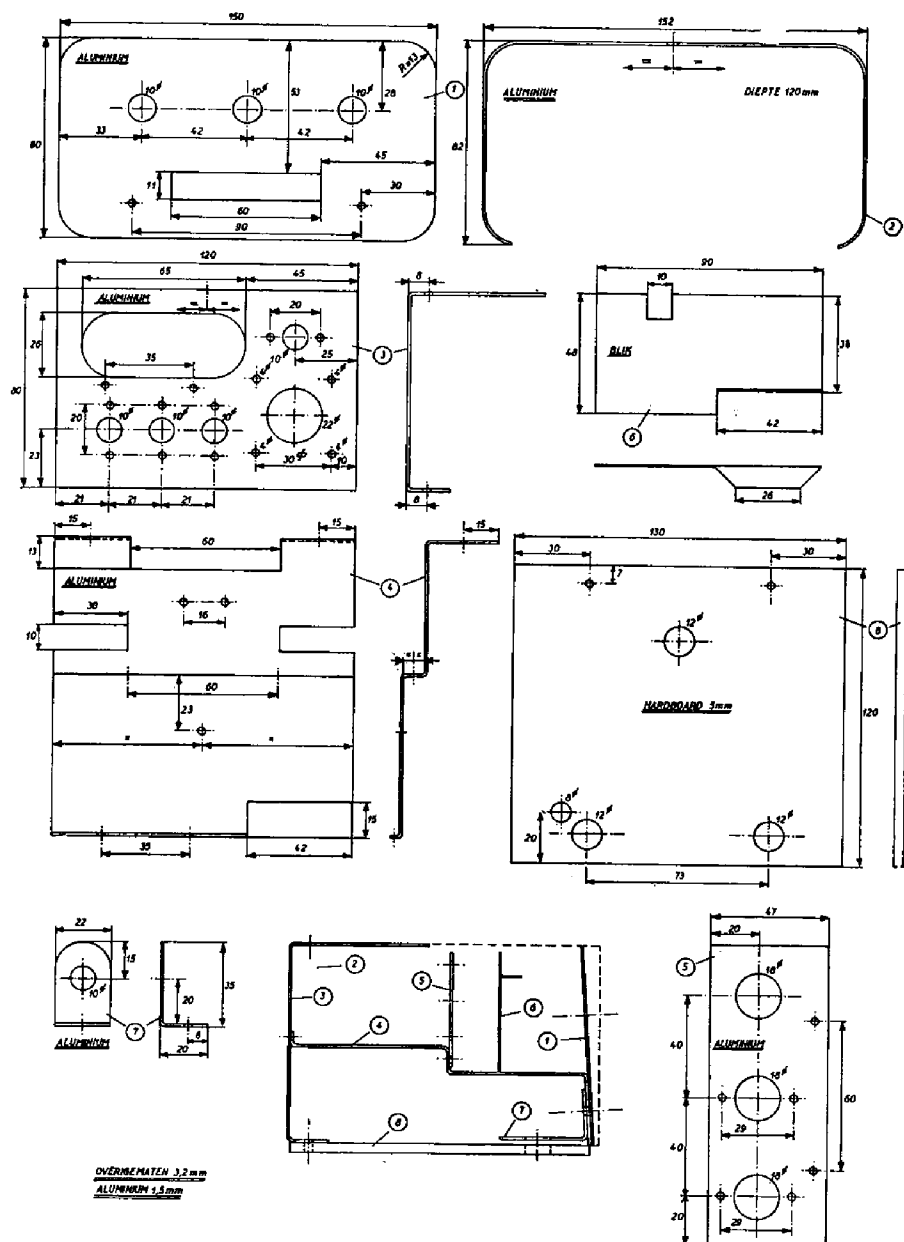


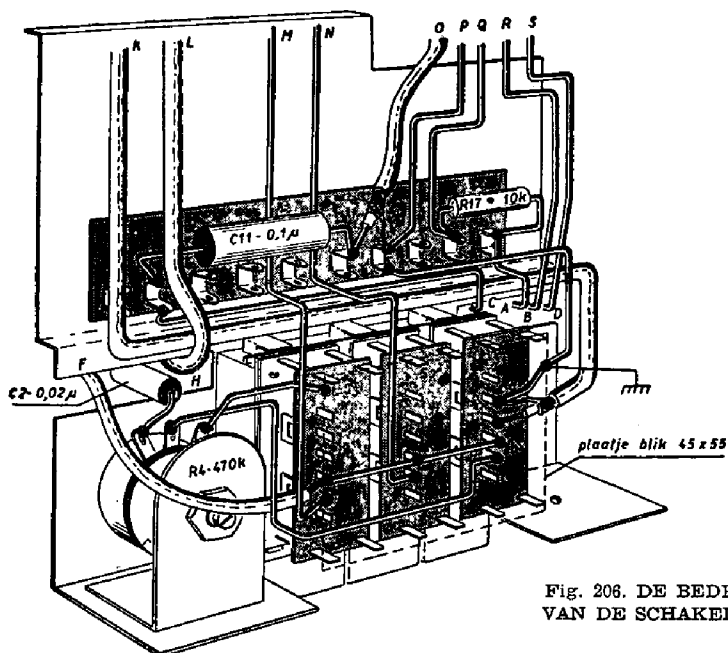


fig. 206. Daarna kan plaatje (5) geheel worden bedraad volgens fig. 208 en bevestigen we het op de basisplaat (4), waarna de onderlinge verbindingen worden gemaakt. Vervolgens worden de potmeters gemonteerd (fig. 207) op het frontplaatje (1), dat we reeds van te voren hebben bewerkt. (Beitsen, schoonmaken met spiritus, letters optekenen met O.I. inkt en tenslotte vernissen). Dan monteren we het klankregelnetwerk met stevige stukjes montage draad aan de potmeter. Het geheel gemonteerde

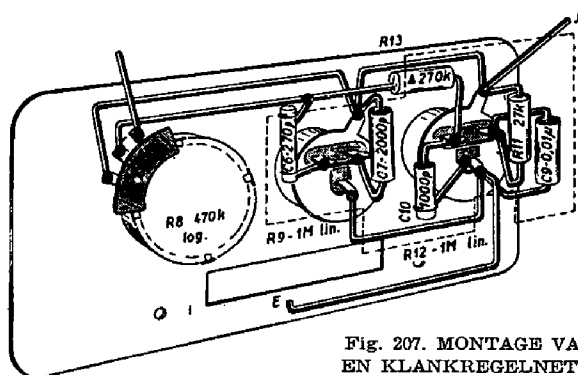

frontplaatje (1) kan nu samen met de beugel (7) voor de instelpotmeter  $R_4$  op de basisplaat worden gemonteerd ( $R_4$  bedraden volgens fig. 206)

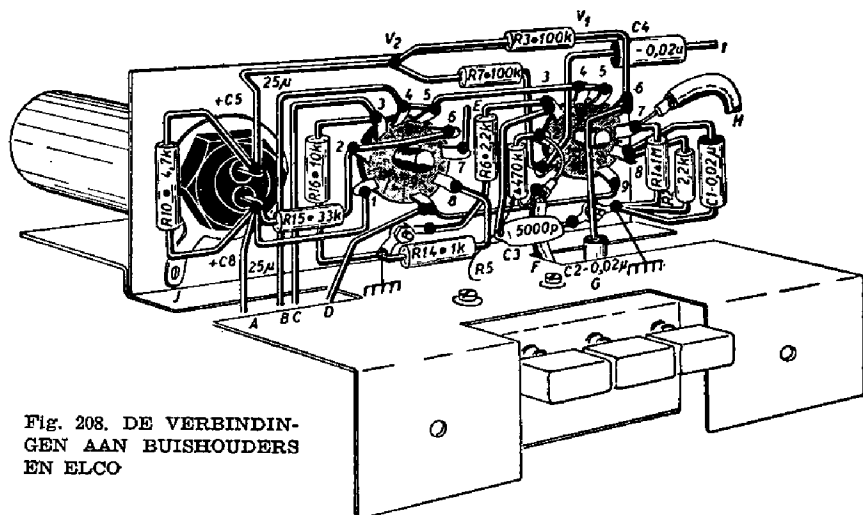


Fig. 208. DE VERBINDINGEN AAN BUISHOUDERS EN ELCO

waarna we tenslotte weer de onderlinge verbindingen kunnen maken. Nu wordt het afschermplaatje (6) tussen de delen (1) en (5) geschoven en met het chassis verbonden. Daarna de achterkant (3) monteren en verbinden (fig. 210).


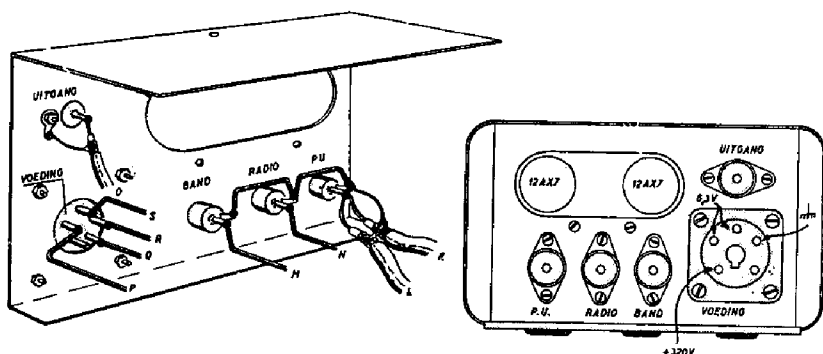


Fig. 210. DE ACHTERZIJDE VAN DE VOORVERSTERKER

Fig. 209. HET VOORAANZICHT MET ALS POOTJES DRIE RUBBER TULEN

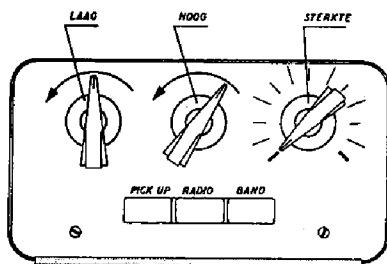

De afsluit- of bodemplaat is vervaardigd van hardboard of eventueel van wat dikker aluminium. Hierin zitten drie gaten van 12  $\emptyset$ , waarin we een grote rubber tule monteren om het geheel op te laten rusten, zodat het apparaatje niet kan glijden of wiebelen (fig. 209). Het buigen van de kap (2) vereist enige oefening, vooral als we geen zetbank hebben, maar met een stukje rondhout van ca. 25 mm komen we een heel eind.

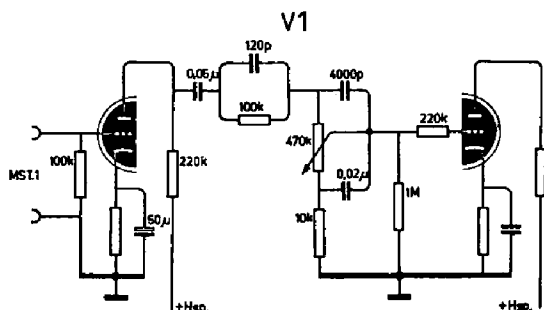


Fig. 211. De voorversterker voor magnetische pickup. De schakelaars kunnen op dezelfde manier worden aangebracht als in fig. 204.  $S_{1a}$  komt direct achter de pickup-ingang, terwijl  $S_{1b}$ ,  $S_2$  en  $S_3$  samen met  $R_5$  worden geschakeld tussen de weerstand van 220 k $\Omega$  en het rooster van de tweede triode. De katodeweerstand van de eerste triode is 2,7 k $\Omega$ .

### Magnetische pickup

Om het voorversterkertje ook te kunnen gebruiken met een magnetische pickup (bv. de ELAC MST-1) moeten we de eerste triode iets meer laten versterken. Dit kunnen we doen door de anode- en katodeweerstanden te wijzigen. De afsluitweerstand  $R_1$  dient eveneens te worden gewijzigd en een correctienetwerk moet worden aangebracht, dat in de gegeven schakeling (fig. 211) ook nog instelbaar is.

## VII. 13. HOOFDVERSTERKER HV 214

Van de vele a.f. toepassingsmogelijkheden van de 807 kozen wij een der weinig bekende, nl. de klasse A balansinstelling met vaste negatieve rooster spanning. Een paar 807's met 270 V anode- en schermroosterspanning en een plaat-tot-plaat belasting van 5 k $\Omega$  kan onder deze omstandigheden een vermogen leveren van 17,5 W met slechts 2 % vervorming, zodat bij gebruik van een goede uitgangstransformator met hoog rendement dus zeker 12 à 15 W aan de luidspreker kan worden afgegeven, terwijl door toepassing van tegenkoppeling de vervorming gemakkelijk tot weinige tienden procenten kan worden teruggebracht. Bij deze instelling moet de n.r.s. 17,5 V bedragen; de gezamenlijke anode- en schermroosterstromen zijn dan resp. 134 mA en 11 mA in de rusttoestand; terwijl zij bij uitsturing resp. 155 mA en 17 mA zijn. Uitsturing wordt bereikt met een signaal-amplitude van 35 V (rooster-tot-rooster), dus per buis een effectieve roosterwisselspanning van ca. 12 V. Doordat hier geen hoge anodespanning wordt toegepast heeft men het voordeel, dat ook 6L6'en in de eindtrap kunnen worden gebruikt met precies dezelfde instelling (voor a.f. is de 6L6 nl. elektrisch gelijk aan de 807).

Bij toepassing van vaste n.r.s. mogen de roosterweerstand  $R_{17}$  en  $R_{21}$

niet groter zijn dan 100 k $\Omega$  en dat betekent een vrij lage belastingweerstand voor de voorgaande trap. Daarom is deze uitgevoerd als balanstrap met een 12AU7 ( $\equiv$  ECC82), welk type onder dergelijke omstandigheden uitstekend op zijn plaats is. Deze schakelwijze opent tevens de mogelijkheid om tegenkoppeling toe te passen over de afzonderlijke takken van beide balanstrappen, nl. van de anoden der eindbuizen naar de katoden van de respectievelijke secties van de 12AU7. Hierdoor wordt de effectieve inwendige weerstand van de eindbuizen aanmerkelijk verlaagd, in het onderhavige geval (ca. 18 dB tegenkoppeling) tot een orde van grootte als van trioden.

Hierdoor wordt bereikt, dat de stabiliteit niet in gevaar komt wanneer een sterke tegenkoppeling over de gehele versterker wordt toegepast, nl. van de uitgang via  $R_{25}$  naar de katode van de ingangstrap. Deze tegenkoppeling bedraagt ca. 18 dB en de versterker blijft stabiel, zelfs onbelast of met een vrij zware capacatieve belasting. De grens werd bereikt, wanneer 2  $\mu$ F op de 5  $\Omega$  uitgang werd aangesloten; de versterker genereerde dan nog juist niet, zolang geen signaal werd toegevoerd. Werde echter een signaal aangelegd en werd de frequentie hiervan opgevoerd tot 80 kHz, dan ging de schakeling zelf aan het oscilleren op ca. 85 kHz.

De faze-omkeertrap is uitgerust met een 12AX7 ( $\equiv$  ECC83) en heeft wat de Engelsen noemen de „floating paraphase” schakeling. Doordat deze zelfbalancerend werkt is de instelling niet bijzonder kritisch — mede door de grote versterkingsfactor van de 12AX7 — zo lang de weerstanden  $R_{7-8-9}$  binnen de 10 % tolerantiegrenzen liggen. Wil men beide stuurspanningen voor de 12AU7 precies gelijk maken, dan moet  $R_7$  ca. 4 % kleiner zijn dan  $R_8$ ; in de praktijk is het echter voldoende indien men de kleinste van de voorhanden 330 k $\Omega$  weerstanden op de plaats van  $R_7$  monteert.  $C_2$  en  $R_5$  dienen voor faze-correctie i.v.m. de tegenkoppeling over de gehele versterker.

Voor symmetrische sturing van de eindtrap moeten in eerste instantie de weerstanden, gevormd door  $R_{12}$  parallel aan  $R_{17}$  en  $R_{13}$  parallel aan  $R_{21}$ , gelijk zijn. Doordat echter iedere eindbuis afzonderlijk is tegengekoppeld op de voorgaande sectie van de 12AU7, wordt de invloed welke onderlinge afwijkingen in de buiskarakteristieken op de symmetrie uitoefenen, verminderd. Dit betekent echter tevens dat de tegenkoppelweerstand  $R_{14}$  en  $R_{15}$  onderling gelijk moeten zijn, zo ook  $R_{10}$  en  $R_{11}$ . In de praktijk behoeft men zich geen zorgen te maken wanneer genoemde weerstanden paarsgewijs niet meer dan 5 % verschillen.

Aangaande de eindtrap merken wij nog op, dat de gebruikelijke stopweerstand van 100  $\Omega$  ( $R_{23}$  en  $R_{24}$ ) hier niet voor de schermroosters maar voor de anoden zijn aangebracht. Dit hangt samen met het feit, dat de anode van de 807 aan de top van de ballon wordt uitgevoerd. Men moet deze stopweerstand dan ook aan de topklem monteren.

Het voedingsgedeelte is uitgerust met een enkele transformator, welke alle voedingsspanningen levert, zowel voor de hoofdversterker als voor een in combinatie hiermee te gebruiken voorversterker. Aangezien de eindtrap alleen al 145 ... 175 mA trekt, moet men voor de hoofdversterker rekenen op een totaal anodestroomverbruik van 180 mA. Dit was een der redenen waarom als voedingstransformator een type werd gekozen, dat 250 mA kan leveren, zodat nog ca. 70 mA beschikbaar is voor voeding van de voorversterker, enz. De spanning voor de hoofdversterker wordt gelijkgericht door een 5U4G (GZ34). De eindtrap is aangesloten




achter het eerste afvlakfilter  $L_1C_{11}$ ; de 12AU7 krijgt z'n anodespanning van het tweede filter  $L_2C_{10}$ , terwijl voor de 12AX7 nog een derde afvlakfilter,  $R_{23}C_9$ , is toegepast.

Hoogspanning voor de voorversterker wordt gelijkgericht door de 6V4 (=EZ80), gevolgd door een enkelvoudig afvlakfilter  $L_3C_{16}$ .

Vaste negatieve roosterspanning voor de eindbuizen kon op eenvoudige wijze worden verkregen dank zij de speciale uitvoering van de voedings-transformator, welke twee afzonderlijke, onderling gelijke hoogspanningswikkelingen bezit, voorzien van aftakkingen. Tussen de aansluitingen „280" en „250" staat 30 V en deze spanning wordt door een kristal-diode ( $G_1$ ) gelijkgericht. De achter het afvlakfilter  $R_{27}-C_{14}$  aangesloten spanningsdeler, bestaande uit  $R_{19}$  en de potmeters  $R_{18}$  en  $R_{20}$ , maakt het mogelijk de n.r.s. voor elke eindbuis afzonderlijk in te stellen. De versterker is gemonteerd op een Amroh-chassis type CH 200-A. Behoudens enkele kleine gaten voor de bevestiging van draadsteunen e.d., behoeft men alleen nog een 16 mm gat te boren tussen de beide transformatoren voor de buishouder van de 6V4. De opstelling der onderdelen is te zien in de montagetekening.

De anodeleidingen van de 807's zijn aan doorvoerisolatoren gesoldeerd; kan men die niet krijgen, dan zijn ook rubber tulen bruikbaar, men lette echter op goede isolatie, de leidingen voeren hoge spanningspieken t.o.v. chassis! De montage van  $C_5$  en  $C_6$  wordt vergemakkelijkt door voor deze condensatoren kleine exemplaren met soldeerlippen te nemen.

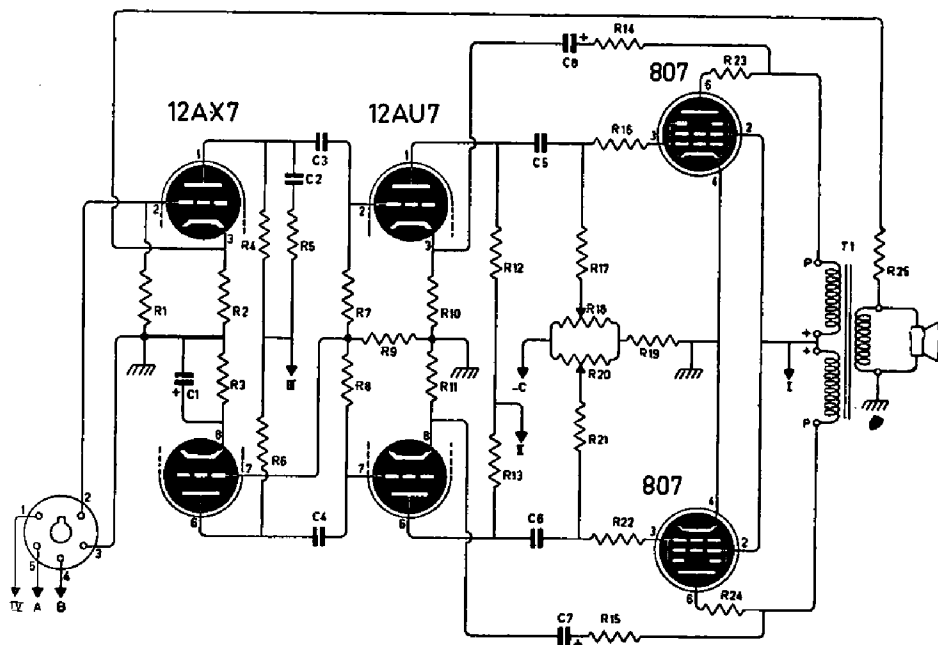Bij de eerste inbedrijfstelling moeten de anodestromen van de eindbuizen met behulp van de potmeters  $R_{18}$  en  $R_{20}$  worden ingesteld op 67 mA voor iedere buis. Men kan hierbij de mA-meter beurtelings parallel scha-



kelen aan een helft van de primaire van  $T_1$ . De instelling moet enkele malen worden herhaald.

De potmeter  $R_{26}$  wordt ingesteld op minimum brom; wordt de voorversterker uit de HV gevoed, dan moet deze instelling geschieden met aangesloten voorversterker.

Vergeet niet de juiste waarde voor  $R_{25}$  te kiezen, deze is nl. afhankelijk van de gekozen aanpassingsimpedantie van de secundaire van de uitgangstransformator.


Met een ingangsspanning van ca. 0,8 V wordt het maximale uitgangsvermogen geleverd.

|                                |     |     |    |    |    |             |
|--------------------------------|-----|-----|----|----|----|-------------|
| Voor sec. aanpassing van       | 2,2 | 3,5 | 5  | 7  | 11 | 14 $\Omega$ |
| moet $R_{25}$ gelijk zijn aan: | 12  | 15  | 18 | 22 | 27 | 30 $\Omega$ |

De bouwtekening (fig. 213) van de HV214 is achter in het boek opgenomen.
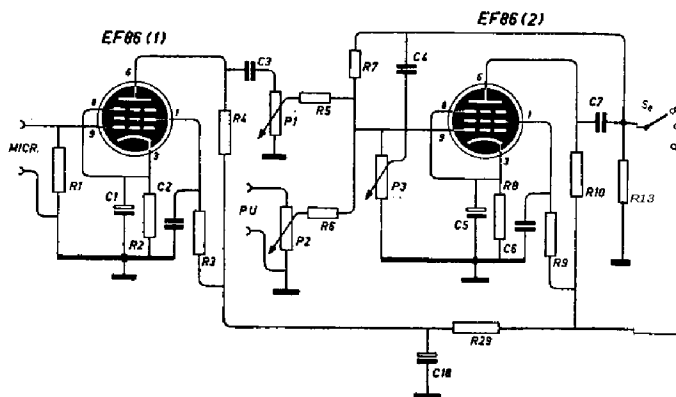
## VII. 14. 35 WATT KWALITEITSVERSTERKER

- Vervorming bij 35 W uitgangsvermogen 1,5 %.
- Ingangswisselspanning voor max. uitgangsvermogen: microfoon 1,8 mV<sub>eff</sub>; pickup 320 mV<sub>eff</sub>.
- Brom- en ruisniveau vergeleken met max. uitgangsvermogen en bij max. gevoeligheid: —53 dB.



De kwaliteit van deze versterker voldoet aan de zeer hoge eisen welke gesteld worden aan versterkers voor theaters, bioscopen, dancings, enz. De vervorming is uiterst gering, dank zij een sterke tegenkoppeling, terwijl al de frequenties in het geluidsspectrum vrijwel onverzwakt worden weergegeven; verder is het ruisniveau zeer laag.


Om het volle profijt van een dergelijke versterker te trekken is het nodig een kwaliteitspickup of microfoon te gebruiken en eerste klas luidsprekers aan te sluiten.

De eindtrap wordt gevormd door twee eindpentoden EL34 die in balans klasse AB zijn geschakeld. De beide ingangswisselspanningen worden geleverd door een ECC40. De wikkeling  $S_3$  van de uitgangstransformator levert de tegenkoppelspanning in de katodeleiding van de eerste helft

Fig. 214. DE SCHAKELING VAN DE 35 WATT VERSTERKER

|               |                              |                 |                           |
|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| C1-5-9 .....  | 50 $\mu$ F 12,5 V elco koker | R7 .....        | 10 M $\Omega$             |
| C2 .....      | 0,22 $\mu$ F papier          | R11-12-17 ..... | 150 k $\Omega$            |
| C3-7 .....    | 0,022 $\mu$ F papier         | R13 .....       | 470 k $\Omega$            |
| C4 .....      | 33 pF keram.                 | R16 .....       | 180 $\Omega$              |
| C6 .....      | 0,1 $\mu$ F papier           | R18-19 .....    | 680 k $\Omega$            |
| C8 .....      | 1000 pF papier               | R20-21-22 ..... | 1 k $\Omega$              |
| C10 .....     | 220 pF keram.                | R23 .....       | 130 $\Omega$              |
| C11-12 .....  | 0,047 $\mu$ F papier         | R24-25 .....    | 100 $\Omega$              |
| C13 .....     | 25 $\mu$ F 50 V elco koker   | R26 .....       | 150 $\Omega$              |
| C14 .....     | 64 $\mu$ F 450 V elco        | R27-28-29 ..... | 10 k $\Omega$ 1 W         |
| C15-18 .....  | 16 $\mu$ F 450 V elco        | R30-31 .....    | 82 $\Omega$ 5 W           |
| C16-17 .....  | 25 $\mu$ F 450 V elco        | P1-2-3 .....    | 470 k $\Omega$ potm. log. |
| R1-14 .....   | 1 M $\Omega$                 | T1-2 .....      | zie tekst                 |
| R2-8-15 ..... | 2,2 k $\Omega$               | L1 .....        | 8 H 50 mA 300 $\Omega$    |
| R3-9 .....    | 820 k $\Omega$               |                 |                           |
| R4-10 .....   | 220 k $\Omega$               |                 |                           |
| R5-6 .....    | 560 k $\Omega$               |                 |                           |

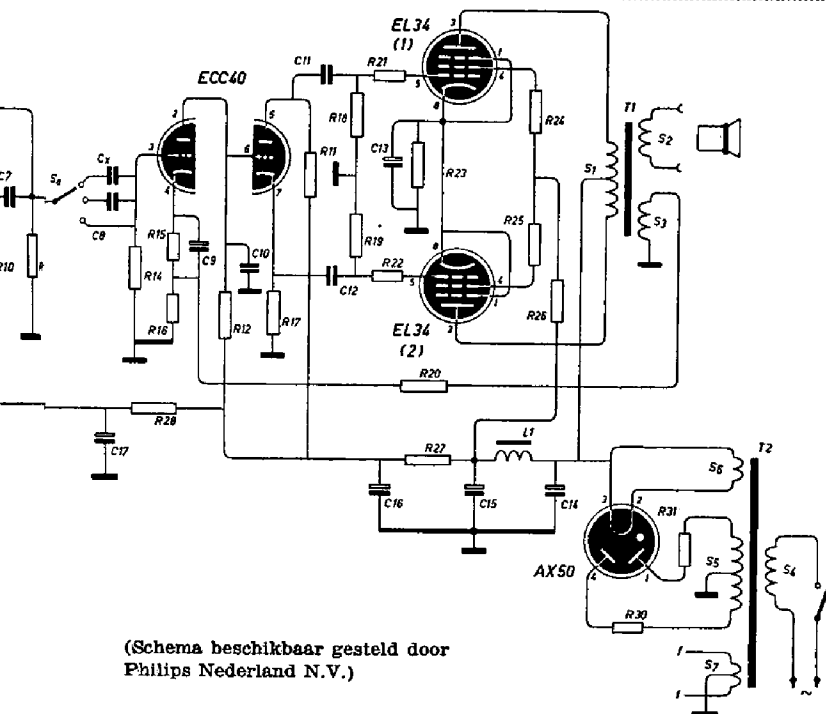(alle weerstanden 10 %  $\frac{1}{2}$  watt, tenzij anders aangegeven)



(Schema beschikbaar gesteld door Philips Nederland N.V.)

van de ECC40, via de spanningsdeler  $R_{20}$ ,  $R_{18}$ . De waarden van deze weerstanden zijn zo gekozen, dat de tegenkoppeling ongeveer 8-voudig is. Door de spreiding van de uitgangstransformator kan het gebeuren, dat een te sterke tegenkoppeling neiging tot genereren geeft, speciaal als een ingangswisselspanning aanwezig is. Om dit te voorkomen is het rooster van de tweede helft der ECC40 voor hoge frequenties geaard via  $C_{10}$ . De ECC40 is gebruikt als drijver en faze-omkeerbuis in een z.g. katodyne schakeling. In de anode- en katodeleiding van de tweede buishelft zijn gelijke weerstanden opgenomen, waardoor de wisselspanningen aan de anode en de katode even groot doch tegengesteld in faze zijn. Deze schakeling is zeer eenvoudig en vereist weinig onderdelen, terwijl, ten gevolge van de zeer sterke tegenkoppeling die men op deze wijze heeft, de vervorming klein is. De eerste helft van de ECC40 werkt als versterker met weerstandskoppeling; de anode hiervan is rechtstreeks met het rooster van de tweede buishelft verbonden. Hierdoor worden een roostercondensator en een lekweerstand uitgespaard. Deze vereenvoudiging is mogelijk doordat het rooster van de tweede helft zich zodanig instelt dat de spanning enkele volt lager is dan de katodespanning.

De anodewisselspanning van de EF86 (2) wordt teruggevoerd naar het rooster via de blokkeercondensator  $C_7$  en de weerstand  $R_7$ , waardoor een ongeveer 10-voudige tegenkoppeling ontstaat en hierdoor is de versterking van deze trap vrijwel onafhankelijk van de buisconstanten.

Klankregeling van het hoge register is mogelijk door middel van  $P_3$ , waarvan het regelcontact via  $C_4$  is verbonden met de anode van de EF86. Hierdoor wordt de tegenkoppeling voor wisselspanningen van hogere frequentie naar believen vergroot, wat een dienoverkomstige verzwakking van de hoge tonen tot gevolg heeft. Desgewenst kunnen de lage tonen worden verzwakt door het inschakelen van  $C_8$  m.b.v. schakelaar A. Het is mogelijk een schakelaar met meer standen te gebruiken, zodat condensatoren van verschillende waarden ( $C_x$ ) kunnen worden ingeschakeld, waardoor men de verzwakking van de lage tonen in zoveel stappen kan regelen als wordt gewenst.

In de stuurroosterkring van de EF86 zijn twee potentiometers opgenomen: een voor de microfoon ( $P_1$ ) en een voor de pickup ( $P_2$ ). Beide ingangswisselspanningen worden gemeenschappelijk aan het stuurrooster toegevoerd via  $R_5$  en  $R_6$ , waardoor mengen en „faden” van de signalen mogelijk is. Daar de roosterweerstand  $P_3$  door de sterke tegenkoppeling in deze trap ongeveer 10-voudig wordt verlaagd, beïnvloeden de beide regelingen elkaar niet noemenswaard.

Als microfoon-voorversterkerbuis wordt nog eens een EF86 (1) gebruikt, welke buis is gebruikt met het oog op het lage brom- en ruisniveau. In deze schakeling wordt een ongeveer 17-voudige spanningsversterking bereikt.

Wegens de zeer grote gevoeligheid van deze versterker zijn maatregelen tegen microfonie absoluut noodzakelijk. Een goede methode is het monteren van de buishouder op een tamelijk zwaar metalen plaatje, dat door middel van rubber buisjes aan het chassis wordt opgehangen. Voorts is het noodzakelijk de buis in een afschermbus te plaatsen.

Men moet zg. magnetische lussen in de rooster- en katodeleiding van de buis vermijden, en de buis moet zover mogelijk verwijderd van de voedingstransformator, de smoorspoel en de uitgangstransformator worden opgesteld.

De aardverbindingen van deze buis moeten in één punt samenkomen en aan het chassis worden gelegd, dicht bij de microfoonaansluiting. Er zijn twee beveiligingsweerstand in de anodeleidingen van de AX50 opgenomen.

De gegevens van de in deze versterker gebruikte transformator zijn de volgende:

netspanning: 220 V 50 Hz, kerndoorsnede: 22 cm<sup>2</sup>.

| Wikkeling | Spanning   | Stroom | Aantal windingen | Draaddekte           |
|-----------|------------|--------|------------------|----------------------|
| S4        | 220 V      | 50 Hz  | 470              | 0,6 mm koper-epsilon |
| S5        | 2 x 300 V  | 230 mA | 2 x 700          | 0,3 mm " "           |
| S6        | 4 V        | 3,75 A | 9                | 1,5 mm " "           |
| S7        | 2 x 3,15 V | 3,5 A  | 2 x 7            | 1,5 mm " "           |

Voor een versterker als hier beschreven is een zeer goede uitgangstransformator essentieel; de fraaie resultaten die met deze versterker zijn bereikt hangen samen met de zorgvuldig geconstrueerde uitgangstransformator. Voor de hier gebruikte transformator gelden de volgende gegevens:

| Wikkeling                                                                                                                                                                                               | Aantal windingen                                                                                                   | Totale draaddoorsnede |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S1<br>S2                                                                                                                                                                                                | 2 x 830<br>de transformatieverhouding tussen<br>S1 en S2 = $\sqrt{R_{aa}/R}$<br>R = uitwendige belastingimpedantie | 0,023 mm <sup>2</sup> |
| S3                                                                                                                                                                                                      | 100                                                                                                                | 0,075 mm <sup>2</sup> |
| Kern : manteltype<br>Dikte der lamellen : 0,5 mm      Stapelhoogte : 45 mm<br>Afmetingen : 70 x 84 mm      Kerndoorsnede : 12,5 cm <sup>2</sup><br>Breedte der lamellen : 28 mm      Luchtspleet : geen |                                                                                                                    |                       |

#### MEETRESULTATEN

|                            |                                     | Zonder ingangswisselspanning | Bij maximum uitgangsvermogen |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Voeding                    | Spanning over C14                   | 375 V                        | 360 V                        |
|                            | Spanning over C15                   | 368 V                        | 344 V                        |
|                            | Spanning over C16                   | 310 V                        | 290 V                        |
|                            | Spanning over C17                   | 265 V                        | 250 V                        |
|                            | Spanning over C18                   | 250 V                        | 240 V                        |
|                            | Totale gelijkstroom                 | 176 mA                       | 228 mA                       |
| EL 34(1)<br>en<br>EL 34(2) | Anodespanning                       | 343 V                        | 319 V                        |
|                            | Schermroosterspanning               | 340 V                        | 307 V                        |
|                            | Katodestroom                        | 2 x 85 mA                    | 2 x 111 mA                   |
|                            | Belastingweerstand tussen de anoden | 4000 $\Omega$                | 4000 $\Omega$                |

(vervolg)

|                        |                       |       |   |
|------------------------|-----------------------|-------|---|
| ECC 40<br>tweede helft | Anodespanning         | 195 V | — |
|                        | Katodespanning        | 113 V | — |
|                        | Roosterspanning       | 108 V | — |
| ECC 40<br>eerste helft | Anodespanning         | 108 V | — |
|                        | Katodespanning        | 2,9 V | — |
| EF 86(2)               | Anodespanning         | 50 V  | — |
|                        | Schermroosterspanning | 100 V | — |
|                        | Katodespanning        | 2,2 V | — |
| EF 86(1)               | Anodespanning         | 45 V  | — |
|                        | Schermroosterspanning | 95 V  | — |
|                        | Katodespanning        | 2 V   | — |

## VII. 15. HOOFDVERSTERKER HV 250

### 50 W „Public Address” versterker

Een omroepinstallatie moet functioneren onder geheel andere omstandigheden dan bv. de apparatuur die in de eerste plaats is bestemd voor werkelijkheidswaergave van grammofonopnamen en radio-programma's. In laatstgenoemd geval zal men streven naar reproductie van alle geluidsdetails in hun juiste proporties, op een geluidsniveau dat zo min mogelijk afwijkt van het origineel.

Een omroepinstallatie heeft echter tot taak om toespraken en mededelingen duidelijk verstaanbaar te maken in ruimten waar men de spreker niet rechtstreeks kan horen als gevolg van de te grote afstand, slechte akoestiek of hoog stoor niveau. Wil men onder dergelijke omstandigheden bevredigende resultaten bereiken, dan moet de versterker niet alleen het vereiste vermogen kunnen leveren, maar ook nog de volgende eigenschappen bezitten:

1e. Relatieve verzwakking van de frequenties beneden ca. 500 Hz.

2e. Automatische dynamiekcompressie, verder aangeduid met A.D.C.

De wenselijkheid hiervan berust op argumenten, die, kort samengevat, op het volgende neerkomen.

a. Echo's en lange nagalmtijd schaden de verstaanbaarheid, vooral als het uitgestraalde geluidsspectrum sterke componenten met lage frequenties bevat. Afsnijding van de frequenties onder 300 à 800 Hz brengt uitkomst, gecombineerd met de toepassing van luidsprekers met sterk richt-effect. De in aanmerking komende luidsprekertypen hebben van nature slechte akoestische aanpassing voor lage frequenties, zodat zij die toch niet kunnen weergeven, terwijl het toevoeren van aanmerkelijke lage-tonen-energie slechts aanleiding geeft tot zeer hinderlijke vervorming, het welbekende „gebarsten” geluid, dat vooral bij openluchtinstallaties nog steeds meer regel dan uitzondering is.

b. In het audiospectrum van de menselijke stem zijn alleen de frequenties tussen 300 en 3000 Hz belangrijk voor goede verstaanbaarheid. In het gebied onder 300 Hz komen echter de grootste amplituden voor, die

dus aanleiding geven tot overbelasting van de versterker, tenzij men het gemiddelde signaalniveau zo laag houdt, dat deze pieken nog juist onder de grens voor overbelasting blijven. Verzwakt men echter die lage frequenties dan kan het gemiddelde niveau hoger worden gekozen, zonder dat de verstaanbaarheid wordt aangetast door vervorming.

c. Wanneer iemand normaal spreekt is de amplitudeverhouding voor lage en middenfrequenties veel groter, dan wanneer die zelfde persoon met luider stemme een rede afsteekt. Spreekt men nu zonder stemverheffing voor de microfoon, maar wordt het gesprokene met veel groter geluidsterkte door de luidsprekers weergegeven — wat dikwijls nodig is om allerlei storende geluiden te overstemmen — dan klinkt dit onnatuurlijk, immers bij zo'n machtig stemgeluid past geen overmaat aan „laag”. In dit geval is dus verzwakking van de lage frequenties tevens noodzakelijk voor het verkrijgen van een natuurlijk stemgeluid.

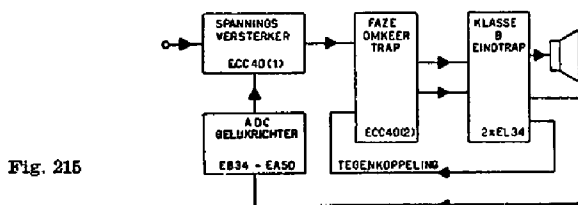


Fig. 215

Tweeërlei overwegingen maken het wenselijk — zoal niet noodzakelijk — om in de omroepversterker compressie toe te passen. Onder compressie verstaat men een opzettelijke beperking van de dynamiek, d.w.z. men maakt in de versterking het verschil tussen sterkste en zwakste passages kleiner dan zoals zij de microfoon bereiken. Dit sterkteverschil — de dynamiek — wordt in de versterker enerzijds bepaald door de max. output, anderzijds door het onvermijdelijke ruis- en bromniveau. Wil men de zwakste passages nog behoorlijk boven het ruisniveau houden, dan is met de huidige stand van de versterkertechniek een dynamiek van 40 à 50 dB wel het uiterste (komt overeen met een energieverhouding van 10.000 à 100.000). De in de praktijk voorkomende max. dynamiek van ca. 73 dB (groot orkest) is in de radio- en grammofoonstudio's reeds gecomprimeerd tot 26 dB, resp. 40 à 45 dB, zodat wij daarmee niet veel moeite hebben bij verdere versterking. Sluiten wij echter een microfoon aan op onze versterker, dan staan de zaken anders. Nu heeft de menselijke stem toevalligerwijs ook een dynamiek van ongeveer 40 dB, zodat het in principe mogelijk is door deskundige bediening van de versterker een instelling voor de sterkteregelaar te vinden, waarbij de grootste amplituden nog juist geen overbelasting veroorzaken, en de kleinste nog voldoende boven het ruisniveau liggen. Dit gaat echter alleen op, zolang de spreker op één bepaalde afstand en dezelfde richting t.o.v. de microfoon spreekt. Praktisch komt dat nooit voor zodat men rekening moet houden met aanzienlijke variaties in het gemiddelde niveau, hetgeen er op neer komt, dat de dynamiek van hetingangssignaal aanzienlijk groter is dan 40 dB. Om overbelasting van de versterker te voorkomen moeten we dus comprimeren, hetgeen met de hand kan geschieden. Dit vereist echter voortdurende aandacht en grote vaardigheid van „de man aan de

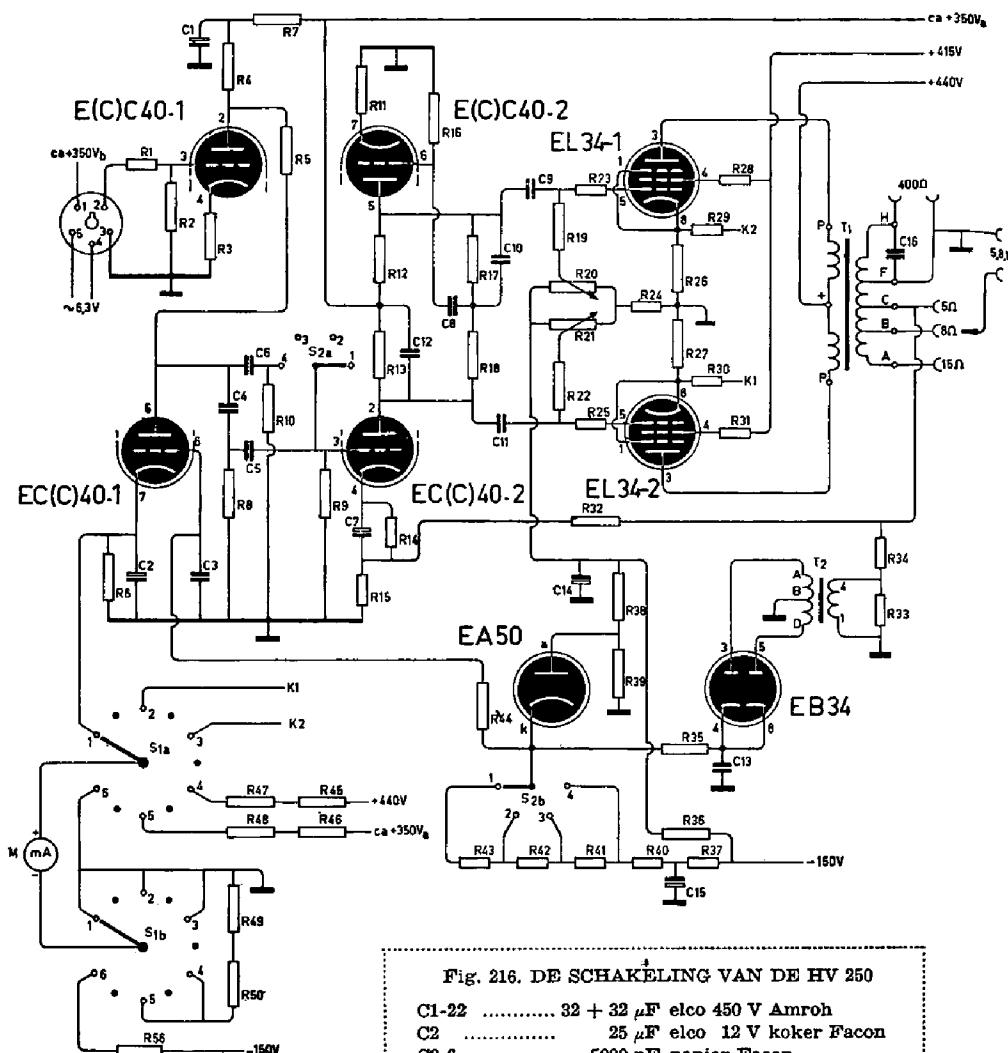


Fig. 216. DE SCHAKELING VAN DE HV 250

C1-22 ..... 32 + 32  $\mu$ F elco 450 V Amroh  
 C2 ..... 25  $\mu$ F elco 12 V koker Facon  
 C3-6 ..... 5000 pF papier Facon  
 CA-5-16 ..... 2000 pF " "

C7 ..... 100  $\mu$ F elco 12 V koker Facon  
 C8 ..... 0,02  $\mu$ F papier Facon  
 C9-11 ..... 0,1  $\mu$ F " "  
 C10 ..... 22 pF keram. LCC  
 C12 ..... 470 pF " "  
 C13 ..... 2  $\mu$ F papier Facon  
 C14-20 ..... 15  $\mu$ F (80 + 80  $\mu$ F in serie) elco 1000 V Novocon  
 C15 ..... 8  $\mu$ F elco 450 V koker Facon  
 C17-18 ..... 15  $\mu$ F (80 + 80  $\mu$ F in serie) elco 1000 V Novocon  
 C19 ..... 32  $\mu$ F elco 450 V Amroh  
 C21 ..... 16  $\mu$ F elco 450 V Amroh

sterkteregelaar", waarbij dan toch nog enkele plotselinge overbelastingspieken niet zijn te vermijden. Automatische compressie is dus geen overbodige luxe in een omroepversterker, niet alleen ter vermindering van hinderlijke vervorming in de pieken, maar vooral ter bescherming van luidsprekers en versterker. In grote energieversterkers kan een te sterke uitsluiting vonkoverslag in de uitgang veroorzaken en dit is weer aanleiding tot catastrofale beschadiging van eindbuizen en uitgangstransformator. Voor compressie pleit ook nog het volgende: In grote zalen en vooral in de open lucht heerst gewoonlijk een aanzienlijk stoor niveau, a.h.w. „akoestische ruis". Om zwakke passages hierin niet te doen verdinken en de sterkste niet hinderlijk luid te doen klinken is extra compressie zeer effectief.

Doordat het gemiddelde niveau dank zij de compressie veel hoger kan liggen dan bij een gewone versterker, bereikt men een veel gunstiger rendement, of met andere woorden: „meer geluid uit een kleinere versterker".

Uit het blokschema (fig. 215) blijkt, dat de schakeling is te splitsen in vier hoofdbestanddelen, de voeding buiten beschouwing gelaten. Het van de voorversterker afkomstige signaal wordt aan een spanningsversterker toegevoerd, welke wordt gevolgd door de faze-omkeertrap. Deze stuurt op zijn beurt de eindtrap. Een deel van de uitgangsspanning wordt in tegenfaze naar de ingang van de faze-omkeertrap teruggevoerd als tegenkoppeling, terwijl bovendien een deel van het uitgangssignaal door de A.D.C. gelijkrichter in een regelspanning wordt omgezet, waardoor een elektronische spanningsdeler achter de eerste trap wordt beïnvloed. De versterking van de gehele schakeling wordt kleiner, naarmate de output toeneemt, zodat automatische compressie optreedt.

Bij gebruik van voor het doel geschikte en op de juiste manier opgestelde luidsprekers zal men bij uitzondering meer dan 30 à 50 watt audio-energie nodig hebben om in grote zalen of in de openlucht een voldoende geluidsniveau te bereiken. Dit vermogen kan door een paar EL34 pentoden in klasse B instelling gemakkelijk worden geleverd. Kenmerk van deze instelling is, dat de buizen beurtelings gedurende een halve periode stroom voeren en tijdens de andere helft „dicht" zitten. Hierdoor wordt een hoog rendement en grote output verkregen. Door een hoge neg. roosterspanning zijn de anodestromen (bij afwezigheid van signaal) bijna

|                                                                       |                                  |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| G1 .....                                                              | gelijkrichtcel E250 C50 Siemens  |                 |                          |
| L1 .....                                                              | smoorspoel S200 Muvolt           |                 |                          |
| L2-3 .....                                                            | smoorspoel 1006 Muvolt           |                 |                          |
| M .....                                                               | mA-meter 0 ... 5 mA 500 $\Omega$ |                 |                          |
| Weerstanden $\frac{1}{2}$ W 10 % Vitrohm,<br>tenzij anders aangegeven |                                  |                 |                          |
| R1-2-37 .....                                                         | 100 k $\Omega$                   | R15-28-31 ..... | 100 $\Omega$             |
| R3-11-14 .....                                                        | 2,2 k $\Omega$                   | R17 .....       | 510 k $\Omega$ 2 %       |
| R4 .....                                                              | 47 k $\Omega$ 1 W                | R18 .....       | 470 k $\Omega$ 2 %       |
| R5 .....                                                              | 100 k $\Omega$ 1 W               | R19-22 .....    | 330 k $\Omega$           |
| R6 .....                                                              | 330 $\Omega$                     | R20-21 .....    | 47 k $\Omega$ potm. KV 1 |
| R7 .....                                                              | 22 k $\Omega$ 1 W                | R23-25-32 ..... | 1 k $\Omega$             |
| R8-9-16 .....                                                         | 1 M $\Omega$                     | R24 .....       | 27 k $\Omega$ 1 W        |
| R10-35 .....                                                          | 2,2 M $\Omega$                   | R26-27 .....    | 10 $\Omega$ 2 % 1 W      |
| R12-13 .....                                                          | 100 k $\Omega$ 2 % 2 W           |                 |                          |

geheel afgeknepen. Daar de anodegelijkstroom sterk varieert bij aangelegde stuurspanning, kan de neg. roosterspanning niet aan een katode-weerstand worden ontleend, zodat een afzonderlijke spanningsbron nodig is. De sterk fluctuerende anodestroom maakt bovendien een zeer goede regulatie van de anodespanning noodzakelijk.

In het hierna te beschrijven voedingsgedeelte is hiermede rekening gehouden. Een selenium cel levert negatieve spanning, welke wordt aangevoerd over het afvlakfilter  $R_{38}$ - $C_{14}$ , dat met  $R_{38}$  en  $R_{39}$  een spanningsdeler vormt. Met de potmeters  $R_{20}$  en  $R_{21}$  kan voor iedere buis afzonderlijk de roosterspanning worden ingesteld, ongeveer 40 volt is nodig om de anodestroom op 30 mA per buis in te stellen. Met een schermroosterstroom van 4 mA moet men dus 34 mA katodestroom per buis meten. Voor dit doel zijn de weerstanden  $R_{26}$  en  $R_{27}$  aangebracht, voor de werking van de versterker zijn zij als kortsluiting op te vatten. De schermroostervoedingsspanning moet lager zijn dan de anodespanning, tevens is een serieweerstand vereist ter begrenzing van de schermroosterstroom bij volle uitsturing. Door juiste dimensionering van een spanningsdeler ( $R_{51}$ ) over de hoogspanningsbron kan aan beide voorwaarden worden voldaan. Eindpentoden met grote steilheid, zoals het type EL34, hebben de prettige eigenschap, dat zij niet tot in het roosterstroomgebied behoeven te worden uitgestuurd om maximale output te bereiken. Dit betekent een aanmerkelijke vereenvoudiging van het versterkerontwerp: een energie leverende stuurtrap is nu immers niet nodig. De roosterkring van de eindtrap kan dan ook via normale RC-koppel-elementen rechtstreeks door de faze-omkeertrap worden gestuurd.

De hier gebezigde zelfbalancerende schakeling kan de voor de klasse B trap vereiste grote roosterwisselspanning (ruim 25 V per buis) met geringe vervorming leveren. De trioden van de tweede ECC40 zijn geschakeld als asymmetrisch gestuurde balanstrap. Het inkomende signaal wordt aan de onderste sectie toegevoerd, het rooster van de bovenste triode wordt gestuurd door de spanningsdeler  $R_{17}$ - $R_{18}$ . Deze weerstanden vormen met de beide anodekringen een soort brugschakeling waarin de anoden over de ene diagonaal staan en de roosterkring over de andere. De brug is in balans wanneer beide anodewisselspanningen even groot zijn (echter met tegengestelde faze). Het niet gelijk zijn van  $R_{17}$  en  $R_{18}$  is oorzaak, dat de bovenste triode de juiste wisselspanning krijgt. Zouden de anodewisselspanningen om een of andere reden niet meer aan elkaar gelijk zijn (bv. door verouderen van de buis), dan verandert de roosterwisselspanning zodanig, dat de oude toestand grotendeels wordt hersteld.  $C_{10}$  compenseert een kleine fazeverschuiving bij hoge frequenties, veroorzaakt door de onvermijdelijke asymmetrie van de afzonderlijke katodekringen. Aan de katode van de gestuurde triode wordt nl. de tegenkoppelspanning toegevoerd via  $R_{32}$ .  $C_{12}$  en  $C_{16}$  corrigeren ongewenste fazedraaiing.

De bovenste triode van de eerste ECC40 werkt als spanningsversterker; de spanningsdeler  $R_1$ - $R_2$  brengt de ingangsgevoeligheid op een uitgangsniveau van 0,65 ... 1 V. De andere sectie van deze buis vormt met  $R_5$  de elektronische sterkteregelaar, „bediend” door de aan het rooster werkzame regelspanning. Normaal is deze dichtgedrukt, zodat zijn inwendige weerstand dan oneindig groot is. Naarmate het rooster minder negatief wordt onder invloed van de regelspanning gaat er anodestroom lopen en de inwendige weerstand wordt kleiner. Deze automatische regeling van de

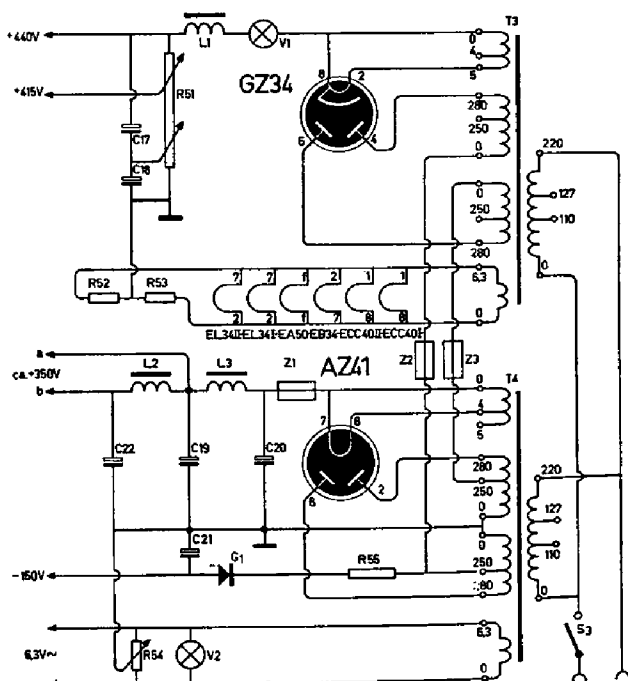


Fig. 217

|            |                               |            |                            |
|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| R29-30 ... | 1,9 k $\Omega$ 2 % 1 W        | R54 .....  | 100 $\Omega$ ontbrommer    |
| R33 .....  | 10 $\Omega$ 1 W               | R55 .....  | 4,7 k $\Omega$ 2 W         |
| R34 .....  | 100 $\Omega$ 3 W GLA          | R56 .....  | 300 k $\Omega$ 2 % 1 W     |
| R36 .....  | 10 k $\Omega$ 3 W GLA         | T1 .....   | uitgangstransformator      |
| R38 .....  | 4,7 k $\Omega$ 1 W            |            | U70BN Amroh                |
| R39 .....  | 1,5 k $\Omega$ 1 W            | T2 .....   | uitgangstransformator      |
| R40-41-42  | 4,7 M $\Omega$                |            | U80 Amroh                  |
| R43 .....  | 3,3 M $\Omega$                | T3-4 ..... | voedingstransformator P200 |
| R44 .....  | 470 k $\Omega$                |            | Amroh of 0-10-C Unitran.   |
| R45-46-49  | 270 k $\Omega$ 2 $\Omega$ 1 W | V1-2 ..... | signaallampje 8034D        |
| R47-48-50  | 330 k $\Omega$ 2 % 1 W        |            | Philips                    |
| R51 .....  | 25 k $\Omega$ 18 W HHA        | Z1 .....   | 1 A                        |
|            | (m. extra clip)               | Z2-3 ..... | 2 A                        |
| R52-53 ... | 47 $\Omega$                   |            |                            |

uitgangsspanning werkt praktisch zonder vervorming, hetgeen niet kan worden gezegd van de methode, waarbij regelspanning aan het stuurrooster van een varipentode de versterking varieert. Tussen de eerste trap en de tweede ECC40 zijn nog de frequentie-afhankelijke spanningsdelers  $C_4$ - $R_8$  en  $C_5$ - $R_9$  aangebracht, welke een bovendoorlaatfilter vormen; frequenties beneden ca. 300 Hz worden aanzienlijk verzwakt.

Met  $S_{23}$  in stand 4 is de faze-omkeertrap via  $C_6$  direct aan  $R_5$  verbonden en de tijdconstante van  $C_6$ - $R_{10}$  — en wat daar verder aanhangt — levert voornamelijk voor de allerlaagste frequenties heilzame verzwakking. Ter

voorkoming van hinderlijke schakelklikken wordt  $C_6$  in geladen toestand gehouden door  $R_{10}$ .

De A.D.C. regelspanning wordt verkregen door dubbelfazige gelijkrichting van een deel der outputspanning. De rimpelspanning bevat daarvoor voornamelijk de dubbele signaalfrequentie, hetgeen de afvlakking vergemakkelijkt en de kans op terugwerking aanzienlijk vermindert. Bovendien is het van belang i.v.m. het grote verschil tussen positieve en negatieve amplituden dat bij spraaktrillingen dikwijls voorkomt.

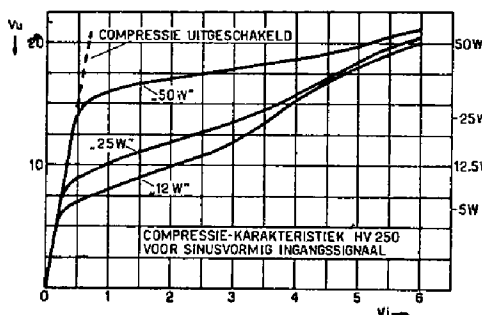


Fig. 218. Deze karakteristiek toont hoe de amplitude van de uitgangsspanning  $V_u$  (over de  $15 \Omega$  aansluiting) afhangt van de aan de ingang toegevoerde wisselspanning ( $V_i$ ). De verschillende krommen gelden voor de opeenvolgende standen van S2. De stijgtijd van de regelspanning is ca. 1 msec., de afvaltijd bedraagt enkele sec.

De primaire van  $T_2$  (hiervoor fungeert de secundaire van een universele balansuitgangstransformator) is via een spanningsdeler op de „ $5 \Omega$ ” aansluiting van  $T_1$  aangesloten.  $R_{33}$  en  $R_{34}$  behoeden de uitgangstransformator voor ongewenste belasting en fazeverschuiving. De drempeldiode (EA50) sluit de regelspanning kort, zolang hij geleidend is. Zijn katode ligt over de aan  $S_{2b}$  verbonden weerstanden aan de volle negatieve spanning, de anode aan een punt, dat ongeveer 15 volt negatief is t.o.v. chassis. Er vloeit dus een kleine anodestroom en de katode van de EA50 en het over  $R_{44}$  hiermee verbonden rooster van de regeltriode bezitten dus ongeveer dezelfde potentiaal. De door de EB34 afgegeven spanning moet een zekere waarde overschrijden om de stroom door de drempelbuis te kunnen afsnijden; dan is de EA50 niet meer geleidend en de spanning aan  $R_{44}$  kan minder negatief worden, naarmate de regelspanning toeneemt.  $C_{13}$  bepaalt de tijdconstanten van de regelspanning.  $C_3$  dient slechts voor ont koppeling van het rooster van de regeltriode (eliminering Miller-effect).

Met  $S_{2b}$  kunnen verschillende drempelwaarden worden ingesteld waardoor diverse „graden” van compressie mogelijk zijn, met begrenzing van het uitgangsvermogen tot resp. 12,5; 25 en 50 watt. In stand 4 ligt de drempel zo hoog, dat in het geheel geen compressie optreedt. Deze outputbeperking is van belang ingeval het toelaatbaar max. vermogen van de aangesloten luidsprekers kleiner is dan het beschikbare vermogen van de versterker.

Twee transformatoren met in serie geschakelde hoogspanningswikkelingen, leveren de anodespanning voor de eindtrap. Met het oog op goede spanningsregulatie is een indirect verhitte gelijkrichter toegepast en een afvlakfilter met smoorspoelingang. De geringe weerstand van de wikkelingen van voedingstransformator en smoorspoel dragen verder bij tot nagenoeg constante anodespanning, ondanks aanmerkelijke stroomvariaties.

De met aftakclips uitgeruste weerstand  $R_{51}$  heeft drie functies. In de eerste plaats voorkomt hij het oplopen van de anodespanning tijdens het op temperatuur komen van de eindbuizen; tevens dient hij als spanningsdeler voor de schermroosters. De weerstand van het deel tussen +415 en +440 V moet op de meetbrug worden ingesteld op  $1000 \Omega$ . Tenslotte wordt een gelijkmatige spanningsverdeling over de helften van de afvlakcondensator  $C_{17-18}$  verkregen door de tweede clip op het midden van  $R_{15}$  aan te brengen.

Afzonderlijke voeding van de voorversterker wordt geleverd door de AZ41; achter de eerste sectie van het dubbele afvlakfilter wordt tevens de anodespanning voor de ECC40's van de hoofdversterker afgenomen.  $G_1$  levert de negatieve spanning voor de A.D.C.-schakeling en de rooster-spanning van de eindtrap. Denk er aan, dat de positieve pool van de afvlakcondensator  $C_{14-20}$  aan chassis moet liggen.

Wij gebruiken voor  $C_{14-20}$  en  $C_{17-18}$  het type elco voor 900/1000 V. De zekeringen  $Z_{1-2-3}$  zorgen voor automatische beveiliging tegen overbelasting en andere eventualiteiten.  $V_2$  signaleert het in bedrijf zijn van de versterker;  $V_1$  bewijst nuttige diensten als output-indicator en smeltveiligheid. Een 6 volt, 0,3 amp. lampje op deze plaats gloeit nauwelijks zichtbaar bij afwezigheid van signaal, bij volle uitsturing licht het helder op.

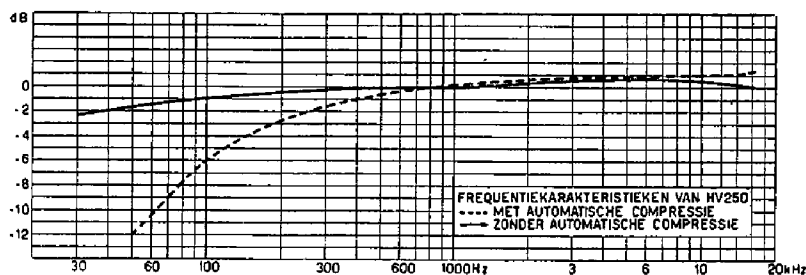


Fig. 219. De karakteristieken gelden voor constante amplitude aan de ingang van de HV 250 en zuiver ohmse belasting van de  $15 \Omega$  aansluiting van de U70BN. De getrokken kromme werd opgenomen met S2 in stand 4, de gestreepte geldt voor de overige standen van deze schakelaar.

Een mA-meter met 0,5 mA max. uitslag en een eigen weerstand van  $500 \Omega$  kan m.b.v.  $S_1$  worden omgeschakeld voor het meten van:

1e. De katodestroom van de regeltriode (stand 1). Zodra de compressie aanvangt begint er stroom te lopen, men heeft zo een praktische aanwijzing voor de juiste instelling van het gemiddelde sterkte-niveau.  $R_6$  fungeert als shunt voor de meter.

2e. De katodestromen van de eindbuizen (standen 2 en 3); zonder signaal moeten deze ieder 34 mA bedragen.  $R_{29}$  en  $R_{30}$  zijn op te vatten als voorschakelweerstand, nodig om de spanning over  $R_{26}$ , resp.  $R_{27}$  te meten. De aangegeven waarden zijn berekend op een volle uitslag bij 120 mA. Laat  $S_1$  tijdens bedrijf niet in stand 2 of 3 staan, bij volle uitsturing kunnen de katodestromen tot ruim 125 mA oplopen.

3e. De anodespanning van de eindtrap (stand 4) en van de voorverster-

ker (stand 5). De voorschakelweerstand ( $R_{45}$  t/m  $R_{50}$  en  $R_{55}$ ) zijn berekend voor volle uitslag bij 600 V. Serieschakeling van een aantal weerstanden heeft als voordeel: kleine spanningsval per weerstand, zodat de weerstandswaarde niet verloopt. Splitsing in twee takken ter weerszijde van de meter beperkt het potentiaalverschil tussen instrument en aarde tot hoogstens 250 V.

Het grootste profijt van de regeling heeft men uiteraard bij spraakversterking. Zwakke passages en „uitschieters” komen op een gelijkmatig niveau, waardoor de verstaanbaarheid sterk wordt bevorderd. Om voldoende versterkingsreserve voor zwakke passages te hebben, wordt de microfoonsterkteregelaar op de voorversterker verder opengezet dan zonder regeling toelaatbaar zou zijn. De grens wordt gewoonlijk aangegeven door het optreden van rondzingen terwijl in gevallen waar dit rondzingen niet mogelijk is aan het gedrag van de meter te zien valt of mogelijk de voorversterking al te overvloedig is, nl. indien de uitslag herhaaldelijk het maximum bereikt.

Voor muziek kan de regeling met succes dienst doen, hoewel men er rekening mee dient te houden, dat al te sterk beknotten van de dynamiek uit artistiek oogpunt natuurlijk niet door de beugel kan.

Overigens geldt, dat „gecomprimeerde” muziek altijd te verkiezen is boven vervormde muziek!

Bij de keuze van het sterkteniveau late men zich leiden door factoren als grootte van zaal of terrein, achtergrondgeluid en luidsprekerplaatsing. Samenvattend kan worden gezegd, dat de automatische compressieregeling enerzijds de weergavekwaliteit bevordert, doordat normaal bijna niet te voorkomen overbelastingsvervorming nu niet optreedt en het anderzijds mogelijk is de bediening van de installatie in minder ervaren handen te geven.

De primaire impedantie van de eindtrap is 5600  $\Omega$ .

Er is voorzien in verschillende lage aanpassingswaarden, welke uiteraard alleen in aanmerking komen als een combinatie van laagohmige luidsprekers dicht bij de versterker wordt opgesteld en leidingverliezen dus geen rol spelen. Van de secundaire aanpassingsmogelijkheden zijn in de bijgepaste tabel van de U70BN de aansluitpunten gegeven. Voor voeding van luidsprekers over grotere afstand bezigt men de lijn-uitgang, die aan een belasting van 400  $\Omega$  maximaal vermogen levert. Bij 50 watt is hier 140 volt aanwezig. De verdeling van de audio-energie over de luidsprekers geschiedt op de gebruikelijke wijze via een of meer transformatoren van „lijn naar spreekspoel”.

Er is geen bezwaar tegen te licht belasten van de versterker. De tegenkoppeling zorgt er voor, dat de uitgangsspanning maar weinig oploopt. Met opzet is de tegenkoppeling echter niet al te sterk opgevoerd, daar dit als consequentie heeft, dat de vervorming bij iets te ver uitsturen zeer snel toeneemt en uiterst onaangenaam klinkt.

Als men gebruik maakt van het Amroh-chassis, type CH200-A, levert de bouw weinig moeilijkheden op. Er behoeven slechts wat kleine gaatjes te worden bijgeboord. Het gebruik van verende ringetjes onder al de moeren wordt sterk aanbevolen, ter voorkoming van lostrillen tijdens transport. De weerstandbordjes zijn vooraf gereed te maken en worden daarna bevestigd en aangesloten. Het is aan te bevelen om de montageboutjes (van passende lengte) al tevoren in de bordjes vast te zetten, met de kop aan de zijde waar de onderdelen komen. Met behulp van afstandsbusjes

of extra moeren is voor een toereikende afstand van het chassis te zorgen. Op het bordje bij de eindbuizen bevinden zich enkele onderdelen behorend tot de fazeomkeerschakeling, die van de naburige anodeleiding van een EL34 moeten worden afgeschermd. Hiertoe wordt een metalen plaatje met opstaande rand onder het bordje aangebracht.

Na plaatsing in het chassis zijn de verbindingpunten aan de bovenzijde van de U80 (naar de regelspanningsgelijkrichter) niet meer bereikbaar. Deze punten moeten dus te voren van passende draadeinden worden voorzien.

Gebruik voor de leidingen, die een hoge wissel- of gelijkspanning voeren, extra stevig geïsoleerd draad. Het belangrijkste zijn de anodeleidingen van de eindbuizen en de gelijkrichter en de verbindingen van  $L_1$  en het zekeringslampje.

#### SPANNINGEN EN STROMEN

|                                      |                             |            |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Netstroom bij 220 V rust:            | 700 mA ... bij max. output: | 980 mA     |
| Katodestroom eindtrap per buis rust: | 34 mA ... bij max. output:  | ca. 110 mA |
| Voedingsspanning voortrappen:        | ca. 350 V                   |            |
| Schermroosterspanning eindtrap rust: | 410 V ... bij max. output:  | 345 V      |
| Voedingsspanning eindtrap rust:      | 440 V ... bij max. output:  | 415 V      |
| Verbruik: ca. 140 ... 200 watt.      |                             |            |

#### MEETRAPPORT

Ingangsgevoeligheid voor volle uitsturing: ca. 0,8 V.

Tegenkoppeling: 9 dB (stabiliteitsmarge 4,5 dB)

Spanningsregulatie aan uitgang: 2,8 dB (verhouding belast/onbelast).

Netto uitgangsvermogen: 50 watt.

Primaire belasting: 5600  $\Omega$  (20 V over 8  $\Omega$  bij 1000 Hz 5 % vervorming).

Vervormingspercentage: minder dan 2 % tot 40 watt.

Bromniveau beter dan -60 dB t.o.v. max. vermogen achter filter met gehoorkromme.

De permanente aanwezigheid van de meter maakt de eerste inschakeling minder kritisch. Men doet er echter goed aan, de GZ34 voorlopig nog weg te laten, doch alle overige buizen wel in te zetten. Doe dit met beleid bij de EA50, want dit buisje is vrij teer.

De „lage” anodespanning kan nu worden gecontroleerd, evenals de negatieve spanning.

Neem de verbinding aan C van de U70BN (de tegenkoppeling) tijdelijk los en draai de beide negatieve roosterspanningspotmeters geheel linksom (dit komt overeen met max. negatieve roosterspanning).

Nu kan ook de GZ34 worden geplaatst, waarna men de aanwezigheid van hoogspanning kan vaststellen.

Vervolgens kan men voor beide eindbuizen de katodestroom op de vereiste rustwaarde brengen door verlagen van de negatieve roosterspanning. Het losmaken van de tegenkoppeling had tot doel te voorkomen, dat de versterker zou gaan genereren bij verkeerde polariteit. Als men zo ver gevorderd is, dat er geluid komt, kan men daarop de proef nemen. Met een extra weerstandje van 10 k $\Omega$  in serie verbindt men C even. Wordt de weergave zwakker, dan is alles in orde en kan de verbinding — zonder het weerstandje — definitief worden vastgemaakt.

Een versterkt geluid of gillen duidt echter op foutieve faze. In dat geval


moeten de verbindingen van de anoden van de eindbuizen naar de uitgangstransformator onderling worden verwisseld.  
De bouwtekening van de HV250 (fig. 220) is achter in het boek opgenomen.

## VII. 16. 70 WATT KWALITEITSVERSTERKER MET VIER BUIZEN EL 34 IN KLASSE AB-BALANS

- Vervorming bij 70 W uitgangsvermogen 1,2 %.
- Ingangswisselspanning voor max. uitgangsvermogen:  
pickup 290 mV<sub>eff</sub>, microfoon 1,8 mV<sub>eff</sub>.
- Brom- en ruisniveau, vergeleken met het maximale uitgangsvermogen en bij maximale gevoeligheid: —54 dB.

Deze versterker is gelijk aan de onder VII. 14 beschreven 35 W versterker, met uitzondering van de eindtrap, die is ontworpen met vier eindbuizen EL34, waardoor een groot uitgangsvermogen is verkregen, zonder dat daarvoor een hoge anodespanning noodzakelijk is. De anodespanning is slechts ca. 400 V, terwijl een uitgangsvermogen van 70 W is bereikt.

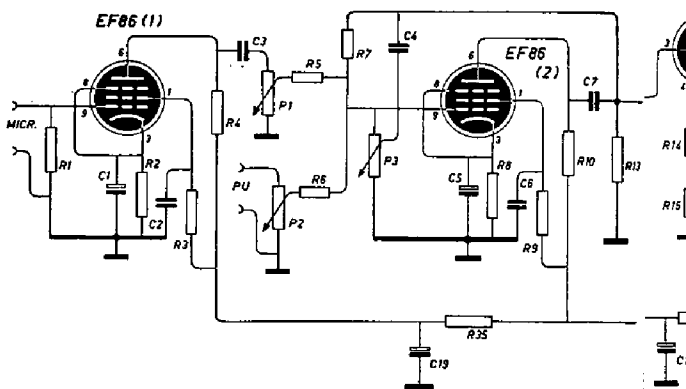Het schema van deze versterker is vrijwel geheel gelijk aan dat van de 35 W versterker. Het verschil schuilt in de eerste plaats in de eindtrap, waarin vier eindbuizen EL34 zijn gebruikt in klasse AB-balansinstelling. Uiteraard staan deze buizen twee aan twee parallel. Verder is in de




katodeverbinding van de tweede helft der ECC40 een weerstand R<sub>16</sub> opgenomen om negatieve roosterspanning te krijgen, terwijl de ingangswisselspanning wordt afgenomen van de anode van de eerste helft der dubbele triode, via de condensator C<sub>0</sub>.

Er is een zwaardere uitgangstransformator nodig dan in de 35 W versterker, en ook de voeding moet een aanmerkelijk groter vermogen kunnen leveren, waarvoor een zwaardere transformator en een extra gelijkrichtbuis AX50 nodig zijn. De beide gelijkrichtbuizen werken als enkel-fazige gelijkrichters met parallel geschakelde anoden; de twee buizen

Fig. 221. DE SCHAKELING VAN DE 70 W VERSTERKER

|                                            |                              |                  |                           |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| C1-5-8 .....                               | 50 $\mu$ F 12,5 V elco koker | R5-6 .....       | 680 k $\Omega$            |
| C2 .....                                   | 0,22 $\mu$ F papier          | R7 .....         | 6,8M $\Omega$             |
| C3 .....                                   | 0,022 $\mu$ F papier         | R9 .....         | 820 k $\Omega$            |
| C4 .....                                   | 33 pF keram.                 | R10 .....        | 220 k $\Omega$            |
| C6 .....                                   | 0,1 $\mu$ F papier           | R11-17 .....     | 58 k $\Omega$             |
| C7-9 .....                                 | 0,01 $\mu$ F papier          | R12 .....        | 150 k $\Omega$            |
| C10 .....                                  | 330 pF keram.                | R15 .....        | 180 $\Omega$              |
| C11-12 .....                               | 0,047 $\mu$ F papier         | R16 .....        | 2,7 k $\Omega$            |
| C13-14 .....                               | 50 $\mu$ F 50 V elco koker   | R19-20 .....     | 390 k $\Omega$            |
| C15 .....                                  | 100 $\mu$ F 475 V elco       | R21-27 .....     | 130 $\Omega$ 5 W          |
|                                            | (zie tekst)                  | R22-23-28-29 ... | 1 k $\Omega$              |
| C16-17-18-19                               | 50 $\mu$ F 450 V elco        | R25-26 .....     | 120 $\Omega$              |
| (alle weerstanden 10 % $\frac{1}{2}$ watt, |                              | R30 .....        | 47 $\Omega$ 1 W           |
| tenzij anders aangegeven)                  |                              | R31-32 .....     | 120 $\Omega$              |
| R1-13-18 .....                             | 1M $\Omega$                  | R33-34-35 .....  | 10 k $\Omega$ 1 W         |
| R2-8-14-24 .....                           | 2,2 k $\Omega$               | R36-37-38-39 ... | 300 $\Omega$ 5 W          |
| R3 .....                                   | 1,5M $\Omega$                | P1-2-3 .....     | 470 k $\Omega$ potm. log. |
| R4 .....                                   | 330 k $\Omega$               | T1-2 .....       | zie tekst                 |
|                                            |                              | L1 .....         | 8 H 120 mA 250 $\Omega$   |

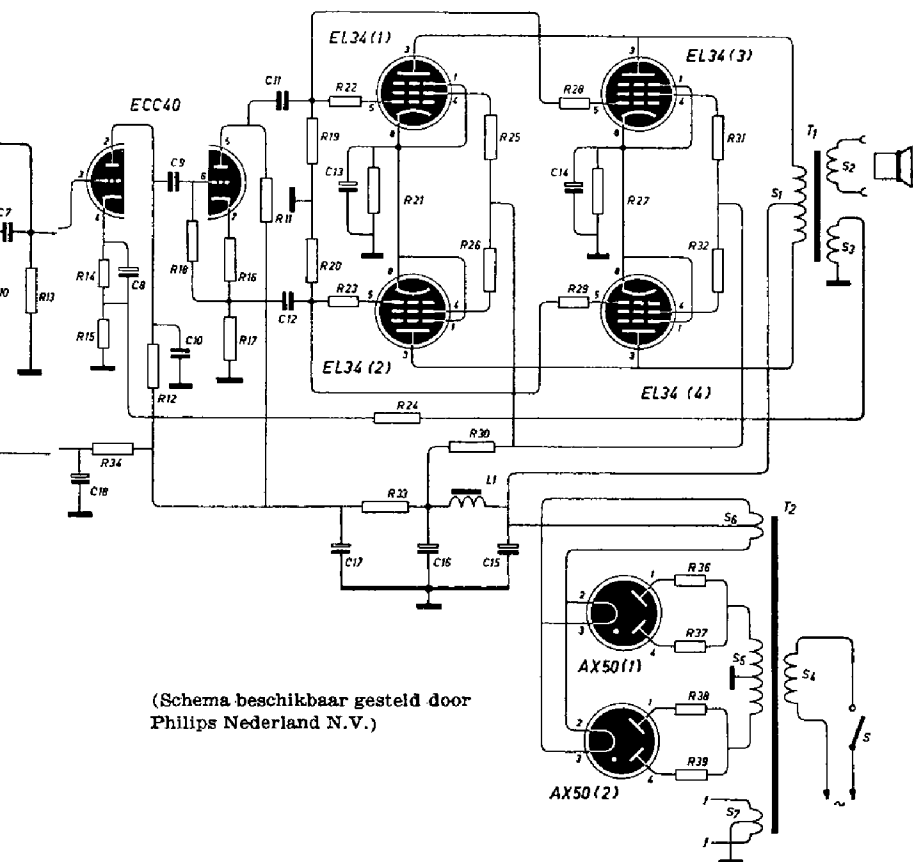

vormen samen een dubbelfazige gelijkrichter.

Om te voorkomen dat de ene buishelft wél en de andere niet ontsteekt, zijn in de anodeverbindingen weerstanden van  $300 \Omega$  opgenomen. De spanningsval over deze weerstanden is zo groot dat, ondanks eventuele verschillen in ontsteekspanning, de beide helften van de AX50 onder alle omstandigheden functioneren. Was dit niet het geval, dan zouden de gelijkrichtbuizen een zeer korte levensduur hebben.

De aandacht moet worden gevestigd op de buffercondensator  $C_{15}$ . Deze condensator moet de hoge rimpelstroom van ongeveer 470 mA kunnen verdragen, zodat op deze plaats niet elke willekeurige condensator van deze waarde kan worden gebruikt.

Voor de uitgangstransformator gelden alle regels die reeds bij de 35 W versterker zijn gegeven.

| Wikkeling                                                                                                                                                                                                    | Aantal windingen                                                              | Totale draaddoor-sne  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S1                                                                                                                                                                                                           | 2 x 800                                                                       | 0,097 mm <sup>2</sup> |
| S2                                                                                                                                                                                                           | De transformatieverhouding tussen S1 en S2 is<br>gelijk aan $\sqrt{R_{as}/R}$ |                       |
| S3                                                                                                                                                                                                           | R = uitwendige belastingsimpedantie<br>100                                    | 0,196 mm <sup>2</sup> |
| Kern : manteltype      Hoogte van de stapeling : 50 mm<br>Dikte van de lamellen : 0,5 mm      Kerndoorsnede : 25 cm <sup>2</sup><br>Afmetingen : 125 x 150 mm      Luchtspleet : geen<br>Kernbreedte : 50 mm |                                                                               |                       |

De voedingstransformator is voor een netspanning van 220 V 50 Hz. De kerndoorsnede is 32 cm<sup>2</sup>.

| Wikkeling | Spanning   | Stroom | Aantal windingen | Draaddiameter        |
|-----------|------------|--------|------------------|----------------------|
| S4        | 220 V      | 50 Hz  | 310              | 1,0 mm koper-emaille |
| S5        | 2 x 384 V  | 450 mA | 2 x 544          | 0,6 mm „ „           |
| S6        | 2 x 2 V    | 7,5 A  | 2 x 3            | 2,2 mm „ „           |
| S7        | 2 x 3,15 V | 7 A    | 2 x 4,5          | 2,2 mm „ „           |

#### MEETRESULTATEN

|         |                         | Zonder ingangs-wisselspanning | Bij maximum-uitgangs-vermogen |
|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Voeding | Spanning over C15       | 385 V                         | 360 V                         |
|         | Spanning over C16       | 370 V                         | 340 V                         |
|         | Spanning over C17       | 315 V                         | 290 V                         |
|         | Spanning over C18       | 285 V                         | 265 V                         |
|         | Spanning over C19       | 275 V                         | 260 V                         |
|         | Totale gelijkstroom     | 350 mA                        | 420 mA                        |
|         | Rimpelspanning over C15 | 7 V <sub>eff</sub>            | 8,4 V <sub>eff</sub>          |
|         | Rimpelspanning over C16 | 130 mV <sub>eff</sub>         | 160 mV <sub>eff</sub>         |
|         | Rimpelspanning over C17 | 2,1 mV <sub>eff</sub>         | 2,4 mV <sub>eff</sub>         |

(vervolg)

|                                                 |                                                                                                                     |                                                      |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EL 34(1),<br>EL 34(2),<br>EL 34(3),<br>EL 34(4) | Anodespanning<br>Schermroosterspanning<br>Katodespanning<br>Katodestroom<br>Belastingsweerstand tussen<br>de anoden | 355 V<br>355 V<br>23 V<br>2 x 88 mA<br>2000 $\Omega$ | 315 V<br>300 V<br>27,5 V<br>2 x 104 mA<br>2000 $\Omega$ |
| ECC 40,<br>tweede helft                         | Anodespanning<br>Katodespanning<br>Negatieve roosterspanning                                                        | 240 V<br>75 V<br>-3,8 V                              |                                                         |
| ECC 40,<br>eerst helft                          | Anodespanning<br>Katodespanning                                                                                     | 130 V<br>3 V                                         |                                                         |
| EF 86(2)                                        | Anodespanning<br>Schermroosterspanning<br>Katodespanning                                                            | 92 V<br>120 V<br>2,5 V                               |                                                         |
| EF 86(1)                                        | Anodespanning<br>Schermroosterspanning<br>Katodespanning                                                            | 75 V<br>88 V<br>2,1 V                                |                                                         |

## VII. 17. 10 WATT STEREO VERSTERKER DUETTE

**Tweekanaal versterker van eenvoudige opzet voor stereo kristal-pickup — geeft zeer goede weergave van stereoplatten**

- **Uitgangsvermogen:**  $2 \times 4,25$  W bij 0,5 % vervorming, max.  $2 \times 5$  W.
- **Gevoeligheid:** beter dan 100 mV voor 5 watt output per kanaal.
- **Stereo-balans instelling.**

Wie zich aan de weergave van stereoplatten wil wagen, staat al dadelijk voor het feit, dat hij zich niet alleen een stereo-pickup moet aanschaffen, maar ook alles wat achter die pickup komt dubbel moet hebben; d.w.z. twee versterkers en twee luidsprekers. Wil er dan bovendien van zijn stereofonische weergave iets goeds terechtkomen, dan moeten zowel de versterkers onderling als de luidsprekers zo goed mogelijk aan elkaar gelijk zijn. Nu hoeft dat niet te betekenen dat een stereo-installatie twee keer zoveel gaat kosten als 'n gelijkwaardige mono-opstelling, immers het vereiste totale akoestische vermogen is in beide gevallen gelijk; dus om een bepaald geluidsniveau te bereiken behoeft elk afzonderlijk stereo-kanaal maar de helft van het totaal te leveren.

Gaan we uit van de ervaring dat voor werkelijkheidsweergave in de huiskamer een 10 watt versterker in negen van de tien gevallen volkomen bevrediging schenkt, terwijl velen reeds dogelukkig zijn met een vier-wattertje van prima kwaliteit, dan volgt hieruit dat ook voor stereofonie een max. uitgangsvermogen van 10 W (5 watt per kanaal) toereikend is.

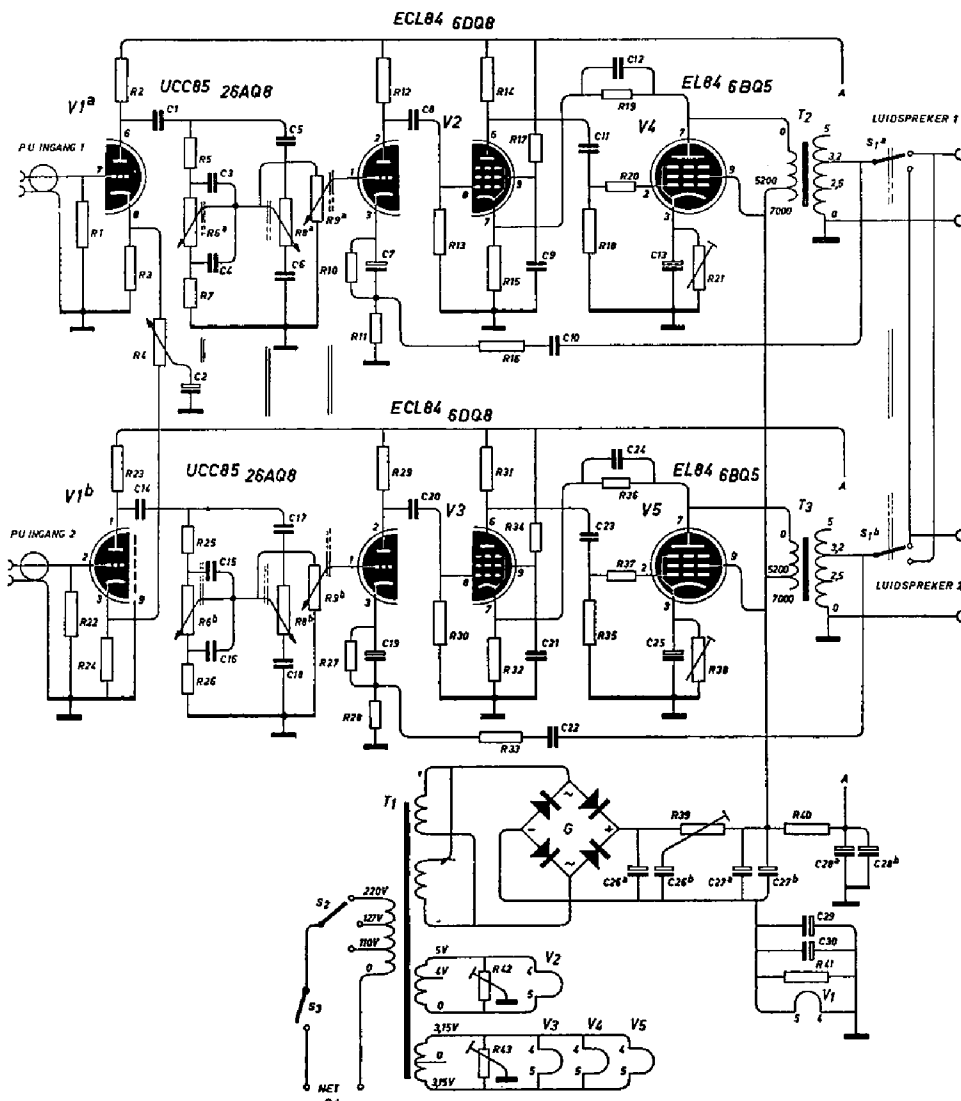


Fig. 222. SCHAKELING VAN DE STEREO-VERSTERKER

|                   |                          |              |                        |
|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| R1-13-18-22-30-35 | 470 k $\Omega$ ½ W       | R6a-6b-9a-9b | 1M $\Omega$ potm. log. |
| R2-23             | 100 k $\Omega$ 1 W       |              | tandem z/s (Vitrohm)   |
| R3-24             | 4,7 k $\Omega$ ½ W       | R7-16-26-33  | 22 k $\Omega$ ½ W      |
| R4                | 47 k $\Omega$ potm. lin. | R8a-8b       | 1M $\Omega$ potm. log. |
|                   | (Vitrohm)                |              | tandem m/s (Vitrohm)   |
| R5-25             | 330 k $\Omega$ ½ W       | R10-27       | 2,7 k $\Omega$ ½ W     |

|                 |                                |                  |                            |
|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| R11-28 .....    | 220 $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W   | C8-11-20-23 ...  | 0,02 $\mu$ F koker 1500 V  |
| R12-29 .....    | 220 k $\Omega$ 1 W             | C9-21 .....      | 0,1 $\mu$ F koker 1500 V   |
| R14-19-31-36... | 390 k $\Omega$ 1 W             | C10-22 .....     | 0,047 $\mu$ F koker 1500 V |
| R15-32 .....    | 3,3 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W | C12-24 .....     | 25 pF trol. Mial           |
| R17-34 .....    | 1M $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W    | C13-25 .....     | 100 $\mu$ F 12 V elco      |
| R20-37 .....    | 1 k $\Omega$ $\frac{1}{2}$ W   | C26a-26b-27a-27b | 32 + 32 $\mu$ F 450 V elco |
| R21-38 .....    | 250 $\Omega$ 6 W (GLA)         |                  | (Amroh)                    |
| R39 .....       | 500 $\Omega$ 6 W (GLA)         | C28a-28b .....   | 16 + 16 $\mu$ F 350 V elco |
| R40 .....       | 33 k $\Omega$ 1 W              |                  | (Amroh)                    |
| R41 .....       | 1 k $\Omega$ 1 W               |                  | (kokercond. en elco's      |
| R42-43 .....    | 100 $\Omega$ ontbrom potm.     |                  | Facon)                     |
|                 | (Preh)                         | T1 .....         | Voedingstransformator      |
|                 | (Weerstand Vitrohm)            |                  | P141N                      |
| C1-14 .....     | 0,01 $\mu$ F 1500 V koker      | T2-3 .....       | Uitgangstranf. U72         |
| C2-29-30 .....  | 50 $\mu$ F 25 V elco           | G .....          | Gelijkrichtcel 300 V       |
| C3-15 .....     | 1000 pF trol. Mial             |                  | 140 mA                     |
| C4-16 .....     | 0,01 $\mu$ F 1000 V koker      | S1 .....         | Schuifschakelaar           |
| C5-17 .....     | 200 pF trol. (Mial)            | S2 .....         | Spanningskiezer            |
| C6-18 .....     | 4700 pF koker 1500 V           | S3 .....         | Netschakelaar op R8a-8b    |
| C7-19 .....     | 100 $\mu$ F 6 V elco           |                  |                            |

### Het schema

Bovenstaande overwegingen liggen dan ook aan het onderhavige ontwerp ten grondslag. De beide geheel gelijke versterkers zijn met de gemeenschappelijke voeding op een Amroh versterkerchassis ondergebracht, het geheel passend in de Universum-kast. Elke versterker is uitgevoerd met enkelvoudige eindtrap omdat de voordelen van de balansschakeling — gelet op de goede eigenschappen van de tegenwoordig beschikbare eindbuizen en vooral ook de uitgangstransformatoren — pas bij hogere vermogens, zo bij 10 W en meer duidelijk tot hun recht komen. Bovendien zou 'n werkelijk goede 5 W balanstrap ongeveer even duur worden als 'n 10 W trap, wanneer we 't voedingsgedeelte buiten beschouwing laten.

Door toepassing van uitgangstransformatoren van zeer goede kwaliteit en een zorgvuldig uitgekiende schakeling kon de niet-lineaire vervorming dankzij sterke tegenkoppeling (totaal bijna 40 dB) bijzonder laag worden gehouden, n.l. oplopend tot max. 0,5 % bij 4,25 W bij 1000 Hz, terwijl de intermodulatie daarbij nog slechts 2 % bedraagt; getallen waarmee deze versterker menige 5 watt balansversterker overtreft.

Dit werd bereikt door de eindbuis vooraf te laten gaan door een in cascade geschakelde triode-pentode ECL84, welke een grote voorversterking geeft, waarvan weer het grootste gedeelte wordt „opgesoupeerd” door tegenkoppeling. Ten eerste van anode EL84 naar katode van de voorgaande trap d.m.v. R<sub>19</sub> resp. R<sub>36</sub>; C<sub>12</sub> en C<sub>24</sub> dienen voor fazecorrectie. Deze frequentie-onafhankelijke tegenkoppeling is ongeveer 40-voudig (32 dB). Bovendien is nog eens 6 dB tegengekoppeld over 't gehele hoofdversterkergedeelte, nl. van de secundaire van de uitgangstransformator naar de katode van het triodedeel van de ECL84. Deze tegenkoppeling is frequentie-afhankelijk wegens de aanwezigheid van C<sub>10</sub> in serie met R<sub>16</sub> (resp. C<sub>22</sub> in serie met R<sub>33</sub>), waardoor de lage tonen beneden ca. 150 Hz minder worden tegengekoppeld en dus meer versterkt.

### Regelorganen

De potentiometers voor sterkteregeling (R<sub>8a-b</sub>) zijn op één as gemonteerd

en speciaal op elkaar aangepast met het oog op een behoorlijke gelijkloop over hun regelgebied. Ook voor de diskant- en basregelaars (resp.  $R_8$  en  $R_9$ ) in beide klankregelnetwerken zijn dergelijke tandem-potmeters toegepast, zodat de klankregeling van beide kanalen „gelijk-op” geschiedt. Om de ca. 20 dB verzwakking van het klankregelsysteem weer goed te maken en tevens de gevoeligheid op te voeren tot beter dan 100 mV — stereo-pickups geven zwakkere signalen af dan overeenkomstige monotypen — is in een voorversterker voorzien, voor ieder kanaal een helft van een dubbeltriode. Hiervoor werd het type UCC85 gekozen wegens zijn gloei-stroom van 100 mA, zodat de gloeidraad van deze buis in serie met het anodestroomcircuit van de gehele versterker kan worden opgenomen.

Overigens is deze buis gelijk aan de ECC85 en heeft dus ook het voordeel van een inwendige afscherming tussen beide trioden, van belang om overspreken tussen beide kanalen tot een minimum te beperken. Genoemde gelijkstroomvoeding heft het gloeidraadbromprobleem bij beide ingangstrappen op en daardoor is het weer mogelijk de katoden van deze buis onontkoppeld te laten. De hierdoor optredende tegenkoppeling over de katodeweerstand  $R_3$  resp.  $R_{24}$  biedt namelijk een mogelijkheid voor instelling van de stereo-balans. De potmeter  $R_4$  is zo geschakeld, dat de weerstanddelen ter weerszijde van zijn looper ieder parallel staan aan een der genoemde katodewestanden ( $C_2$  verbindt de looper voor wisselstroom aan aarde en dient alleen om de gelijkspanning over de katodewestanden niet te verstoren). Door draaien aan  $R_4$  wordt de totale wisselstroomweerstand — en daarmee de tegenkoppeling — voor de ene triode kleiner en voor de andere groter, zodat we met  $R_4$  gelijktijdig de versterking van het ene kanaal kunnen opvoeren en die van het andere verminderen. Deze balansregelaar is in de eerste plaats noodzakelijk om de akoestische output van elk der luidsprekers gelijk te kunnen maken en zo „het midden” van het geluidsbeeld ook werkelijk midden tussen de luidsprekers te kunnen plaatsen. Daarnaast heeft hij zijn nut om eventueel optredende afwijkingen in de gelijkloop van de gekoppelde sterkteregelaars te compenseren alsmede de afwijkingen die soms in de stereo-opname zelf reeds voorkomen.

### Luidspreker omschakeling

Met de dubbelpolige omschakelaar  $S_1$  (achter op het chassis gemonteerd) kan men de luidsprekers onderling verwisselen, d.w.z. de linker luidspreker op het rechter kanaal aansluiten en de rechter op het linker kanaal. Op het eerste gezicht lijkt dit een overbodige luxe; er zijn echter stereo-platen in omloop, die nog niet volgens de officiële norm zijn gesneden en waarbij linker en rechter kanaal van plaats zijn verwisseld. Wie niet dergelijke afwijkende platen bezit, kan met voordeel  $S_1$  anders verbinden om de faze van een der luidsprekers te kunnen omkeren. Omkering van de juiste faze van het ene kanaal t.o.v. het andere komt n.l. bij verschillende stereo-opnamen meer voor dan de hiervoor gesignaleerde kanaalverwisseling. Daar staat tegenover, dat verkeerde faze op het gehoor niet zo snel opvalt — ervaring en een geoefend oor zijn nodig om dit zonder kunstgrepen te constateren — vooral wanneer de weergeefinstallatie en/of de opname zelf niet 100 % in orde zijn. Als alles echter goed functioneert,

dan hebben in tegenfase werkende luidsprekers een soort „vertroebeling” van de weergave tot gevolg.

### Voeding

De voeding is gemeenschappelijk en om zowel zeer goede afvlakking te verkrijgen bij het grote stroomverbruik (totaal 120 mA) als de vereiste ont koppeling tussen beide kanalen, zijn grote capaciteiten in het filter noodzakelijk en vandaar de parallelgeschakelde secties van dubbele elco's. Door van de op de draadweerstand  $R_{39}$  aanwezige aftakking gebruik te maken (zet de clip in het midden) is nog een extra filtersectie gevormd. Aangezien de totale stroom 120 mA bedraagt, is  $R_{41}$  parallel aan de gloeidraad van de UCC85 geschakeld;  $C_{29-30}$  dient voor ont koppeling van deze voor beide versterkers gemeenschappelijke serieweerstand. De katodeweerstand van de eindbuizen zijn instelbaar om de anodestromen elk op 50 mA te kunnen instellen.

Om gloeidraadbrom van de ECL84's te elimineren is voor elke versterker een ontbrommer ( $R_{13}$  resp.  $R_{17}$ ) aangebracht. Daarvoor was het noodzakelijk een der ECL84's op de 5 V gloeistroomwikkeling aan te sluiten; aangezien deze buizen slechts zeer geringe anodestromen trekken, is de lagere spanning geen groot bezwaar.

Voor uitvoerige beschrijving en bouwtekeningen wordt verwezen naar de MK-bouwmap G-1.

## VII. 18. MENGVERSTERKER VOOR 4 KANALEN UN-43

- twee microfoons
- grammofoon
- radio of bandapparaat

Voor sommige doeleinden is het gewenst om gelijktijdig verschillende signaalbronnen op een bestaande versterker te kunnen aansluiten, bijvoorbeeld om verschillende geluidseffecten bij een toneelopvoering te verzorgen of indien men een zelf samengesteld programma op de band wil opnemen.

Meestal biedt een normale grammofoonversterker in zo'n geval niet de gewenste faciliteiten en dan is het prettig als men een hulpapparaatje bij de hand heeft, dat op praktisch elke versterker of radiotoestel kan worden aangesloten waardoor deze voor het hierboven genoemde doel bruikbaar wordt.

We mogen aannemen, dat de aan de pickup-ingang toe te voeren signaalspanning voor uitsturing van de eindtrap bij de meeste versterkers en omroepontvangers nooit groter behoeft te zijn dan ca. 0,5 V. Dit is dus tevens de maximale uitgangsspanning welke onze mengversterker moet kunnen leveren. Om nog wat reserve te hebben is de UN-43 berekend voor 0,6 V output.

De uitgangsspanning wordt geleverd door een katodevolger ( $\frac{1}{2}$  ECC82), zodat men niet bevreesd hoeft te zijn voor verzwakking van de hoge tonen t.g.v. de kabelcapaciteit ingeval een betrekkelijk lange verbindingskabel naar de versterker nodig is.

De andere triode van de ECC82 levert ruimschoots de versterking, nodig ter compensatie van de verzwakking welke de mengschakeling nu eenmaal veroorzaakt. Er is zelfs een versterkingsoverschot waardoor de netto

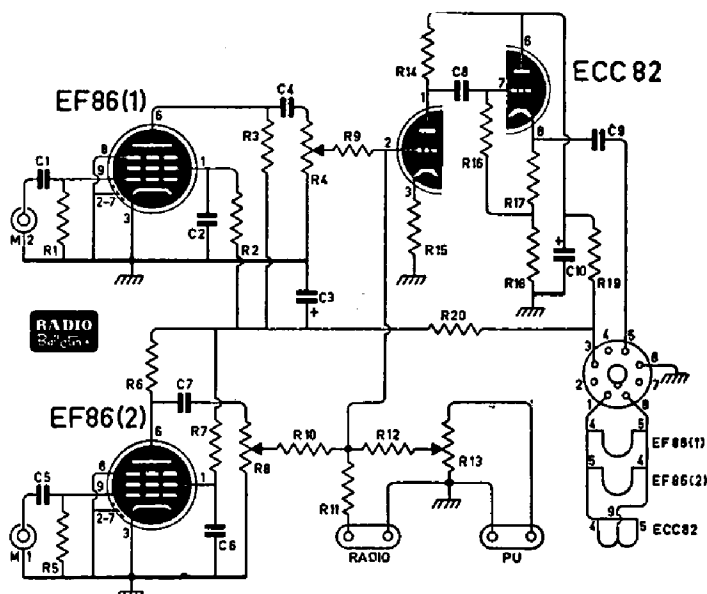


Fig. 223. DE SCHAKELING VAN DE UN-43

|              |                                    |                   |                                      |
|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| C1-5 .....   | 5000 pF papier (Facon)             | R4-8-13 .....     | 470 k $\Omega$ potmeter log. (Amroh) |
| C2-6-9 ..... | 0,1 $\mu$ F papier                 | R9-10-11-12 ..... | 470 k $\Omega$ ½ W (Vitrohm)         |
| C3-10 .....  | 16 + 16 $\mu$ F elco 450 V (Amroh) | R14 .....         | 100 k $\Omega$ 1 W "                 |
| C4-7 .....   | 0,02 $\mu$ F papier (Facon)        | R15 .....         | 2,2 k $\Omega$ 1 W "                 |
| C8 .....     | 0,01 $\mu$ F papier (Facon)        | R16 .....         | 1M $\Omega$ ½ W "                    |
| C11-12 ..... | 8 + 8 $\mu$ F elco 450 V (Amroh)   | R17 .....         | 1,5 k $\Omega$ 1 W "                 |
| R1-5 .....   | 10M $\Omega$ ½ W (Vitrohm)         | R18 .....         | 47 k $\Omega$ 1 W "                  |
| R2-7 .....   | 1,2M $\Omega$ 1 W "                | R19-20-21 .....   | 10 k $\Omega$ 1 W "                  |
| R3-6 .....   | 220 k $\Omega$ 1 W "               | R22 .....         | 100 $\Omega$ ontbrommer              |
|              |                                    | G .....           | E250/80                              |
|              |                                    | T .....           | Muvolt PC 100                        |


versterking, gerekend van pickup- en radio-ingang af, ongeveer 2,5-voudig is. De gevoeligheid op dit punt is ongeveer 200 mV.

Voor de microfoonkanalen is dus nog extra versterking nodig en aanzien een mengschakeling met potentiometers direct tussen de microfoons en de versterker praktisch onuitvoerbaar is wegens kraak-, ruis- en bromproblemen, is er voorzien in twee afzonderlijke versterkertrappen, beide uitgerust met een EF86 in de gebruikelijke schakeling. De gevoeligheid aan de microfooningangen bedraagt nu 2 mV, ruim voldoende voor elk type microfoon.

De potmeters R<sub>4-8-13</sub> dienen voor instelling van het sterkteniveau en het mengen van de pickup- en microfoonkanalen, terwijl regeling van het vierde kanaal geschiedt m.b.v. de sterkteregelaar van het daarop aangesloten apparaat.

Het stroomverbruik is gering, nl. ca. 10 mA bij 250 V (spanning over  $C_{12}$ ) en 0,7 A bij 6,3 V, zodat in de meeste gevallen de voedingsspanningen uit de versterker of ontvanger waarop de UN-43 wordt aangesloten kunnen worden betrokken. Toch kan in vele gevallen een in-

Fig. 224

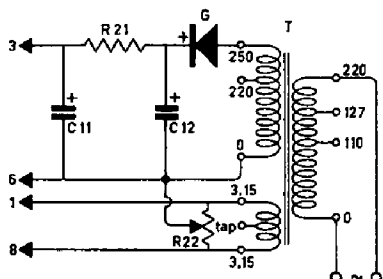

gebouwd voedingsdeel nuttig zijn, i.h.b. wanneer men de mengversterker in combinatie met verschillende apparaten moet kunnen gebruiken. Ons ontwerp is dan ook zo opgezet, dat men de mengversterker naar behoefte al of niet met een eigen voedingsdeel kan uitrusten. De schakeling hiervan is in fig. 224 afgebeeld. De genummerde leidingen worden met de overeenkomstige bussen van de op de versterker gemonteerde octalplug verbonden.

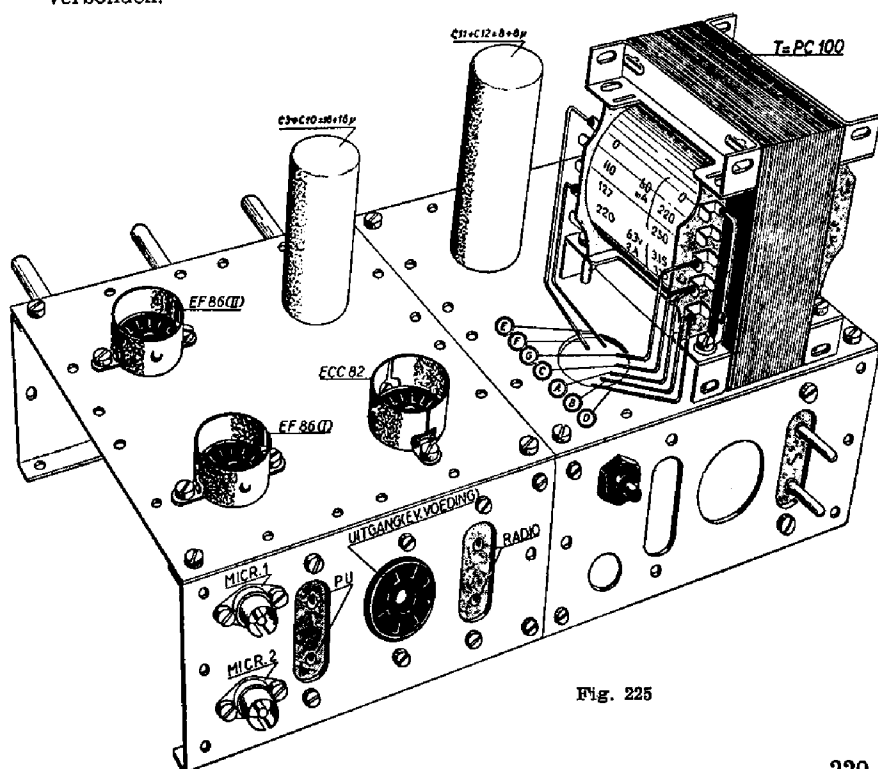


Fig. 225

Versterker en voedingsdeel zijn elk op een Uniframe chassiseenheid gemonteerd, zodat men bij de uitvoering zonder eigen voeding slechts één stel Uniframe delen voor de versterker nodig heeft. Hierdoor is het tevens mogelijk om de voeding er later bij te bouwen zonder dat hiervoor iets aan het versterkerchassis behoeft te worden veranderd. Vooral met het monteren wordt begonnen moeten eerst enkele bevestigingsgaatjes worden geboord, n.l. voor de buishouders, de microfoonaansluitingen en het drielijs draadsteuntje tussen ECC82 en de achterste EF86.

Voor het voedingsdeel moeten gaten voor de transformator en de seleen-gelijkrichter worden geboord.

Het bedraden moet met overleg gebeuren, anders verspert men zichzelf de toegang tot de laatste soldeerpunten. Begin met de gloeistroomleidingen en alle platte bedrading van de buishouders en draadsteunen, inclusief de doorverbindingen op de buishouders zelf. Breng pas daarna de condensatoren en weerstanden aan, te beginnen met  $C_0$  en achtereenvolgens — tegen de klok in — de onderdelen, welke aan nr. 7, nr. 6, enz., van de ECC82 moeten worden verbonden. Daarna komt  $C_2$  aan de beurt en alles wat aan de buishouder van de achterste EF86 is verbonden, maar nu met de klok mee. Tenslotte in dezelfde volgorde de onderdelen van de andere EF86 monteren, waarna de rest zich vanzelf wijst.

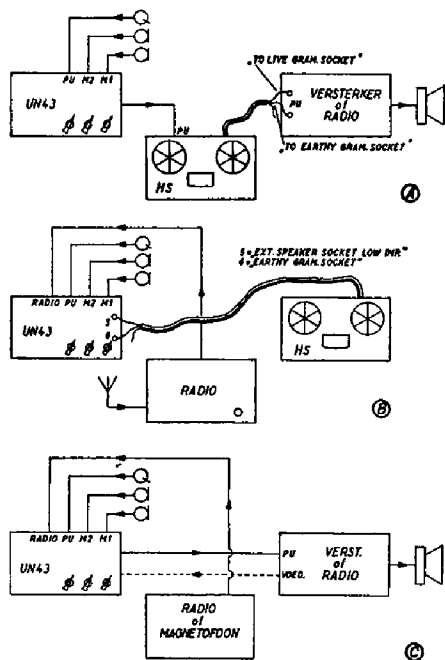


Fig. 226. De hierbij afgedrukte blokschema's brengen verschillende mogelijkheden van de UN-43 in beeld: A en B bij gebruik van een „Handy Sound”. C voor willekeurige apparaten.

De roosterkringen van de beide EF86's moeten volledig worden afgeschermd.  $C_1$  en  $R_1$  moeten tezamen in een schermmantel worden geplaatst, welke wordt geaard aan de soldeerlip onder het bevestigingsmoertje van de microfoonaansluiting.  $R_1$  kan aan deze schermmantel

worden geaard. Let op, dat de katode, het remrooster en het inwendige scherm van de EF86 uitsluitend bij de microfoonplug worden geaard. Voor de andere EF86 met  $C_5$  en  $R_4$  geldt hetzelfde. Beide buizen moeten bovendien van een op de buishouder passende schermbus worden voorzien. Verder behoeft alleen nog de leiding van pickup-ingang naar de sterkteregelaar  $R_{13}$  te worden afgeschermd, de mantel dient hier tevens als aardleiding voor de potmeters. Tenslotte moet de bodem van het versterkerchassis met een metalen plaat (b.v. UF 005) worden afgesloten om het opklimmen van brom tegen te gaan.

### Gebruiksmogelijkheden

Bouwt men de voeding in, dan is alleen een afgeschermd verbinding (b.v. coax-kabel B & L 600) met de pickup-ingang van de eindversterker nodig. Deze kabel wordt voorzien van een octalplug, de ader komt aan pen 5, de mantel aan pen 6. Laat men het voedingsdeel weg, dan moet de UN-43 via een 5-aderige kabel worden aangesloten; de signaalader moet dan eveneens zijn afgeschermd. Pen nr. 3 van de octalplug wordt dan verbonden met plus 250 V in de eindversterker, pen 6 komt aan chassis en 1 en 8 aan de 6,3 V gloeispanning.

Bij uitwendige voeding bestaat er kans, dat de gloeidraadbrom van de ECC82 hinderlijk is. In dat geval kan men een ontbrommer in de UN-43 aanbrengen (deze is aanwezig in het voedingsdeel, zie  $R_{22}$  in fig. 224), maar dan moet in het apparaat waaraan men de voeding ontleent de verbinding tussen gloeistroomcircuit en chassis worden verbroken.

De sterkteregelaar van de versterker of ontvanger, waarop de UN-43 is aangesloten, moet men niet verder opendraaien dan noodzakelijk is om — met de regelaars van de UN-43 in hun maximumstand — de eindtrap te kunnen uitschakelen. Sluit men de UN-43 aan op een zeer gevoelig pickupkanaal waarvan de sterkteregelaar achter de eerste versterkerbuis is opgenomen, dan zal in de meeste gevallen een verzwakker (b.v. een spanningsdeler uit vaste weerstanden samengesteld) tussen kabel en deze pickup-ingang moeten worden aangebracht om overbelasting van de eerste buis te voorkomen.

Verder houde men in het oog dat een te grote totale versterking, gerekend van de ingangen van de UN-43 tot en met de eindtrap altijd leidt tot instabiliteit van de gehele installatie (kans op motorboten) alsmede ongunstige signaal/ruis en signaal/brom-verhoudingen. Bij uitwendige voeding kan het soms nodig zijn om de afvlakking van het betrokken voedingsapparaat te verbeteren of om een extra afvlakfilter in de leiding naar de UN-43 op te nemen.

De bouwtekening van de UN-43 (fig. 227) is achter in het boek opgenomen.

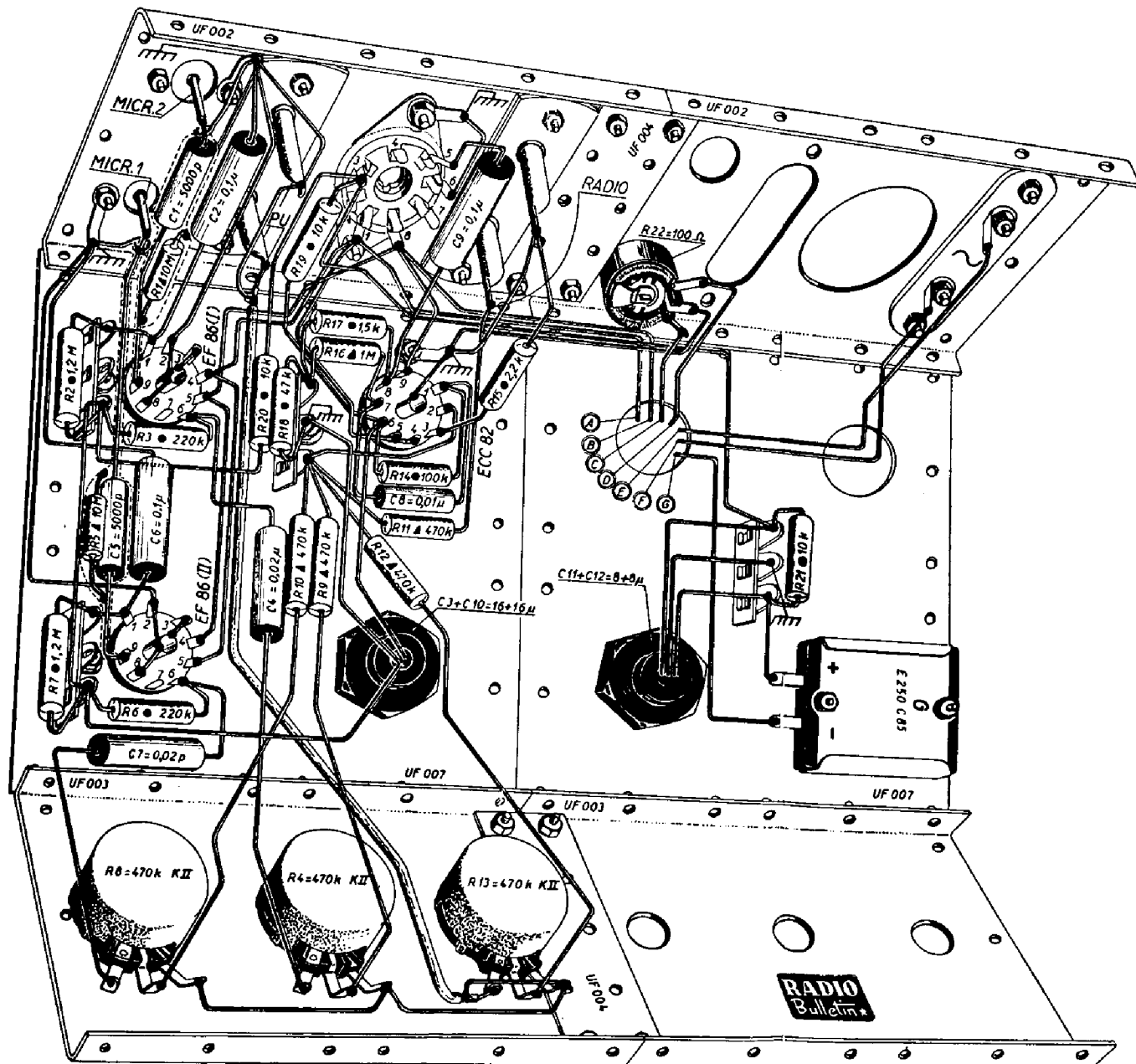


Fig. 227. Bouwtekening van de UN-43 (zie blz. 227)





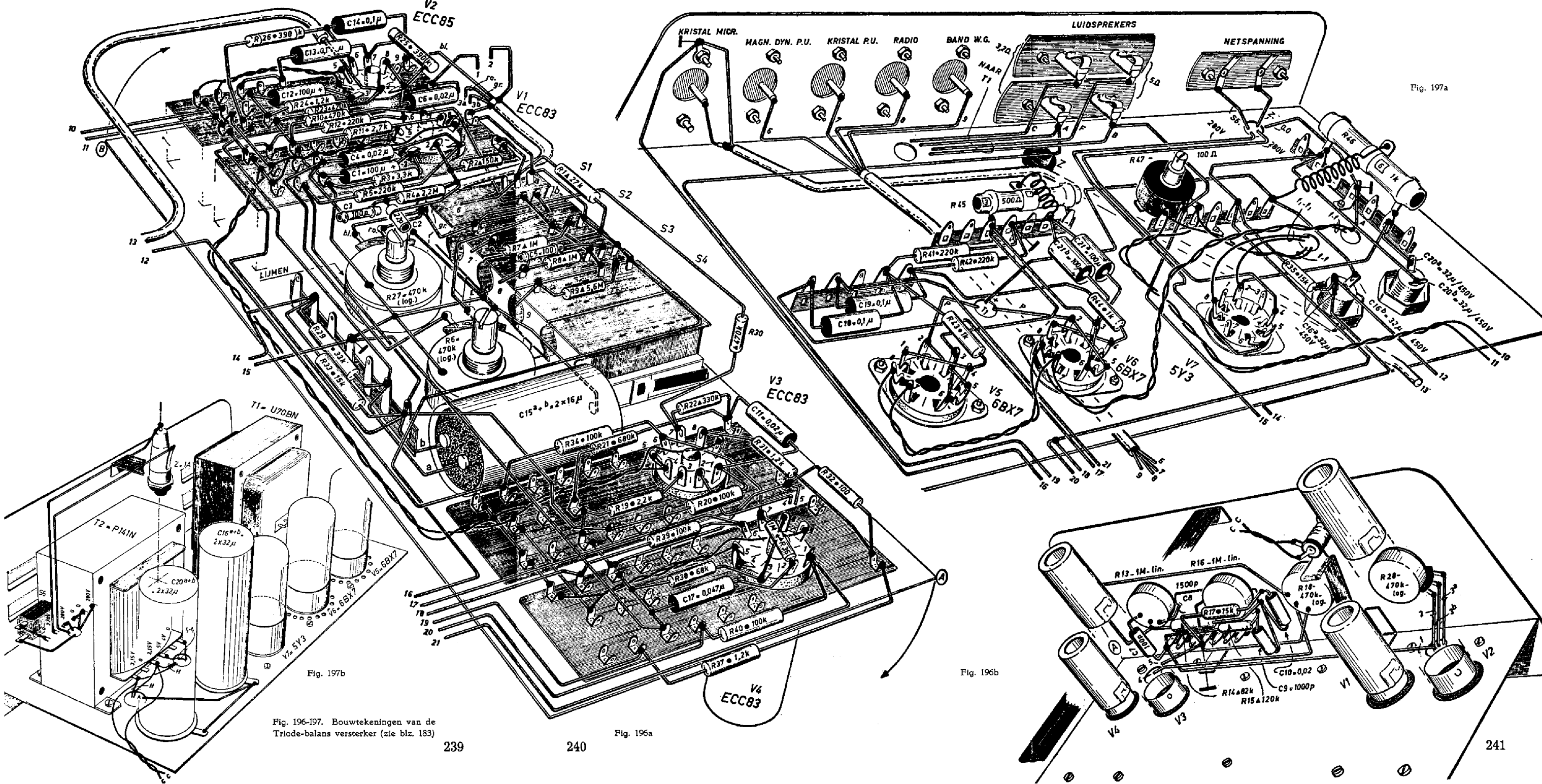


Fig. 197a

Fig. 197b

Fig. 196-197. Bouwtekeningen van de Triode-balans versterker (zie blz. 183)

Fig. 196b

Fig. 196a

*For the closest approach  
to the original sound*

**QUAD**

- elektrostatische breedband-weergevers
- ultrastabiele huiskamer- en lab-versterkers
- verouderingsvrije stereo-versterker
- AM- en FM-tuners met multiplex-uitgang

**ADC**

- topklasse mono/stereo pickups

**KEF**

- monitor-, hifi- en compactluidsprekers
- losse componenten voor professionele toepassing
- exacte informatie voor zelfbouwers

Nadere inlichtingen (folders, afbeeldingen,  
specificaties, recensies en prijzen)  
worden U gaarne verstrekt door:



**TransTec Rotterdam**

Witte de Withstraat 7 — Telefoon 13.06.45\*  
Na kantoortijd ook: Molenlaan 218 — Tel. 18.71.70




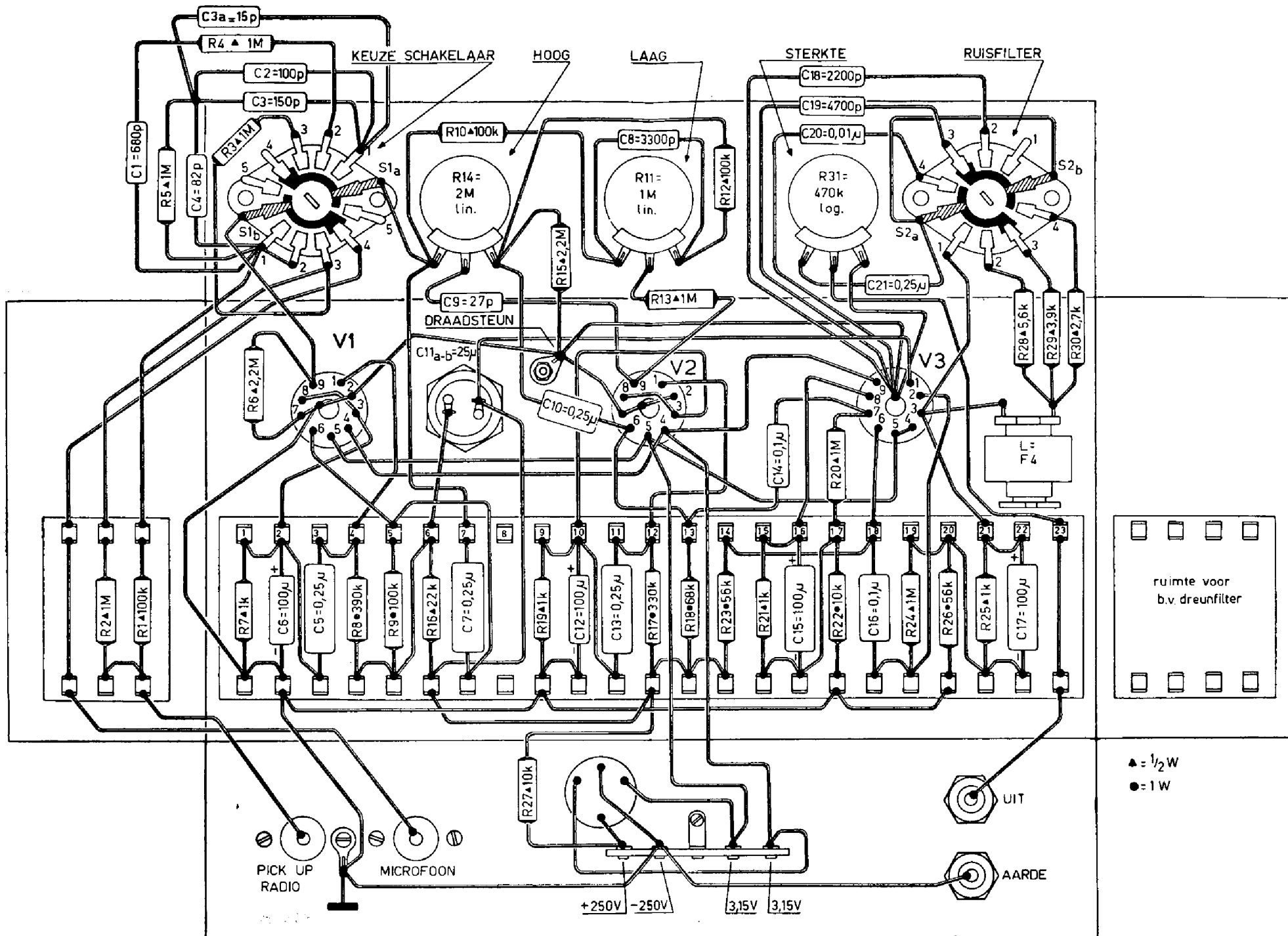


Fig. 170. Bouwtekening van de voorversterker „Ultimo“ (zie blz. 149)
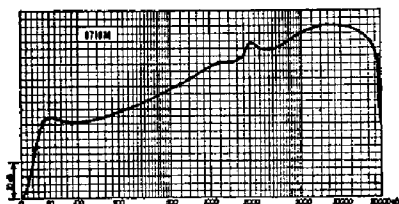
# Karakteristiek voor kwaliteit

Een luidspreker uit de Philips 'kroon'-serie



Basiskarakteristiek van de 9710 M (met dubbele conus) opgenomen zonder gebruik van klankbord. Het regelmatige verloop van deze curve is tekenend voor de uitstekende kwaliteit van de 'kroon'-luidsprekers.

Perfekte geluidswaergave bereikt u slechts met luidsprekers uit de hoogste kwaliteitsklasse, Philips luidsprekers, die voldoen aan de zwaarste eisen die bij geluidsreproductie worden gesteld, zijn samengebracht in de 'kroon'-serie. Zij hebben een uitgebreid frequentiegebied en zijn zeer gevoelig. De vervorming is minimaal, mede dank zij de speciale conus-uitvoering en het lange homogeen-magnetische krachtveld. Boem- en dopplereffecten zijn uitgesloten.

## Ruime keuze

In de Philips 'kroon'-serie kunt u een keuze maken uit tien luidsprekertypen.


|      |           |           |             |         |
|------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Type | 9710      | - 10 watt | - 21,5 cm Ø | - 7 Ω   |
| Type | 9710 M    | - 10 watt | - 21,5 cm Ø | - 7 Ω   |
| Type | 9710 A    | - 10 watt | - 21,5 cm Ø | - 800 Ω |
| Type | 9710 B    | - 10 watt | - 21,5 cm Ø | - 400 Ω |
| Type | 9710AM    | - 10 watt | - 21,5 cm Ø | - 800 Ω |
| Type | 9710BM    | - 10 watt | - 21,5 cm Ø | - 400 Ω |
| Type | AD 4000 M | - 10 watt | - 26 cm Ø   | - 7 Ω   |
| Type | AD 4200 M | - 20 watt | - 31,5 cm Ø | - 7 Ω   |
| Type | AD 4800 M | - 6 watt  | - 20,5 cm Ø | - 5 Ω   |
| Type | AD 5200 M | - 20 watt | - 31,5 cm Ø | - 7 Ω   |

Alle typen met de aanduiding 'M' hebben een dubbele conus. Alle typen 9710...M hebben een frequentiegebied tot max. 20.000 Hz. Alle typen AD...M hebben een frequentiegebied tot max. 18.000 Hz. Prijzen vanaf f 34,-.
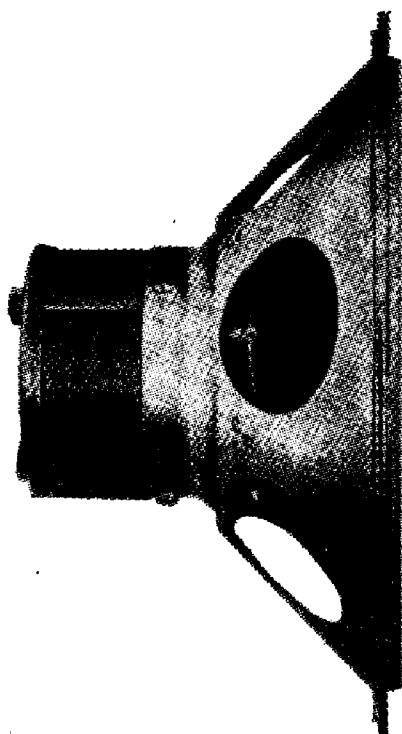
## Technische gegevens


Uitgebreide gegevens van het gehele programma Philips luidsprekers (ook standaard-serie en speciale typen) worden op aanvraag beschikbaar gesteld.


Adres: Philips Nederland n.v.  
afd. Publiciteit  
Eindhoven



# PHILIPS luidsprekers

51127

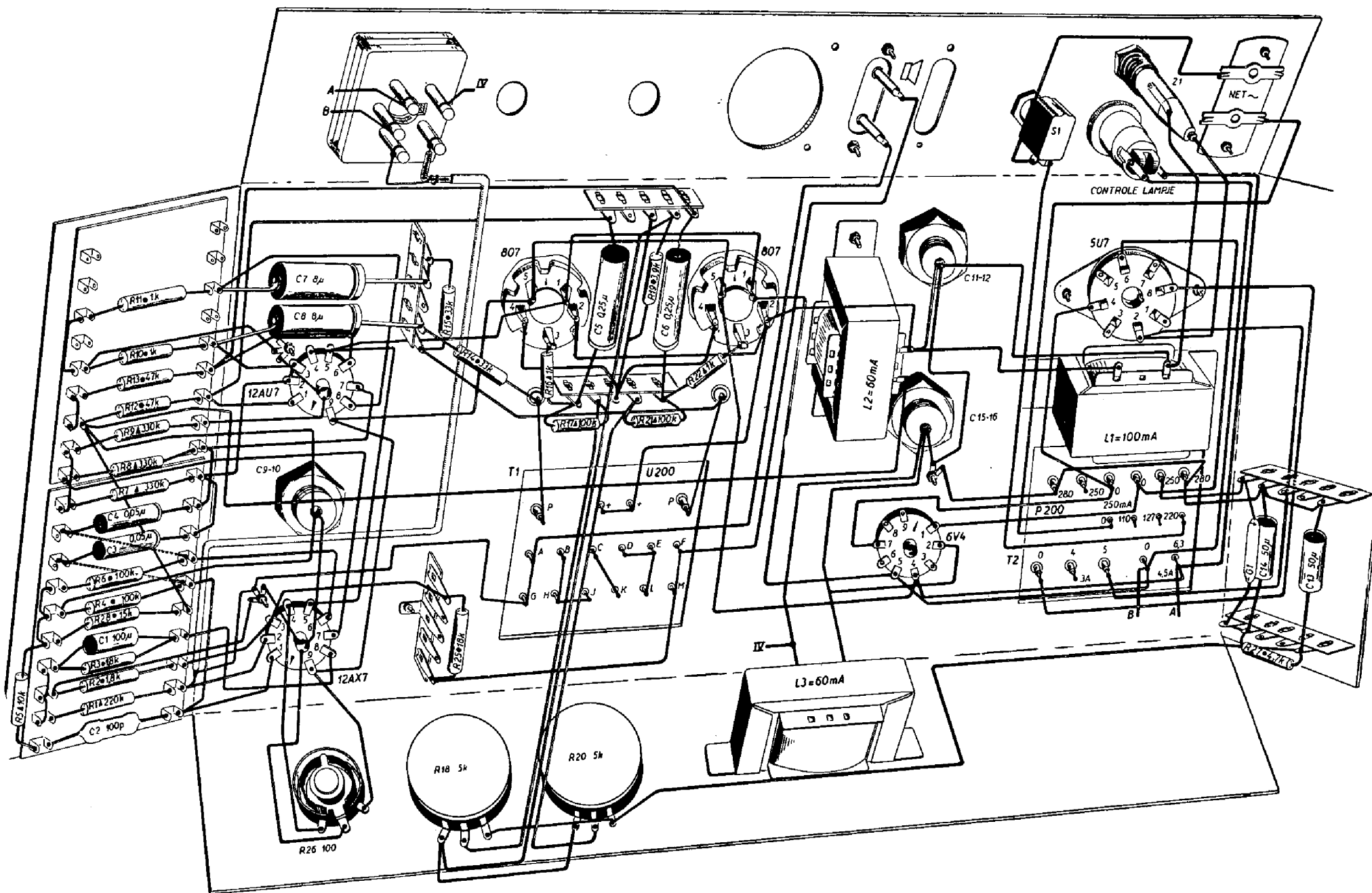


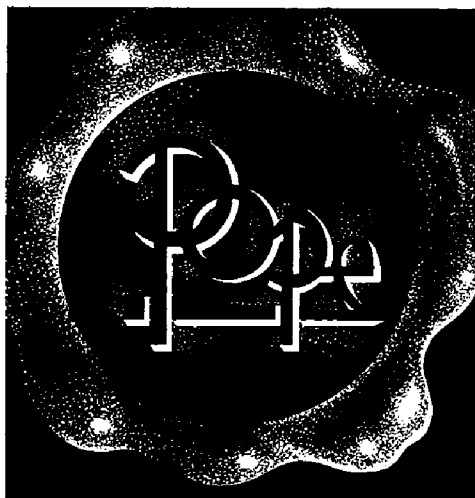

*een merk is als een zegel*
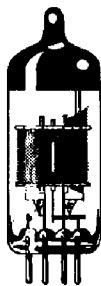
# GEWAARMERKT

Een goede verpakking houdt immers de belofte voor een goed produkt in. En Pope buizen zijn goed. Kenmerkend hiervoor zijn de constante kwaliteit, de functionele toepassing, de ruime keus en last but not least, de geweldige service. De radiohandelaar weet achter zich een organisatie die hem met raad en daad wil en kan steunen. Dat is Pope.



ALS HET ER OP AAN KOMT



**elektronenbuizen  
en half-geleiders**

## **INHOUD**

### **I. HET ONTWERPEN VAN VERSTERKERS**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Algemene inleiding . . . . .                       | 6  |
| 2. Het ontwerpen van een versterker . . . . .         | 6  |
| 3. De uitsturing van de eindtrap . . . . .            | 18 |
| 4. De eindtrap . . . . .                              | 20 |
| 5. Te gebruiken buizen in de voorversterker . . . . . | 23 |
| 6. Grenzen van de frequentiekaracteristiek . . . . .  | 25 |

### **II. TEGENKOPPELING**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. De toepassing van tegenkoppeling . . . . .                               | 29 |
| 2. Systemen waarbij de tegenkoppeling door aftrekken plaatsvindt . . . . .  | 30 |
| 3. Systemen waarbij de tegenkoppeling door optellen plaatsvindt . . . . .   | 38 |
| 4. Schakelingen voor de toepassing van tegenkoppeling . . . . .             | 41 |
| 5. Tegenkoppeling door een niet ontkoppelde katodeweerstand . . . . .       | 44 |
| 6. Bezwaren verbonden aan de toepassing van tegenkoppeling . . . . .        | 47 |
| 7. Vergroting van de vervorming bij toepassing van tegenkoppeling . . . . . | 50 |

### **III. KLANKREGELING EN CORRECTIEFILTERS**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Klankregeling . . . . .                                            | 52 |
| 2. Correctiefilters . . . . .                                         | 53 |
| 3. Regeling van de hoge frequenties . . . . .                         | 61 |
| 4. Regeling van de lage frequenties . . . . .                         | 66 |
| 5. Omvangrijke klankregelsystemen . . . . .                           | 76 |
| 6. Plaatsing van de klankregelsystemen in de voorversterker . . . . . | 83 |
| 7. Het effect van het aanbrengen van meer RC-leden in serie . . . . . | 84 |
| 8. Iets over potentiometers . . . . .                                 | 88 |
| 9. Gecombineerde klankregelingen . . . . .                            | 91 |

### **IV. HET TOEPASSEN VAN KLANKREGELING IN TEGENKOPPELLEIDINGEN**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 1. Algemeen . . . . .                            | 93  |
| 2. Praktische toepassingen . . . . .             | 97  |
| 3. Het regelen van de lage frequenties . . . . . | 98  |
| 4. Regeling van de hogere frequenties . . . . .  | 103 |

## V. AFSPEELKARAKTERISTIEKEN

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. De compensatie van opname-karakteristieken voor diverse merken platen . . . . . | 109 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## VI. RUISFILTERS DREUNFILTERS EN FYSIOLOGISCHE STERKTEREGELING

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 1. Ruisfilters . . . . .                   | 124 |
| 2. Dreunfilters . . . . .                  | 140 |
| 3. Fysiologische sterkteregeling . . . . . | 146 |
| 4. Het ultimo op audiogebied . . . . .     | 149 |


## VII. PRAKTISCHE SCHAKELINGEN VOOR VERSTERKERS VAN 2 TOT 70 WATT

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1. Eenvoudige 2 watt versterker met één buis . . . . .  | 157 |
| 2. 4 watt versterker UN-2a . . . . .                    | 159 |
| 3. 4 watt versterker Proton . . . . .                   | 163 |
| 4. Een vlot muziekversterkertje . . . . .               | 165 |
| 5. 6 watt versterker Deuteron . . . . .                 | 169 |
| 6. 10 watt versterker Ultraflex-II . . . . .            | 172 |
| 7. Ultraflex-U, 10 watt universele versterker . . . . . | 178 |
| 8. 10 watt versterker Fidelio . . . . .                 | 181 |
| 9. Triode balansversterker . . . . .                    | 183 |
| 10. Hoofdversterker HV211-N . . . . .                   | 191 |
| 11. Hoofdversterker met Amerikaanse buizen . . . . .    | 195 |
| 12. Voorversterker met 3 ingangskanalen . . . . .       | 197 |
| 13. Hoofdversterker HV214 . . . . .                     | 202 |
| 14. 35 watt kwaliteitsversterker . . . . .              | 206 |
| 15. Hoofdversterker HV250 . . . . .                     | 210 |
| 16. 70 watt kwaliteitsversterker . . . . .              | 220 |
| 17. 10 watt Stereo versterker Duette . . . . .          | 223 |
| 18. Mengversterker voor 4 kanalen UN-43 . . . . .       | 227 |

## BOUWTEKENINGEN


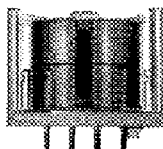
## Siemens bouwelementen altijd betrouwbaar



### Uit ons leveringsprogramma:

Electrolytische condensatoren

Papier- en MP-condensatoren

Kunststofcondensatoren, FKH, MKH  
en MKL

„Styroflex“ condensatoren

Mica condensatoren

Keramische condensatoren

Motor en compensatie condensatoren

Opgedampte koolweerstand

„Karboid“

Vaste en regelbare draadweerstand

„Silerrit“ en „Sirufer“ magnetisch  
materiaal

Transformatoren en spoelen

Gedrukte schakelingen

Ontstoringmateriaal

NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V.  
POSTBUS 1068 · 's-GRAVENHAGE · TELEFOON 185850 · TELEX 31373  
ALLENVERTEGENWOORDIGING VAN  
SIEMENS & HALSKE AKTIENGESellschaft  
BERLIN · MÜNCHEN